
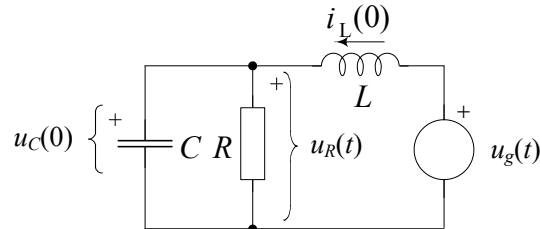


MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2013-2014 – Rješenja

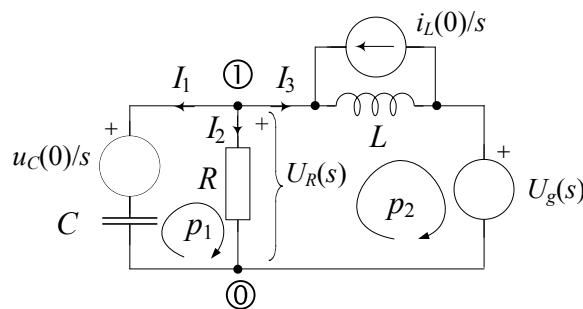1. Za električni krug prikazan slikom primjenom Kirchhoffovih zakona izračunati valni oblik napona $u_R(t)$ kao odziv, ako je zadana pobuda $u_g(t)=\delta(t)$. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $C=1$, $R=1$, $L=1/2$, te početni uvjeti $u_C(0)=8$ i $i_L(0)=2$.



Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



(1 bod)

Mreža ima $N_b=3$ grane i $N_v=2$ čvora

Jednadžbe KZN

$$(p1) -U_1(s) + U_2(s) = 0$$

$$(p2) -U_2(s) + U_3(s) = 0$$

Jednadžbe KZS

$$(č1) I_1(s) + I_2(s) + I_3(s) = 0 \text{ (1 bod)}$$

Naponsko-strujne relacije grana

$$(g1) U_1(s) = \frac{1}{sC} I_1(s) + \frac{u_C(0)}{s} \cdot sC$$

$$(g2) U_2(s) = R \cdot I_2(s)$$

$$(g3) U_3(s) = sL \cdot \left[I_3(s) + \frac{i_L(0)}{s} \right] + U_g(s) \text{ (1 bod)}$$

$$(g1) \Rightarrow I_1(s) = sC \cdot U_1(s) - Cu_C(0)$$

$$(g2) \Rightarrow I_2(s) = U_2(s) \frac{1}{R}$$

$$(g3) \Rightarrow U_3(s) = sL \cdot I_3(s) + Li_L(0) + U_g(s) \Rightarrow I_3(s) = \frac{1}{sL} U_3(s) - \frac{i_L(0)}{s} - \frac{1}{sL} U_g(s)$$

$$(č1) \Rightarrow sC \cdot U_1(s) - Cu_C(0) + U_2(s) \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} U_3(s) - \frac{i_L(0)}{s} - \frac{1}{sL} U_g(s) = 0$$

$$(p1), (p2) \Rightarrow U_1(s) = U_2(s) = U_3(s), U_R(s) = U_2(s)$$


$$\Rightarrow \left(sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) \cdot U_R(s) = Cu_C(0) + \frac{i_L(0)}{s} + \frac{1}{sL} U_g(s)$$

$$\Rightarrow U_R(s) = \frac{Cu_C(0) + \frac{i_L(0)}{s} + \frac{1}{sL} U_g(s)}{sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL}} = \frac{8 + \frac{2}{s} + \frac{2}{s}}{s + 1 + \frac{2}{s}} = \frac{8 + \frac{4}{s}}{s + 1 + \frac{2}{s}} = \frac{8s + 4}{s^2 + s + 2} \text{ (1 bod)}$$



$$U_R(s) = 8 \cdot \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{7}{4}} = 8 \cdot \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2}$$

$$\Rightarrow u_R(t) = 8 \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} t \right) \cdot S(t) \text{ (1 bod)}$$

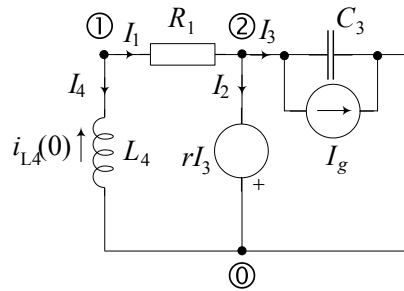2. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R_1=1$, $C_3=1/2$, $L_4=1$, $r=2$, $u_{C3}(0)=0$, $i_{L4}(0)=1$, te pobuda $i_g(t)=S(t)$. Koristeći metodu petlji te oznake grana i čvorova prema slici kao odziv izračunati napon grane 1 $u_1(t)$.



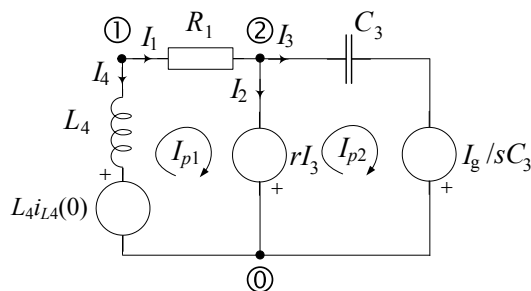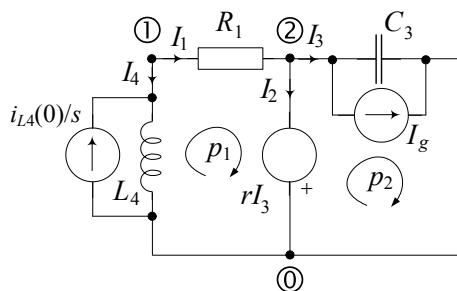Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



(1 bod)

Vidljivo je:

$$I_1(s) = I_{p1}(s); \quad I_2(s) = I_{p1}(s) - I_{p2}(s); \quad I_3(s) = I_{p2}(s)$$

Jednadžbe petlji

$$1) I_{p1}(s)(R_1 + sL_4) = L_4 i_{L4}(0) + r \cdot I_{p2}(s)$$

$$2) I_{p2}(s) \frac{1}{sC_3} = -r \cdot I_{p2}(s) + \frac{1}{sC_3} \cdot I_g(s) \quad (1 \text{ bod})$$

$$2) \Rightarrow I_{p2}(s) \left(\frac{1}{sC_3} + r \right) = \frac{1}{sC_3} \cdot I_g(s) \Rightarrow I_{p2}(s) = \frac{\frac{1}{sC_3}}{\frac{1}{sC_3} + r} \cdot I_g(s) \Rightarrow I_{p2}(s) = \frac{1}{1 + rsC_3} \cdot I_g(s)$$

$$1) \Rightarrow I_1(s) = I_{p1}(s) = \frac{L_4 i_{L4}(0) + r \cdot I_{p2}(s)}{R_1 + sL_4} = \frac{L_4 i_{L4}(0) + r \cdot \frac{1}{1 + rsC_3} \cdot I_g(s)}{R_1 + sL_4}$$

Uz uvrštene vrijednosti elemenata:

$$I_1(s) = \frac{1 + 2 \cdot \frac{1}{1+s} \cdot \frac{1}{s}}{1+s} = \frac{1}{1+s} + \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{(1+s)^2};$$

$$\Rightarrow U_1(s) = R_1 \cdot I_1(s) = \frac{1}{1+s} + \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{(1+s)^2} \quad (1 \text{ bod})$$

Rastav na parcijalne razlomke:

$$\frac{2}{s} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$$

$$2 = A(s+1)^2 + Bs(s+1) + Cs$$

$$2 = As^2 + 2As + A + Bs^2 + Bs + Cs$$

$$2 = (A+B)s^2 + (2A+B+C)s + A$$

$$A+B=0 \Rightarrow B=-A=-2$$

$$2A+B+C=0 \Rightarrow C=-2A-B=-4+2=-2$$

$$A=2$$

$$U_1(s) = \frac{1}{1+s} + \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{(1+s)^2} = \frac{1}{1+s} + \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$$

$$U_1(s) = \frac{1}{1+s} + \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{(1+s)^2} = \frac{1}{1+s} + \frac{2}{s} - \frac{2}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2}$$


$$U_1(s) = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2} \quad (1 \text{ bod})$$

$$\Rightarrow \underline{u_1(t) = (2 - e^{-t} - 2 \cdot t \cdot e^{-t}) \cdot S(t)} \quad (1 \text{ bod})$$

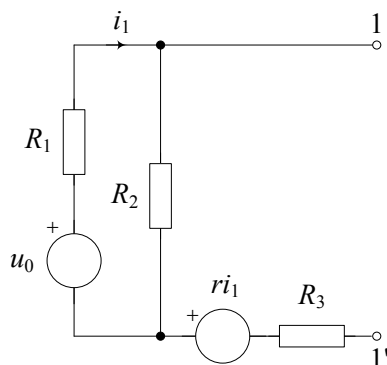3. Za električni krug na slici obzirom na priključnice 1–1' odrediti:


- izraz za Nortonovu struju i_N ;
- izraz za Nortonovu admitanciju G_N ;
- iznos konstante r ako je $G_N=1S$;
- struju i_1 kad se na priključnice 1–1' spoji otpor $R=2\Omega$;
- iznos konstante r za koji je $G_N=1/2$.

Zadano je: $u_0=2V$, $R_1=3\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=1\Omega$.



Rješenje:

a) Nortonova struja i_N :

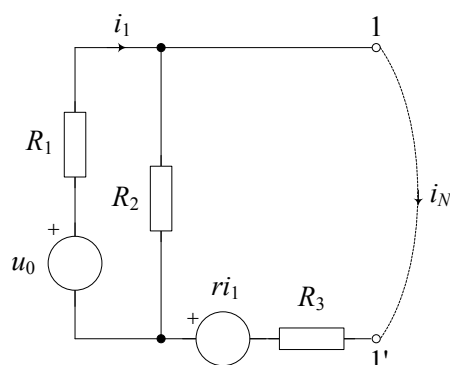


$$u_0 = i_1 \cdot (R_1 + R_2) - i_N \cdot R_2$$

$$0 = -i_1 \cdot R_2 - r \cdot i_1 + i_N \cdot (R_2 + R_3) \Rightarrow i_1 = i_N \cdot \frac{R_2 + R_3}{r + R_2}$$

$$u_0 = i_N \cdot \frac{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3)}{r + R_2} - i_N \cdot R_2$$

$$i_N = u_0 \cdot \frac{r + R_2}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2) R_3 - r R_2} \quad (1 \text{ bod})$$

b) Nortonova admitancija G_N :

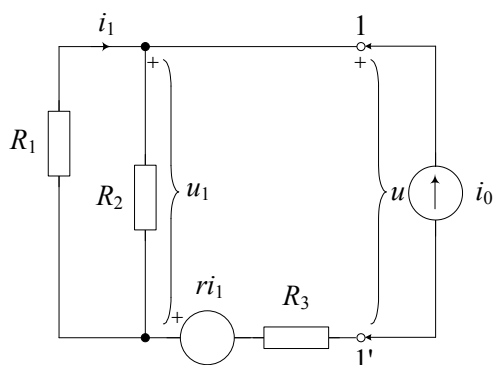

$$i_1 = -\frac{u_1}{R_1} = -i_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{R_1} = -i_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$u = u_1 + r i_1 + i_0 R_3 = i_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} - r i_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + i_0 R_3$$

$$\frac{u}{i_0} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 - r R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow G_N = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2) R_3 - r R_2} \quad (1 \text{ bod})$$

c) iznos konstante r ako je $G_N = 1 \text{ S}$.

$$G_N = \frac{5}{11 - 2r} = 1 \Rightarrow \boxed{r = 3} \quad (1 \text{ bod})$$

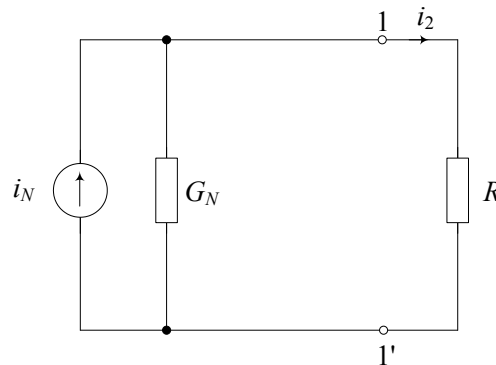d) struju i_1 kad se na priključnice 1–1' spoji otpor $R = 2 \Omega$



$$i_N = u_0 \frac{r + R_2}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2) R_3 - r R_2} \Rightarrow i_N = 2 \cdot \frac{3 + 2}{3 \cdot 2 + (3 + 2) \cdot 1 - 3 \cdot 2} = 2 \cdot \frac{5}{5} = 2$$


$$i_2 \cdot R = \frac{i_N - i_2}{G_N} \Rightarrow i_2 = i_N \frac{1}{R \cdot G_N + 1} = \frac{i_N}{3} \Rightarrow i_2 = \frac{2}{3}$$

$$i_1 = i_2 \cdot \frac{R_2 + R_3 + R}{r + R_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{5} = \frac{2}{3} \quad (1 \text{ bod})$$

e) iznos konstante r za koji je $G_N = 1/2$.


$$G_N = \frac{5}{11 - 2r} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{1}{2} \quad (1 \text{ bod})$$

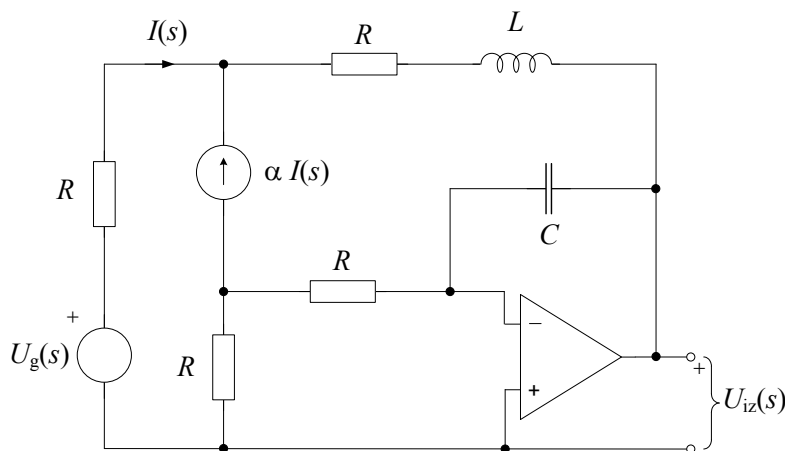4. Za električni krug prikazan slikom izračunati odziv u frekvencijskoj domeni $U_{iz}(s)$ na pobudu $U_g(s)=E/s$. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R=4$, $C=0.1$ i $L=1.25$; te konstante $E=6$ i $\alpha=3$. Operacijsko pojačalo je idealno. Početni uvjeti: $u_C(0)=0$, $i_L(0)=0$. Traženi odziv treba odrediti primjenom jednažbi čvorišta.



Rješenje:

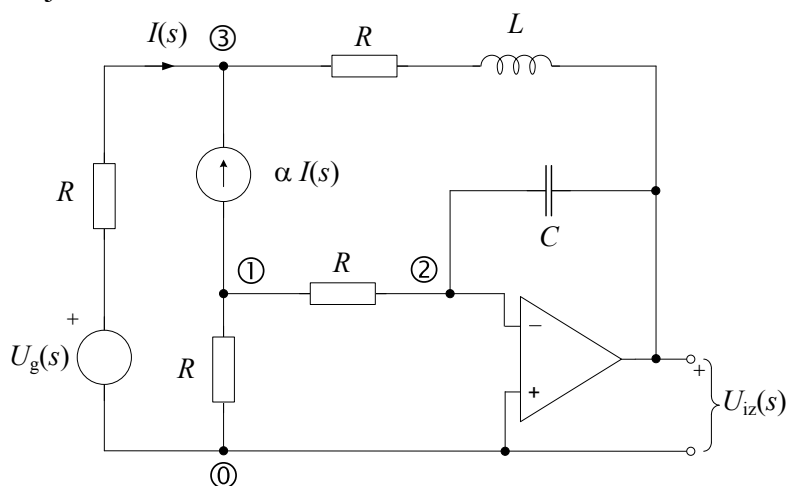Primjenom Laplaceove transformacije dobivamo slijedeći električni krug u *frekvencijskoj* domeni. Postavimo jednažbe čvorišta:



$$1) U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - U_2 \frac{1}{R} = -\alpha I(s); \Rightarrow I(s) = \frac{U_g(s) - U_3(s)}{R};$$

$$2) -U_1 \frac{1}{R} + U_2 \left(sC + \frac{1}{R} \right) = U_{iz}(s) sC;$$

$$3) U_3 \left(\frac{1}{R + sL} \right) = U_{iz} \frac{1}{R + sL} + \alpha \cdot I(s) + I(s); \text{ (1 bod)}$$

$$U_2 = 0 \Rightarrow$$

$$1) U_1 \frac{2}{R} = -\alpha \frac{U_g(s) - U_3(s)}{R};$$

$$2) -U_1 \frac{1}{R} = U_{iz}(s) sC;$$

$$3) U_3(s) \frac{1}{R + sL} = (1 + \alpha) \cdot \frac{U_g(s) - U_3(s)}{R} + U_{iz}(s) \frac{1}{R + sL}; \text{ (1 bod)}$$

Nakon malo sređivanja:

$$1) 2U_1 - \alpha U_3 = -\alpha U_g(s) \Rightarrow U_1 = \frac{\alpha}{2} U_3(s) - \frac{\alpha}{2} U_g(s);$$

$$2) U_{iz}(s) = -\frac{1}{sRC} U_1;$$

$$3) U_3(s) \left[\frac{1}{R+sL} + (1+\alpha) \cdot \frac{1}{R} \right] = U_g(s) \cdot \frac{1+\alpha}{R} + U_{iz}(s) \frac{1}{R+sL}$$

$$3) \Rightarrow U_3(s) [R + (1+\alpha)(R+sL)] = U_g(s) \cdot (1+\alpha)(R+sL) + U_{iz}(s)R;$$

$$\Rightarrow U_3(s) = U_g(s) \cdot \frac{(1+\alpha)(R+sL)}{R + (1+\alpha)(R+sL)} + U_{iz}(s) \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)};$$

$$2) \Rightarrow U_{iz}(s) = -\frac{1}{sRC} U_1 = -\frac{1}{sRC} \frac{\alpha}{2} [U_3(s) - U_g(s)]$$

$$U_{iz}(s) = -\frac{1}{sRC} \frac{\alpha}{2} \left[\frac{(1+\alpha)(R+sL)}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \cdot U_g(s) - U_g(s) + \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \cdot U_{iz}(s) \right]$$

$$-U_{iz}(s) \frac{2sRC}{\alpha} = \frac{-R}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \cdot U_g(s) + \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \cdot U_{iz}(s)$$

$$U_{iz}(s) \left[\frac{2sRC}{\alpha} + \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \right] = \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)} \cdot U_g(s)$$

$$U_{iz}(s) = \frac{\frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)}}{\frac{2sRC}{\alpha} + \frac{R}{R + (1+\alpha)(R+sL)}} \cdot U_g(s) = \frac{R\alpha}{2sRC[R + (1+\alpha)(R+sL)] + R\alpha} \cdot U_g(s)$$


(2 boda)

Uz uvrštene vrijednosti elemenata:


$$U_{iz}(s) = \frac{12}{2s \cdot 0.4[4 + (1+3)(4+s \cdot 1.25)] + 3 \cdot 4} \cdot \frac{6}{s} = \frac{12}{0.8s[5s+20] + 12} \cdot \frac{6}{s} = \frac{12}{4s^2 + 16s + 12} \cdot \frac{6}{s}$$

$$U_{iz}(s) = \frac{3}{s^2 + 4s + 3} \cdot \frac{6}{s} = \frac{18}{s(s^2 + 4s + 3)} \quad (1 \text{ bod})$$

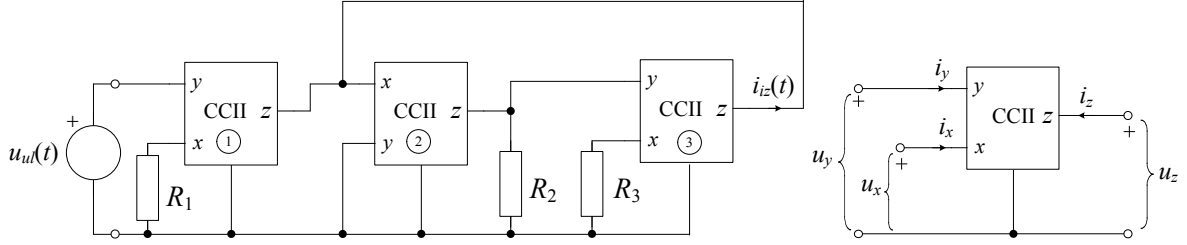5. Za električni krug prikazan slikom izračunati valni oblik struje $i_{iz}(t)$ za $t > 0$ kao odziv, ako je zadana pobuda $u_{ul}(t) = E \cdot S(t)$. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R_1=2$, $R_2=4$, $R_3=1$, te konstanta $E=10$. Za strujni prijenosnik druge generacije (CCII) vrijede sljedeće definicijske jednačbe: $u_x = u_y$, $i_y = 0$, $i_z = i_x$ uz referentna usmjerenja struja i napona prilaza prikazana na slici.



Rješenje:

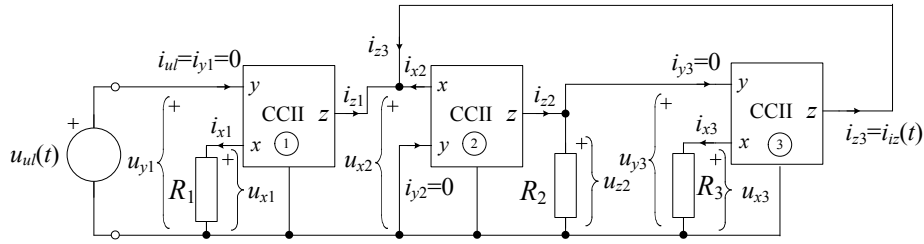

Za prvi CCII vrijedi:

$$u_{x1} = u_{y1} = u_{ul}, \quad i_{y1} = 0, \quad i_{x1} = \frac{u_{x1}}{R_1} = \frac{u_{ul}}{R_1}, \quad i_{z1} = i_{x1} = \frac{u_{ul}}{R_1} \quad (1 \text{ bod})$$

Za drugi CCII vrijedi:

$$u_{x2} = u_{y2} = 0, \quad i_{x2} = -i_{z1} - i_{z3}, \quad i_{z2} = i_{x2} = -(i_{z1} + i_{z3}) \quad (1 \text{ bod})$$

$$u_{z2} = R_2 i_{z2} = -R_2 (i_{z1} + i_{z3})$$

Za treći CCII vrijedi:

$$u_{y3} = u_{z2}, \quad i_{y3} = 0, \quad u_{x3} = u_{y3} = R_3 i_{x3} \quad (1 \text{ bod})$$

$$i_{z3} = i_{x3} = \frac{u_{y3}}{R_3} = \frac{-(i_{z1} + i_{z3}) R_2}{R_3}$$

$$i_{z3} = -i_{z1} \frac{R_2}{R_3} - i_{z3} \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow i_{z3} + i_{z3} \frac{R_2}{R_3} = -i_{z1} \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow i_{z3} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = -i_{z1} \frac{R_2}{R_3}$$

$$\Rightarrow i_{iz} = i_{z3} = -i_{z1} \cdot \frac{\frac{R_2}{R_3}}{1 + \frac{R_2}{R_3}} = -\frac{u_{ul}}{R_1} \cdot \frac{\frac{R_2}{R_3}}{1 + \frac{R_2}{R_3}}$$

Uz uvrštene vrijednosti elemenata:

$$i_{iz} = -\frac{10}{2} \cdot \frac{\frac{4}{1}}{1 + \frac{4}{1}} = -\frac{10}{2} \cdot \frac{4}{5} = -4 \quad (1 \text{ bod})$$

$$\Rightarrow \underline{i_{iz}(t) = -4 \cdot S(t) [A]} \quad (1 \text{ bod})$$