
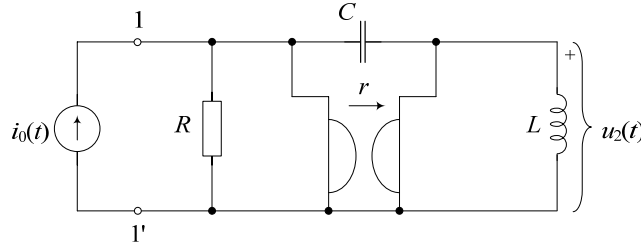


DRUGI MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA – Rješenja – 2010

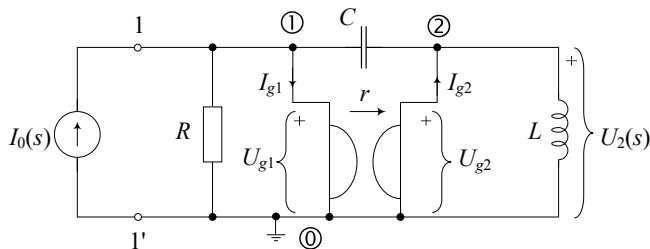1. Za električni krug na slici s pobudom $i_0(t)$ i normiranim vrijednostima elemenata: $R=2$, $L=1$ i $C=1$, te konstantom giratora $r=2$ odrediti: a) ulaznu impedanciju $Z_{ul}(s)$ gledanu s priključnica 1-1'; b) prijenosnu impedanciju $Z_{21}(s)=U_2(s)/I_0(s)$; c) polove i nule funkcije $Z_{21}(s)$ i njihov prikaz u s-ravnini; d) odziv $u_2(t)$ ako je zadana pobuda $i_0(t)=S(t)$, e) odziv $u_2(t)$ ako je $i_0(t)$ stacionarna sinusna pobuda valnoga oblika $i_0(t)=5 \cos(t)$.



Rješenje: Jednadžbe čvorišta



$$U_1(s) = U_{g1}(s)$$

$$U_2(s) = U_{g2}(s)$$

$$(1) \quad I_0(s) - I_{g1}(s) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) U_1(s) - sCU_2(s) \quad U_{g1}(s) = -rI_{g2}(s) \Rightarrow I_{g2}(s) = -\frac{1}{r}U_1(s)$$

$$(2) \quad I_{g2}(s) = -sCU_1(s) + \left(sC + \frac{1}{sL} \right) U_2(s) \quad U_{g2}(s) = -rI_{g1}(s) \Rightarrow I_{g1}(s) = -\frac{1}{r}U_2(s)$$

$$(1) \quad I_0(s) + \frac{1}{r}U_2(s) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) U_1(s) - sCU_2(s)$$

$$(2) \quad -\frac{1}{r}U_1(s) = -sCU_1(s) + \left(sC + \frac{1}{sL} \right) U_2(s)$$

$$(1) \quad I_0(s) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) U_1(s) - \left(sC + \frac{1}{r} \right) U_2(s)$$

$$(2) \quad 0 = -\left(sC - \frac{1}{r} \right) U_1(s) + \left(sC + \frac{1}{sL} \right) U_2(s) \Rightarrow U_1(s) = \frac{sC + 1/(sL)}{sC - 1/r} U_2(s) \rightarrow (1)$$

$$\Rightarrow I_0(s) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) \frac{sC + 1/(sL)}{sC - 1/r} U_2(s) - \left(sC + \frac{1}{r} \right) U_2(s)$$

$$\Rightarrow I_0(s) \left(sC - \frac{1}{r} \right) = \left(\frac{1}{R} + sC \right) \left(sC + \frac{1}{sL} \right) U_2(s) - \left(sC + \frac{1}{r} \right) \left(sC - \frac{1}{r} \right) U_2(s)$$

$$\Rightarrow I_0(s) \left(sC - \frac{1}{r} \right) = \left(\frac{sC}{R} + \frac{1}{RsL} + \frac{sC}{sL} + \frac{1}{r^2} \right) U_2(s) \Rightarrow U_2(s) = \frac{\left(sC - \frac{1}{r} \right) I_0(s)}{\frac{sC}{R} + \frac{1}{RsL} + \frac{sC}{sL} + \frac{1}{r^2}}$$

$$U_2(s) = \frac{rRLs(srC-1)}{s^2r^2LC + sR(r^2C+L) + r^2} I_0(s)$$

$$a) Z_{ul}(s) = \frac{U_1}{I_0} = \frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{U_2}{I_0} = \frac{sC + \frac{1}{sL}}{\left(sC - \frac{1}{r}\right)} \cdot \frac{\left(sC - \frac{1}{r}\right) I_0(s)}{\frac{sC}{R} + \frac{1}{RsL} + \frac{sC}{sL} + \frac{1}{r^2}} = \frac{\left(sC + \frac{1}{sL}\right) I_0(s)}{\frac{sC}{R} + \frac{1}{RsL} + \frac{sC}{sL} + \frac{1}{r^2}}$$

$$Z_{ul}(s) = \frac{U_1}{I_0} = \frac{r^2 R (s^2 LC + 1)}{s^2 r^2 LC + sR(r^2 C + L) + r^2} \quad (\text{uvrstimo } R=2, L=1, C=1, r=2)$$

$$Z_{ul}(s) = \frac{U_1}{I_0} = \frac{8(s^2 + 1)}{4s^2 + 10s + 4} = 2 \frac{s^2 + 1}{s^2 + \frac{5}{2}s + 1} \quad (1 \text{ bod})$$

$$b) Z_{21}(s) = \frac{U_2}{I_0} = \frac{rRLs(srC-1)}{s^2r^2LC + sR(r^2C+L) + r^2} \quad (\text{uvrstimo } R=2, L=1, C=1, r=2)$$

$$Z_{21}(s) = \frac{4s(2s-1)}{4s^2 + 10s + 4} = \frac{2s(2s-1)}{2s^2 + 5s + 2} = \frac{s(2s-1)}{s^2 + \frac{5}{2}s + 1} = 2 \frac{s\left(s - \frac{1}{2}\right)}{s^2 + \frac{5}{2}s + 1} \quad (1 \text{ bod})$$

$$c) Z_{21}(s): \quad \text{nule: } s(s-1/2)=0 \Rightarrow s_{o1}=0, s_{o2}=1/2,$$

$$\text{polovi: } s^2 + \frac{5}{2}s + 1 = 0 \Rightarrow s_{p1,2} = -\frac{5}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - 1} = -\frac{5}{4} \pm \sqrt{\frac{25-16}{16}} = -\frac{5}{4} \pm \frac{3}{4}$$

$$s_{p1} = -1/2, s_{p2} = -2, \quad (1 \text{ bod})$$

$$d) U_2(s) = Z_{21}(s) \cdot I_0(s) = 2 \frac{s\left(s - \frac{1}{2}\right)}{s^2 + \frac{5}{2}s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2s-1}{s^2 + \frac{5}{2}s + 1} = \frac{2s-1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)(s+2)}$$

Rastav na parcijalne razlomke:

$$U_2(s) = \frac{2s-1}{(s+1/2)(s+2)} = \frac{A}{s+1/2} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+1) + B(s+1/2)}{(s+1/2)(s+2)} = \frac{(A+B)s + 2A + B/2}{(s+1/2)(s+2)}$$

$$A+B=2 \quad A=2-B \Rightarrow 2(2-B) + B/2 = -1$$

$$\Rightarrow 4 - 2B + B/2 = -1 \Rightarrow 2B - B/2 = 5$$

$$\underline{2A + B/2 = -1} \quad \Rightarrow 3B = 10 \Rightarrow B = \frac{10}{3}, A = \frac{6-10}{3} = -\frac{4}{3}$$


$$U_2(s) = \frac{-4/3}{s+1/2} + \frac{10/3}{s+2} \Rightarrow u_2(t) = \left(-\frac{4}{3} \cdot e^{-\frac{t}{2}} + \frac{10}{3} \cdot e^{-2t} \right) S(t) \quad (1 \text{ bod})$$

$$e) \text{ Fazori } i_0(t) = 5 \cdot \cos(t) \quad I_0(j\omega) = 5 \cdot e^{j0} = 5, \quad \omega = 1 \quad U_2(j\omega) = Z_{21}(j\omega) I_0(j\omega) = \frac{-2\omega^2 - j\omega}{-\omega^2 + (5/2)j\omega + 1} \cdot 5$$

$$U_2(j1) = \frac{-2-j}{(5/2)j} \cdot 5 = \left(-\frac{2}{j} - 1 \right) 2 = (2j-1)2 = -2 + 4j = 2\sqrt{5}e^{j\varphi} \quad \varphi = \arctan(-2) = 116.56^\circ \text{ (II kvadrant)}$$


$$u_2(t) = 2\sqrt{5} \cdot \cos(t + 116.56^\circ) \quad (1 \text{ bod})$$

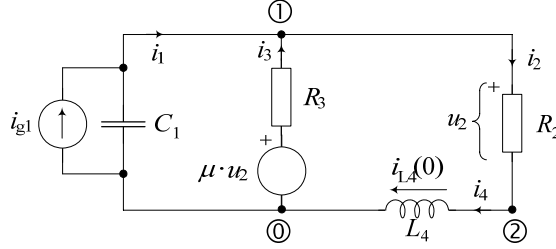2. Za električni krug prikazan slikom i pridruženim orijentacijama grana te čvorovima (grane stabla: 1, 2) treba odrediti temeljni sustav jednadžbi petlji topološkom analizom. Napisati: a) spojnu matricu \mathbf{S} , b) matricu impedancija grana \mathbf{Z}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora grana \mathbf{U}_{ob} , c) matricu impedancija petlji \mathbf{Z}_p i d) vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora petlji \mathbf{U}_{0p} .



Rješenje:

Orijentirani graf:

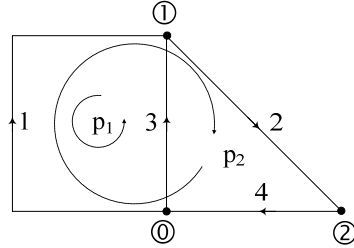

Spojna matrica:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1 bod)

Naponsko – strujne relacije grana: $\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{ob}$

$$(1) U_1 = \frac{1}{sC_1} \cdot I_1 - \frac{1}{sC_1} \cdot I_{g1}$$

$$(2) U_2 = R_2 \cdot I_2$$

$$(3) U_3 = R_3 \cdot I_3 - \mu U_2 = R_3 \cdot I_3 - \mu R_2 I_2$$

$$(3) U_4 = sL_4 \cdot I_4 - L_4 i_{L4}(0)$$

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 \\ 0 & -\mu R_2 & R_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & sL_4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_{ob} = \begin{bmatrix} -\frac{I_{g1}}{sC_1} \\ 0 \\ 0 \\ -L_4 i_{L4}(0) \end{bmatrix}$$

(1 bod)

Matrica \mathbf{Z}_b je regularna.


Temeljni sustav jednadžbi petlji u matricnom obliku: $\mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = \mathbf{U}_{0p}$

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{sC_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 \\ 0 & -\mu R_2 & R_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & sL_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{sC_1} & -\mu R_2 & R_3 & 0 \\ \frac{1}{sC_1} & R_2 & 0 & sL_4 \end{bmatrix}$$


$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{sC_1} & -\mu R_2 & R_3 & 0 \\ \frac{1}{sC_1} & R_2 & 0 & sL_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC_1} + R_3 & -\frac{1}{sC_1} - \mu R_2 \\ -\frac{1}{sC_1} & \frac{1}{sC_1} + R_2 + sL_4 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ bod})$$

$$\mathbf{U}_{0p} = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} = -\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{I_{g1}}{sC_1} \\ 0 \\ 0 \\ -L_4 \cdot i_{L4}(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{I_{g1}}{sC_1} \\ \frac{I_{g1}}{sC_1} + L_4 \cdot i_{L4}(0) \end{bmatrix} \quad (1 \text{ bod})$$

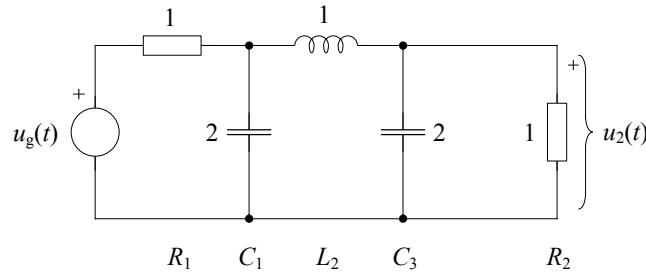3. Za mrežu na slici izračunati naponsku prijenosnu funkciju $H(s)=U_2(s)/U_g(s)$ ako su zadane normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1=R_2=1$, $C_1=C_3=2$ i $L_2=1$. (Koristiti metodu napona čvorova) Napisati: a) Jednadžbe za čvorove (1) i (2) za izračun $H(s)$; b) $H(s)$ kao funkciju elemenata; c) $H(s)$ s uvrštenim elementima.



Rješenje:

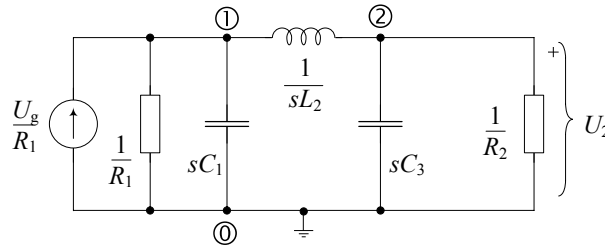

$$1) U_1 \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{sL_2} \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL_2} \right) = \frac{U_g}{R_1}$$

$$2) -U_1 \frac{1}{sL_2} + U_2 \left(\frac{1}{sL_2} + sC_3 + \frac{1}{R_2} \right) = 0 \quad (1 \text{ bod})$$

$$2) \Rightarrow U_1 = U_2 sL_2 \left(\frac{1}{sL_2} + sC_3 + \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow U_1 = U_2 \left(s^2 L_2 C_3 + s \frac{L_2}{R_2} + 1 \right)$$

$$2) \rightarrow 1) \Rightarrow U_2 \left(s^2 L_2 C_3 + s \frac{L_2}{R_2} + 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{sL_2} \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL_2} \right) = \frac{U_g}{R_1}$$


$$U_2 \left(s^2 \frac{L_2 C_3}{R_1} + s \frac{L_2}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1} + s^3 L_2 C_1 C_3 + s^2 \frac{L_2 C_1}{R_2} + sC_1 + sC_3 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL_2} - \frac{1}{sL_2} \right) = \frac{U_g}{R_1} \cdot R_1 R_2$$

$$H(s) = \frac{U_2}{U_g} = \frac{R_2}{s^3 L_2 C_1 C_3 R_1 R_2 + s^2 (L_2 C_3 R_2 + L_2 C_1 R_1) + s(L_2 + R_1 R_2 C_1 + R_1 R_2 C_3) + R_1 + R_2} \quad (1 \text{ bod})$$

Uz uvrštene vrijednosti elemenata:

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_g(s)} = \frac{1}{4s^3 + 4s^2 + 5s + 2} = \frac{\frac{1}{4}}{s^3 + s^2 + \frac{5}{4}s + \frac{1}{2}} \quad (1 \text{ bod})$$

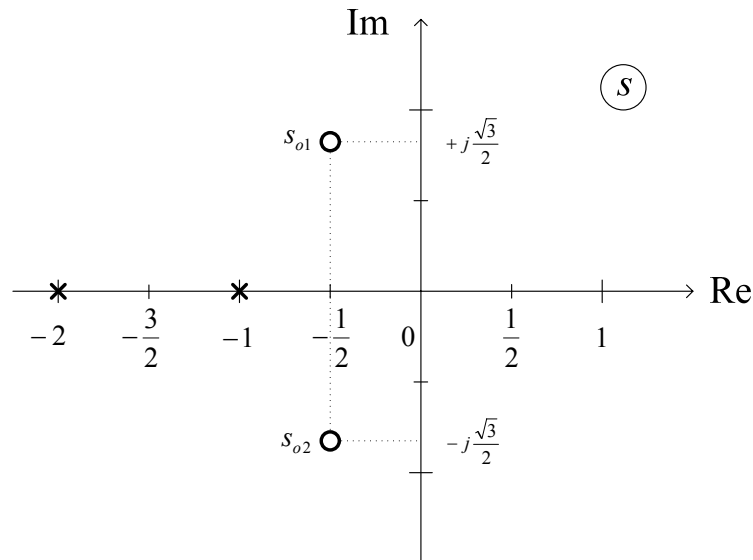4. Zadan je raspored polova i nula prema slici prijenosne funkcije $H(s) = U_{iz}(s)/U_{ul}(s)$ nekog električnog kruga. Odrediti: a) prijenosnu funkciju $H(s)$ ako se traži da je $H(0) = 1/2$; b) kompleksnu frekvencijsku karakteristiku $H(j\omega)$; c) odziv $u_{iz}(t)$ za pobudu $u_{ul}(t) = \sin(t)$; $-\infty < t < \infty$.



Rješenje:

a) Opći oblik prijenosne funkcije (funkcije mreža) napisan pomoću nula i polova:

$$H(s) = k \cdot \frac{\prod_i (s - s_{0i})}{\prod_j (s - s_{pj})}$$

$$\text{Nule: } s_{01} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad s_{02} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Polovi: } s_{p1} = -1; \quad s_{p2} = -2$$

$$H(s) = k \cdot \frac{\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{(s+1)(s+2)} = k \cdot \frac{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{s^2 + 3s + 2} =$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{ (Upotrijebili smo pravilo: 'Razlika kvadrata')}$$

$$= k \cdot \frac{s^2 + s + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}}{s^2 + 3s + 2} = k \cdot \frac{s^2 + s + 1}{s^2 + 3s + 2}$$

Konstanta k u općem obliku prijenosne funkcije slijedi iz:

$$H(0) = k \cdot \frac{s^2 + s + 1}{s^2 + 3s + 2} \Big|_{s=0} = k \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = 1$$

$$\text{Konačno je: } H(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^2 + 3s + 2} \text{ (1 bod)}$$

b) Kompleksna frekvencijska karakteristika prijenosne funkcije:

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2 + j\omega + 1}{-\omega^2 + 3j\omega + 2} \quad (1 \text{ bod})$$

c) Odziv na pobudu sve-vremenskom sinus funkcijom frekvencije $\omega=1$:

$$u_{ul}(t) = \sin(t) \Rightarrow U_{ul}(j\omega) = 1 \angle 0^\circ$$

$$U_{iz}(j\omega) = H(j\omega) \cdot U_{ul}(j\omega) = H(j\omega) \cdot 1 \angle 0^\circ$$

$$H(j1) = \frac{-1 + j + 1}{-1 + 3j + 2} = \frac{j}{1 + 3j}$$


$$|H(j1)| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0.3162$$

$$H(j1) = \frac{j}{(1 + 3j)} \cdot \frac{1 - 3j}{1 - 3j} = \frac{3 + j}{10}$$

$$\angle H(j1) = \arctan(1/3) = 18.43^\circ \quad (\text{jer je fazor u prvom kvadrantu})$$


$$u_{iz}(t) = 0.3162 \sin(t + 18.43^\circ) \quad (1 \text{ bod})$$

5. Za električni krug prikazan slikom: a) Odrediti prijenosnu funkciju napona $H(s) = U_{iz}(s)/U_{ul}(s)$; b) Izračunati polove i nule prijenosne funkcije; c) Izračunati A-F karakteristiku $|H(j\omega)|$; d) Izračunati F-F karakteristiku $\varphi(\omega) = \arg H(j\omega)$; e) Izračunati logaritamsku mjeru pojačanja $\alpha(\omega)$. Zadano je: $R_1 = R_2 = 1$, $C_1 = C_2 = 1$, $R_3 = R_4 = 1$, $A \rightarrow \infty$ (A je pojačanje operacijskog pojačala).

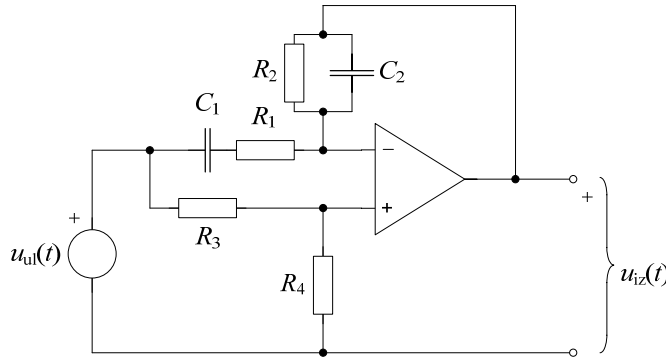

Rješenje:

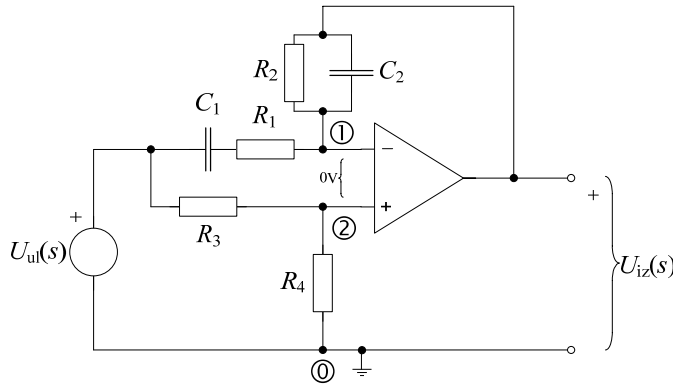a) Određivanje prijenosne funkcije napona $H(s) = U_{iz}(s)/U_{ul}(s)$:



$$Z_1 = \frac{1}{sC_1} + R_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{1}{1/R_2 + sC_2} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$1) U_1 \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) = U_{ul} \frac{1}{Z_1} + U_{iz} \frac{1}{Z_2}$$

$$2) U_2 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{U_{ul}}{R_3} \Rightarrow U_2 = \frac{U_{ul}}{R_3 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} U_{ul}$$

$$3) U_1 = U_2$$

$$2), 3) \rightarrow 1) \Rightarrow \frac{R_4}{R_4 + R_3} U_{ul} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) = U_{ul} \frac{1}{Z_1} + U_{iz} \frac{1}{Z_2} \Big/ \cdot Z_2$$

$$\Rightarrow \frac{R_4}{R_4 + R_3} U_{ul} \left(\frac{Z_2}{Z_1} + 1 \right) - U_{ul} \frac{Z_2}{Z_1} = U_{iz} \Rightarrow U_{ul} \left[\frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(\frac{Z_2}{Z_1} + 1 \right) - \frac{Z_2}{Z_1} \right] = U_{iz}$$

$$H(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(\frac{Z_2}{Z_1} + 1 \right) - \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \frac{Z_2}{Z_1} + \frac{R_4}{R_4 + R_3} - \frac{Z_2}{Z_1} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} - 1 \right) \frac{Z_2}{Z_1} + \frac{R_4}{R_4 + R_3} = \frac{-R_3}{R_4 + R_3} \frac{Z_2}{Z_1} + \frac{R_4}{R_4 + R_3} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot \frac{Z_1 - (R_3 / R_4) Z_2}{Z_1} = \\
&= \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot \frac{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} - \frac{R_3}{R_4} \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot \frac{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2) - (R_3 / R_4)sC_1R_2}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}
\end{aligned}$$

Uz uvrštene vrijednosti elemenata:

$$H(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1+s)^2 - s}{(1+s)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s^2 + 2s + 1 - s}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s^2 + s + 1}{s^2 + 2s + 1}$$

(1 bod)

b) Izračun polova i nula:

$$\text{Polovi: } (s+1)^2 = 0$$

$$s_{p1,2} = -1$$

$$\text{Nule: } s^2 + s + 1 = 0$$

$$s_{o1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(1 bod)

c) Amplitudno-frekvencijska karakteristika:

Uvrstimo $s = j\omega$ u $H(s)$

$$H(j\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\omega^2 + j\omega + 1}{(j\omega + 1)^2} \Rightarrow |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \omega^2}}{2(1+\omega^2)}$$

(1 bod)

d) Fazno-frekvencijska karakteristika:

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{1-\omega^2}\right) - 2 \arctan(\omega)$$

(1 bod)

e) Logaritamska mjera pojačanja:

$$\begin{aligned}
\alpha(\omega) &= 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log 0.5 + 10 \log(\omega^2 + (1-\omega^2)^2) - 20 \log(\omega^2 + 1) = \\
&= -6.0206 + 10 \log(\omega^4 - \omega^2 + 1) - 20 \log(\omega^2 + 1) [\text{dB}]
\end{aligned}$$

(1 bod)

6. Teoretska pitanja: (5 bodova)

- a) Ako električna mreža ima $N_v=5$ čvorova i $N_b=7$ grana, načiniti redoslijed metoda kojima je moguće riješiti mrežu počevši od one s najmanjim brojem jednažbi prema većem.
- b) Koji element može biti razlog da je električni krug neregipročan?
- c) Što je to struja temeljne petlje?
- d) Što je to napon temeljnog reza?
- e) Koliko dB ima jedan Neper?

Rješenje:

a) metodom petlji, metodom napona čvorova, Kirchhoffovim zakonima i naponsko-strujnim jednažbama grana;

Ukupan broj jednažbi za: petlje $N_b - N_v + 1 = 7 - 5 + 1 = 3$, za čvorove i rezove $N_v - 1 = 5 - 1 = 4$, za KZ $2N_b = 14$. Redoslijed je 3, 4, 14.

b) girator;

c) Struja koja prolazi kroz grane stabla i jednu sponu;

d) Napon grane stabla obuhvaćene rezom;

e) $20\log(e)$ ili $20/\ln(10)$.