

11.)

$$(1) U_0(s) - U_1(s) = sL \cdot I_1(s)$$

$$(2) U_1(s) - \frac{U_c(s)}{s} = I_2(s) \left( R + \frac{1}{sC} \right)$$

$$I_1 - I_2(s) = \alpha \cdot I_1(s) \Rightarrow I_2 = (1 - \alpha) I_1$$

$$U_1(s) - \frac{U_c(s)}{s} = (1 - \alpha) I_1(s) \left( R + \frac{1}{sC} \right) \quad \text{also } \alpha$$

$$U_0 = U_1 + sL \cdot I_1(s) = \frac{U_c(s)}{s} + (1 - \alpha) I_1(s) \left( R + \frac{1}{sC} \right) + sL \cdot I_1(s)$$

$$U_0 - \frac{U_c(s)}{s} = (1 - \alpha) I_1(s) \left( R + \frac{1}{sC} \right) + sL \cdot I_1(s)$$

$$I_1(s) = \frac{U_0 - \frac{U_c(s)}{s}}{(1 - \alpha) \left( R + \frac{1}{sC} \right) + sL} = \frac{1}{2} \frac{1}{s^2 + s + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\left( s + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4}}$$

$$i_1(t) = e^{-\frac{t}{2}} \sin\left(\frac{t}{2}\right) s(t)$$

10.  $U_0(t) = \delta(t)$

$R = 0,5$


$L = 1$

$C = 1$

$n = 1$

$i_L(0) = 1$

$u_C(0) = 0,5$

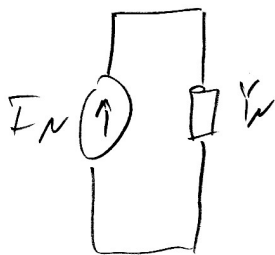

$U_2 = -n \cdot I_{g1} \Rightarrow I_{g1} = \frac{-U_2}{n}$

$U_1 = -n \cdot I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = \frac{-U_1}{n}$

admit. koja je između ① i ②

(1)  $U_1 \left( sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \cdot \frac{1}{R} = U_0 \cdot sC + C \cdot u_C(0) - I_{g1}$

stare koje ulaze i izlaze

(2)  $-U_1 \frac{1}{R} + U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) = I_{g2} + \frac{i_L(0)}{s} - I_N(s)$

$U_1 \left( sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{n} \right) = U_0 \cdot sC + C \cdot u_C(0)$

$-U_1 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{n} \right) + U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) = \frac{i_L(0)}{s} - I_N(s)$

Uvjetima  $U_2 = 0$

(1)  $\Rightarrow U_1 = \frac{U_0 sC + C \cdot u_C(0)}{sC + \frac{1}{R}}$

(2)  $\Rightarrow I_N = U_1 \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{n} \right) + \frac{i_L(0)}{s}$

$I_N(s) = \frac{U_0 sC + C \cdot u_C(0)}{sC + \frac{1}{R}} \cdot \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{n} \right) + \frac{i_L(0)}{s} = \frac{s^2 + 1,5s + 2}{s(s+2)}$

$$Y_p(s) = ?$$

isključit poć. ugleto i meonsmo izvoru

$$Y_u = \frac{I}{U}$$

$$(1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \frac{1}{R} = -I_{g1}$$

$$(2) -U_1 \frac{1}{R} + U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) = I_{g2} + I$$

$$(1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) = 0$$

$$(2) -U_1 \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{sL} \right) + U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) = I$$


$$(1) \Rightarrow U_1 = \frac{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL}}{sC + \frac{1}{R}} U_2$$

↓  
(2)

$$I = - \frac{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL}}{sC + \frac{1}{R}} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{sL} \right) U_2 + \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) U_2 \quad (U_2 = U) \quad / : U$$

$$Y_p(s) = \frac{I}{U} = \frac{R + sr^2C}{r^2(sCR + 1)} + \frac{1}{sL} = \frac{s^2 + s + 1}{s(0.5s + 1)}$$

(16.)

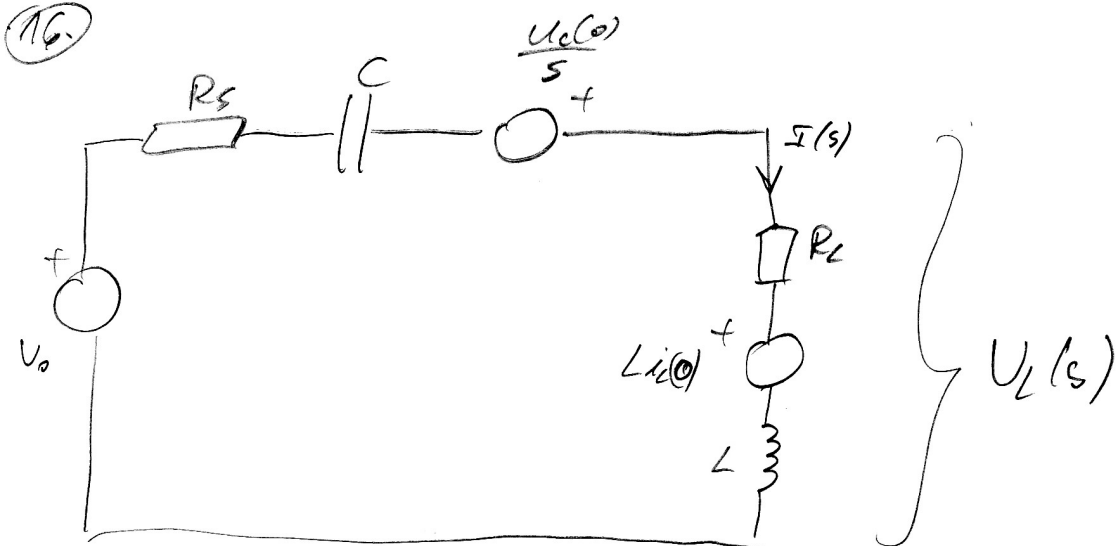

$$I(s) \left( R_s + R_L + \frac{1}{sC} + sL \right) = U_0(s) + \frac{U_C(0)}{s} - L i_L(0)$$

$$I(s) = \frac{U_0(s) + \frac{U_C(0)}{s} - L i_L(0)}{R_s + R_L + \frac{1}{sC} + sL}$$

$$U_L(s) = I(s) (R_L + sL) + L i_L(0)$$

⋮

$$U_L(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$u_L(t) = (3e^{-t} - t \cdot e^{-t}) S(t)$$

17.

$$I(s) \left( 1 + \frac{1}{sC} + sL \right) = U_g(s) - L i_L(0) + \frac{u_C(0)}{s}$$

$$U_C(s) = I(s) \cdot \frac{1}{sC} - \frac{u_C(0)}{s}$$

$$U_C(s) = \frac{1,8 - 1,2s}{s^2 + 2s + 1} \cdot \frac{2}{s} - \frac{2,6}{s}$$

$$U_C(s) = \frac{-3,6}{s+1} + \frac{6}{(s+1)^2} + \frac{1}{s}$$

$$\frac{2,4 + 3,6}{(s+1)^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s}$$

$$A = -3,6 = -C$$

$$B = -6$$

$$u_C(t) = (1 - 3,6 e^{-t} - 6 t e^{-t}) s(t)$$

18.

$$U_{g1} = -r I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = \frac{-U_{g1}}{r}$$

$$U_{g2} = -r I_{g1}$$

$$(1) U_{g1} \cdot \frac{1}{sL} - U_{g2} - \frac{1}{s} = I - I_{g1}$$

$$(2) -U_{g1} \frac{1}{sL} + U_{g2} \left( \frac{1}{sL} + \frac{1}{sL} \right) = I_{g2}$$


$$U \cdot \frac{1}{sL} - r I_{g1} \frac{1}{sL} = I - I_{g1}$$

$$-U \frac{1}{sL} - r I_{g1} \left( \frac{1}{sL} \right) = \frac{-U}{r}$$



$$Y_{ve} = \frac{I}{L} = \frac{1}{sL} + \left( \frac{sL}{2r^2} - \frac{1}{2r} \right) \left( \frac{r}{sL} + 1 \right) = \frac{r^2 + s^2 L^2}{2r^2 sL}$$

$$Y_{II} = sC + Y_{ve} = sC + \frac{r^2 + s^2 L^2}{2r^2 sL} = s + \frac{1+s^2}{2s} = \frac{3}{2s} + \frac{1}{2s}$$

(13)

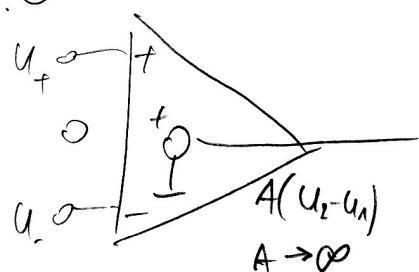

Za čvorove brojimo naponske izvor

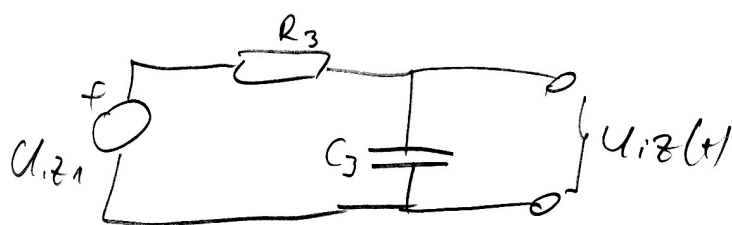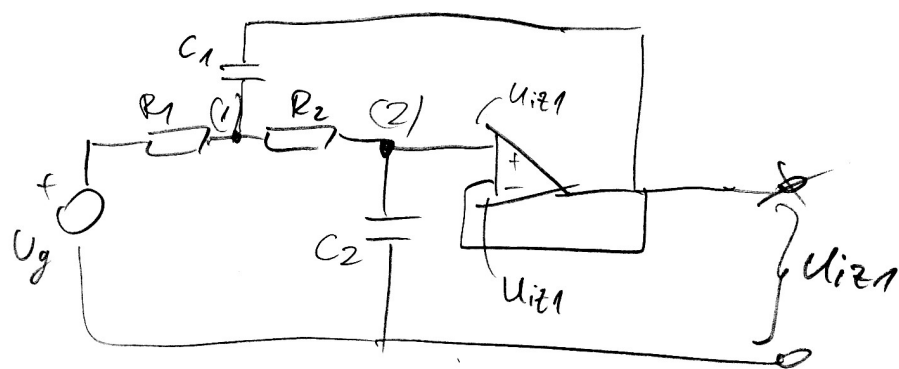

$$1) U_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - U_2 \frac{1}{R_2} = U_{iz1} \cdot sC_1 + U_g \cdot \frac{1}{R_1}$$

$$2) -U_1 \left( \frac{1}{R_2} \right) + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + sC_2 \right) = 0$$

$$3) U_2 = U_{iz1}$$

$$A(U_2 - U_{iz1}) = U_{iz1}, A \rightarrow \infty \\ \Rightarrow U_2 = U_{iz1}$$

$$(2) \Rightarrow U_1 = U_{iz1} (1 + sR_2C_2)$$

$$\downarrow \\ 1) U_{iz1} \left[ (1 + sR_2C_2) \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - \frac{1}{R_2} - sC_1 \right] = \frac{U_g}{R_1}$$

$$U_{iz1} = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_2 + R_2 C_2) + 1} \cdot U_g = \frac{1}{s^2 + s + 1} U_g$$

$$U_g = U_{iz1} = 1$$

$$U_{i2}(s) = \frac{\frac{1}{sL_3}}{L_3 + \frac{1}{sC_3}} \cdot U_{i21}$$

$$U_{i2}(s) = \frac{1}{1 + sL_3C_3} \cdot U_{i21} = \frac{1}{s+1} U_{i21}$$

$$U_{i2}(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$