

FER 2


Električni krugovi

Četveropoli

Napisao:
[Sharp_Shooter](#)

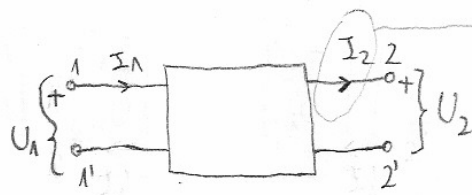PDF pripremio i uredio:
[Sharp_Shooter](#)



ČETVEROPOLI

- ako je struja suprotnog smjera: Y_{12}, Y_{22}, z_{12} i z_{22} imaju '+' predznak

- strujne jednačbe:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & -Y_{12} \\ Y_{21} & -Y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

- naponske jednačbe

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & -z_{12} \\ z_{21} & -z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

- Y-parametri: $\begin{bmatrix} Y_{11} & -Y_{12} \\ Y_{21} & -Y_{22} \end{bmatrix} = [Y] \Rightarrow$ iz čtetveropola na KRAATKO ($U_1=0$, pa $U_2=0$)

- z-parametri: $\begin{bmatrix} z_{11} & -z_{12} \\ z_{21} & -z_{22} \end{bmatrix} = [z] \Rightarrow$ iz čtetveropola na PRAZNO ($I_1=0$, pa $I_2=0$)

- za recipročni čtetveropol: $Y_{12} = Y_{21}$
 $z_{12} = z_{21}$

- veza između z i Y parametara:

$$[z] = [Y]^{-1}$$

- prijenosne jednačbe:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

- a-parametri: $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = [a] \Rightarrow [a]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{D}{\Delta_A} & \frac{-B}{\Delta_A} \\ \frac{-C}{\Delta_A} & \frac{A}{\Delta_A} \end{bmatrix}$

- iz 2-2' na PRAZNO I KRAATKO $\Delta_A = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = A \cdot D - C \cdot B$

- za recipročne čtetveropole:

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = 1$$

- $[a]^{-1} \Rightarrow$ iz 1-1' na PRAZNO I KRAATKO

-hibridne jednačbe


$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

-h - parametri: $\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = [h] \Rightarrow$ iz: 1-1' na prazno
2-2' na kratko

-g - parametri: $\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{h_{22}}{\Delta_h} & \frac{-h_{21}}{\Delta_h} \\ \frac{-h_{12}}{\Delta_h} & \frac{h_{11}}{\Delta_h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = [g]$

$$\Delta_h = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$$

$[g] \Rightarrow$ iz: 1-1' na KRATKO
2-2' na PRAZNO

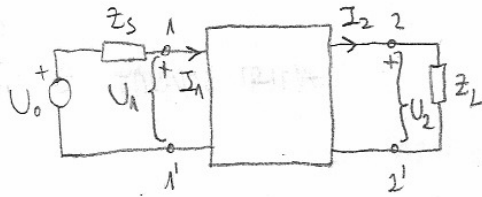PRIDENOSNE FUNKCIJE ČETVEROPOLA

- izražene:

① Z - PARAMETRIMA

- prijenosna funkcija struje:

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{z_{21}}{z_L + z_{22}}$$

- napona:

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_L z_{21}}{\Delta_z + z_M \cdot z_L}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_0} = \frac{z_L \cdot z_{21}}{(z_M + z_s)(z_{22} + z_L) - z_{12} z_{21}}$$

② Y - PARAMETRIMA

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{y_L y_{21}}{\Delta_y + y_M y_L}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{y_{21}}{y_L + y_{22}}$$

③ PRIDENOSNIM PARAMETRIMA

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{C \cdot z_L + D}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{I_2} = \frac{z_L}{A \cdot z_L + B}$$


$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_0} = \frac{z_L}{A \cdot z_L + B + z_s \cdot (C \cdot z_L + D)}$$

ULAŽNE FUNKCIJE ČETVEROPOLA

- izražene preko:


① Z - PARAMETRA

- ulaz na 1-1':

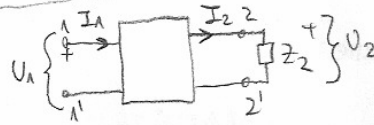

$$z_{ul1} = \frac{U_1}{I_1} = z_{11} - z_{12} \cdot \frac{z_{21}}{z_2 + z_{22}}$$

- ulaz na 2-2':

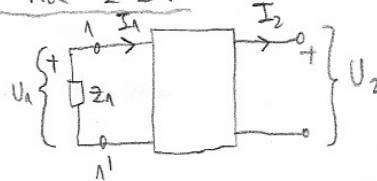

$$z_{ul2} = -\frac{U_2}{I_2} = z_{22} - \frac{z_{12} z_{21}}{z_{11} + z_1}$$

② Y - PARAMETRA

- ulaz na 1-1':

$$y_{ul1} = y_{11} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_2 + y_{22}}$$

- ulaz na 2-2':

$$y_{ul2} = y_{22} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{11} + y_{11}}$$

③ PRIENOSNIM PARAMETRA

- ulaz na 1-1':

$$z_{ul1} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A \cdot z_2 + B}{C \cdot z_2 + D}$$

- ulaz na 2-2':


$$z_{ul2} = -\frac{U_2}{I_2} = \frac{D \cdot z_1 + B}{C \cdot z_1 + A}$$

EKVIVALENTNI ČETVEROPOLI

- nuždan i dovoljan uvjet:

$$[z]' = [z]''$$


- ekvivalentni četveropoli u T spoju:

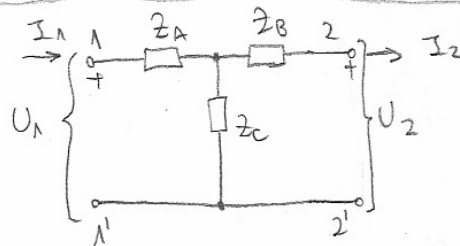

$$z_A = z_{11} - z_{12}$$


$$z_B = z_{22} - z_{12}$$

$$z_C = z_{12} = z_{21}$$

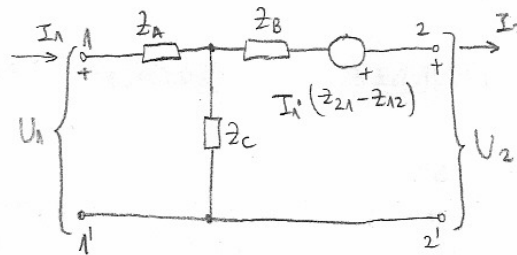- ako četveropol nije recipročan ($z_{12} \neq z_{21}$):

$$U_1 = I_1 \cdot z_{11} - I_2 \cdot z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot z_{12} - I_2 \cdot z_{22} + \underbrace{I_1 (z_{21} - z_{12})}_{\text{NAPONSKI IZVOR}}$$

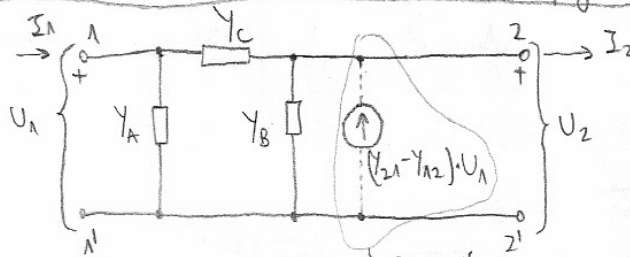- ekvivalentni četveropol u Π spoju:

$$Y_A = Y_{11} - Y_{12}$$


$$Y_B = Y_{22} - Y_{12}$$

$$Y_C = Y_{12} = Y_{21}$$

→ postoji samo kada
četveropol nije recipročan.- ako je $Y_{12} \neq Y_{21}$

$$I_1 = Y_{11} \cdot U_1 - Y_{12} \cdot U_2$$

$$I_2 = Y_{12} \cdot U_1 - Y_{22} \cdot U_2 + \underbrace{(Y_{21} - Y_{12}) \cdot U_1}_{\text{STRUJNI IZVOR}}$$

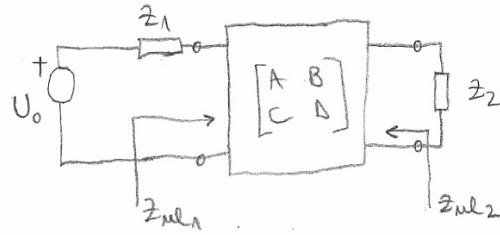ZRCALNI PARAMETRI

$$z_{c1} = \sqrt{\frac{A \cdot B}{C \cdot D}}$$

$$z_{c2} = \sqrt{\frac{B \cdot D}{A \cdot C}}$$

- ako je: $z_2 = z_{c2} \Rightarrow z_{in1} = z_{c1}$

$z_1 = z_{c1} \Rightarrow z_{in2} = z_{c2}$

- ako je $z_1 = z_{c1}$ i $z_2 = z_{c2}$,
četveropol je prilagođen po
zrcalnim impedancijama

$$\frac{z_{c1}}{z_{c2}} = \frac{A}{D}$$

$$m = \sqrt{\frac{z_{c1}}{z_{c2}}} \Rightarrow \text{OMJER TRANSFORMACIJE}$$

PRIDENOSNE JEDNAŽBE I ZRCALNI PARAMETRI

- prijenos sa 1-1' na 2-2':

$$\frac{U_1}{U_2} = A + \frac{B}{z_{c2}}$$

$$Uz \ z_2 = z_{c2} \Leftrightarrow \frac{U_1}{U_2} = m \cdot e^g$$

$$\frac{I_1}{I_2} = C z_{c2} + D$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{m} \cdot e^g \Rightarrow Uz \ z_2 = z_{c2}$$

- prijenos signala sa 2-2' na 1-1':

$$\frac{U_2}{U_1} = D + \frac{B}{z_{c1}}$$

$$Uz \ z_1 = z_{c1} \Leftrightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{m} \cdot e^g$$

$$\frac{I_2}{I_1} = C \cdot z_{c1} + A$$

$$\frac{I_2}{I_1} = m \cdot e^g \Rightarrow Uz \ z_1 = z_{c1}$$

- ZRCALNI KOEFICIJENT PRIDENOSA (g):

$$\sqrt{AD} + \sqrt{BC} = e^g$$

$$g = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC})$$

$$e^{-g} = \sqrt{AD} - \sqrt{BC}$$

$$\sqrt{AD} = \frac{e^g + e^{-g}}{2} = \operatorname{ch} g$$

$$\sqrt{BC} = \frac{e^g - e^{-g}}{2} = \operatorname{sh} g$$

$$A = m \cdot \operatorname{ch} g$$

$$B = m \cdot z_{c2} \cdot \operatorname{sh} g$$

$$C = \frac{1}{m \cdot z_{c2}} \cdot \operatorname{sh} g$$

$$D = \frac{1}{m} \cdot \operatorname{ch} g$$

PRIDENOSNE JEDNADŽBE SA g:

– prilagođenje na 2-2' i prijenos sa 1-1' na 2-2':

$$z_2 = z_{c2}$$

$$z_{ul1} = z_{c1}$$

$$U_1 = m \cdot (U_2 \cdot \text{ch}g + I_2 \cdot z_{c2} \cdot \text{sh}g)$$

$$I_1 = \frac{1}{m} \cdot \left(U_2 \cdot \frac{\text{sh}g}{z_{c2}} + I_2 \cdot \text{ch}g \right)$$

– prilagođenje na 1-1' i prijenos sa 2-2' na 1-1':

$$z_1 = z_{c1}$$

$$z_{ul2} = z_{c2}$$

$$U_2 = \frac{1}{m} \cdot (U_1 \cdot \text{ch}g - I_1 \cdot z_{c1} \cdot \text{sh}g)$$

$$-I_2 = m \cdot \left(\frac{U_1}{z_{c1}} \cdot \text{sh}g - I_1 \cdot \text{ch}g \right)$$

IMPEDANCije NA KRATKO I PRAZNO

$$z_{p1} = \frac{A}{C}$$

$$z_{k1} = \frac{B}{D}$$

$$z_{p2} = \frac{D}{C}$$

$$z_{k2} = \frac{B}{A}$$

$$\frac{z_{p1}}{z_{p2}} = \frac{z_{k1}}{z_{k2}}$$

$$\Rightarrow \frac{z_{p1}}{z_{k1}} = \frac{z_{p2}}{z_{k2}}$$

$$z_{c1} = \sqrt{z_{p1} \cdot z_{k1}}$$

$$z_{c2} = \sqrt{z_{p2} \cdot z_{k2}}$$

$$\text{th}(g) = \sqrt{\frac{z_{k2}}{z_{p1}}}$$

$$z_{k1} = z_{c1} \cdot \text{th}(g)$$

$$z_{p1} = z_{c1} \cdot \text{cth}(g)$$

$$z_{k2} = z_{c2} \cdot \text{th}(g)$$

$$z_{p2} = z_{c2} \cdot \text{cth}(g)$$

NEPRILAGOĐENI ČETVEROPOL

$$-za: \quad z_2 \neq z_{c2} \Rightarrow z_{ul1} \neq z_{c1}$$

$$z_{ul1} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{shg + \frac{z_2}{z_{c2}} \cdot chg}{chg + \frac{z_2}{z_{c2}} shg} \cdot z_{c1}$$

$$-za: \quad z_1 \neq z_{c1} \Rightarrow z_{ul2} \neq z_{c2}$$

$$z_{ul2} = \frac{-U_2}{I_2} = \frac{shg + \frac{z_1}{z_{c1}} \cdot chg}{chg + \frac{z_1}{z_{c1}} shg} \cdot z_{c2}$$


- POGREŠKA PRILA GOĐENJA:

$$p_1 = \frac{z_1 - z_{c1}}{z_1 + z_{c1}} \Rightarrow \text{NA ULAZU}$$

$$p_2 = \frac{z_2 - z_{c2}}{z_2 + z_{c2}} \Rightarrow \text{NA IZLAZU}$$


METODE POVEZIVANJA ČETVEROPOLA

① SERIJSKI SPOS ČETVEROPOLA

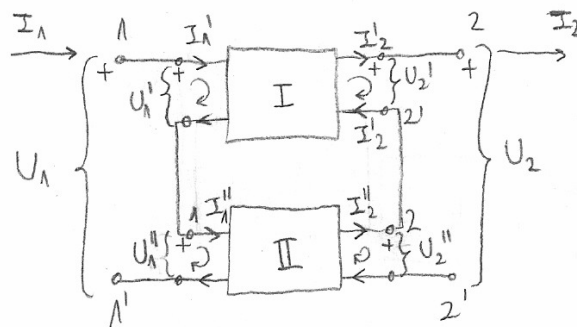


$$[z] = [z'] + [z'']$$

② PARALELNI SPOS ČETVEROPOLA

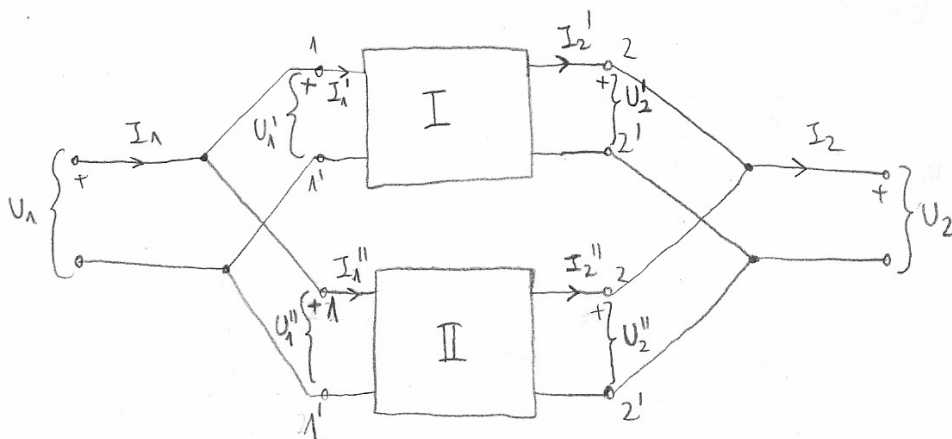


$$[y] = [y'] + [y'']$$

③ SERIJSKO - PARALELNI SPOS ČETVEROPOLA

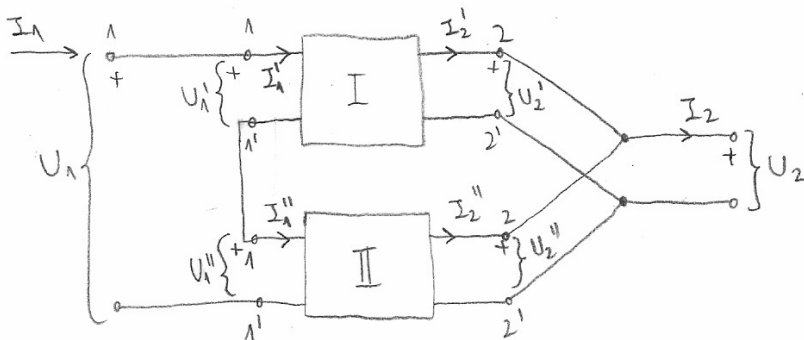


$$[h] = [h'] + [h'']$$

④ PARALELNO SERIJSKI SPOS ČETVEROPOLA

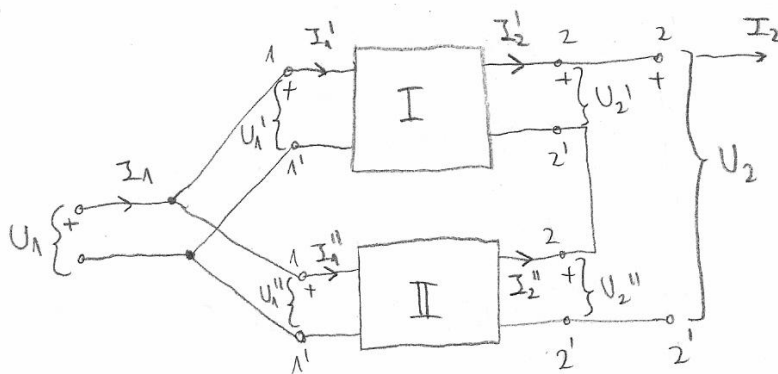

$$[g] = [g'] + [g'']$$

⑤ KASKADA ČETVEROPOLA

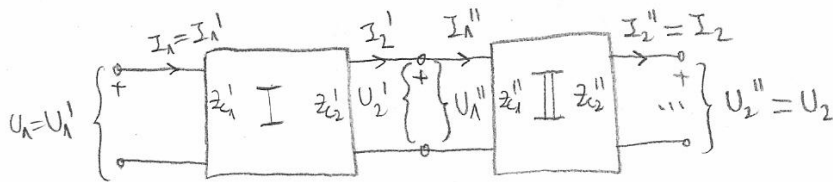

$$[a] = [a'] \cdot [a''] \cdot \dots \cdot [a^{(n)}]$$

- za prilagođeni lanac mora biti:

$$z_{c2}' = z_{c1}'' , \quad z_{c2}'' = z_{c1}''' , \dots$$

SIMETRIČNI ČETVEROPOLI

$$z_{11} = z_{22} \Rightarrow z_{p1} = z_{p2}$$

$$y_{11} = y_{22} \Rightarrow z_{k1} = z_{k2}$$

$$[Y] = [Z^{-1}]$$

- kod ostalih parametara:

$$A = D, \quad AD - BC = 1 \Rightarrow BC = A^2 - 1$$

$$\begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = -1$$

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = 1$$

- kod zrcalnih parametara:

$$z_{c1} = z_{c2} = z_c = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

$$g = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC}) = \ln(A + \sqrt{BC})$$

$$g = \ln(A + \sqrt{A^2 - 1})$$

- prijenosne jednačine:

$$z_{c1} = z_{c2} = z_c$$

$$m = \sqrt{\frac{z_{c1}}{z_{c2}}} = 1$$

$$U_1 = U_2 \cdot \operatorname{ch} g + I_2 \cdot z_c \cdot \operatorname{sh} g$$

$$I_1 = \frac{U_2}{z_c} \operatorname{sh} g + I_2 \cdot \operatorname{ch} g$$

ČETVEROPOL	UVJET	BR. PARAMETARA
OBİČAN	/	4
RECIPROČAN	$z_{12} = z_{21}$	3
SIMETRIČAN	$z_{11} = z_{22}$	3
RECIPROČAN I SIMETRIČAN	$z_{12} = z_{21}$ $z_{11} = z_{22}$	2