## 3. DZ

#### Pitanje 1

U izrazu f(t)=Acos $(\omega t + \phi)$ , A je amplituda,  $\omega$  je frekvencija. Također vrijedi (zaokruži sve točne odgovore):

Odaberite jedan ili više odgovora:

fazni pomak cos funkcije je φ/ω

fazni pomak cos funkcije je φ 🗸

period cos funkcije je φ/ω


period cos funkcije je φ

Povratna informacija

Točan odgovor je: fazni pomak cos funkcije je φ.

### Pitanje 2

Koliko iznosi I(s) ako je:

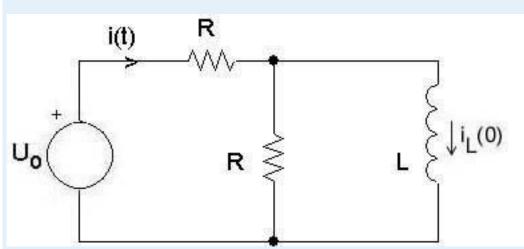

Uo=2/s, R=L=1,  $i_L(0)=0$ 

Odaberite jedan ili više odgovora:

2 / (2s+1)


(1+s)/s


**▽** 2(1+s) / [s (2s+1)] **√** 

2/s

Povratna informacija

Točan odgovor je: 2(1+s) / [s (2s+1)].

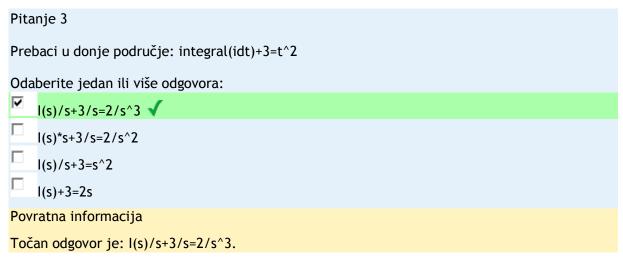


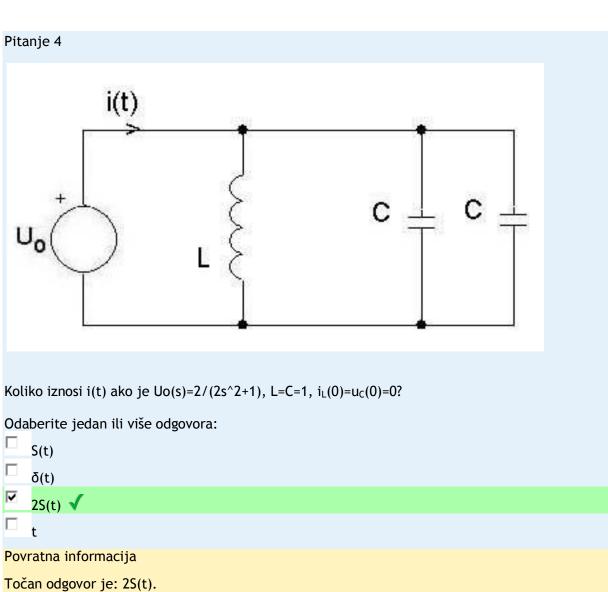


Pitanje 5					
Jedinični impuls se aproksimira sa:					
Odaberite jedan ili više odgovora:					
impulsom jedinične površine, dugog vremenskog trajanja i velike amplitude					
impulsom jedinične površine, dugog vremenskog trajanja i male amplitude					
impulsom jedinične površine, kratkog vremenskog trajanja i male amplitude					
impulsom jedinične površine, kratkog vremenskog trajanja i velike amplitude 🗸					
Povratna informacija					
Točan odgovor je: impulsom jedinične površine, kratkog vremenskog trajanja i velike					
amplitude.					
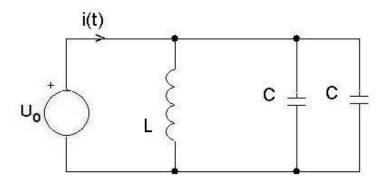
### Pitanje 1

Koliko iznosi i(t) ako je  $Uo(s)=2/(2s^2+1)$ , L=C=1,  $i_L(0)=u_C(0)=0$ ?



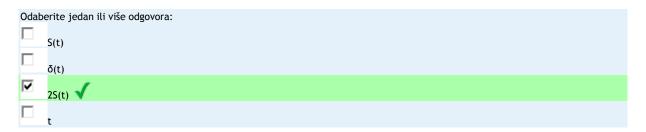

### Pitanje 2

Prebaci u gornje područje: 1/(s+1)^2

Odaberite jedan ili više odgovora:

sint\*S(t)


(t-1)\*S(t)

(t-1)\*exp(-t)\*S(t)

t\*exp(-t)\*S(t)


### Pitanje 3

Koliko iznosi I(s) ako je:

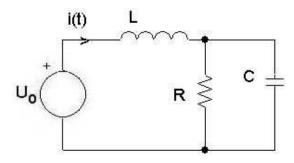

Uo=2/s, R=L=C=1,  $i_L(0)=u_C(0)=0$ 

Odaberite jedan ili više odgovora:

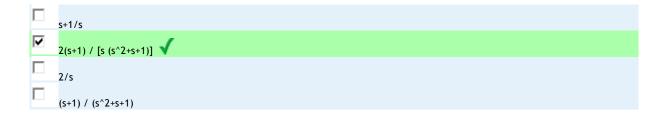

### Pitanje 4

Eksponencijalni valni oblik: uz σ realan i negativan je 1., uz σ je realan i pozitivan je 2., a uz σ jednak nuli je 3. Odaberi jedan točan odgovor.

Odaberite jedan ili više odgovora:

1.=opadajući, 2.=rastući, 3.=opadajući

1.=opadajući, 2.=rastući, 3.=rastući

1.=rastući, 2.=opadajući, 3.=konstanta

1.=opadajući, 2.=rastući, 3.=konstanta

Povratna informacija

Točan odgovor je: 1.=opadajući, 2.=rastući, 3.=konstanta.

### Pitanje 5

Suma sinusoida koje nemaju iste frekvencije naziva se treptaj :

Odaberite jedan odgovor:




netočno

# 3. DZ Električni signali. Laplaceova transformacija.

# Pitanje 1 Množenjem sa S(t) neke funkcije, kojoj se kontinuitet njezinog djelovanja produžuje i preko t=0 u negativno područje vremena, izjednačavamo vrijednost te funkcije za svaki t<0 s nulom, a za t>0 ona ostaje netaknuta u svojem izvornom obliku: Odaberite jedan odgovor: netočno točno 🗸 Točan odgovor je: točno. Pitanje 2 i1 Koliko iznosi $i_1(t)$ ako je R=C=1 i Uo=2/s? Odaberite jedan ili više odgovora: R 2t + 2 $2(\delta(t) + S(t)) \sqrt{\phantom{a}}$ $2\delta(t) + 1$ Točan odgovor je: $2(\delta(t) + S(t))$ .

Pitar	nje <b>3</b>						
Koli	ko iznosi I(s) ako je:		i(t)	^	<b>R</b> ///-		
Uo=	$2/s$ , R=C=1, $u_{C}(0)=0$		i.				
Oda	berite jedan ili više odgovora: 2/(s+2) 2(s+1) / [s (s+2)]   (s+1) / (s+2) 2/s	U₀Ć			R		c =
	an odgovor je: 2(s+1) / [s (s+2)]. nje <b>4</b>						
Prel	oaci u gornje područje: 4/(s^2+4	)					
Oda	berite jedan ili više odgovora:  2sin2t*S(t)   sin4t*S(t)  4exp(-2t)*S(t)  cos2t*S(t)						
Toč	an odgovor je: 2sin2t*S(t).						
Pitar	<sub>nje</sub> <b>5</b>						
Ozn	aku τ=RC [sekundi] nazivamo:						
Oda	berite jedan ili više odgovora:						
	frekvencija						
	period funkcije						
	vremenska konstanta √						
	vremenski interval						
Toč	<mark>an odgovor je: vremenska konsta</mark>	nta.					

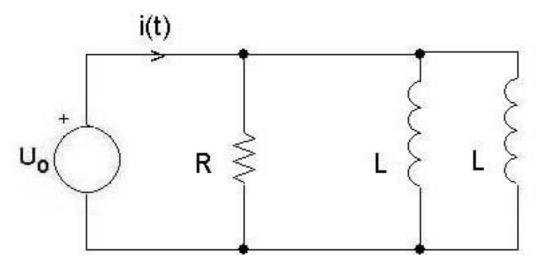Pitanje  $\mathbf{1}$ Koliko iznosi i(t) ako je Uo(s)=2/(2+s), R=L=1, i<sub>L</sub>(0)=0?



Odaberite jedan ili više odgovora:

 $\Box$   $\delta(t)$ 

**☑** 2S(t) **√** 

3S(t)

 $\Box$  S(t)

### Pitanje 2

Za jedinični skok S(t) vrijedi:

Odaberite jedan odgovor:


jednak je 0 za t<0 i jednak je 1 za t>0 ✓

jednak je 0 za t>0 i jednak je 1 za t<0

### Pitanje 3

Koliko iznosi struja i(t) u zadanome krugu ako je:

Uo=2/s, R=C=1,  $u_C(0)=1$ 

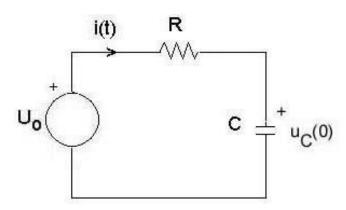

Oda	berite jedan ili više odgovora:
~	e^(-t)S(t) <b>√</b>
	S(t)
	(t-1)S(t)
	$1/ e^{-t}S(t)$
	2tS(t)
	nje <b>4</b>
	iviranjem izraza za eksponencijalni valni oblik dobivamo isti valni oblik kao i prije iviranja, osim razlike u mjerilu:
	berite jedan odgovor:
•	točno ✓
0	netočno
Pitar	nje <b>5</b>
Prel	baci u donje područje: (t-3)^2*S(t-3)
Oda	berite jedan ili više odgovora:
	2/(s+3)^3*exp(-3s)
	2/(s+3)^3*exp(3s)
	2/s^3*exp(-3s) <b>√</b>
	2/(s-3)^3*exp(-3s)

Pitanje 1 Tekst pitanja				
Prebaci u donje područje: 9exp(-6t)				
Odaberite jedan ili više odgovora:				
<b>У</b> 9/(6+s) <b>√</b>				
1/(s+6)				
9/(s-6)				
1/(s-6)				
Povratna informacija				
Točan odgovor je: 9/(6+s).				
Pitanje <b>2</b> Tekst pitanja				
Množenjem sa S(t) neke funkcije, kojoj se kontinuitet njezinog djelovanja produžuje i preko t=0 u negativno područje vremena, izjednačavamo vrijednost te funkcije za svaki t<0 s nulom,				
a za t>0 ona ostaje netaknuta u svojem izvornom obliku:				
Odaberite jedan odgovor:				
netočno				
• točno ✓				
Povratna informacija				
Točan odgovor je: točno.				
Pitanje <b>3</b> Tekst pitanja				
I(t) R  Uo R  L  Voliko iznosi I(s) ako ie:				
Koliko iznosi I(s) ako je:				
$Uo=2/s$ , $R=L=1$ , $i_L(0)=0$				
Odaberite jedan ili više odgovora:  2 / (2s+1)				

```
(1+s)/s
    2(1+s) / [s (2s+1)] 🗸
    2/s
Povratna informacija
Točan odgovor je: 2(1+s) / [s (2s+1)].
Pitanje 4
Tekst pitanja
Matematički opis valnog oblika nekog napona ili struje zahtijeva opis:
Odaberite jedan odgovor:
    u(t) za svaki t<0, odnosno i(t) za svaki t>0
    u(t) za svaki t<0, odnosno i(t) za svaki t<0
    u(t) za svaki t, odnosno i(t) za svaki t
    u(t) za svaki t>0, odnosno i(t) za svaki t>0
    u(t) za svaki t>0, odnosno i(t) za svaki t<0
Povratna informacija
Točan odgovor je: u(t) za svaki t, odnosno i(t) za svaki t.
Pitanje 5
Tekst pitanja
                 i(t)
                                      R
Koliko iznosi i(t) ako je R=L=1 i Uo=s/(s+1)?
Odaberite jedan ili više odgovora:
    t+1
    3t - 2
    e^(-2t) 🗸
```

e^(2t)

Povratna informacija

Točan odgovor je: e^(-2t).

Prebaci u gornje područje: 1/(s+1)^2 Odaberite jedan ili više odgovora:

 $\Box$  sint\*S(t)

 $\Box$  (t-1)\*S(t)

 $\Box (t-1)*\exp(-t)*S(t)$ 

t\*exp(-t)\*S(t)

### Povratna informacija

Točan odgovor je: t\*exp(-t)\*S(t).

Deriviranjem ili integriranjem sinusoidalnog valnog oblika dobivamo sinusoidu : Odaberite jedan odgovor:


iste amplitude

iste faze

• iste frekvencije ✓

### Povratna informacija

Točan odgovor je: iste frekvencije.

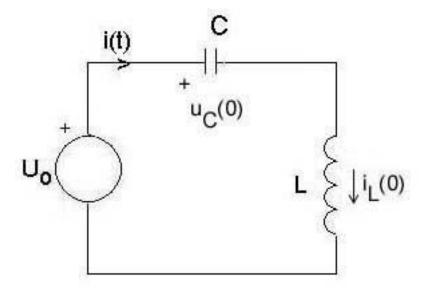

Koliko iznosi i(t) ako je:

```
Uo=2/s,

L=C=1,

i_L(0)=u_C(0)=1.

Odaberite jedan ili više odgovora:

☐ (sint - cost) S(t)


☐ cost S(t)

☐ sint S(t)

☐ (cost - sint) S(t)
```

### Povratna informacija

Točan odgovor je: (sint + cost) S(t).

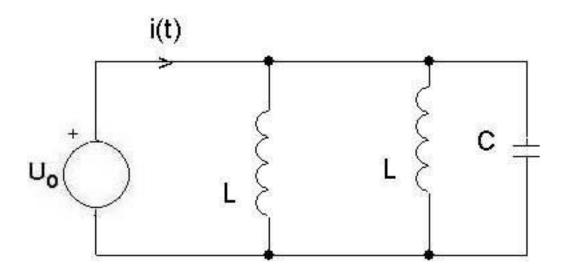

Koliko iznosi i(t) ako je Uo(s)=1/s, L=C=1,  $i_L(0)=u_C(0)=0$ ? Odaberite jedan ili više odgovora:

$$\Box \delta(t)+2t$$

$$\Box \delta(t)+S(t)$$

$$\Box S(t)+t$$

$$\nabla \delta(t)+2tS(t) \checkmark$$

## Povratna informacija

Točan odgovor je:  $\delta(t) + 2tS(t)$ .

Deriviranjem izraza za eksponencijalni valni oblik dobivamo isti valni oblik kao i prije deriviranja, osim razlike u mjerilu:

Odaberite jedan odgovor:

točno √

netočno

## Povratna informacija

Točan odgovor je: točno.

## 3. DZ Električni signali. Laplaceova transformacija.

Trenutnu vrijednost napona u nekom trenutku t označavamo: Odaberite jedan ili više odgovora:


 $\overline{\mathbf{v}}$   $\mathbf{u}(t)$ 

 $\Box$  U

 $\Box$  u(T)

u u

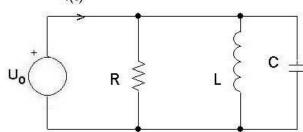Koliko iznosi i(t) ako je Uo(s)=1/(s^2+s+1), R=L=C=1, i\_L(0)=u\_C(0)=0? i(t)



Odaberite jedan ili više odgovora:

 $\Box$   $\delta(t) + S(t)$ 

 $\mathbf{S}(t)$ 

 $\square$  2S(t)

 $\Box$   $\delta(t)$ 

Rastavi na parcijalne razlomke: (2s^2-7s+7)/((s-2)^2\*(s-1)) Odaberite jedan ili više odgovora:


 $1/(s-2)-1/(s-2)^2+2/(s-1)$ 

1/(s-2)+2/(s-1)

 $1/(s^2-4s+2)-2/(s-1)$ 

1/(s-2)^2+2/(s-1) **√** 

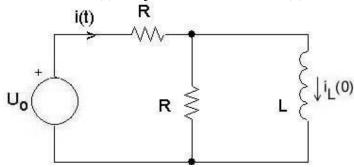Koliko iznosi I(s) ako je: Uo=2/s, R=L=1,  $i_L(0)$ =0



Odaberite jedan ili više odgovora:

- $\square$  2/(2s+1)
- $\square$  (1+s)/s
- $\mathbf{V}$  2(1+s) / [s (2s+1)]  $\mathbf{V}$
- $\Box$  2/s

Suma sinusoida koje nemaju iste frekvencije naziva se treptaj : Odaberite jedan odgovor:

- točno √
- o netočno

