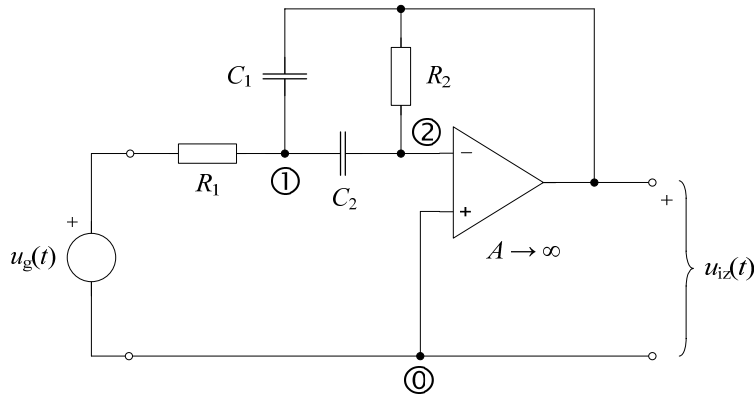


ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA ELEKTRIČNI KRUGOVI 2008/09

Rješenja i **bodovi** (svaki zadatak je bodovan od 0 do 5 bodova):

1. Za električni krug na slici zadana je pobuda $u_g(t) = e^{-t}S(t)$ i normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1=R_2=1$, $C_1=1$, $C_2=2$, $A \rightarrow \infty$. Odrediti: a) jednačbe čvorišta; b) prijenosnu funkciju: $T(s)=U_{iz}(s)/U_g(s)$; c) polove i nule $T(s)$ i odziv $U_{iz}(s)$; d) odziv $u_{iz}(t)$.



Rješenje:

a) jednačbe čvorišta

$$\begin{aligned} 1) \quad U_1 \left(sC_1 + \frac{1}{R_1} + sC_2 \right) - U_2 (sC_2) &= \frac{U_g(s)}{R_1} + \frac{U_{iz}(s)}{\frac{1}{sC_1}} \\ 2) \quad U_2 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) - U_1 (sC_2) &= \frac{U_{iz}(s)}{R_2} \quad U_2 = 0 \end{aligned}$$

(1 bod)

b) prijenosna funkcija: $T(s)=U_{iz}(s)/U_g(s)$

$$\begin{aligned} 2) \quad \rightarrow \quad U_1 &= -\frac{U_{iz}(s)}{R_2 s C_2} \\ -\frac{U_{iz}(s)}{R_2 s C_2} \left(sC_1 + \frac{1}{R_1} + sC_2 \right) &= \frac{U_g(s)}{R_1} + U_{iz}(s) \cdot sC_1 \\ -U_{iz}(s) \left(\frac{sC_1}{R_2 s C_2} + \frac{1}{R_1 R_2 s C_2} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) &= \frac{U_g(s)}{R_1} \cdot R_1 R_2 s C_2 \\ -U_{iz}(s) (sC_1 R_1 + 1 + R_1 s C_2 + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2) &= U_g(s) \cdot R_2 s C_2 \\ T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_g(s)} &= -\frac{s R_2 C_2}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(C_1 R_1 + R_1 C_2) + 1} = \\ &= -\frac{2s}{2s^2 + 3s + 1} = -\frac{s}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}} = -\frac{s}{(s+1)\left(s+\frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

(1 bod)

c) polovi i nule $T(s)$ i odziv $U_{iz}(s)$

-nule: $s_{o,1}=0, s_{o,2}=\infty$

-polovi: $s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow s_{p1,2} = -\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{9}{16} - \frac{8}{16}} = -\frac{3}{4} \pm \frac{1}{4} \Rightarrow s_{p1} = -\frac{1}{2}; s_{p2} = -1$

-odziv $U_{iz}(s)$:

$$U_{iz}(s) = T(s) \cdot U_g(s)$$

$$U_g(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$U_{iz}(s) = \frac{-s}{(s+1)\left(s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}\right)} = \frac{-s}{(s+1)(s+1)\left(s + \frac{1}{2}\right)} = \frac{-s}{(s+1)^2\left(s + \frac{1}{2}\right)}$$

(1 bod)

d) odziv $u_{iz}(t)$

Rastav na parcijalne razlomke:

$$U_{iz}(s) = \frac{-s}{(s+1)^2\left(s + \frac{1}{2}\right)} = \frac{A}{(s+1)^2} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s + \frac{1}{2}}$$

$$A\left(s + \frac{1}{2}\right) + B(s+1)\left(s + \frac{1}{2}\right) + C(s+1)^2 = -s$$

$$As + \frac{A}{2} + Bs^2 + \frac{3}{2}Bs + \frac{B}{2} + Cs^2 + 2Cs + C = -s$$

$$(B+C)s^2 + \left(A + \frac{3}{2}B + 2C\right)s + \frac{A}{2} + \frac{B}{2} + C = -s$$

$$\left. \begin{array}{l} B+C=0 \\ A+\frac{3}{2}B+2C=-1 \\ \frac{A}{2}+\frac{B}{2}+C=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} B=-C \\ \frac{1}{2}A=-1 \\ A=B \end{array}$$

$$A=-2 \quad B=-2 \quad C=2$$


$$U_{iz}(s) = -2 \left(\frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s + \frac{1}{2}} \right)$$

(1 bod)


$$u_{iz}(t) = -2 \cdot \left(t \cdot e^{-t} + e^{-t} - e^{-\frac{t}{2}} \right) \cdot S(t)$$

(1 bod)

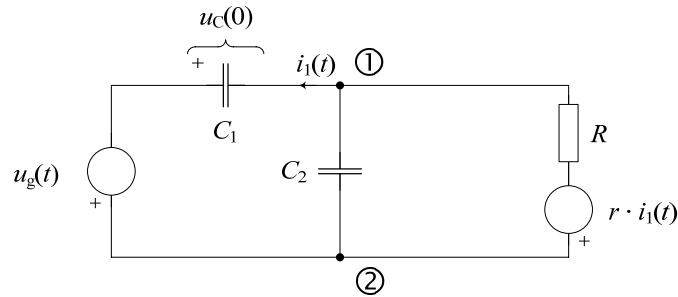2. Za električni krug prikazan slikom odrediti: a) orijentirani graf; b) matricu incidencija \mathbf{A} ; c) strujno-naponske jednačbe grana; d) sustav jednačbi čvorova u matičnom obliku (matrice \mathbf{Y}_v i \mathbf{I}_{0v} preko matrica \mathbf{Y}_b i \mathbf{I}_{0b}). Matrica \mathbf{Y}_b mora biti regularna.



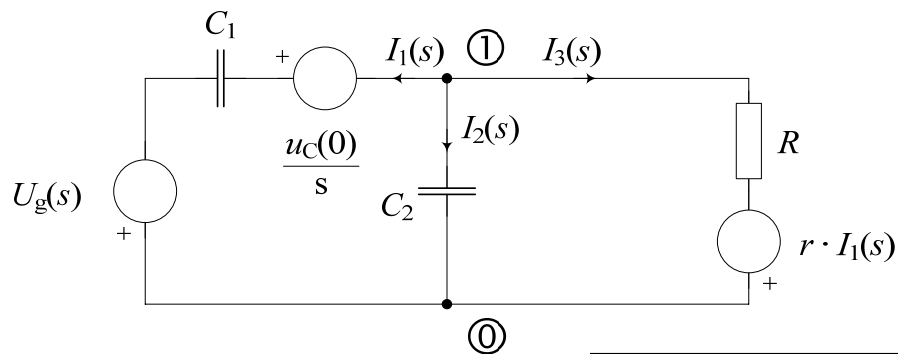Rješenje: Primjena \mathcal{L} -transformacije



c) Strujno naponske jednačbe grana:

$$U_1 = I_1 \cdot \frac{1}{sC_1} - \frac{u_c(0)}{s} - U_g(s)$$

$$U_2 = I_2 \cdot \frac{1}{sC_2}$$

$$U_1 = I_3 \cdot R - r \cdot I_1(s)$$

Odnosno:


$$I_1 = sC_1 \cdot U_1 + C_1 \cdot u_c(0) + sC_1 \cdot U_g(s)$$

$$I_2 = sC_2 \cdot U_2$$

$$I_3 = \frac{1}{R} \cdot U_3 + \frac{r}{R} \cdot I_1(s)$$

$$I_3 = \frac{1}{R} \cdot U_3 + \frac{r}{R} \cdot sC_1 \cdot U_1 + \frac{r}{R} \cdot C_1 \cdot u_c(0) + \frac{r}{R} \cdot sC_1 \cdot U_g(s)$$

a) Orijentirani graf:

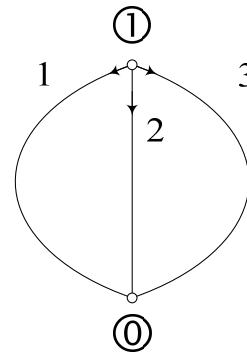

b) Matrica incidencija (reducirana):

$$\mathbf{A} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(1 bod)

U matičnom obliku: $\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{I}_{0b}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{I}_b} = \underbrace{\begin{bmatrix} sC_1 & 0 & 0 \\ 0 & sC_2 & 0 \\ \frac{r}{R} \cdot sC_1 & 0 & \frac{1}{R} \end{bmatrix}}_{\mathbf{Y}_b} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{U}_b} + \underbrace{\begin{bmatrix} C_1 \cdot u_c(0) + sC_1 \cdot U_g(s) \\ 0 \\ \frac{r}{R} \cdot C_1 \cdot u_c(0) + \frac{r}{R} \cdot sC_1 \cdot U_g(s) \end{bmatrix}}_{\mathbf{I}_{0b}}$$

(2 boda)

d) Sustav jednažbi napona čvorova u matričnom obliku $\mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v = \mathbf{I}_{0v}$, gdje su:


$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_v &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} sC_1 & 0 & 0 \\ 0 & sC_2 & 0 \\ \frac{r}{R} \cdot sC_1 & 0 & \frac{1}{R} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sC_1 + \frac{r}{R} \cdot sC_1 & sC_2 & \frac{1}{R} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} sC_1 \left(1 + \frac{r}{R}\right) + sC_2 + \frac{1}{R} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(1 bod)

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{0v} &= -\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_{0b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \cdot u_c(0) + sC_1 \cdot U_g(s) \\ 0 \\ \frac{r}{R} \cdot C_1 \cdot u_c(0) + \frac{r}{R} \cdot sC_1 \cdot U_g(s) \end{bmatrix} = \\ &= -\left[C_1 \cdot u_c(0) \cdot \left(1 + \frac{r}{R}\right) + sC_1 \cdot U_g(s) \cdot \left(1 + \frac{r}{R}\right) \right] \end{aligned}$$


(1 bod)

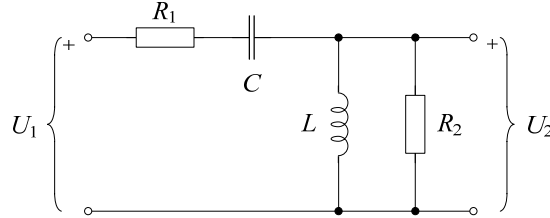3. Za četveropol na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R_1=R_2=1$, $C=2$, $L=1/2$. a) Odrediti prijenosnu funkciju $T(s)=U_2(s)/U_1(s)$. b) Prikazati raspored polova i nula u kompleksnoj ravnini. c) Nacrtati amplitudno-frekvencijsku karakteristiku. d) O kojem se tipu filtra radi (NP, VP, PP ili PB)? e) Usporedbom s odgovarajućim općim oblikom prijenosne funkcije filtra 2. stupnja odrediti parametre k , ω_0 , Q .



Rješenje:

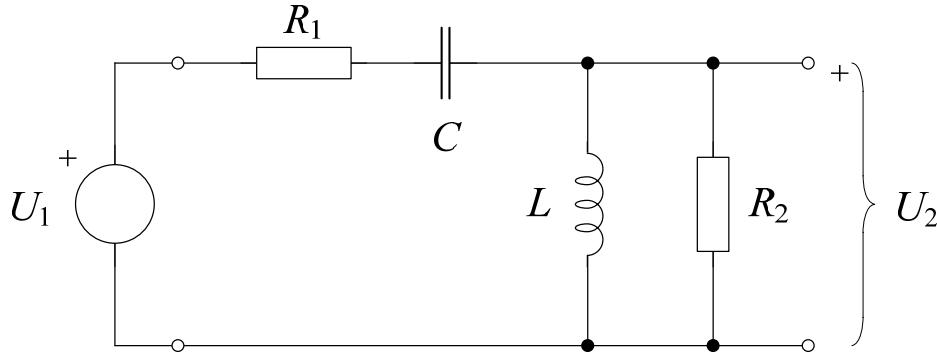a) prijenosna funkciju $T(s)=U_2(s)/U_1(s)$:




$$\begin{aligned}
 T(s) &= \frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{sL \cdot R_2}{sL + R_2}}{R_1 + \frac{1}{sC} + \frac{sL \cdot R_2}{sL + R_2}} = \frac{sL \cdot R_2}{\left(R_1 + \frac{1}{sC}\right)(sL + R_2) + sL \cdot R_2} = \\
 &= \frac{sL \cdot R_2}{R_1 sL + R_1 R_2 + \frac{sL}{sC} + \frac{R_2}{sC} + sL + R_2} \cdot \frac{sC}{sC} = \frac{s^2 LCR_2}{s^2 R_1 LC + sR_1 R_2 C + sL + R_2 + s^2 L R_2 C} = \\
 &= \frac{s^2 LCR_2}{s^2 LC(R_1 + R_2) + s(R_1 R_2 C + L) + R_2} = \frac{s^2}{2 \cdot s^2 + \frac{5}{2} \cdot s + 1} = \frac{\frac{1}{2} \cdot s^2}{s^2 + \frac{5}{4} \cdot s + \frac{1}{2}} \quad (1 \text{ bod})
 \end{aligned}$$

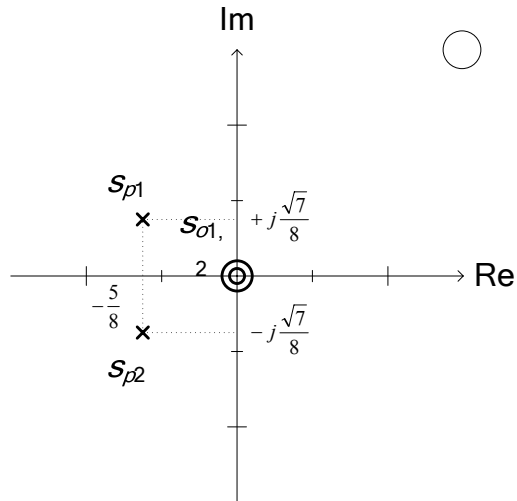b) raspored polova i nula u kompleksnoj ravnini:

nule $s_{o1,2} = 0$


polovi $s^2 + \frac{5}{4} \cdot s + \frac{1}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_{p1,2} = -\frac{5}{8} \pm \sqrt{\frac{25}{64} - \frac{32}{64}} = -\frac{5}{8} \pm j \frac{\sqrt{7}}{8}$



(1 bod)

c) amplitudno-frekvencijska karakteristika

$$T(j\omega) = \frac{-\omega^2 \cdot \frac{1}{2}}{-\omega^2 + j\omega \cdot \frac{5}{4} + \frac{1}{2}} \Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\frac{1}{2} \cdot \omega^2}{\sqrt{\left(\frac{1}{2} - \omega^2\right)^2 + \left(\omega \cdot \frac{5}{4}\right)^2}}$$

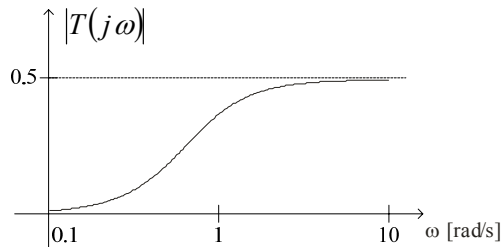

(1 bod)

d) o kojem se tipu filtra radi (NP, VP, PP ili PB)? \Rightarrow VP (visoki propust)

(1 bod)


e) parametri k , ω_0 , Q :

$$T(s) = \frac{\frac{1}{2} \cdot s^2}{s^2 + \frac{5}{4} \cdot s + \frac{1}{2}} = \frac{k \cdot s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot s + \omega_0^2} \quad \text{Opći oblik VP}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5}{4} \Rightarrow Q = \frac{\omega_0}{\frac{5}{4}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{5\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{5} \quad k = \frac{1}{2}$$

(1 bod)

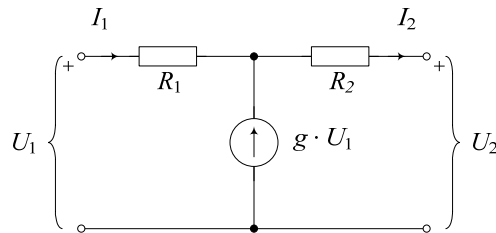4. Za četveropol na slici izračunati: a) [y] parametre. Da li je četveropol: b) recipročan; c) simetričan? Obrazložiti odgovore.




Rješenje:

a) izračun [y] parametara:

$$I_1 = y_{11} \cdot U_1 + y_{12} \cdot U_2$$

$$I_2 = y_{21} \cdot U_1 - y_{22} \cdot U_2$$

$$U_2 = 0$$

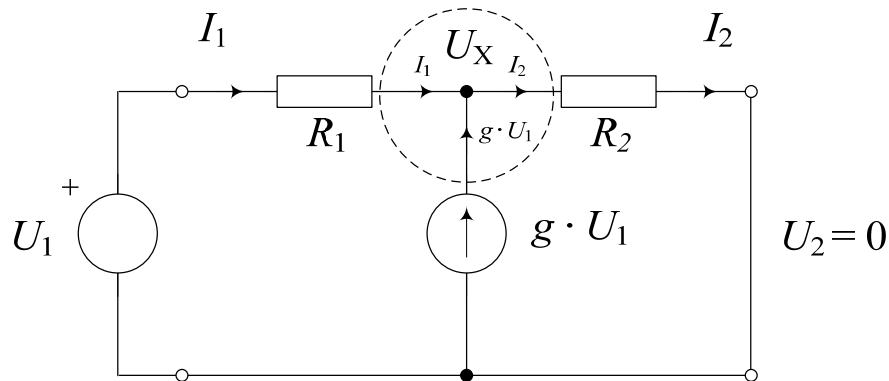

$$I_1 + g \cdot U_1 = I_2$$

$$U_X = I_2 \cdot R_2 = U_1 - I_1 \cdot R_1$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{U_1}{R_2} - I_1 \frac{R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow I_1 \cdot R_1 = U_1 - I_2 \cdot R_2$$

$$I_1 = \frac{1}{R_1} \cdot U_1 - I_2 \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{1}{R_1} \cdot U_1 - I_2 \frac{R_2}{R_1} + g \cdot U_1 = I_2$$

$$U_1 \left(\frac{1}{R_1} + g \right) = I_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


$$I_1 + g \cdot U_1 = \frac{U_1}{R_2} - I_1 \frac{R_1}{R_2}$$

$$I_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = U_1 \left(\frac{1}{R_2} - g \right)$$

$$y_{11} = \frac{I_1}{U_1} = \frac{\frac{1}{R_2} - g}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{1 - g \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$y_{21} = \frac{I_2}{U_1} = \frac{\frac{1}{R_1} + g}{1 + \frac{R_2}{R_1}} = \frac{\frac{1}{R_2} + \frac{R_1}{R_2} g}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{1 + g \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = 0$$

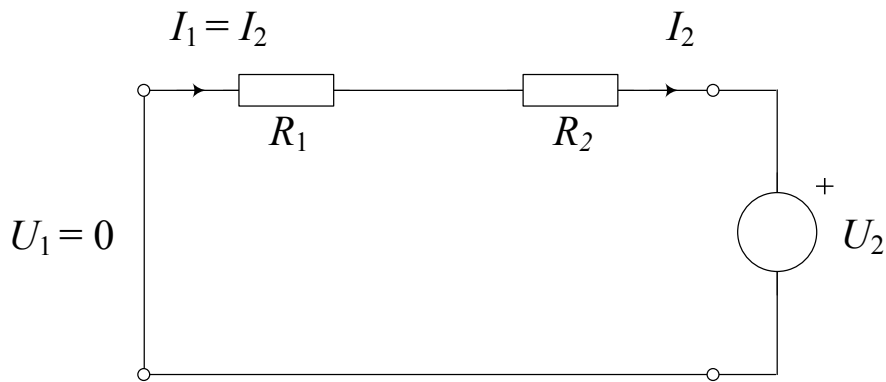

$$y_{12} = -\frac{I_1}{U_2} = -\frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$y_{22} = -\frac{I_2}{U_2} = -\frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$[\mathbf{y}] = \begin{bmatrix} \frac{1 - g \cdot R_2}{R_1 + R_2} & -\frac{1}{R_1 + R_2} \\ \frac{1 + g \cdot R_1}{R_1 + R_2} & -\frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix}$$

(do sada: maksimum 3 boda – ako su sva 4 parametra točna; 2 boda ako 1 fali; 1 bod ako 2 fale, 0 bodova ako 3 ili 4 parametra nisu točna)


b) Da li je četveropol recipročan ?

Ne, jer za recipročnost mora vrijediti $y_{12} = y_{21}$. To očigledno ne vrijedi, a razlog tomu je zavisni izvor. (1 bod)

c) Da li je četveropol simetričan ?


Ne, jer za simetričnost mora vrijediti $y_{11} = y_{22}$. (1 bod)

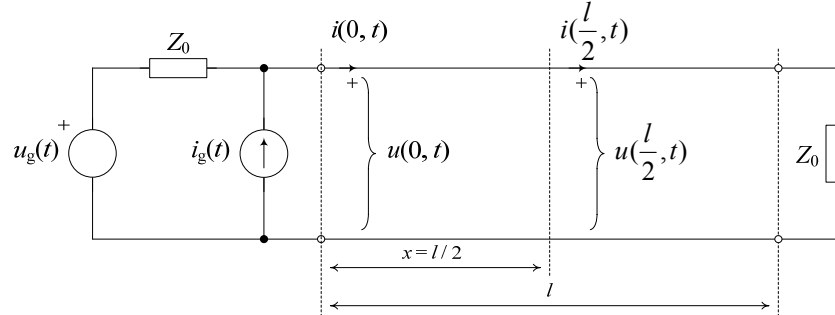5. Linija duljine $l=1$ km sa primarnim parametrima: $R=1\Omega/\text{km}$, $L=3\text{mH}/\text{km}$, $G=4\mu\text{S}/\text{km}$ i $C=12\text{nF}/\text{km}$, zaključena je s obje strane svojom karakterističnom impedancijom Z_0 . Na liniju su spojeni naponski izvor $u_g(t)=10S(t)$ i strujni izvor $i_g(t)=-0,02S(t-10^{-6})$ prema slici. a) Nacrtati valni oblik napona $u_g(t)$ i struje $i_g(t)$. Odrediti izraz za b) napon i c) struju na polovini linije. d) Nacrtati valne oblike traženih napona i struja.




Rješenje:

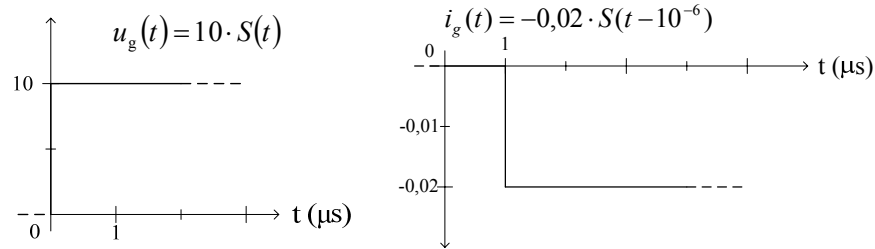
a) valni oblici napona $u_g(t)$ i struje $i_g(t)$: (1 bod)



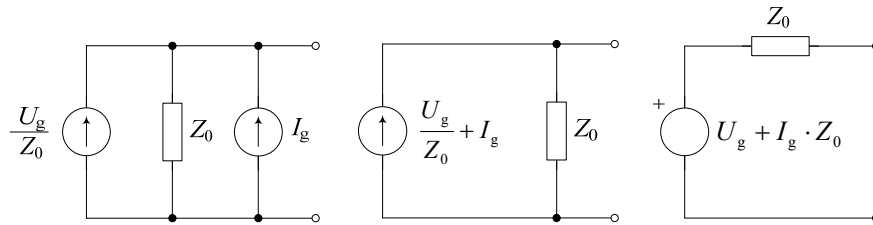- napon i struja na početku linije (transformacija izvora na ulazu u liniju) : (1 bod)





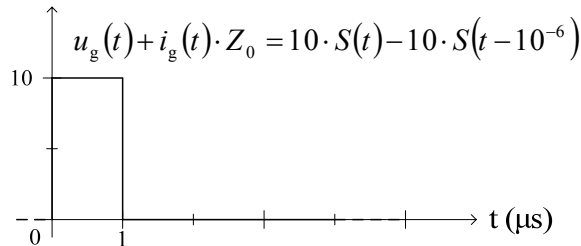pa je ukupni valni oblik napona obaju generatora:



te napona i struje na ulazu linije:
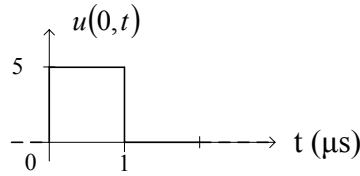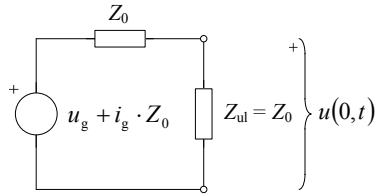
$$Z_{ul} = Z_0 \Rightarrow \begin{aligned} u(0,t) &= \left(u_g + i_g \cdot Z_0 \right) \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0} = \frac{u_g + i_g \cdot Z_0}{2} & U(0) &= I(0) \cdot Z_0 \\ i(0,t) &= \frac{u(0,t)}{Z_0} & I(0) &= \frac{U(0)}{Z_0} \end{aligned}$$



Prijenosne jednačbe linije:

$$U(x) = U(0) \cdot \text{ch}(\gamma x) - I(0) \cdot Z_0 \cdot \text{sh}(\gamma x)$$

$$I(x) = -U(0) / Z_0 \cdot \text{sh}(\gamma x) + I(0) \cdot \text{ch}(\gamma x)$$

Sekundarni parametri linije:

$$\gamma = \sqrt{(R + sL)(G + sC)}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + sL}{G + sC}}$$

Specijalni slučaj: $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ $\frac{1}{3 \cdot 10^{-3}} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{12 \cdot 10^{-9}}$

Linija bez distorzije:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 10^{-3}}{12 \cdot 10^{-9}}} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot 10^6} = \frac{1}{2} \cdot 10^3 \Omega$$

$$\gamma = \sqrt{RG} + s\sqrt{LC}$$

$$= \sqrt{1 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} + s\sqrt{3 \cdot 10^{-3} \cdot 12 \cdot 10^{-9}}$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-6} s / \text{km}$$

$x = l/2$ polovina linije (traži se napon i struja)

$x = 0$ početak linije (zadan izvor)

$$U(x) = U(0) \cdot \text{ch}(\gamma x) - U(0) \cdot \text{sh}(\gamma x) = U(0)(\text{ch}(\gamma x) - \text{sh}(\gamma x)) = U(0) \cdot e^{-\gamma x}$$

$$I(x) = I(0)(-\text{sh}(\gamma x) + \text{ch}(\gamma x)) = I(0) \cdot e^{-\gamma x}$$

$$x = 1/2 \text{ km} \quad \gamma x = (2 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-6} s) / \text{km} \cdot 1/2 \text{ km} = 1 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-6} s$$

-izrazi za napon i struju na polovini linije:

b) napon: $U(1/2 \text{ km}) = U(0) \cdot e^{-(10^{-3} + 3 \cdot 10^{-6} s)} = U(0) \cdot e^{-10^{-3}} \cdot e^{-3 \cdot 10^{-6} s}$ (1 bod)

c) struja: $I(1/2 \text{ km}) = I(0) \cdot e^{-(\gamma \frac{l}{2})} = \frac{U(0)}{Z_0} \cdot e^{-(10^{-3} + 3 \cdot 10^{-6} s)} = U(0) \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-10^{-3}} \cdot e^{-3 \cdot 10^{-6} s}$ (1 bod)

d) valni oblici napona i struje na polovini linije: (1 bod)

