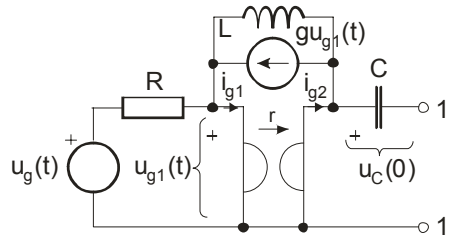



PONOVLJENI ZAVRŠNI ISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2010/11

Rješenja i **bodovi** (svaki zadatak je bodovan od 0 do 5 bodova):

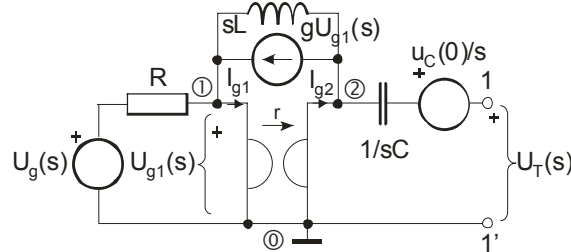1. Za mrežu prikazanu slikom odrediti nadomjesne parametre mreže po Theveninu $U_T(s)$ i $Z_T(s)$ s obzirom na polove 1–1'. Koristiti metodu napona čvorova u proračunu. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata: $L=1$, $C=1$, $R=1$, $g=2$, $r=2$, $u_C(0)=1$ te izvor $u_g(t)=S(t)$. Nacrtati i napisati: a) Slike za izračun $U_T(s)$ i $Z_T(s)$; b) Jednadžbe čvorova za izračun $U_T(s)$; c) Jednadžbe čvorova za izračun $Z_T(s)$. Uz uvrštene vrijednosti elemenata: d) Theveninov napon $U_T(s)$; e) Theveninovu impedanciju $Z_T(s)$.



Rješenje: Theveninov napon $U_T(s)$ metodom napona čvorova:



$$U_T(s) = U_2(s) - \frac{u_C(0)}{s}$$

(0,5 boda)

$$\begin{aligned} (1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} &= gU_1 + \frac{U_g(s)}{R} - I_{g1}(s) & U_2 &= -r \cdot I_{g1} \Rightarrow I_{g1} = -\frac{U_2}{r} \\ (2) \quad -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \frac{1}{sL} &= -gU_1(s) + I_{g2}(s) & U_1 &= -r \cdot I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = -\frac{U_1}{r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} &= gU_1 + \frac{U_g(s)}{R} + \frac{U_2}{r} \Rightarrow U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) = \frac{U_g(s)}{R} \\ (2) \quad -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \frac{1}{sL} &= -gU_1(s) - \frac{U_1(s)}{r} \end{aligned}$$

$$(2) \Rightarrow -U_1 \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right) + U_2 \frac{1}{sL} = 0 \Rightarrow U_1 = \frac{1/sL}{1/sL - g - 1/r} \cdot U_2 \rightarrow (1)$$

$$(1), (2) \Rightarrow U_2 \frac{\frac{1}{sL}}{\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r}} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) = \frac{U_g}{R}$$

$$U_2 \frac{1}{sL} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right) = \frac{U_g}{R} \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)$$


$$U_2 \left(\frac{1}{sLR} + \frac{1}{(sL)^2} - \frac{g}{sL} - \frac{1}{(sL)^2} + \frac{g}{sL} + \frac{1}{rsL} - \frac{1}{rsL} + \frac{g}{r} + \frac{1}{r^2} \right) = \frac{U_g}{R} \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)$$

$$U_2 \left(\frac{1}{sLR} + \frac{g}{r} + \frac{1}{r^2} \right) = \frac{U_g}{R} \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)$$

$$U_2(s) = \frac{\frac{1}{R} \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)}{\frac{1}{sLR} + \frac{g}{r} + \frac{1}{r^2}} U_g(s) = \frac{\frac{1}{s} - 2 - \frac{1}{4}}{\frac{1}{s} + 1 + \frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{5}{4}}{\frac{1}{s} + \frac{5}{4}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{5}{4}}{1 + \frac{5}{4}s} = \frac{4 \frac{1}{s} - 10}{4 + 5s} = \frac{-10s + 4}{s(5s + 4)}$$

$$\Rightarrow U_T(s) = U_2(s) - \frac{u_C(0)}{s} = \frac{-10s + 4}{s(5s + 4)} - \frac{1}{s} = \frac{-10s + 4 - (5s + 4)}{s(5s + 4)} = \frac{-15s + 8}{s(5s + 4)} \quad (1 \text{ bod})$$

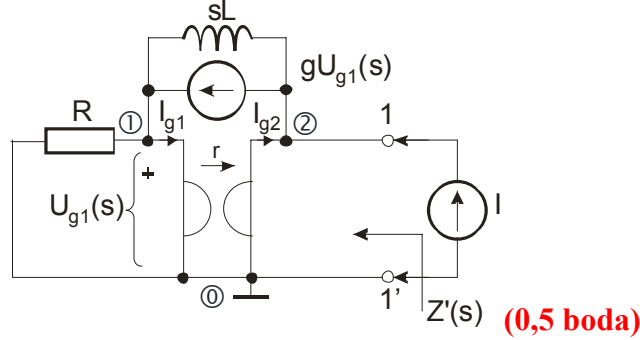Theveninova impedancija $Z_T(s)$ (isključeni su početni uvjeti i neovisni izvori):



$$(1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = gU_1 - I_{g1}(s) \quad Z_T(s) = Z'(s) + \frac{1}{sC}$$

$$(2) \quad -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \frac{1}{sL} = -gU_1(s) + I_{g2}(s) + I(s) \quad (1 \text{ bod})$$

$$(1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = gU_1 + \frac{U_2}{r} \Rightarrow U_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) = 0$$

$$(2) \quad -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \frac{1}{sL} = -gU_1(s) - \frac{U_1(s)}{r} + I(s)$$

$$(2) \Rightarrow -U_1 \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right) + U_2 \frac{1}{sL} = I(s) \Rightarrow U_1 = \frac{\frac{1}{sL}}{\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r}} \cdot U_2 - \frac{I(s)}{\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r}} \rightarrow (1)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \left[\frac{\frac{1}{sL}}{\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r}} \cdot U_2 - \frac{I(s)}{\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r}} \right] \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) = 0$$

$$\left[\frac{1}{sL} \cdot U_2 - I(s) \right] \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) = U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)$$


$$U_2 \frac{1}{sL} \cdot \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - I(s) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) = U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right)$$

$$U_2 \frac{1}{sL} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) - U_2 \left(\frac{1}{sL} + \frac{1}{r} \right) \left(\frac{1}{sL} - g - \frac{1}{r} \right) = I(s) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right)$$

$$U_2 \left(\frac{1}{sLR} + \frac{g}{r} + \frac{1}{r^2} \right) = I(s) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g \right) \Rightarrow Z'(s) = \frac{U_2(s)}{I(s)} = \frac{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} - g}{\frac{1}{sLR} + \frac{g}{r} + \frac{1}{r^2}} = \frac{1 + \frac{1}{s} - 2}{\frac{1}{s} + 1 + \frac{1}{4}} = \frac{4 - 4s}{5s + 4}$$


$$Z_T(s) = Z'(s) + \frac{1}{sC} = \frac{4s - 4}{5s + 4} + \frac{1}{s} = \frac{4s^2 + s + 4}{s(5s + 4)} \quad (1 \text{ bod})$$

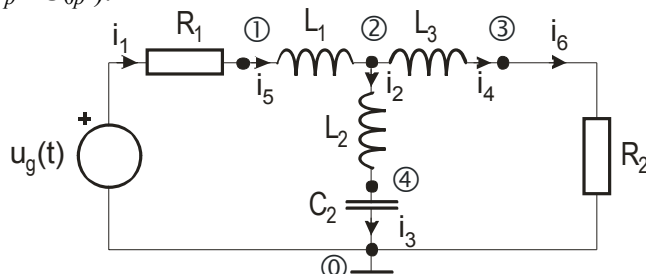2. Za električni krug prikazan slikom i pridružene orijentacije grana i čvorove nacrtati: a) orijentirani graf, temeljni sustav petlji i temeljni sustav rezova; b) napisati matricu incidencija \mathbf{A}_a , temeljnu spojnu matricu \mathbf{S} , temeljnu rastavnu matricu \mathbf{Q} ; c) matricu impedancija grana \mathbf{Z}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora grana \mathbf{U}_{0b} ; d) matricu admitancija grana \mathbf{Y}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih strujnih izvora grana \mathbf{I}_{0b} ; e) pomoću navedenih matrica odrediti temeljni sustav jednažbi petlji (matrice \mathbf{Z}_p i \mathbf{U}_{0p}).



Rješenje:

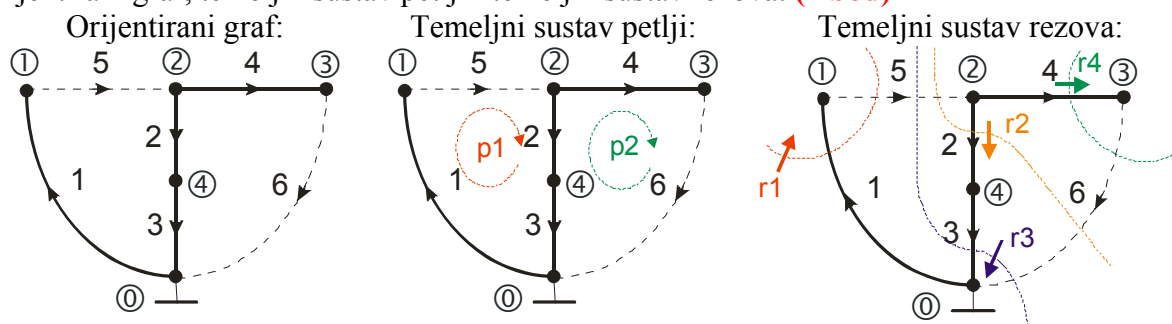a) orijentirani graf, temeljni sustav petlji i temeljni sustav rezova: **(1 bod)**



b) matrica incidencija \mathbf{A}_a , temeljna spojna matrica \mathbf{S} , temeljna rastavna matrica \mathbf{Q} : **(1 bod)**

$$\begin{aligned} &\text{Matrica incidencija:} && \text{Temeljna rastavna matrica:} \\ \mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} && \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &\text{Temeljna spojna matrica:} \\ \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

c) matrica impedancija grana \mathbf{Z}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora grana \mathbf{U}_{0b} :

(1 bod)

Naponsko – strujne relacije grana:

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{0b}, \text{ odn. } \mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{I}_{0b}$$

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 - U_g(s) \Rightarrow I_1 = \frac{1}{R_1} \cdot U_1 + \frac{U_g(s)}{R_1}$$

$$U_2 = I_2 \cdot sL_2 \Rightarrow I_2 = \frac{1}{sL_2} \cdot U_2, \text{ itd.}$$

$$U_3 = I_3 \cdot \frac{1}{sC_2}, U_4 = I_4 \cdot sL_3, U_5 = I_5 \cdot sL_1, U_6 = I_6 \cdot R_2$$

Iz gornjeg sustava se mogu pročitati:

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} R_1 & & & & & \\ & sL_2 & & & & \\ & & \frac{1}{sC_2} & & & \\ & & & sL_3 & & \\ & 0 & & & sL_1 & \\ & & & & & R_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_{0b} = \begin{bmatrix} -U_g(s) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$


d) matrica admitancija grana \mathbf{Y}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih strujnih izvora grana \mathbf{I}_{0b} :
 Jedan način je da se gornji sustav napiše tako da su s lijeve strane struje grana, a drugi način je da se invertira matrica $\mathbf{Y}_b = \mathbf{Z}_b^{-1}$. U slučaju dijagonalne matrice to je lako jer elementi na dijagonali inverzne matrice imaju recipročnu vrijednost elemenata originalne matrice. **(1 bod)**

$$\mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & & & & & \\ & \frac{1}{sL_2} & & & & \\ & & sC_2 & & & \\ & & & \frac{1}{sL_3} & & \\ & 0 & & & \frac{1}{sL_1} & \\ & & & & & \frac{1}{R_2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_{0b} = \begin{bmatrix} U_g(s)/R_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e) sustav jednačbi petlji (matrice \mathbf{Z}_p i \mathbf{U}_{0p}): **(1 bod)**

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_p &= \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & & & & & \\ & sL_2 & & & & \\ & & \frac{1}{sC_2} & & & \\ & & & sL_3 & & \\ & 0 & & & sL_1 & \\ & & & & & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} R_1 & sL_2 & \frac{1}{sC_2} & 0 & sL_1 & 0 \\ 0 & -sL_2 & -\frac{1}{sC_2} & sL_3 & 0 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + sL_2 + \frac{1}{sC_2} + sL_1 & -sL_2 - \frac{1}{sC_2} \\ -sL_2 - \frac{1}{sC_2} & sL_2 + \frac{1}{sC_2} + sL_3 + R_2 \end{bmatrix} \\ \mathbf{U}_{0p} &= -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{0b} = -\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_g(s) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_g(s) \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

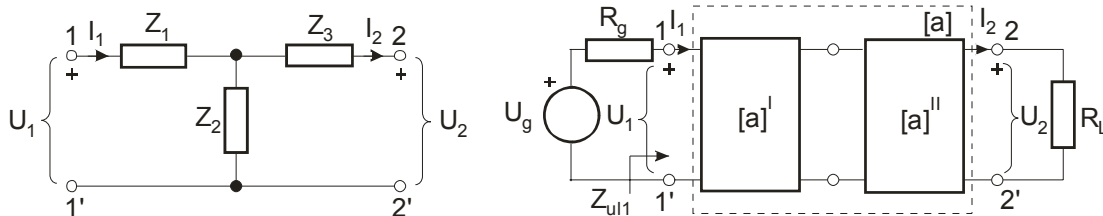3. Za T-četveropol prikazan lijevom slikom izračunati prijenosne a -parametre. a) Napisati parametre A , B , C i D pomoću Z_1 , Z_2 i Z_3 te uvrstiti slijedeće vrijednosti elemenata: $Z_1=sL_1=s$, $Z_2=R_2=1$, $Z_3=R_3=1$. b) Ako su dva ista četveropola iz prethodne točke spojena u kaskadu kao na desnoj slici, izračunati ukupne a -parametre kaskade uz uvrštene vrijednosti elemenata. c) Da li je ukupni četveropol (kaskada) recipročan, simetričan? Ako je izlazni prilaz (2–2') zaključen otporom $R_L=1$ pomoću a -parametara izračunati za kaskadu: d) ulaznu impedanciju $Z_{ul1}(s)=U_1(s)/I_1(s)$; e) ako je uz to na ulaz priključen generator ulaznog otpora $R_g=1$ izračunati prijenosnu funkciju napona kaskade $H(s)=U_2(s)/U_g(s)$.




Rješenje:

a) $[a]$ -parametri: **(1 bod)**

$$U_1 = A \cdot U_2 + B \cdot I_2$$

$$I_1 = C \cdot U_2 + D \cdot I_2$$


$$I_2 = 0 \quad A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0}; \quad C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0}$$

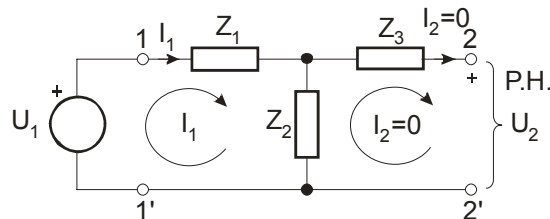

$$(1) U_1 = I_1(Z_1 + Z_2) \Rightarrow A = \frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}; \quad C = \frac{I_1}{U_2} = \frac{1}{Z_2};$$

$$(2) U_2 = I_1 Z_2$$

$$U_2 = 0 \quad B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_2=0}; \quad D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_2=0}$$

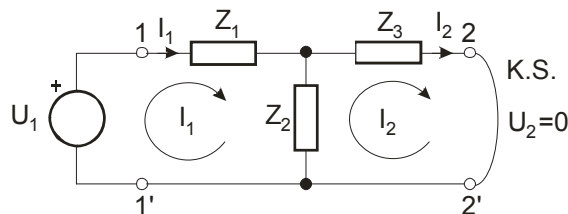

$$(1) U_1 = I_1(Z_1 + Z_2) - I_2 Z_2 \Rightarrow I_1 = I_2 \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2};$$

$$(2) 0 = -I_1 Z_2 + I_2(Z_2 + Z_3)$$

$$U_1 = I_2 \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2} (Z_1 + Z_2) - I_2 Z_2 = I_2 \frac{(Z_2 + Z_3)(Z_1 + Z_2) - Z_2^2}{Z_2} \Rightarrow U_1 = I_2 \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_2}$$

$$\Rightarrow B = \frac{U_1}{I_2} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}{Z_2} = Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}; \quad D = \frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2} = 1 + \frac{Z_3}{Z_2};$$

$$[a] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}; \quad [a] = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_3}{Z_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+s & 1+2s \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(ovo su parametri jednog četveropola)

b) prijenosni a -parametri kaskade dva četveropola **(1bod)**

$$[a] = [a]^I \cdot [a]^II = \begin{bmatrix} 1+s & 1+2s \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1+s & 1+2s \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+s)^2 + 1 + 2s & (1+s)(1+2s) + 2(1+2s) \\ 1+s+2 & 1+2s+4 \end{bmatrix}$$

$$[a] = \begin{bmatrix} s^2 + 4s + 2 & 2s^2 + 7s + 3 \\ s + 3 & 2s + 5 \end{bmatrix}$$

(ovo su parametri dva četveropola spojena u kaskadu)

c) Da li je kaskada recipročna, simetrična? **(1bod)**

Za recipročnost vrijedi: $\Delta = AD - BC = 1$

$$\begin{aligned} \Delta &= (s^2 + 4s + 2)(2s + 5) - (2s^2 + 7s + 3)(s + 3) = \\ &= 2s^3 + 8s^2 + 4s + 5s^2 + 20s + 10 - (2s^3 + 7s^2 + 3s + 6s^2 + 21s + 9) = 1 \end{aligned}$$

\Rightarrow Dobiveni četveropol je recipročan.

Za simetričnost vrijedi: $A=D \Rightarrow s^2 + 4s + 2 \neq 5 + 2s$

\Rightarrow Dobiveni četveropol nije simetričan

Konačno iz jednadžbi

$$\begin{aligned} U_1 &= A \cdot U_2 + B \cdot I_2, \quad R_L = \frac{U_2}{I_2}, \quad U_g = I_1 R_g + U_1 \\ I_1 &= C \cdot U_2 + D \cdot I_2 \end{aligned}$$

slijede:


d) Ulazna impedancija u četveropol: **(1 bod)**

$$\begin{aligned} Z_{ul}(s) &= \frac{U_1}{I_1} = \frac{AU_2 + BI_2}{CU_2 + DI_2} = \frac{A \frac{U_2}{I_2} + B}{C \frac{U_2}{I_2} + D} = \frac{AR_L + B}{CR_L + D} \\ Z_{ul}(s) &= \frac{(s^2 + 4s + 2) \cdot 1 + (2s^2 + 7s + 3)}{(s + 3) \cdot 1 + (2s + 5)} = \frac{3s^2 + 11s + 5}{3s + 8} \end{aligned}$$

e) Prijenosna funkcija napona: **(1 bod)**


$$\begin{aligned} U_g &= I_1 R_g + U_1 = \left(CU_2 + D \frac{U_2}{R_L} \right) R_g + AU_2 + B \frac{U_2}{R_L} \Rightarrow H(s) = \frac{U_2}{U_g} = \frac{R_L}{AR_L + B + R_g(CR_L + D)} \\ H(s) &= \frac{1}{(s^2 + 4s + 2) \cdot 1 + 2s^2 + 7s + 3 + 1 \cdot [(s + 3) \cdot 1 + 2s + 5]} = \frac{1}{3s^2 + 14s + 13} \end{aligned}$$

4. Za električni filter (široko-pojasnu) pojasnu branu prikazanu slikom zadane su vrijednosti elemenata $R_1=R_2=2\text{k}\Omega$, $C_1=C_2=100\text{nF}$ i $R_3=1\text{k}\Omega$. Izračunati: a) naponsku prijenosnu funkciju $T(s)=U_{iz}(s)/U_{ul}(s)$; b) otpor R_4 iz uvjeta za pojasnu branu, Q-faktor polova q_p , centralnu frekvenciju ω_0 te pojačanje u području propuštanja k ; c) Kolika je širina pojasa gušenja B , te gornja i donja granična frekvencija ω_g i ω_d ? Izračunati i skicirati: d) amplitudno-frekvencijsku karakteristiku $|T(j\omega)|$ u dB; e) fazno-frekvencijsku karakteristiku.

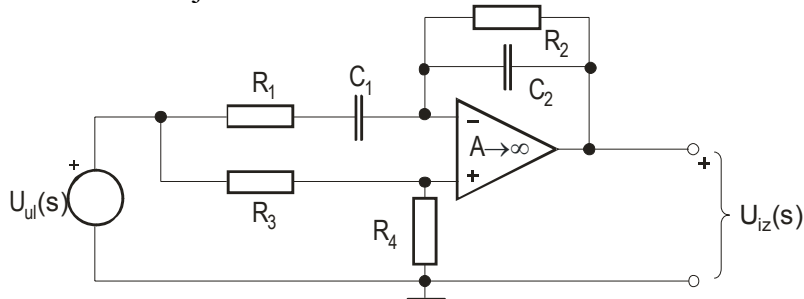

Rješenje:

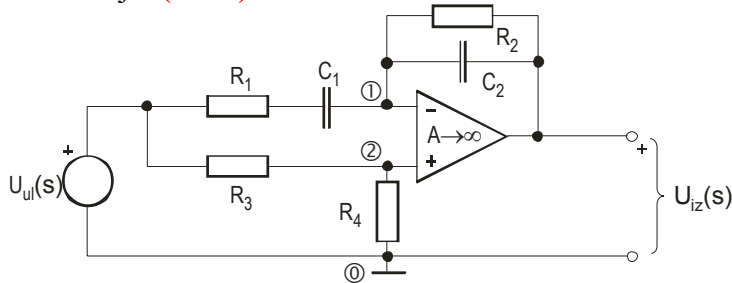a) Naponska prijenosna funkcija: **(1bod)**



Naponske jednadžbe za čvorove (1) i (2) glase:

$$(1) \quad U_1(s) \left(\frac{1}{R_1 + 1/sC_1} + sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_{ul}(s)}{R_1 + 1/sC_1} + U_{iz}(s) \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$(2) \quad U_2(s) \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{U_{ul}(s)}{R_3} \Rightarrow U_2(s) = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{ul}(s)$$

Zbog virtualnog kratkog spoja je $U_1(s)=U_2(s)$ pa vrijedi:

$$U_{ul}(s) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(\frac{1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_{ul}(s)}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + U_{iz}(s) \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) \Bigg/ \left(R_1 + \frac{1}{sC_1} \right)$$

$$U_{ul}(s) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left[1 + \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) \left(R_1 + \frac{1}{sC_1} \right) \right] = U_{ul}(s) + U_{iz}(s) \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) \left(R_1 + \frac{1}{sC_1} \right)$$

Nakon kraćeg računanja dobivamo:

$$T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{s^2 C_1 R_1 C_2 R_2 + s \left(C_1 R_1 + C_2 R_2 - \frac{R_3}{R_4} C_1 R_2 \right) + 1}{s^2 C_1 R_1 C_2 R_2 + s (C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{s^2 + s \frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 - (R_3/R_4) C_1 R_2}{C_1 R_1 C_2 R_2} + \frac{1}{C_1 R_1 C_2 R_2}}{s^2 + s \frac{C_1 R_1 + C_2 R_2}{C_1 R_1 C_2 R_2} + \frac{1}{C_1 R_1 C_2 R_2}}$$

b) Parametri prijenosne funkcije: q_p , ω_p i k : **(1bod)**

$$T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = k \cdot \frac{s^2 + \omega_p^2}{s^2 + (\omega_p / q_p) \cdot s + \omega_p^2} \Rightarrow \omega_p = \frac{1}{\sqrt{C_1 R_1 C_2 R_2}}, \quad k = \frac{R_4}{R_3 + R_4},$$

$$\frac{\omega_p}{q_p} = \frac{C_1 R_1 + C_2 R_2}{C_1 R_1 C_2 R_2} \Rightarrow q_p = \omega_p \cdot \frac{C_1 R_1 C_2 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2} = \frac{\sqrt{C_1 R_1 C_2 R_2}}{C_1 R_1 + C_2 R_2}$$

Uvjet za pojasnu branu je da srednji član u brojniku koji množi s bude jednak nuli (slijedi R_4):

$$C_1 R_1 + C_2 R_2 - (R_3 / R_4) C_1 R_2 = 0 \Rightarrow C_1 R_1 + C_2 R_2 = (R_3 / R_4) C_1 R_2 \Rightarrow R_4 = R_3 \cdot \frac{C_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2}$$

Uz zadane vrijednosti: $C_1=C_2=C=100\text{nF}$, $R_1=R_2=R=1500\Omega$ i $R_3=1\text{k}\Omega$ slijedi:

$$\omega_p = \frac{1}{RC} = \frac{1}{100 \cdot 10^{-9} \cdot 2000} = 5 \cdot 10^3 \text{ rad/s}, \quad q_p = \frac{1}{2}, \quad R_4 = R_3 \cdot \frac{1}{2} = 500\Omega, \quad k = \frac{R_3 / 2}{R_3 + R_3 / 2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$$

$$T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ul}(s)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{s^2 + 2.5 \cdot 10^7}{s^2 + 10^4 \cdot s + 2.5 \cdot 10^7}$$

Napomena: za ovaj električni krug te zadanu centralnu frekvenciju $\omega_0=5 \cdot 10^3$ rad/s, širina pojasa B ne može biti manja od 10^4 rad/s, odn. normirana širina pojasa (omjer) B/ω_0 ne može biti manja od 2. Zato se ovaj električni filter zove širokopojasni jer se njime ne može realizirati uži pojas gušenja B od navedenoga (i time mu je ograničeno područje primjene).

c) Širina pojasa gušenja B , te gornja i donja granična frekvencija ω_g i ω_d (koriste se isti izrazi kao za pojasno-propusni filter): **(1bod)**

$$\text{Širina pojasa gušenja } B = \frac{\omega_p}{q_p} = \frac{5 \cdot 10^3}{1/2} = 10^4 \text{ [rad/s]}$$

Gornja i donja granična frekvencija pojasa gušenja su:

$$\omega_{g,d} = \omega_p \sqrt{1 + \frac{1}{4q_p^2} \pm \frac{\omega_p}{2q_p}} = 5 \cdot 10^3 \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot 0.25} \pm \frac{5 \cdot 10^3}{1}} = 5 \cdot 10^3 (\sqrt{2} \pm 1) \text{ [rad/s]}$$

$$\omega_g = 12071 \text{ [rad/s]}, \quad \omega_d = 2071 \text{ [rad/s]}, \quad B = \omega_g - \omega_d = 12071 - 2071 = 10\,000 = 10^4 \text{ [rad/s]}$$

d) Amplitudno-frekvencijska karakteristika: **(1bod)**



$$\Rightarrow T(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2.5 \cdot 10^7 - \omega^2}{-\omega^2 + 10^4 \cdot j\omega + 2.5 \cdot 10^7} \Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{1}{3} \cdot \frac{|2.5 \cdot 10^7 - \omega^2|}{\sqrt{(2.5 \cdot 10^7 - \omega^2)^2 + (10^4 \cdot \omega)^2}}$$

$$\Rightarrow A(\omega) [\text{dB}] = 20 \log |T(j\omega)| = 20 \log \frac{1}{3} \cdot \frac{|2.5 \cdot 10^7 - \omega^2|}{\sqrt{(2.5 \cdot 10^7 - \omega^2)^2 + (10^4 \cdot \omega)^2}}$$

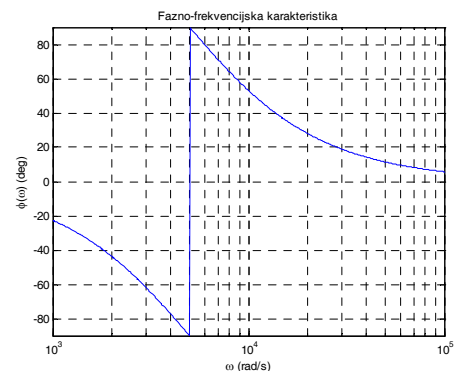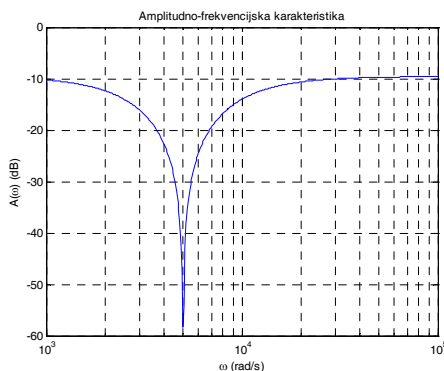
e) Fazno-frekvencijska karakteristika: **(1bod)**

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}[T(j\omega)]}{\text{Re}[T(j\omega)]} = \arctan \frac{\text{Im}[N(j\omega)]}{\text{Re}[N(j\omega)]} - \arctan \frac{\text{Im}[D(j\omega)]}{\text{Re}[D(j\omega)]} = \pi \cdot S(\omega - 5 \cdot 10^3) - \arctan \frac{10^4 \cdot \omega}{2.5 \cdot 10^7 - \omega^2}$$

Amplitudno-frekvencijska karakteristika u Matlabu Fazno-frekvencijska karakteristika u Matlabu



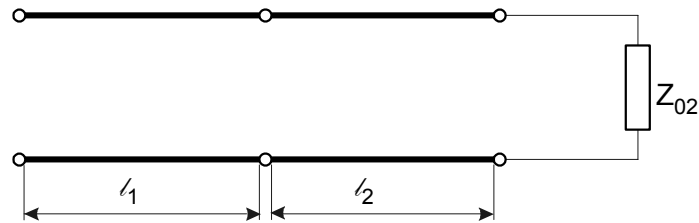5. Na ulazu linije bez gubitaka duljine $l_1 = \lambda_1/2$, s primarnim parametrima $L_1 = 1 \text{ mH/km}$ i $C_1 = 400 \text{ nF/km}$, djeluje napon $u_1(0, t) = 2 \cos(10^4 t)$, a na izlaz je priključena linija bez gubitaka zadana sa $L_2 = 2,25 \text{ mH/km}$ i $C_2 = 400 \text{ nF/km}$, koja je zaključena svojom karakterističnom impedancijom. Izračunati: a) valne impedancije obje linije Z_{01} i Z_{02} ; b) faktor refleksije prve linije na spojnem mjestu; c) polazni i reflektirani val struje na spojnem mjestu; d) struju $i_{II}(0, t)$ na ulazu druge linije; e) vrijednost otpora R , kojeg treba spojiti paralelno ulazu druge linije, da bi prva linija bila prilagođena.




Rješenje:

a) $Z_{01} = \sqrt{L_1/C_1} = \sqrt{10^{-3}/4 \cdot 10^{-7}} = 50 \Omega$ (1 bod)

$$Z_{02} = \sqrt{L_2/C_2} = \sqrt{2,25 \cdot 10^{-3}/4 \cdot 10^{-7}} = 75 \Omega$$

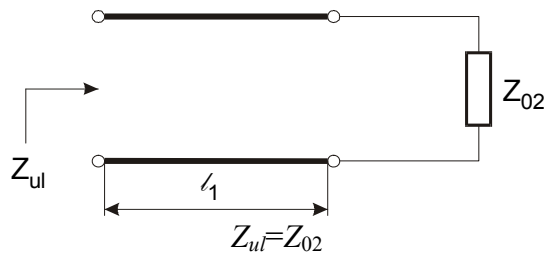b) $\Gamma_2 = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}} = \frac{25}{125} = \frac{1}{5} = 0.2$ (1 bod)

Za $l = \lambda/2 \Rightarrow Z_{ul} = Z_2$



c) $U_p\left(\frac{\lambda_1}{2}\right) = A_1 e^{-j\beta_1 \frac{\lambda_1}{2}} = \frac{U(0) + Z_{01} I(0)}{2} e^{-j\beta_1 \frac{\lambda_1}{2}} = \frac{U(0) + Z_{01} I(0)}{2} e^{-j\pi} =$

$$= \frac{U(0) + Z_{01} \frac{U(0)}{Z_{ul}}}{2} e^{-j\pi} = \frac{U(0)}{2} \left(1 + \frac{50}{75}\right) e^{-j\pi} = -1.667 \text{ V}$$

$$I_p(\lambda_1/2) = \frac{U_p(\lambda_1/2)}{Z_{01}} = \frac{-1.667}{50} \text{ A} = -0.03333 \text{ A}$$

$$i_p(l_1, t) = 0.03333 (\cos 10^4 t - 180^\circ) = -0.03333 (\cos 10^4 t)$$

$$U_r = \Gamma_2 \cdot U_p = \Gamma_2 \cdot A_1 e^{-j\beta_1 \frac{\lambda_1}{2}} = -0.2 \cdot 1.667 = -0.3333 \text{ V}$$

$$I_r = -\frac{U_r}{Z_{01}} = -\frac{\Gamma_2 \cdot U_p}{Z_{01}} = -\frac{\Gamma_2 \cdot A_1 e^{-j\beta_1 \frac{\lambda_1}{2}}}{Z_{01}} = -\frac{\Gamma_2 \cdot A_1 e^{-j\beta_1 \frac{\lambda_1}{2}}}{Z_{01}} = 0.006667 \text{ A}$$

$$i_r(l_1, t) = 0.03333 (\cos 10^4 t) \text{ (1 bod)}$$

d) $i_{II}(0, t) = i_p(l_1, t) + i_r(l_1, t) = -0.026667 (\cos 10^4 t)$ (1 bod)

e) $Z_{01} = \frac{Z_{02} \cdot R}{Z_{02} + R} \Rightarrow R = \frac{Z_{02} \cdot Z_{01}}{Z_{02} - Z_{01}} = 150 \Omega$ (1 bod)