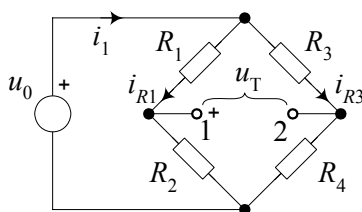


PRVI MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2008 - Rješenja

1. Za dvopol s priključnicama 1 i 2 primjenom teorema superpozicije odrediti struju $i_1(t)$. Zadane su vrijednosti elemenata: $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=750\ \Omega$, $R_3=1\text{k}\Omega$ i $u_0=4\text{V}$. Odrediti:

- struju i_1 ako je $R_4=1,5\ \text{k}\Omega$
- elemente nadomjesnoga dvopola po Teveninu u_T i R_T
- vrijednost otpora R_4 za koju je Teveninov napon jednak nuli
- omjer struja i_{R1} i i_{R3} , kad je $u_T=0$.



Rješenje:

$$\text{a) } i_1 = i_{R1} + i_{R3} = \frac{u_0}{R_1 + R_2} + \frac{u_0}{R_3 + R_4} = \frac{4}{1,75 \cdot 10^3} + \frac{4}{2,5 \cdot 10^3} = 3,88 \text{ mA}$$

$$\text{b) } u_T = u_{R2} - u_{R4} = i_{R1} R_2 - i_{R3} R_4 = \frac{u_0 R_2}{R_1 + R_2} - \frac{u_0 R_4}{R_3 + R_4} = 4 \left(\frac{3}{7} - \frac{R_4}{10^3 + R_4} \right)$$

$$R_4 = 1,5 \text{ k}\Omega \rightarrow u_T = 4 \left(\frac{3}{7} - \frac{R_4}{10^3 + R_4} \right) = 4 \left(\frac{3}{7} - \frac{3}{5} \right) = -\frac{24}{35} = -0,6857 \text{ V}$$


$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \left(\frac{3}{7} + \frac{3}{5} \right) \cdot 10^3 = 1,028 \text{ k}\Omega$$

$$\text{c) } u_T = u_0 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) = 0 \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \rightarrow R_4 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} = 750 \Omega$$


$$\text{d) } \frac{i_{R1}}{i_{R3}} = \frac{\frac{u_0}{R_1 + R_2}}{\frac{u_0}{R_3 + R_4}} = \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2} = 1$$

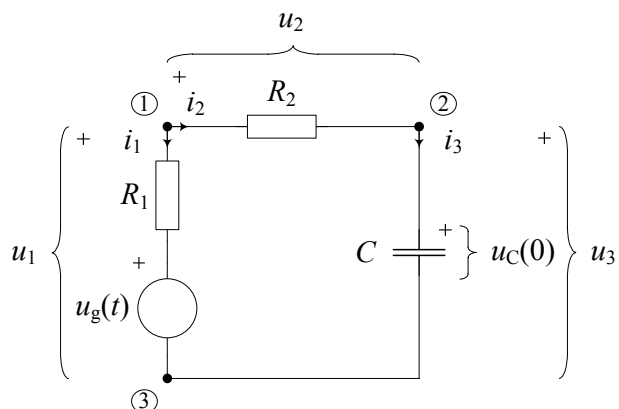2. Za električni krug na slici izračunati struju $i_2(t)$ ako su zadane normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1 = R_2 = 1$, $C = 1$ te $u_C(0) = 2$, $u_g(t) = S(t)$. Koristiti metodu KZS i KZN, te oznake grana i čvorova prema slici.



Rješenje:

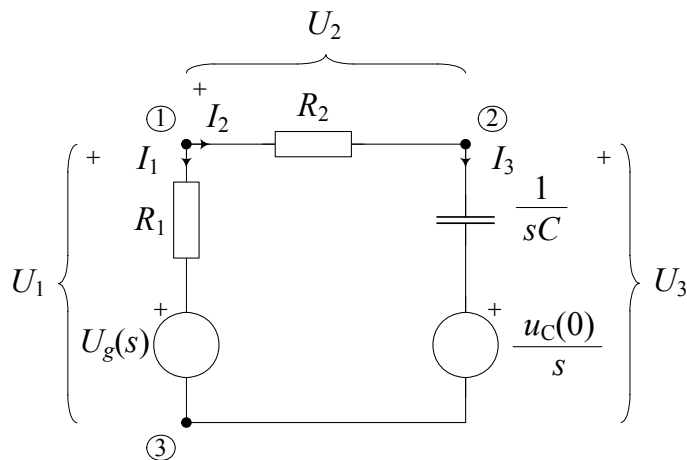Primjena \mathcal{L} -transformacije na električni krug:



$$N_b = 3 \quad (\text{broj grana})$$

$$N_v = 3 \quad (\text{broj čvorova})$$

Broj jednađžbi:

$$\text{KZS: } N_v - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$\text{KZN: } N_b - N_v + 1 = 3 - 3 + 1 = 1$$

Jednađžbe KZ (3 jednađžbe):

$$\text{KZS: } 1) \ I_1 + I_2 = 0$$

$$2) \ I_2 - I_3 = 0$$

$$\text{KZN: } 3) \ -U_1 + U_2 + U_3 = 0$$

Naponsko-strujne jednađžbe grana (3 jednađžbe):

$$4) \ U_1 = I_1 R_1 + U_g$$

$$5) \ U_2 = I_2 R_2$$

$$6) \ U_3 = I_3 \frac{1}{sC} + \frac{u_C(0)}{s}$$

Ukupno 6 jednađžbi treba riješiti da se izračuna električni krug.
 Iz prethodnih 6 jednađžbi slijede jednađžbe:

$$1) -I_1 R_1 - U_g + I_2 R_2 + I_3 \frac{1}{sC} + \frac{u_C(0)}{s} = 0$$

$$2) I_1 + I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = -I_1$$

$$3) I_2 - I_3 = 0 \Rightarrow I_2 = I_3$$

$$1) -I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 \frac{1}{sC} = U_g - \frac{u_C(0)}{s}$$

$$2), 3) \rightarrow 1)$$

$$I_2 R_1 + I_2 R_2 + I_2 \frac{1}{sC} = U_g - \frac{u_C(0)}{s}$$

$$I_2 \left(R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} \right) = U_g - \frac{u_C(0)}{s}$$

$$u_g(t) = S(t) \Rightarrow U_g(s) = \frac{1}{s}$$


$$u_C(0) = 2$$

$$I_2 = \frac{U_g - \frac{u_C(0)}{s}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{2}{s}}{1 + 1 + \frac{1}{s}} = \frac{-\frac{1}{s}}{\frac{2s+1}{s}} = -\frac{1}{2s+1} = \frac{-\frac{1}{2}}{s + \frac{1}{2}}$$


$$i_2(t) = i_3(t) = -i_1(t)$$

$$I_2(s) = \frac{-\frac{1}{2}}{s + \frac{1}{2}} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \Rightarrow i_2(t) = -\frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} \cdot S(t)$$

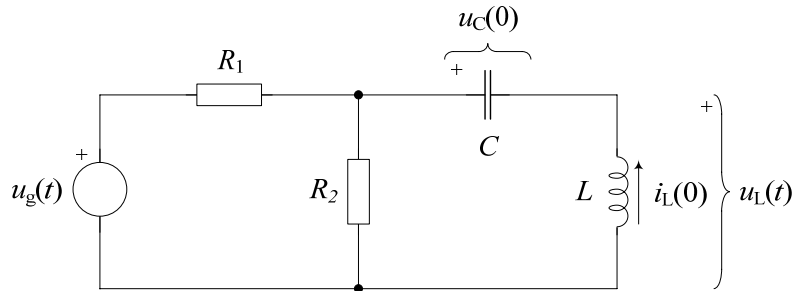3. Za električni krug na slici izračunati napon na induktivitetu $u_L(t)$ ako su zadane normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1 = R_2 = 1$, $L = 1$, $C = 1$ te $i_L(0) = 1$, $u_C(0) = 1$, $u_g(t) = S(t)$. Koristiti metodu konturnih struja.



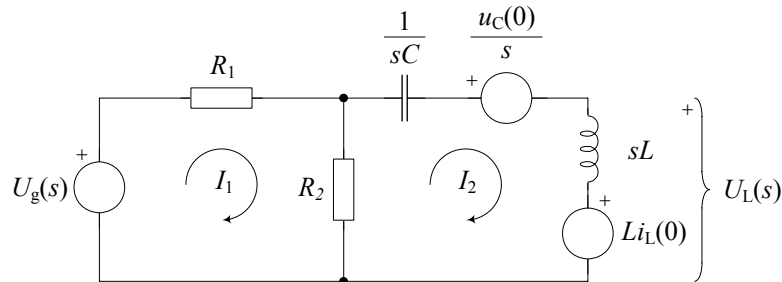Rješenje: Primjena \mathcal{L} -transformacije na električni krug:



Jednadžbe petlji:

$$1) I_1(R_1 + R_2) - I_2 R_2 = U_g(s)$$

$$2) -I_1 R_2 + I_2 \left(R_2 + sL + \frac{1}{sC} \right) = -Li_L(0) - \frac{u_C(0)}{s}$$

$$U_L(s) = I_2 \cdot sL + Li_L(0)$$

$$1) 2I_1 - I_2 = \frac{1}{s}$$

$$2) -I_1 + I_2 \left(1 + s + \frac{1}{s} \right) = -1 - \frac{1}{s}$$


$$I_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1/s \\ -1 & -1 - 1/s \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 + s + 1/s \end{vmatrix}} = \frac{2 \left(-1 - \frac{1}{s} \right) + \frac{1}{s}}{2 + 2s + \frac{2}{s} - 1} = \frac{-2 - \frac{2}{s} + \frac{1}{s}}{1 + 2s + \frac{2}{s}} = \frac{-2 - \frac{1}{s}}{1 + 2s + \frac{2}{s}} = \frac{-\frac{2s+1}{s}}{\frac{2s^2+s+2}{s}} = -\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$$

$$U_L(s) = -\frac{2s+1}{2s^2+s+2} \cdot s + 1 = -\frac{2s^2+s}{2s^2+s+2} + 1 = -\frac{2s^2+s+2-2}{2s^2+s+2} + 1 = -\left(1 - \frac{2}{2s^2+s+2} \right) + 1 = \frac{2}{2s^2+s+2}$$


$$U_L(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{s}{2} + 1} = \frac{1}{s^2 + \frac{s}{2} + \frac{1}{16} + \frac{15}{16}} = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{15}{16}} = \frac{1 \cdot \frac{4}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}}{\left(s + \frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{4} \right)^2} = \frac{4}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{\left(s + \frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{4} \right)^2}$$

$$u_L(t) = \frac{4}{\sqrt{15}} e^{-\frac{t}{4}} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{4} t \right) \cdot S(t)$$

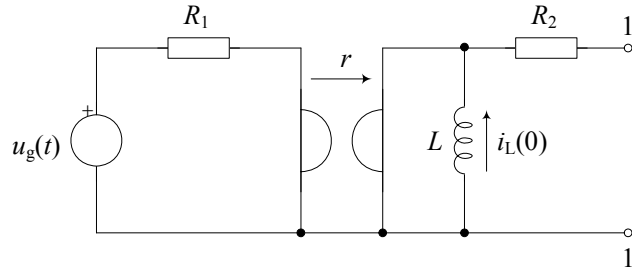
4. Za mrežu na slici izračunati nadomjesne parametre $U_T(s)$ i $Z_T(s)$ nadomjesnog kruga po Theveninu s obzirom na stezaljke 1 – 1'. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1 = R_2 = 1$, $L = 1$, $i_L(0) = 1$, $r = 2$, $u_g(t) = S(t)$. Koristiti metodu napona čvorova.



Rješenje:

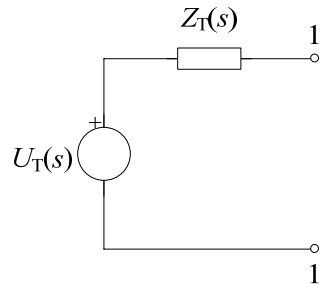

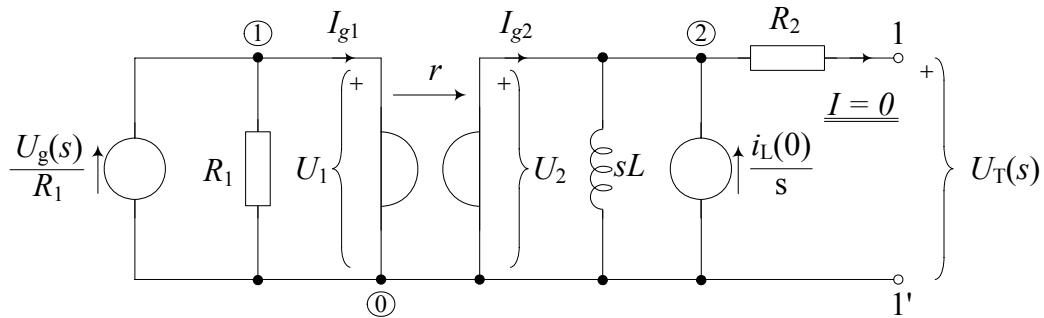a) Theveninov napon $U_T(s)$ primjenom \mathcal{L} -transformacije na električni krug:



Jednadžbe giratora:

$$U_1 = -r \cdot I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = -\frac{U_1}{r}$$

$$U_2 = -r \cdot I_{g1} \Rightarrow I_{g1} = -\frac{U_2}{r}$$

U_1 i U_2 su naponi čvorova ① i ② prema referentnom čvoru ③.

$$1) \quad U_1 \frac{1}{R_1} = \frac{U_g}{R_1} - I_{g1}$$

$$2) \quad U_2 \frac{1}{sL} = I_{g2} + \frac{i_L(0)}{s}$$


Sredimo jednadžbe:

$$\left. \begin{aligned} U_1 \frac{1}{R_1} &= \frac{U_g}{R_1} + \frac{U_2}{r} \\ U_2 \frac{1}{sL} &= -\frac{U_1}{r} + \frac{i_L(0)}{s} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} U_1 \frac{1}{R_1} - U_2 \frac{1}{r} &= \frac{U_g}{R_1} \\ \frac{U_1}{r} + U_2 \frac{1}{sL} &= \frac{i_L(0)}{s} \end{aligned}$$

$$U_T(s) = U_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \frac{U_g}{R_1} \\ \frac{1}{r} & \frac{i_L(0)}{s} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{r} \\ \frac{1}{r} & \frac{1}{sL} \end{vmatrix}} = \frac{\frac{1}{R_1} \frac{i_L(0)}{s} - \frac{1}{r} \frac{U_g}{R_1}}{\frac{1}{R_1} \frac{1}{sL} + \frac{1}{r^2}} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{2s}}{\frac{1}{s} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{2s}}{\frac{1}{s} + \frac{1}{4}} \cdot \frac{4s}{4s} = \frac{2}{s+4}$$

b) Theveninova impedancija $Z_T(s)$:

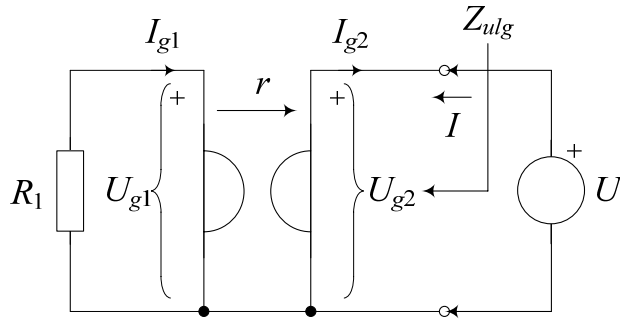1. način (pojednostavljen): Tako da se izračuna ulazna impedancija u giratoru zaključenim s R_1 na ulazu. Označimo je s Z_{ulg} . Na izlaz giratora priključimo pomoćni naponski (ili strujni) izvor kao poticaj te izračunamo struju (ili napon) kao odziv. Ulazna impedancija je tada omjer:



$$Z_{ulg} = \frac{U}{I}$$

↓

$$Z_{ulg} = \frac{r^2}{R_1}$$

$$I_{g1} = -\frac{U_{g1}}{R_1} \Rightarrow \frac{U_{g1}}{I_{g1}} = -R_1$$

$$U = U_{g2}$$

$$I = -I_{g2}$$


Jednadžbe giratora su:

$$U_{g1} = -r \cdot I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = -\frac{U_{g1}}{r}$$

$$U_{g2} = -r \cdot I_{g1} \Rightarrow I_{g1} = -\frac{U_{g2}}{r}$$

$$Z_{ulg} = \frac{U}{I} = -\frac{U_{g2}}{I_{g2}} = -\frac{-r \cdot I_{g1}}{-\frac{U_{g1}}{r}} = -\frac{r^2}{\frac{U_{g1}}{I_{g1}}} = -\frac{r^2}{-R_1} = \frac{r^2}{R_1}$$

Tada je Teveninova impedancija:

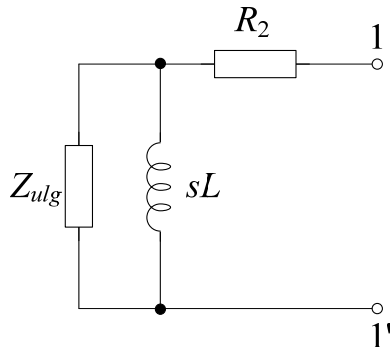

$$\leftarrow Z_T(s) = R_2 + sL \parallel Z_{ulg}$$


$$Z_T(s) = R_2 + \frac{\frac{r^2}{R_1} \cdot sL}{\frac{r^2}{R_1} + sL} = 1 + \frac{4s}{4+s} = \frac{5s+4}{s+4}$$

2. način: Pomoću metode čvorova.

$$1) U_1 \frac{1}{R_1} = -I_{g1}$$

$$2) U_2 \frac{1}{sL} = I_{g2} + I$$
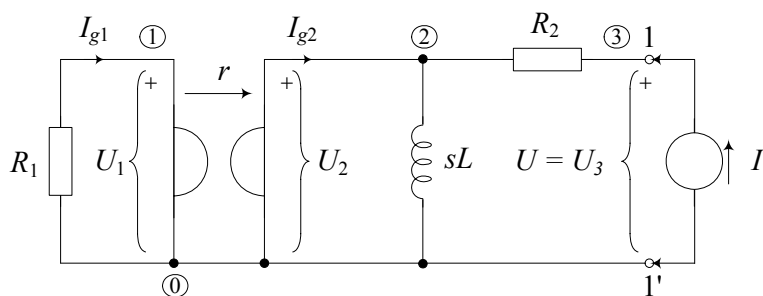
$$3) -\frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_2} = I$$



Gase se svi neovisni izvori i početni uvjeti. Ne gase se ovisni izvori (ukoliko ih ima).
Dodaje se pomoćni strujni izvor I kao poticaj, a računa se napon na stezaljkama $1 - 1'$ kao

odziv. Tada je: $Z_T(s) = \frac{U}{I}$

Vrijede jednačbe giratora:

$$U_{g1} = -r \cdot I_{g2} \Rightarrow I_{g2} = -\frac{U_{g1}}{r} \Rightarrow I_{g2} = -\frac{U_2}{r}$$

$$U_{g2} = -r \cdot I_{g1} \Rightarrow I_{g1} = -\frac{U_{g2}}{r} \Rightarrow I_{g1} = -\frac{U_1}{r}$$

$$1) U_1 \frac{1}{R_1} = \frac{U_2}{r}$$

$$2) U_2 \frac{1}{sL} = -\frac{U_1}{r} + I$$

$$3) U = U_2 + IR_2$$

$$U_1 = U_2 \frac{R_1}{r}$$

$$U_2 = -U_1 \frac{sL}{r} + I \cdot sL = -U_2 \frac{R_1 \cdot sL}{r^2} + I \cdot sL$$


$$U_2 \left(1 + \frac{R_1 \cdot sL}{r^2} \right) = I \cdot sL$$

$$U_2 = I \cdot \frac{sL}{1 + \frac{R_1 \cdot sL}{r^2}} = I \cdot \frac{1}{\frac{1}{sL} + \frac{R_1}{r^2}}$$

$$U = I \cdot \frac{1}{\frac{1}{sL} + \frac{R_1}{r^2}} + IR_2$$

$$Z_T(s) = \frac{U}{I} = \frac{1}{\frac{1}{sL} + \frac{R_1}{r^2}} + R_2 = \frac{r^2 \cdot sL}{r^2 + R_1 \cdot sL} + R_2 = \frac{\frac{r^2}{R_1} \cdot sL}{\frac{r^2}{R_1} + sL} + R_2 = \frac{5s + 4}{s + 4}$$

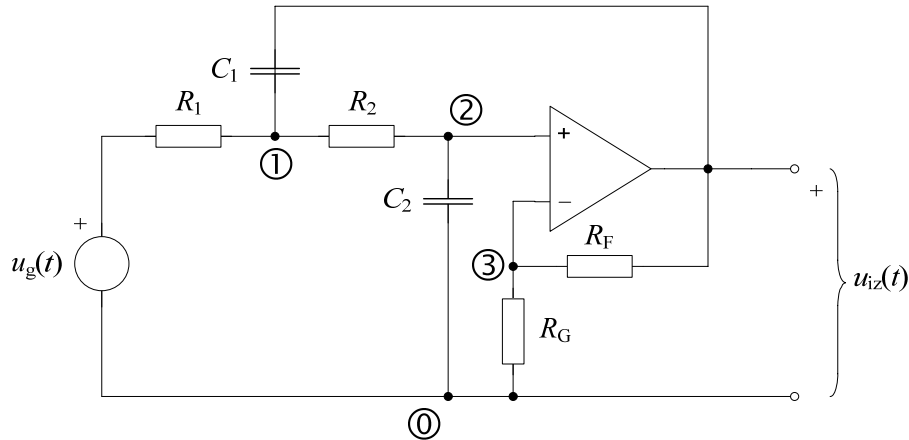
5. Zadan je električni krug prema slici. Odrediti $U_{iz}(s)$ ako je zadano: $R_1=R_2=1$, $C_1=C_2=1$, $R_G=R_F=1$, $u_g(t)=S(t)$. Početni uvjeti su jednaki nula.



Rješenje: metoda napona čvorova: Postoje tri čvora ①, ② i ③ te referentni čvor ④.

$$\begin{aligned} 1) \quad & U_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - U_2 \frac{1}{R_2} = U_{iz} \cdot sC_1 + \frac{U_g}{R_1} \\ 2) \quad & -U_1 \frac{1}{R_2} + U_2 \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right) = 0 \\ 3) \quad & U_3 \left(\frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_F} \right) = U_{iz} \frac{1}{R_F} \end{aligned}$$

Operacijsko pojačalo:

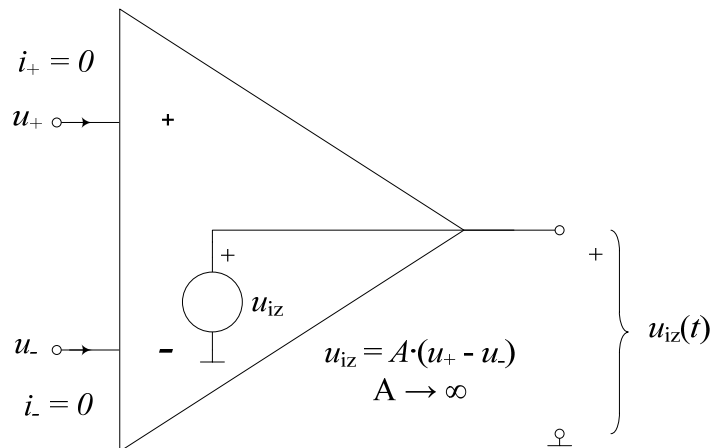

$$U_{iz} = A(U_2 - U_3) / A$$

$$\frac{U_{iz}}{A} = U_2 - U_3 \quad / A \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow U_2 = U_3$$

Između čvorova ② i ③ vlada virtualni kratki spoj, što znači da je između njih napon nula i struja nula. U gore napisane jednačbe čvorova se stoga uvrštava $U_2 = U_3$ i time je utjecaj operacijskog pojačala u potpunosti uzet u proračun. Osim toga vidljivo je da je izlaz operacijskog pojačala, u stvari, (ovisni) naponski izvor pa se za taj čvor ne piše jednačba.

$$3) U_{iz} = U_3 \left(1 + \frac{R_G}{R_F} \right) = U_2 \left(1 + \frac{R_G}{R_F} \right)$$

$$2) U_1 = U_2 (1 + sR_2C_2)$$

↓

$$1) U_2 (1 + sR_2C_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) - U_2 \frac{1}{R_2} = U_2 \left(1 + \frac{R_F}{R_G} \right) \cdot sC_1 + \frac{U_g}{R_1}$$

$$\Rightarrow U_2 \left(1 + s \left(R_2C_2 + R_1C_2 - \frac{R_F}{R_G} R_1C_1 \right) + s^2 R_1R_2C_1C_2 \right) = U_g$$

$$\Rightarrow U_{iz} = U_2 \left(1 + \frac{R_F}{R_G} \right) = \frac{U_g \left(1 + \frac{R_F}{R_G} \right)}{1 + s \left(R_2C_2 + R_1C_2 - \frac{R_F}{R_G} R_1C_1 \right) + s^2 R_1R_2C_1C_2}$$

Uvrstimo vrijednosti:

$$\Rightarrow U_{iz}(s) = \frac{2}{1 + s + s^2} \cdot \frac{1}{s}$$