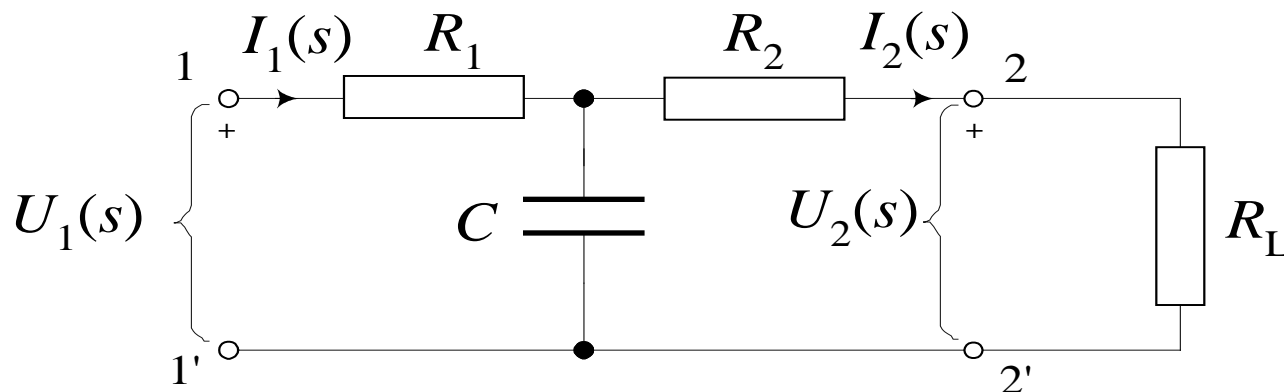


Električni krugovi

Prijenosne i ulazne funkcije četveropola-
primjeri

- Primjer 1.: Odrediti prijenosne funkcije struje i napona



$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = R_1 + \frac{1}{sC} \quad z_{12} = - \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{1}{sC}$$

$$z_{21} = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{sC} \quad z_{22} = - \left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = R_2 + \frac{1}{sC}$$


■ Strujna prijenosna funkcija

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{z_{21}}{Z_L + z_{22}} = \frac{1/sC}{R_L + R_2 + 1/sC} = \frac{1}{sC(R_L + R_2) + 1}$$

■ Naponska prijenosna funkcija

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L z_{21}}{\Delta_z + z_{11}Z_L} = \frac{R_L}{s(R_1 + R_L)R_2C + R_1 + R_2 + R_L}$$

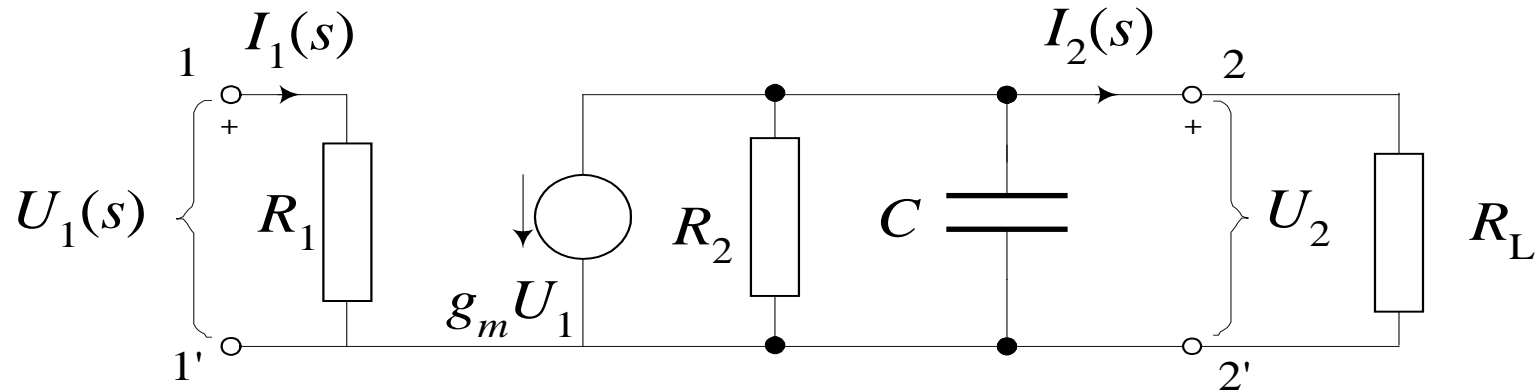
- Primjer 2.: Odrediti prijenosne parametre četveropola i prijenosne funkcije napona i struje



$$A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \frac{U_1}{-g_m U_1 \frac{R_2}{sR_2 C + 1}} = -\frac{sR_2 C + 1}{g_m R_2}$$

$$B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_2=0} = \frac{U_1}{-g_m U_1} = -\frac{1}{g_m}$$


Prijenosne i ulazne funkcije četveropola

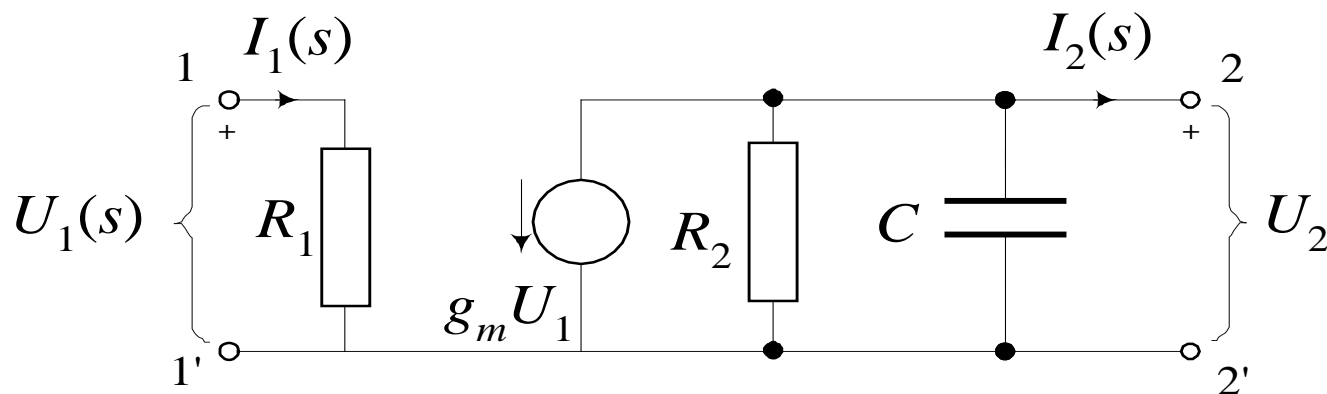

$$C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \frac{I_1}{-g_m U_1 \frac{R_2}{sRC + 1}} = -\frac{sR_2 C + 1}{g_m R_1 R_2}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_2=0} = \frac{I_1}{-g_m U_1} = -\frac{1}{g_m R_1}$$

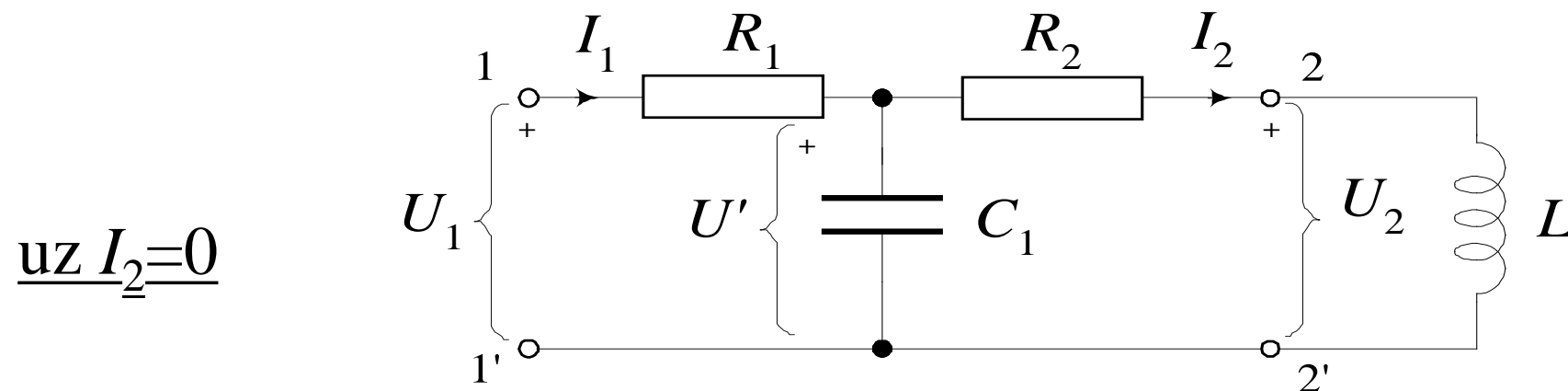Primjer 3.: Odrediti A, B, C, D parametre i Z_{ul1}




$$I_1 = \frac{U_1}{R_1 + 1/sC_1} \quad U_2 = I_1 \frac{1}{sC_1} = U_1 \frac{1/sC_1}{R_1 + 1/sC_1} = U_1 \frac{1}{R_1 sC_1 + 1}$$

$$A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} \Rightarrow \boxed{A = R_1 sC_1 + 1} \quad C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0} \Rightarrow \boxed{C = sC_1}$$

uz $U_2=0$
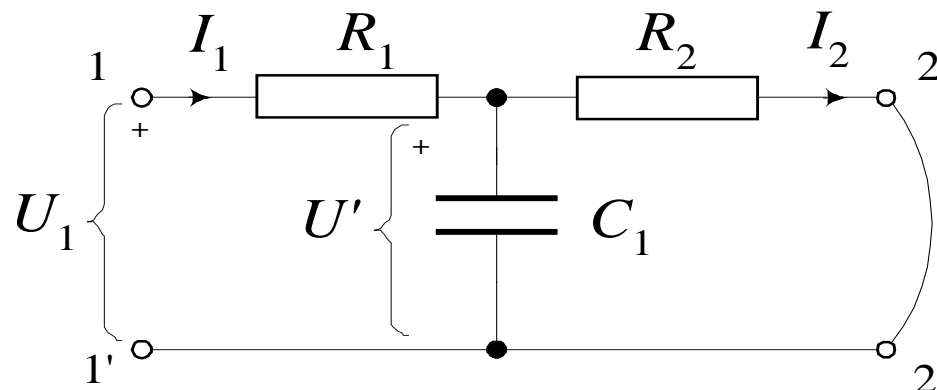
$$U_1 = I_1 \left(R_1 + \frac{R_2}{R_2 s C_1 + 1} \right)$$




$$U' = I_1 \frac{R_2}{R_2 s C_1 + 1}$$

$$B = \frac{U_1}{I_2} \bigg|_{U_2=0} \Rightarrow B = R_1(R_2 s C_1 + 1) + R_2$$

$$I_2 = U' \frac{1}{R_2} = \frac{I_1}{R_2 s C_1 + 1}$$

$$D = \frac{I_1}{I_2} \bigg|_{U_2=0} \Rightarrow D = R_2 s C_1 + 1$$


Prijenosne i ulazne funkcije četveropola

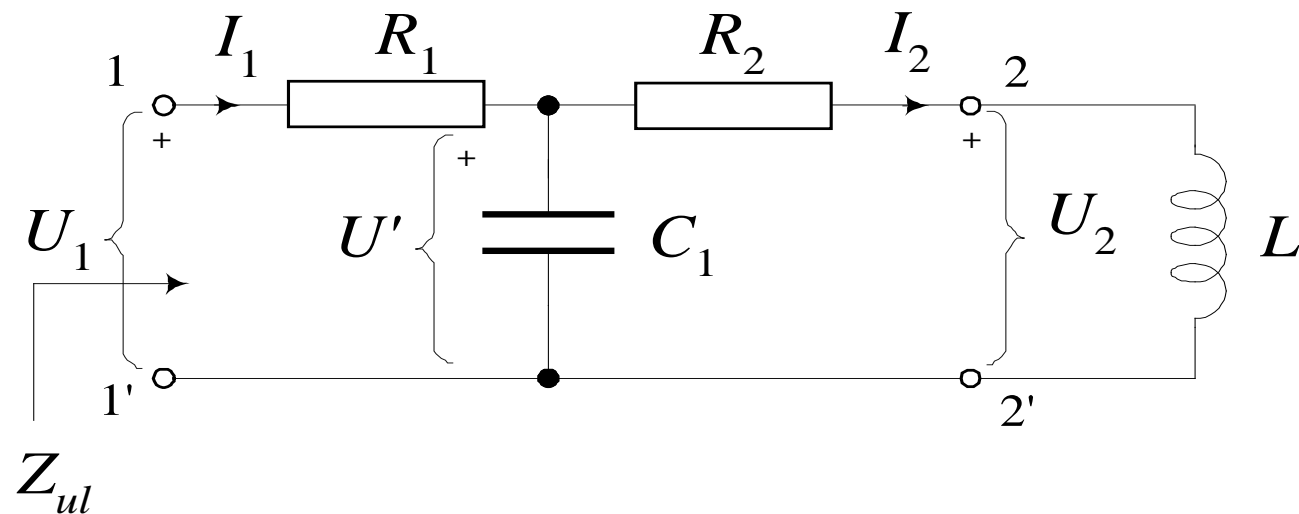

$$Z_2 = sL$$

$$Z_{ul} = \frac{AZ_2 + B}{CZ_2 + D} \Rightarrow Z_{ul} = R_1 + \frac{R_2 + sL}{(R_2 + sL)sC + 1}$$

Prijenosna funkcija napona U_2/U_1

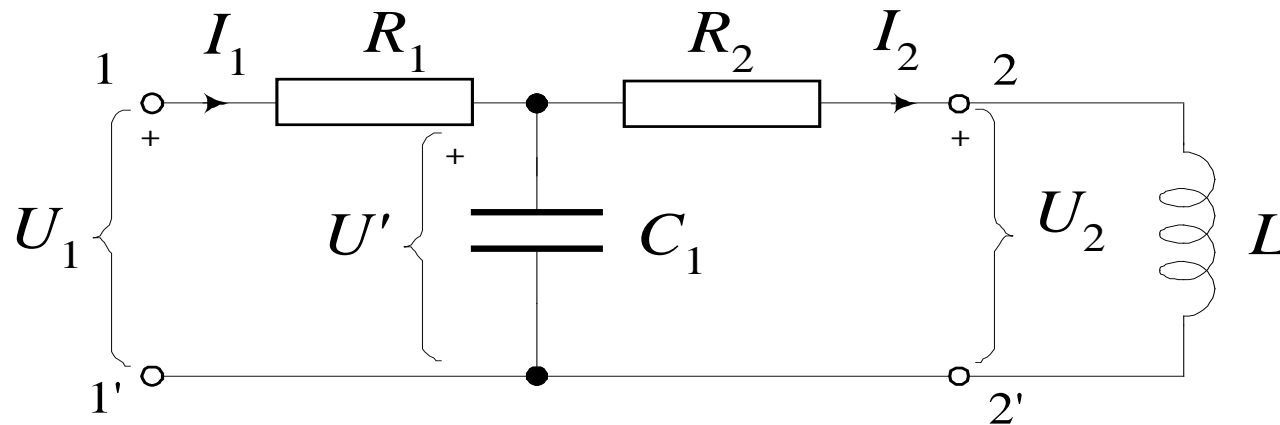

$$A = R_1 s C_1 + 1$$



$$B = R_1 (R_2 s C_1 + 1) + R_2$$

$$C = s C_1$$

$$D = R_2 s C_1 + 1$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L}{A Z_L + B} = \frac{sL}{s^2 R_1 C_1 L + s R_1 R_2 C_1 + R_1 + R_2}$$

Primjer 5.: Ekvivalentni T-spoj

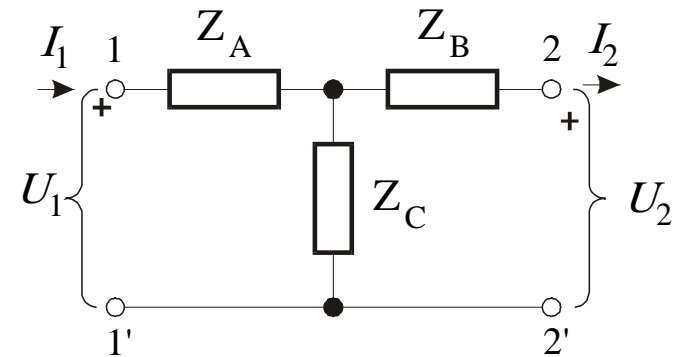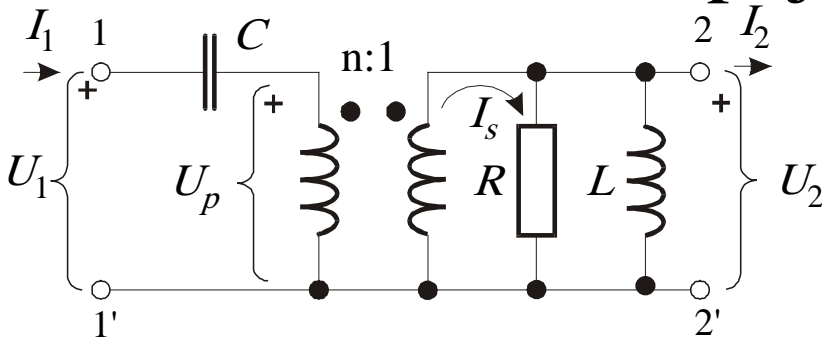

$$U_1 = I_1 z_{11} - I_2 z_{12}$$

$$U_p = nU_2$$

$$\underline{U_2 = I_1 z_{21} - I_2 z_{22}}$$

$$I_1 = I_s / n$$

$$\underline{I_2 = 0}$$


$$U_p = nU_2 = nI_s \frac{RsL}{R + sL} = n^2 I_1 \frac{RsL}{R + sL}$$

$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{sC} + \frac{U_p}{I_1}$$

$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{sC} + n^2 \frac{RsL}{R + sL}$$

$$Z_{21} = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{I_s \frac{RsL}{R+sL}}{I_1} = n \cdot \frac{RsL}{R+sL}$$


$$\underline{I_1=0}$$

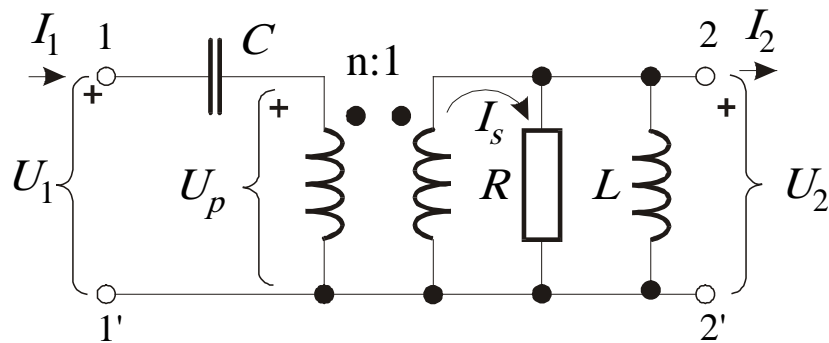

$$Z_{21} = Z_{12}$$

$$Z_{22} = - \left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{RsL}{R+sL}$$

Ekvivalentni T-spoj

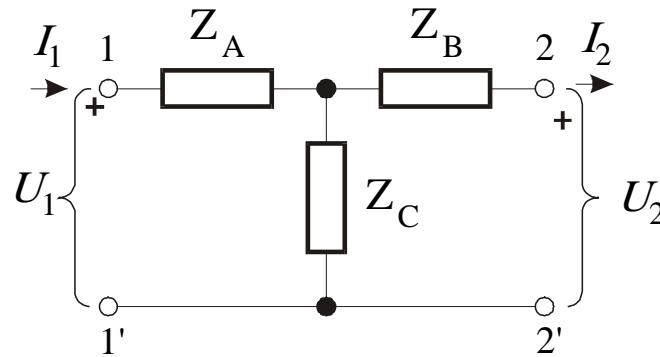


$$Z_A = z_{11} - z_{12} = \frac{1}{sC} + (n^2 - n) \frac{RsL}{R + sL}$$

$$Z_B = \frac{RsL}{R + sL} (1 - n)$$

$$Z_C = n \frac{RsL}{R + sL}$$

Primjer 6.: Ekvivalentni Π -spoj

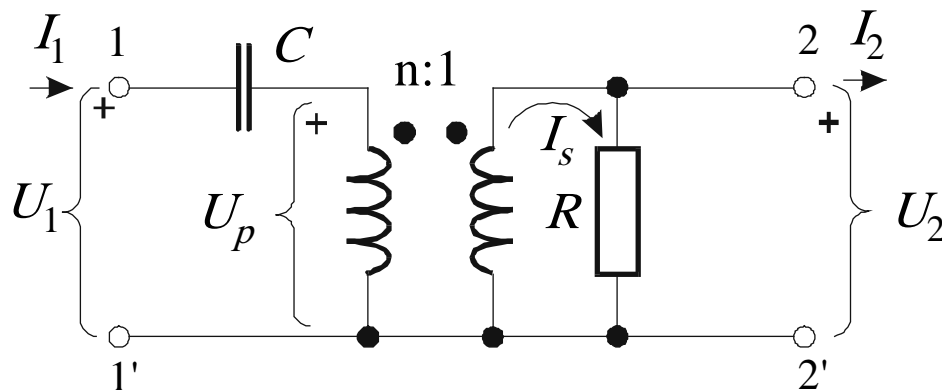

$$I_1 = U_1 y_{11} - U_2 y_{12}$$

$$I_2 = U_1 y_{21} - U_2 y_{22}$$

$$U_p = nU_2$$

$$I_1 = I_s / n$$

$$\underline{U_2 = 0}$$


$$U_2 = 0 \Rightarrow U_p = 0$$

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0} = sC$$

$$y_{21} = \left. \frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{I_s}{U_1} = \frac{nI_1}{U_1} = nsC$$

Prijenosne i ulazne funkcije četveropola


$$\underline{U_1=0}$$

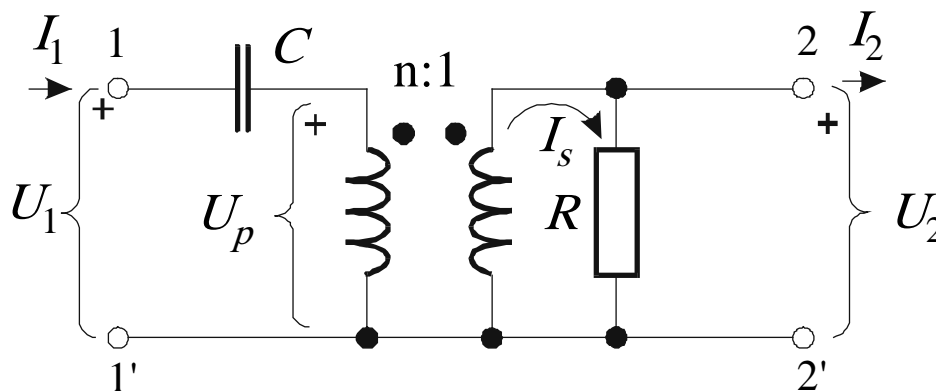

$$y_{12} = -\frac{I_1}{U_2} \bigg|_{U_1=0} = -\frac{I_1}{U_p/n} = nsC$$

$$y_{22} = -\frac{I_2}{U_2} \bigg|_{U_1=0} = \frac{1}{R} - \frac{I_s}{U_2} = \frac{1}{R} - \frac{nI_1}{U_p/n} = \frac{1}{R} + n^2sC$$

Ekvivalentni Π -spoj

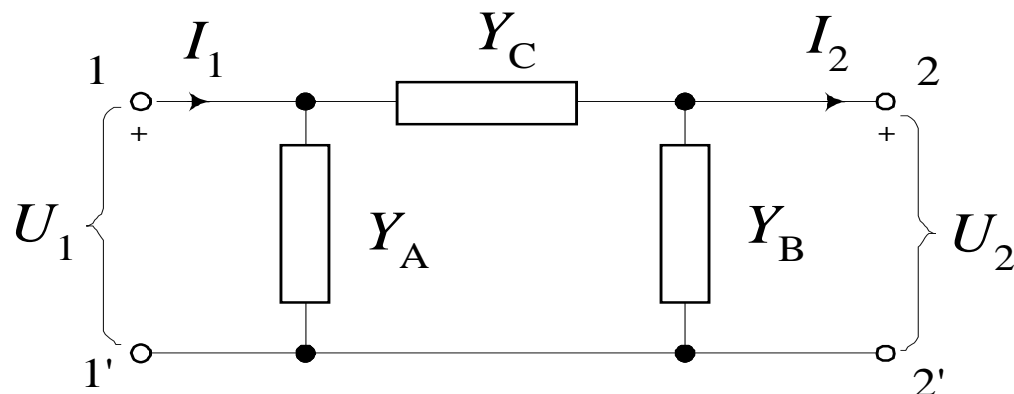


$$Y_A = y_{11} - y_{12} = sC(1 - n)$$

$$Y_B = y_{22} - y_{12} = \frac{1}{R} + sC(n^2 - n)$$

$$Y_C = y_{12} = nsC$$

Primjer 7.: Prijenosni parametri

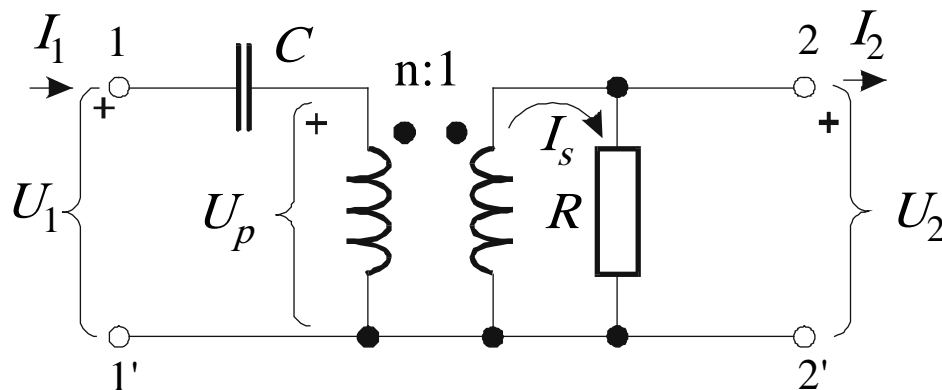

$$U_1 = AU_2 + BI_2$$

$$\underline{I_1 = CU_2 + DI_2}$$

$$U_p = nU_2$$

$$I_1 = I_s / n$$


$$\underline{I_2 = 0}$$

$$A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \frac{U_1}{I_s R} = \frac{U_1}{n I_1 R} = \frac{1}{nsRC} + n$$

$$C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \frac{I_s}{n U_2} = \frac{1}{nR}$$

$$\underline{U_2=0}$$

$$U_2 = 0 \Rightarrow U_p = 0$$

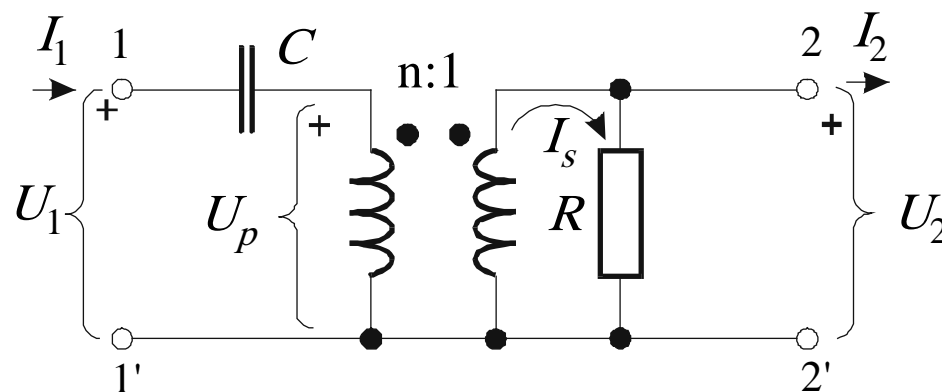

$$B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_2=0} = \frac{U_1}{nI_p} = \frac{1}{nsC}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_2=0} = \frac{1}{n}$$