
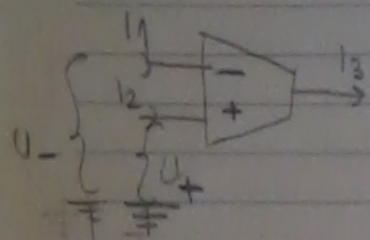


# prüenosne funkcije

DATUM / DATE

$$H(s) = \frac{U_{i2}(s)}{U_{ue}(s)}$$

1.

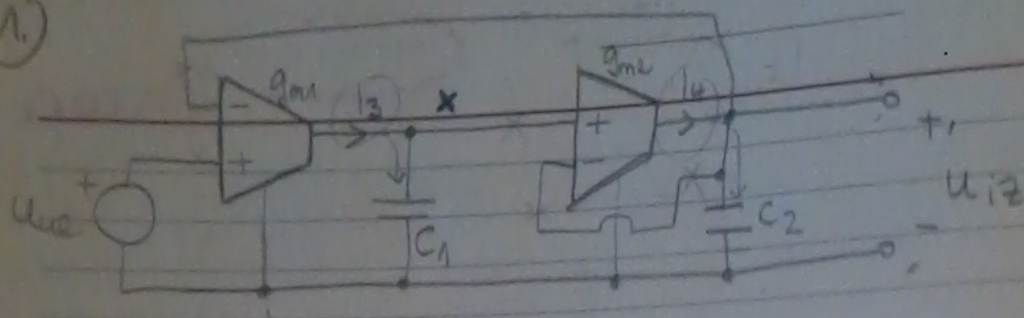

$$I_3 = g_m (U_+ - U_-)$$

$$I_1 = I_2 = 0$$

def. jedn.  
strminskog  
pojačala

$$(1) \quad I_3 = g_{m1} (U_{ue} - U_{iz})$$

$$(2) \quad I_4 = g_{m2} (U_x - U_{iz})$$

$$(3) \quad U_x = I_3 \frac{1}{sC_1}$$

$$(4) \quad U_{iz} = I_4 \frac{1}{sC_2}$$

(3), (4) u (1)

$$(1) \quad U_x \cdot sC_1 = g_{m1} U_{ue} - g_{m1} U_{iz} \Rightarrow U_x = U_{ue} \cdot \frac{g_{m1}}{sC_1} - U_{iz} \frac{g_{m1}}{sC_1}$$


$$(2) \quad sC_2 U_{iz} = g_{m2} U_x - g_{m2} U_{iz}$$

$$(1) u (2) \quad sC_2 U_{iz} = g_{m2} \cdot \frac{g_{m1}}{sC_1} U_{ue} - g_{m2} \frac{g_{m1}}{sC_1} U_{iz} - g_{m2} U_{iz}$$

$$U_{iz} (sC_2 + \frac{g_{m1} g_{m2}}{sC_1} + g_{m2}) = \frac{g_{m1} g_{m2}}{sC_1} U_{ue}$$

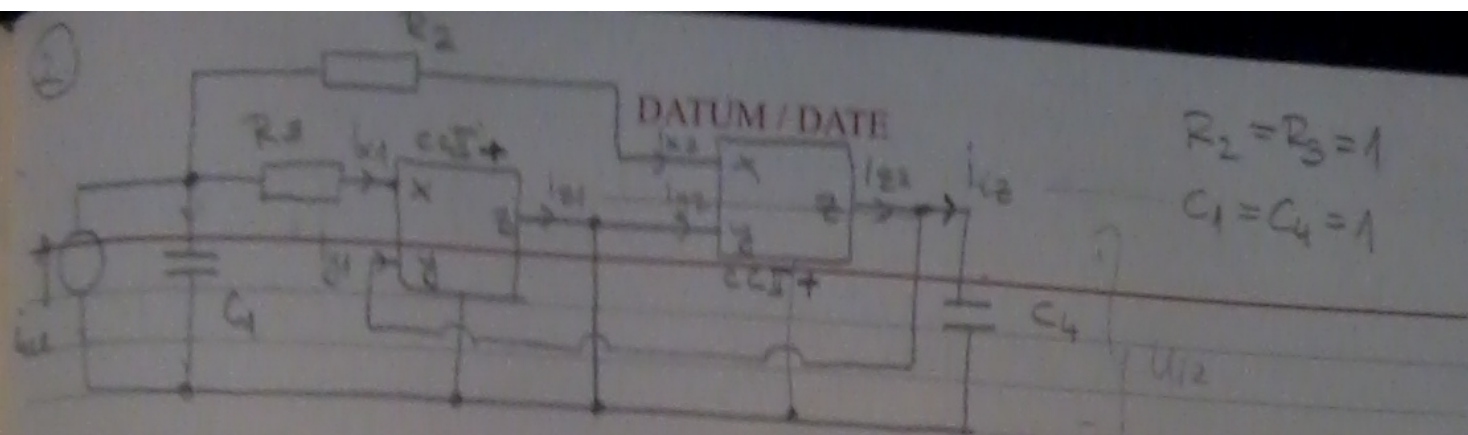
$$H(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_{ue}(s)} = \frac{\frac{g_{m1} g_{m2}}{sC_1}}{sC_2 + \frac{g_{m1} g_{m2}}{sC_1} + g_{m2}} = \frac{g_{m1} g_{m2}}{s^2 C_1 C_2 + sC_1 g_{m2} + g_{m1} g_{m2}}$$





a)  $H(s) = \frac{u_2}{i_1}$

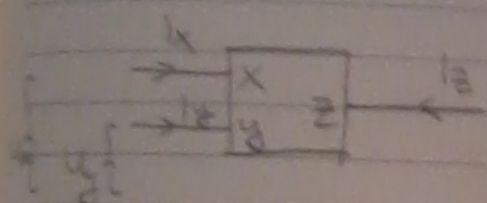b)  $i_{in}(t) = S(t)$   
 $i_{out}(t) = ?$



$i_1 = 0$   
 $U_x = U_y$   
 $i_2 = I \cdot i_1$

$+ 2a \text{ ccII} +$   
 $- 2a \text{ ccII} -$

def. jedn.

strujnog prijenosnika  
 ccII.

ovo vrijedi za  $i_1$  i  $i_2$   
 obje gledaju u ccII ili  
 obje gledaju iz ccII

(1)  $i_{in} = u_{in} \cdot sC_1 + i_{x1} + i_{x2}$

(2)  $-i_{z1} = i_{x1} = \frac{u_{in} - u_{x1}}{R_3} = \frac{u_{in} - u_{y1}}{R_3} = \frac{u_{in} - u_{z2}}{R_3}$

(3)  $i_{z2} = i_{z2} = -i_{x2} = -\frac{u_{in} - u_{x2}}{R_3} - \frac{u_{in} - u_{y2}}{R_2} = -\frac{u_{in}}{R_2}$

(4)  $u_{z2} = i_{z2} \cdot \frac{1}{sC_4}$

(2), (3) u (1)

$i_{in} = -R_2 u_{z2} \cdot sC_1 + \frac{u_{in} - u_{z2}}{R_3} + \frac{u_{in}}{R_2}$

(4) u (1)

$i_{in} = -R_2 sC_1 u_{z2} + \frac{1}{R_3} (-u_{z2} R_2) - \frac{1}{R_3} \cdot \frac{1}{sC_4} u_{z2} + \frac{1}{R_2} (u_{in} R_2)$

$i_{in} = -i_{z2} (s + 1 + \frac{1}{s} + 1)$



DATUM / DATE


$$1) H(s) = \frac{U_z}{U_e} = \frac{-1}{s+2+\frac{1}{s}} = -\frac{s}{s^2+2s+1}$$

b)  $u_e(t) = \delta(t) \rightarrow U_e(s) = \frac{1}{s}$

$$U_z(s) = U_e(s) \cdot H(s) = \frac{-1}{s^2+2s+1} = \frac{-1}{(s+1)^2}$$

$$\rightarrow u_z(t) = -te^{-t} \delta(t)$$

3)

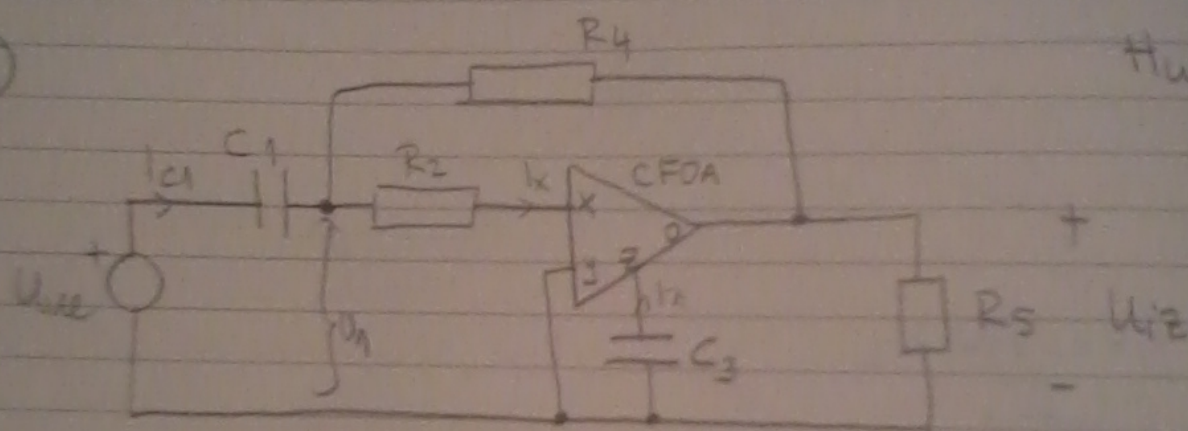


$$H_u(s) = \frac{U_z}{U_e} = 1$$

Strujno pojačalo sa strujnom povratnom vezom

$$\begin{aligned} U_x &= U_y \\ I_x &= 0 \\ I_z &= I_x \\ U_o &= U_z \end{aligned}$$

def. jedn. CFOA

| Priključnica<br>CFOA | impedancijski<br>nivo |
|----------------------|-----------------------|
| X                    | nizak (idealno 0)     |
| Y                    | visok (+∞)            |
| Z                    | visok (+∞)            |
| O                    | nizak (-∞ 0)          |

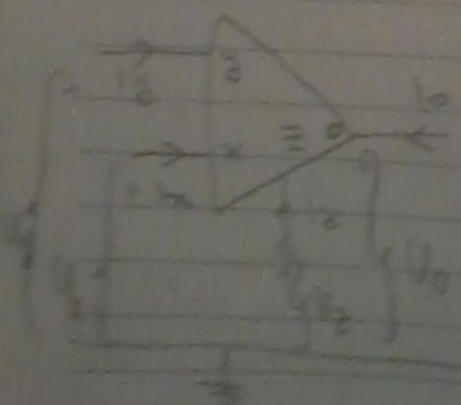

DATUM / DATE

$$U_x = U_y = 0$$

$$(1) \quad U_1 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + sC_1 \right) - U_{in} sC_1 - U_{i2} \frac{1}{R_4} = 0$$

$$(2) \quad I_x = I_2 \Rightarrow \frac{U_1}{R_2} = -U_2 sC_2 = -U_{i2} sC_3$$

$$(2) \text{ u (1)} \quad -U_{i2} sR_2C_3 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + sC_1 \right) - U_{in} sC_1 - U_{i2} \frac{1}{R_4} = 0$$

$$U_{i2} \left( sC_3 + sC_3 \frac{R_2}{R_4} + s^2 R_2 C_1 C_3 + \frac{1}{R_4} \right) = -U_{in} sC_1$$

$$\left[ H(s) = \frac{U_{i2}}{U_{in}} = - \frac{sC_1}{sC_3 + sC_3 \frac{R_2}{R_4} + s^2 R_2 C_1 C_3 + \frac{1}{R_4}} \right]$$

$$= - \frac{sC_1 R_4}{s^2 C_1 R_2 C_3 R_4 + sC_3 (R_2 + R_4) + 1}$$