
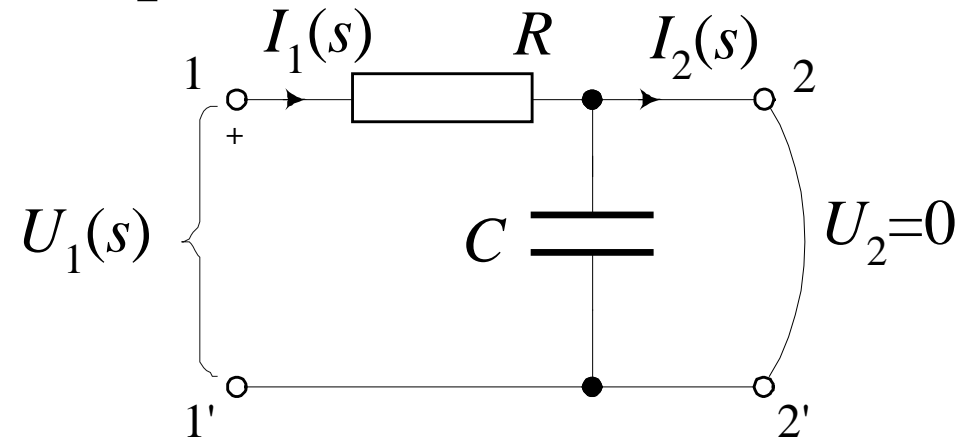


Električni krugovi

Četveropoli-primjeri

Skripta: M. Plohl, Teorija četveropolnih sistema, 1987. , I-dio

■ Primjer 1.: y-parametri RC četveropola

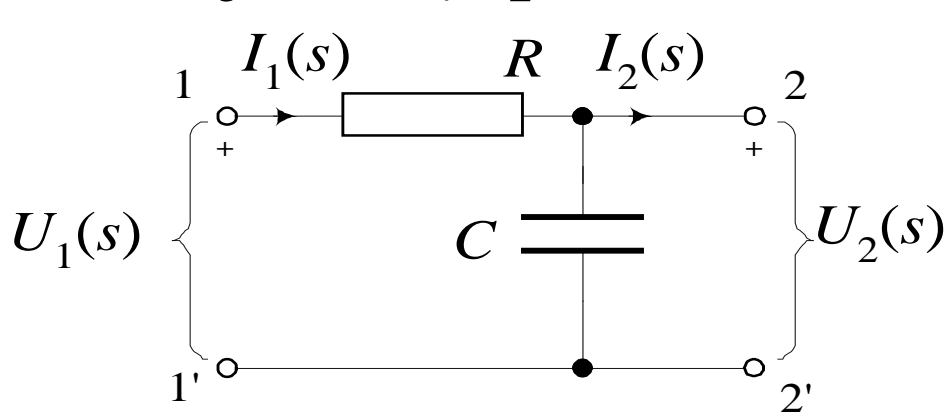


■ $U_2=0$ \rightarrow kratki spoj na 2-2'

$$y_{11} = \frac{1}{R}$$

$$y_{21} = \frac{1}{R}$$

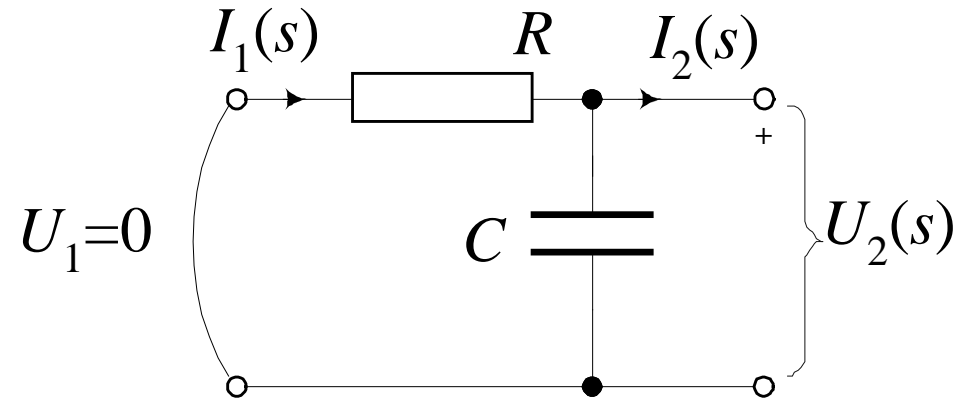
- $\underline{U_1=0} \rightarrow$ kratki spoj na 1-1'



$$y_{12} = \frac{1}{R}$$

$$y_{22} = \frac{1}{R} + sC$$

■ Jednadžbe čvorišta

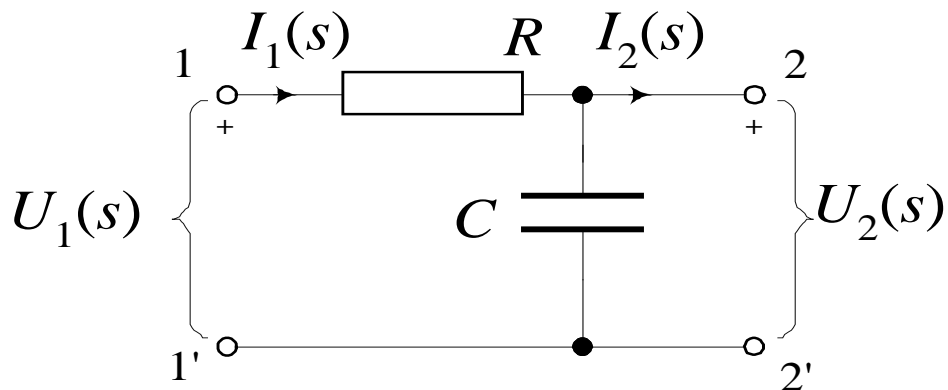

$$I_1(s) = \frac{1}{R}U_1(s) - \frac{1}{R}U_2(s)$$

$$I_2(s) = \frac{1}{R}U_1(s) - \left(\frac{1}{R} + sC \right)U_2(s)$$

$$I_1 = U_1 y_{11} - U_2 y_{12}$$

$$I_2 = U_1 y_{21} - U_2 y_{22}$$


$$y_{11} = \frac{1}{R}$$

$$y_{12} = \frac{1}{R}$$

$$y_{21} = \frac{1}{R}$$

$$y_{22} = \frac{1}{R} + sC$$

■ Primjer 2.: y-parametri RC četveropola

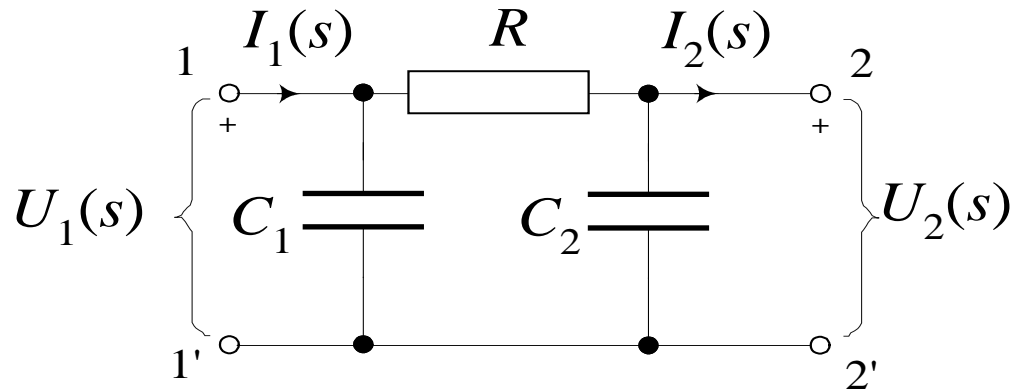


$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{1}{R} + sC_1$$

$$y_{12} = \frac{1}{R}$$

$$y_{21} = \left. \frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0} = \frac{1}{R}$$

$$y_{22} = \frac{1}{R} + sC_2$$

■ Jednadžbe čvorišta

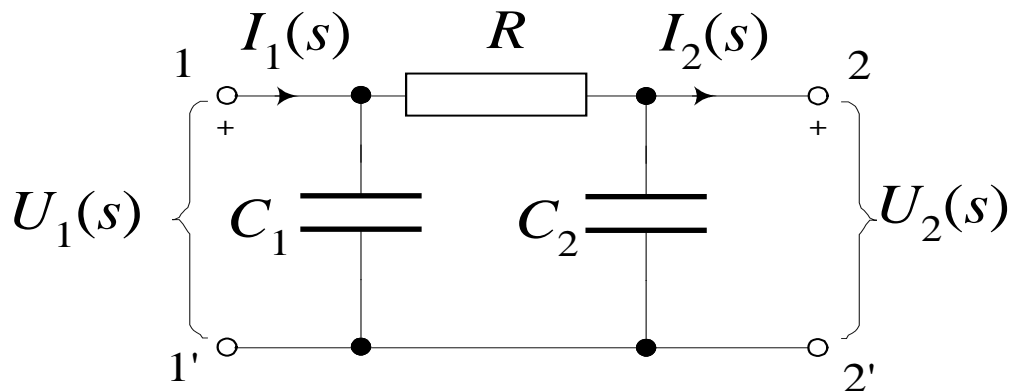

$$I_1 = U_1 y_{11} - U_2 y_{12}$$

$$I_2 = U_1 y_{21} - U_2 y_{22}$$

$$y_{11} = \frac{1}{R} + sC_1$$


$$y_{12} = y_{21} = \frac{1}{R}$$

$$y_{22} = \frac{1}{R} + sC_2$$

$$I_1(s) = \left(\frac{1}{R} + sC_1 \right) U_1(s) - \frac{1}{R} U_2(s)$$

$$I_2(s) = \frac{1}{R} U_1(s) - \left(\frac{1}{R} + sC_2 \right) U_2(s)$$

Primjer 3.: z-parametri

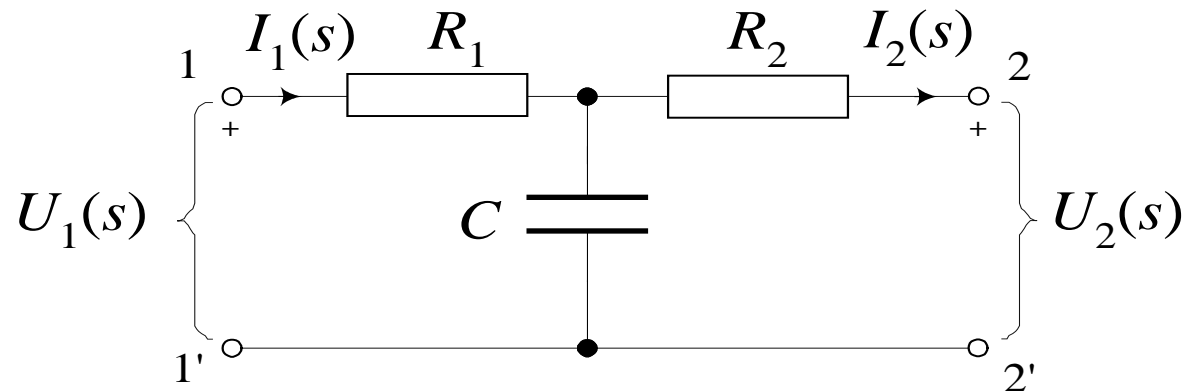


$I_2=0 \rightarrow$ otvorene priključnice 2-2'

$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = R_1 + \frac{1}{sC} \qquad z_{21} = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{sC}$$

$I_1=0 \rightarrow$ otvorene priključnice 1-1'

$$z_{12} = - \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{1}{sC} \qquad z_{22} = - \left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = R_2 + \frac{1}{sC}$$

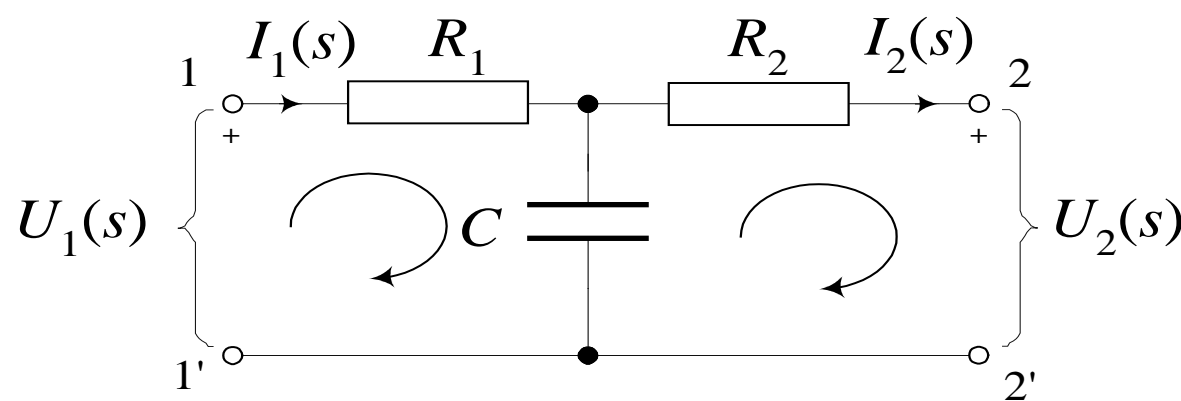- Određivanje z-parametara direktno postavljanjem jednažbi petlji




$$U_1 = I_1 R_1 + (I_1 - I_2) \frac{1}{sC}$$

$$-U_2 = (I_2 - I_1) \frac{1}{sC} + I_1 R_2$$

$$U_1 = \left(R_1 + \frac{1}{sC} \right) I_1 - \frac{1}{sC} I_2 = z_{11} I_1 - z_{12} I_2$$

$$U_2 = \frac{1}{sC} I_1 - \left(R_2 + \frac{1}{sC} \right) I_2 = z_{21} I_1 - z_{22} I_2$$

Primjer4.: z-parametri

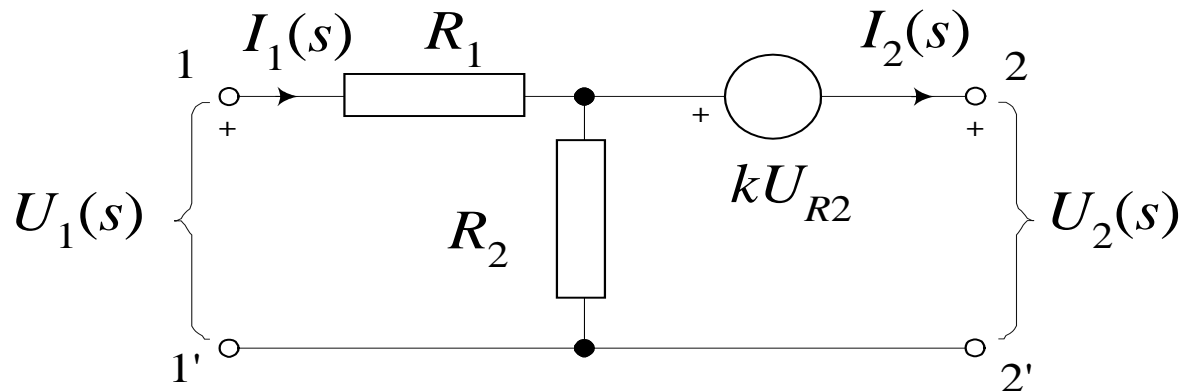

$I_2=0 \rightarrow$ otvorene priključnice 2-2'

$$z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = R_1 + R_2$$

$$z_{21} = \left. \frac{U_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = R_2(1 - k)$$

$I_1=0 \rightarrow$ otvorene priključnice 1-1'


$$z_{12} = \left. -\frac{U_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = R_2$$

$$z_{22} = \left. -\frac{U_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = R_2(1 - k)$$

Primjer 5.: a -parametri

$$U_1 = AU_2 + BI_2$$


$$\underline{I_1 = CU_2 + DI_2}$$

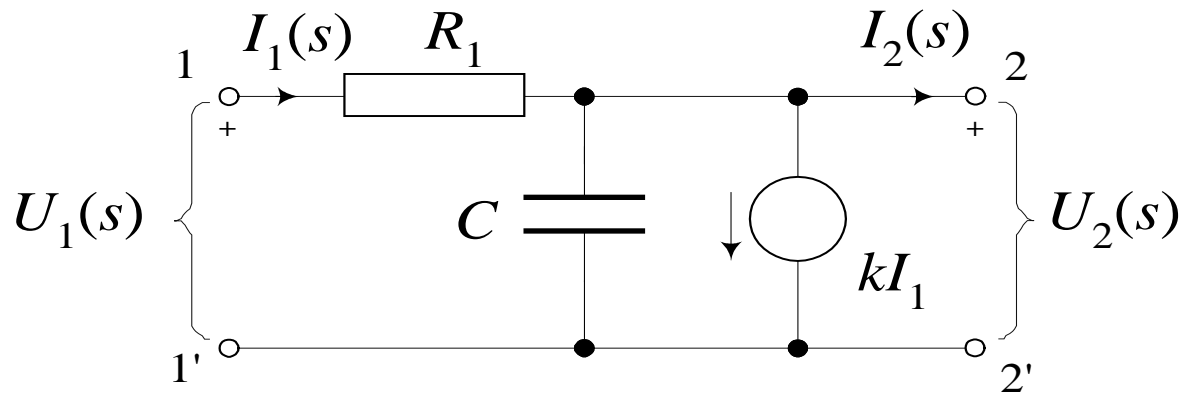

$I_2=0 \rightarrow$ otvorene priključnice 2-2'

$$A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} \quad \left\{ \begin{array}{l} U_1 = I_1 R + \frac{1}{sC} I_1 (1-k) \\ U_2 = \frac{1}{sC} I_1 (1-k) \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} A = 1 + \frac{sCR}{(1-k)} \\ C = \frac{sC}{(1-k)} \end{array}$$


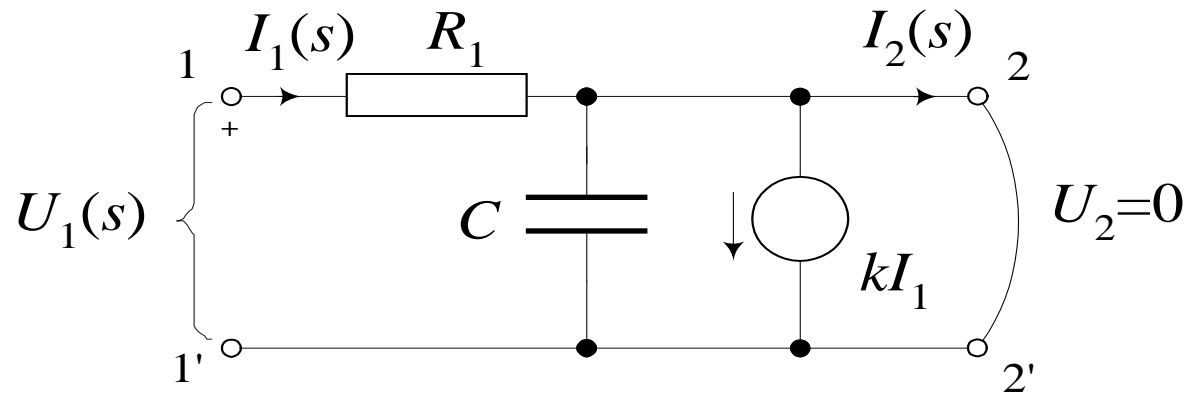
$U_2=0 \rightarrow$ kratko spojene priključnice 2-2'



$$B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_2=0} \quad U_1 = I_1 R = \frac{I_2}{1-k} R \quad \Rightarrow \quad B = \frac{R}{1-k}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_2=0} \quad I_1 = \frac{I_2}{1-k} \quad D = \frac{1}{1-k}$$

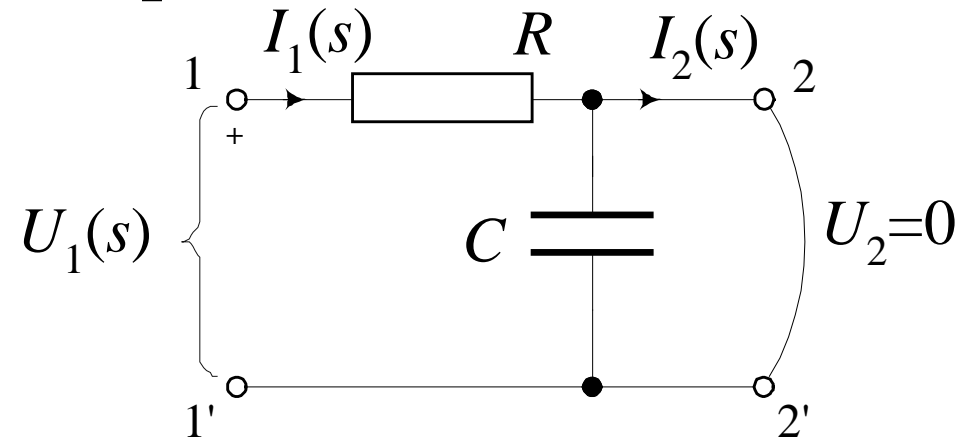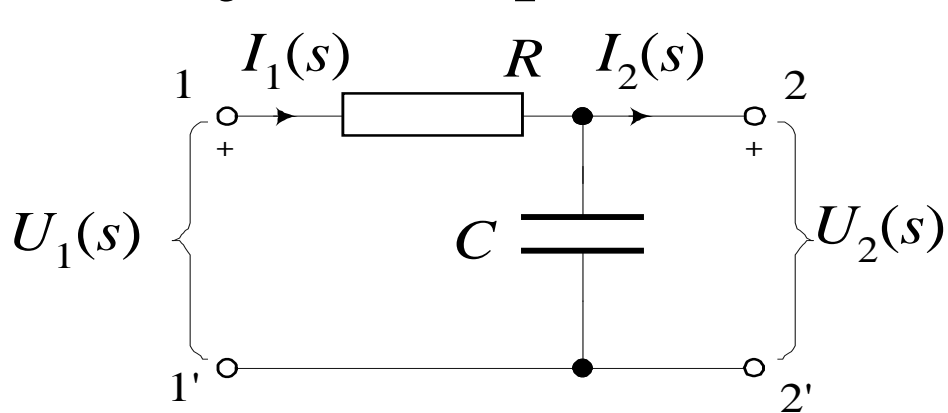■ Primjer 6.: h -parametri RC četveropola



■ $\underline{U_2=0} \rightarrow$ kratki spoj na 2-2'

$$h_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{U_2=0}$$

$$U_1 = R \cdot I_1$$


$$\Rightarrow h_{11} = R$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{U_2=0}$$

$$I_2 = I_1$$

$$\Rightarrow h_{21} = 1$$

- $I_1=0$ \rightarrow otvorene 1-1'

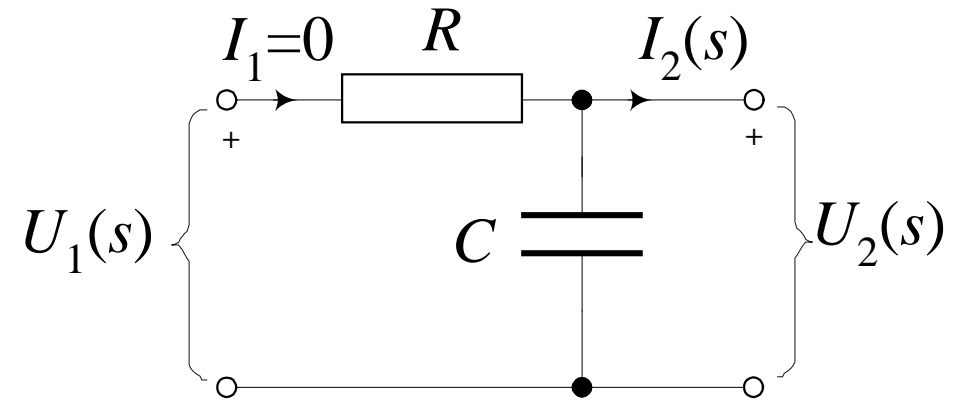

$$h_{12} = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_1=0}$$

$$U_2 = U_1$$



$$\Rightarrow h_{12} = 1$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{U_2} \right|_{I_1=0}$$

$$I_2 = U_2 s C$$

$$\Rightarrow h_{22} = -sC$$

■ Primjer 7.: g-parametri RC četveropola

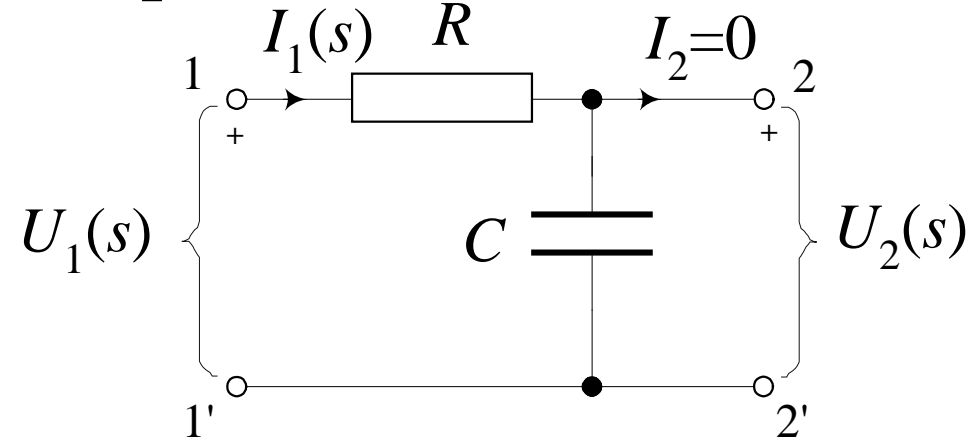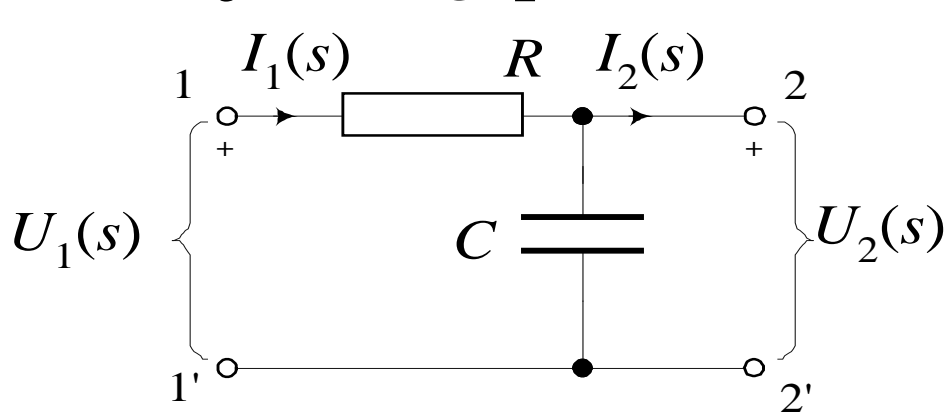


■ $I_2=0$ \rightarrow otvorene 2-2'

$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{I_2=0} \quad U_1 = \left(R + \frac{1}{sC} \right) \cdot I_1 \quad \Rightarrow \quad g_{11} = \frac{sC}{sRC + 1}$$

$$g_{21} = \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{I_2=0} \quad U_1 \frac{sC}{sRC + 1} = U_2 sC \quad \Rightarrow \quad g_{21} = \frac{1}{sRC + 1}$$

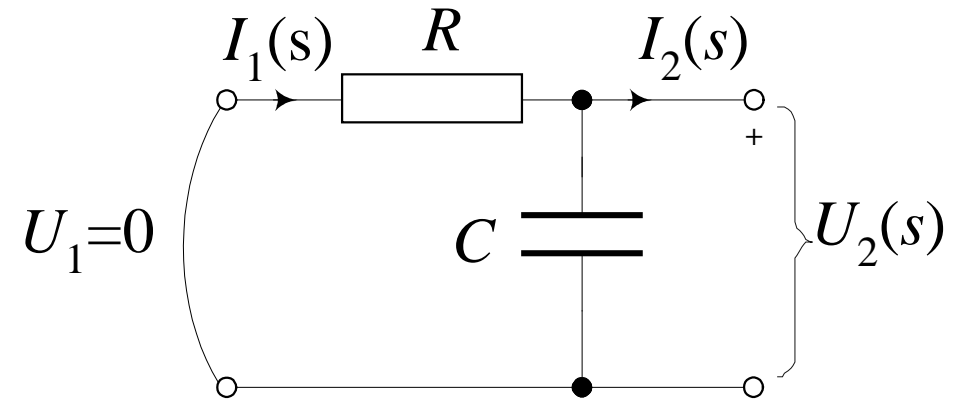- $\underline{U_1=0} \rightarrow$ kratko spojene 1-1'



$$g_{12} = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_1=0} \quad I_2 \left(\frac{R}{sRC + 1} \right) = I_1 R \quad \Rightarrow \quad g_{12} = \frac{1}{sRC + 1}$$

$$g_{22} = \left. \frac{U_2}{I_2} \right|_{U_1=0} \quad I_2 = U_2 \left(\frac{1}{R} + sC \right) \quad \Rightarrow \quad g_{22} = -\frac{R}{sRC + 1}$$