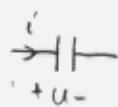


$$u = L \frac{di}{dt}$$

(derivacija ide u množenje sa s)

$$U(s) = L \cdot s \cdot I_s$$




$$u = \frac{1}{C} \int i dt$$

integral ide u deljenje sa s

$$U = \frac{1}{s \cdot C} I(s)$$


$s(t) \rightarrow$ step funkcija

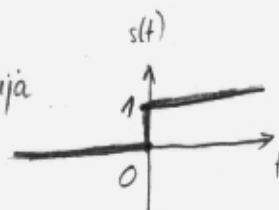

$$s(t) \rightarrow \frac{1}{s}$$

$$\delta(t)$$

$$\delta(t) \rightarrow 1$$

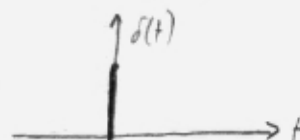

$$U_0 - U_R - U_L - U_C = 0$$

$$U_0 - iR - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt = 0$$


$$= U_0(s) - IR - sL \cdot I - \frac{1}{sC} \cdot I = 0$$

$$I = \frac{U_0(s) = s(t)}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{sR + s^2L + \frac{1}{C}}$$

$$\frac{A}{s+b} \rightarrow A \cdot e^{-bt} \cdot s(t)$$

$$\frac{A(s+b)}{(s+b)^2 + \omega^2} \rightarrow A \cdot e^{-bt} \cos(\omega t) \cdot s(t)$$
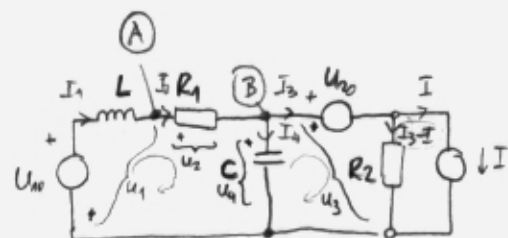
$$\frac{A\omega}{(s+b)^2 + \omega^2} \rightarrow A \cdot e^{-bt} \sin(\omega t) \cdot s(t)$$



2 petlje

Svaki element - 1 grana

• - 3 čvora

+ → struja ulazi

$$\begin{cases} -U_1 - U_2 - U_4 = 0 \\ U_4 - U_3 = 0 \end{cases}$$

$$I \text{ KTS} \rightarrow (\text{Broj čvorova} - 1) = 2$$


$$\begin{cases} I_1 = I_2 \text{ (A)} \\ I_2 = I_3 + I_4 \text{ (B)} \end{cases}$$

$$U_1 = -U_{10} \text{ (gledamo plusove)}$$

$$U_2 = I_2 R_1$$

$$U_4 = I_4 \frac{1}{sC}$$

$$U_3 = U_{20} + (I_3 - I) R_2$$

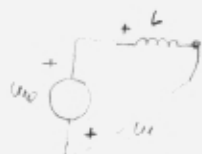

$$U_{10} - I_1 sL + U_1 = 0$$

$$U_1 = I_1 sL - U_{10}$$

NORMIRANJE NA:

R_0 i ω_0

$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$

$\omega_0 = 10^3 \text{ rad}^{-1}$




Normirati:

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega \rightarrow R = \frac{R_1}{R_0} = 2$$

$$L = 0,1 \text{ mH} \rightarrow L = \frac{\omega_0 L}{R_0} = 0,1$$

$$C = 10 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1}{\omega_0 C R_0} = 0,1$$



2ad 1

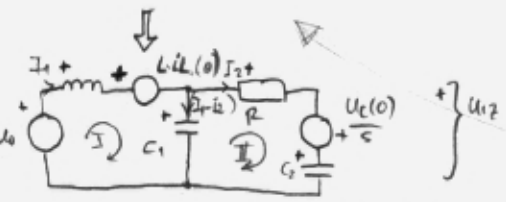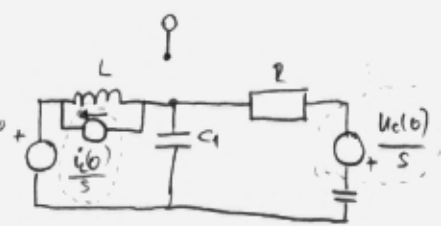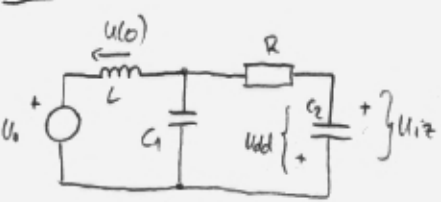

$$(I) U_0 - I_1 s L - L \cdot i_L(0) - (I_1 - I_2) \frac{1}{s C_1} = 0$$


$$(II) (I_1 - I_2) \frac{1}{s C_1} - I_2 R + \frac{U_C(0)}{s} - I_2 \frac{1}{s C_2} = 0$$

Početni uvjeti




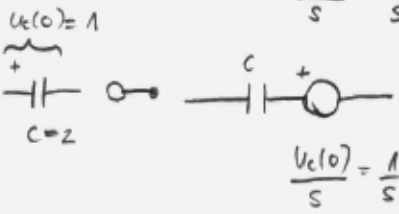
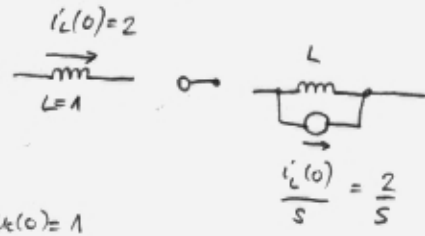



Transformacija izvora

2

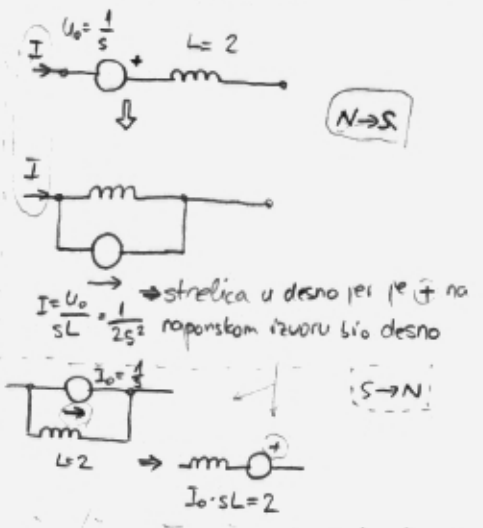

2ad 2

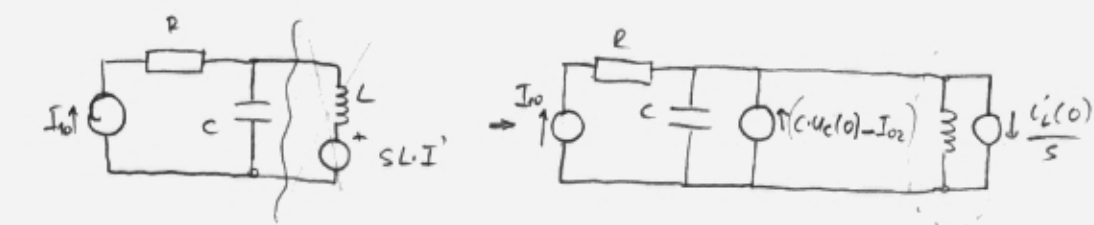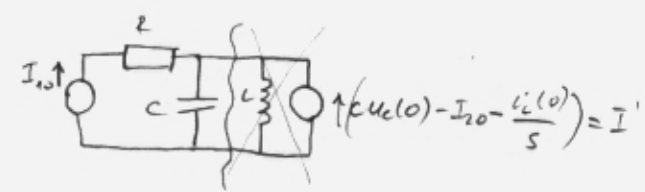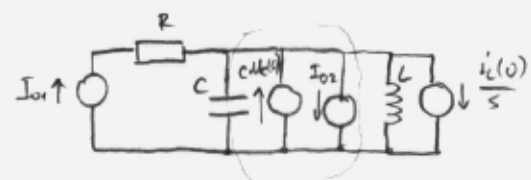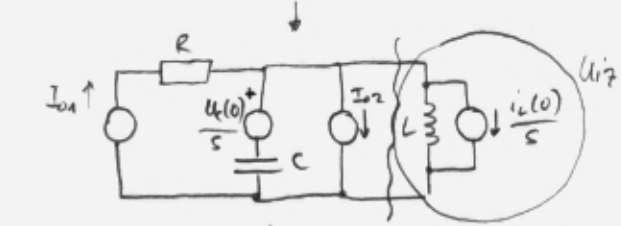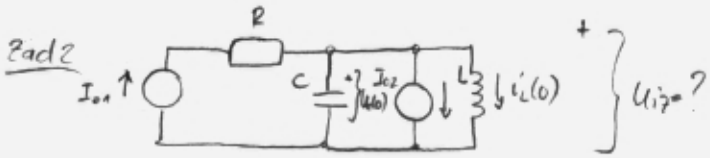

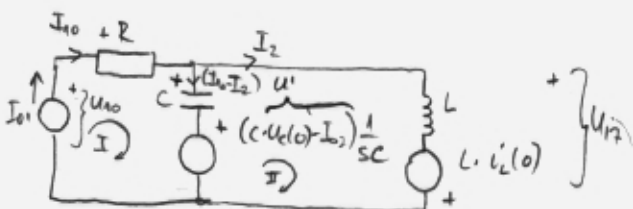


$$(I) U_0 - I_1 R - (I_1 - I_2) \frac{1}{sC} - U' = 0 \quad \times$$

$$(II) U' + (I_1 - I_2) \frac{1}{sC} - I_2 sL + L \cdot i_L(0) = 0 \quad +$$

METODA ČVOROVA


Zad3

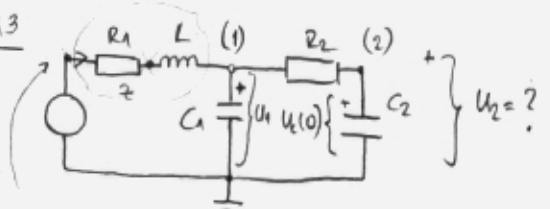

Preporuča: sve izvore pretvoriti u strujne

ovaj čvor je konstantan samo ako težišmo struji iz njega.

$$Z = R_1 + sL$$

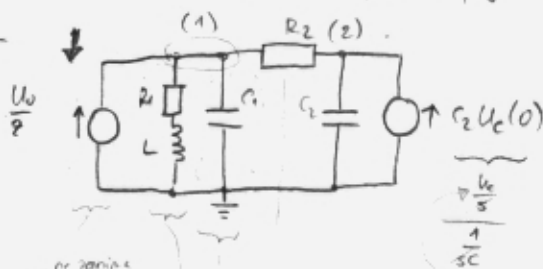


(1,2) (2,3) (1,3)

$$(1) U_1 \left(\frac{1}{R_1 + sL} + \frac{1}{sC_1} \right) - U_2 \frac{1}{R_2} = \frac{U_0}{Z} \quad \text{(iz grupe prema čvoru 1)}$$

za stalne izvore
prema samo iznos

$$(2) U_2 \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right) - U_1 \frac{1}{R_2} = C_2 U_C(0)$$

Zad4

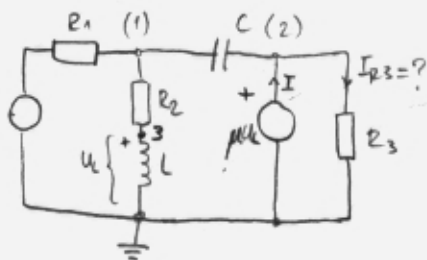

$$U_2 = U_3$$

$$(1) U_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC \right) - U_2 sC - U_3 \frac{1}{R_2} = \frac{U_0}{R_1}$$

$$(2) U_2 \left(sC + \frac{1}{R_3} \right) - U_1 sC = I$$


$$U_2 = U_1 - \frac{sL}{R_2 + sL}$$

ova nam jednačina ne treba pošto ne tražimo struju I

$$(3) U_3 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL} \right) - U_1 \frac{1}{R_2} = 0$$

$$I_{R3} = \frac{U_3}{R_3}$$

Zad 5

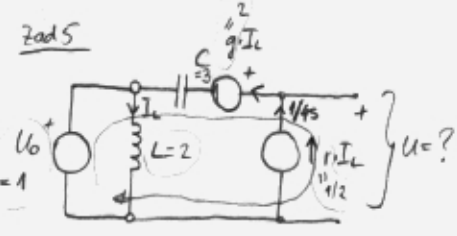

→ číselní: → uvažujeme nepoznanou za I_L ...

PETLJE:

$$I_L = \frac{U_0}{sL} = \frac{1}{2s}$$


$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2s} = \frac{1}{4s}$$

$$1 + \frac{1}{4s} \cdot \frac{1}{3s} + \frac{1}{2s} - U = 0$$

$$U = 1 + \frac{1}{4s} \cdot \frac{1}{3s} + \frac{1}{2s} = \frac{12s + 1 + 6}{12s} = \frac{12s + 7}{12s}$$

Zad 6

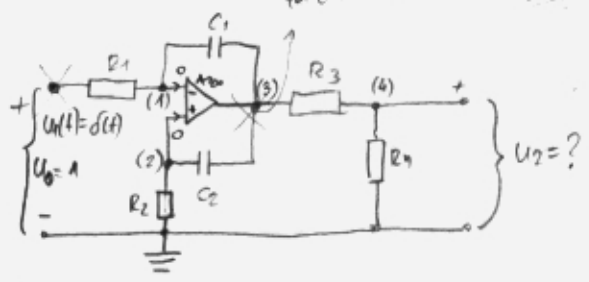za čvor koji izlazi iz pojačala ne pišemo jednačbu



+,- na pojačalu nas ne zanima!

$$(1) U_1 \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 \right) - U_0 \frac{1}{R_1} - U_3 \cdot sC_1 = 0$$

(3) ne pišemo jednačbu


$$(2) U_2 \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right) - U_3 sC_2 = 0$$

$$(4) U_2 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - U_3 \frac{1}{R_3} = 0$$

naprav sumu volt. resp.

Jednačba pojačala: $U_3 = A(U_2 - U_1) / A (= \infty)$
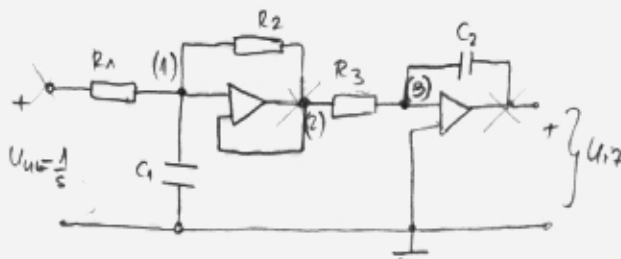
$$\frac{U_3}{\infty} = (U_2 - U_1) \Rightarrow \boxed{U_2 = U_1}$$



$$(1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{R_2} \right) - U_{u1} \frac{1}{R_1} - U_2 \frac{1}{R_2} = 0$$

suspekti čvorovi


(2) Izlaz iz pojačala, ne pišemo!

$$(3) \quad U_3 \left(\frac{1}{R_3} + sC_2 \right) - U_2 \frac{1}{R_3} - U_2 sC_2 = 0$$



(R) $U_1 = U_2$

(R2) $U_3 = 0$

GIRATOR

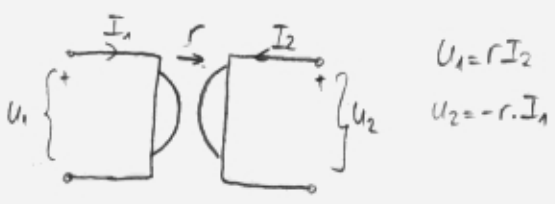

Rad 1

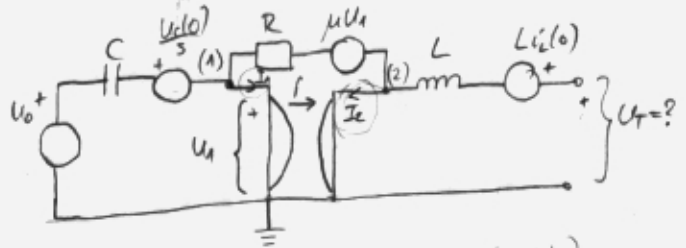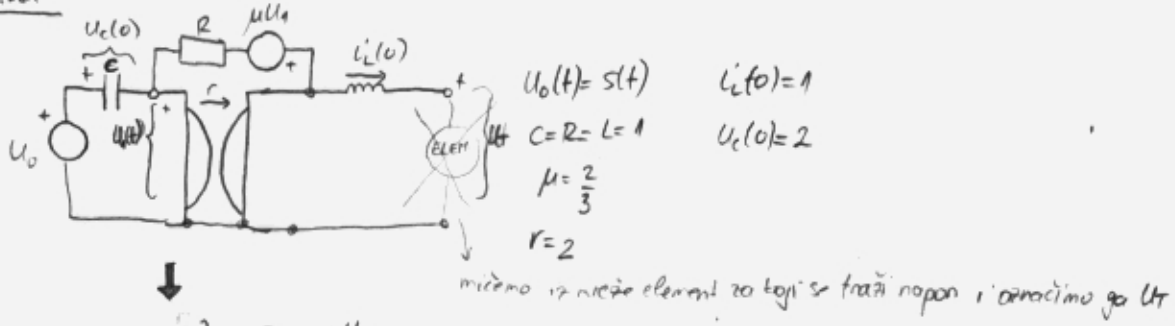

Za ono što ne znamo, pišemo struju!


$$(1) \quad U_1 \left(sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \cdot \frac{1}{R} - \phi = \frac{U_0 - (U_c(0)/s)}{\frac{1}{sC}} - \frac{\mu U_1}{R} - I_1$$

$$(2) \quad U_2 \left(\frac{1}{R} \right) - U_1 \frac{1}{R} = \frac{\mu U_1}{R} - I_2$$

Girator $\begin{cases} U_1 = r I_2 \\ U_2 = -r \cdot I_1 \end{cases}$


$U_T = U_2 + L I_2(0)$ ✓

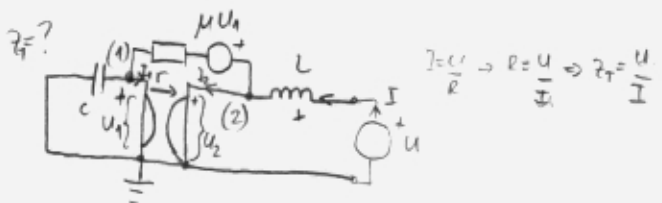Zr = ? - iz mreže izvodimo sve nezavisne izvore. Strujni odspojim-g, naponski kratko spajimo.





(1) $U_1 \left(sC + \frac{1}{R} \right) - U_2 \frac{1}{R} = -\mu U_1 - I$
 (2) $U_2 \left(\frac{1}{R} + sL \right) - U_1 \frac{1}{R} = \mu U_1 + \frac{U}{sL} - I$
 + jednodušbe iz giratora

$I = \frac{U - U_2}{sL}$

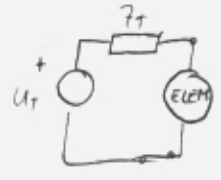


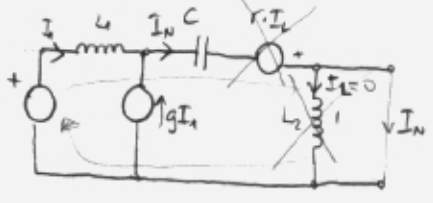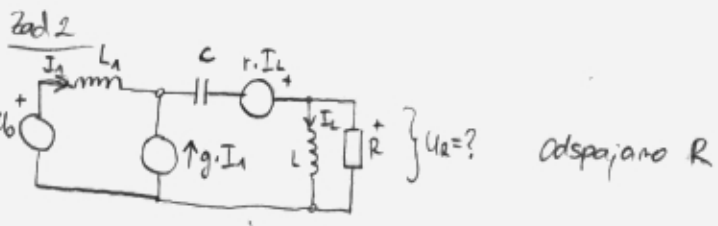(3) $U \left(\frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = I$




$I_1 + g I_1 = I_N$ $U_0 - I_1 sL - I_N \frac{1}{sC} = 0$


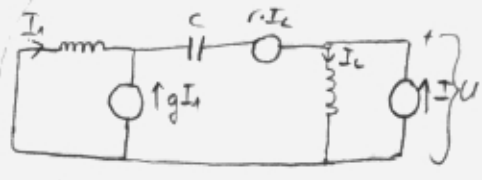
Nortonova admitancija - $Y_n = \frac{1}{Z_T} = \frac{1}{Z_N}$



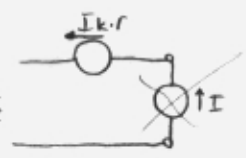Ab tražimo $Y_n \rightarrow$ strujni izvor
 Ako tražimo $Z_T \rightarrow$ naponski izvor



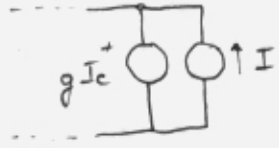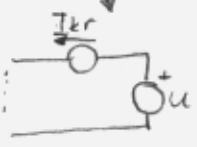Serijski spojeni strujni izvori moraju biti iste vrijednosti!



Paralelni spoj naponskih izvora mora biti sa izvorima istih vrijednosti!

$I_2 = I_1 + g I_1$
 $I_2 + I = I_L$

$-I_1 sL - I_2 \frac{1}{sC} + r \cdot I_L - I_L \cdot sL_2 = 0$
 $\Rightarrow U = I_L \cdot sL_2$
 $Y_N = ? = \frac{I}{U} \rightarrow$

