


$x(t)h(t-t')$ je u ovisnosti od t' , produkt točku po točku od $x(t)$ i $h(t-t')$ za različite vrijednosti od t' i za fiksnu vrijednost od t . Zato ako su:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. i $x(t')$ i $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%			b. $x(t')$ i $h(t-t')$ različiti od nule za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
100.0%			c. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%			d. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt različit od nule za istu vrijednost od t'

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t) = 1/2[1 + (1/2t - 1/2)][1 - (t-2)] = 1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. izraz za $y(t)$ je točan, ali za t je pogresan
-50.0%			b. izraz za $y(t)$ je pogresan, ali za t je točan
-50.0%			c. oboje je pogresno

100.0%			d. oboje je točno
--------	---	--	-------------------

Score: 0 / 10 (Question not answered)



Termin "Slobodni odziv mreže" znači da:

Student response:	Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
	-50.0%			a. Poticaj mreže je nezavisni izvor
	-50.0%			b. Poticaj mreže je idealan izvor.
	100.0%			c. Poticaj mreže je jednak nuli
	-50.0%			d. Poticaj je maksimalno opterećen
	-50.0%			e. Poticaj mreže nema stalnu frekvenciju

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Korjeni karakteristične jednačbe nalaze se na imaginarnoj osi i iznose $sp_1=j$, $sp_2=-j$.
Kakav je odziv?

Student response:	Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
	-50.0%			a. Nadkritično prigušeni
	-50.0%			b. Kritično prigušeni
	-50.0%			c. Podkritično prigušeni
	100.0%			d. Neprigušeni

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Ako je poticajna funkcija samo $S(t)$, svi su derivacijski članovi osim najvišeg dyn/dtn , kontinuirani u:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $t=0$
-50.0%			b. $t=1$
-50.0%			c. $t=\text{beskonačno}$
-50.0%			d. $t=-\text{beskonačno}$

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Odredite struju $i(t)$ ako je: $R=5$, $L=1$, $C=1/6$, $U=1/s$?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $e^{(-2t)} - e^{(-3t)}$
-50.0%			b. $0.5*[e^{(-2t)} - e^{(-3t)}]$
-50.0%			c. $e^{(-t)} - e^{(-2t)}$
-50.0%			d. $0.5[e^{(-t)} - e^{(-2t)}]$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Kombinacija od dva poticaja $x_1=x(t)-x(t-\text{delta})$ daje odziv:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $y_1=y(t)+y(t-\text{delta})$

100.0%			b. $y_1 = y(t) - y(t - \text{delta})$
-50.0%			c. $y_1 = y(t - \text{delta}) - y(t)$



Score: 10 / 10

Total score: 50 / 50 = 100.0%

Question 1 (10 points)

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula
-50.0%			2. Mrežu koja nema uzbuđu.
100.0%			3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema nikakvu funkciju

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L_1=2$, $L_2=1$, $iL_1(0)=2$, $iL_2(0)=1$.

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. 0
-50.0%			b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%			c. $j3$; $-j3$
-50.0%			d. Nema polova zato jer su samo induktiviteti u mreži

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t) = 1/2[1 + (1/2t - 1/2)][1 - (t-2)] = 1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:

Student response:	Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
	-50.0%			a. izraz za $y(t)$ je točan, ali za t je pogrešan
	-50.0%			b. izraz za $y(t)$ je pogrešan, ali za t je točan
	-50.0%			c. oboje je pogrešno
	100.0%			d. oboje je točno

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Odredite struju $u(t)$ ako je zadano: $U(s)=1$, $R=L=1$, $i_L(0)=0$?

Student response:	Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
	-50.0%			a. $e^{(-0.5t)}$
	-50.0%			b. $e^{(-t)}$
	-50.0%			c. $e^{(-1.5t)}$
	100.0%			d. $e^{(-2t)}$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Princip homogenosti kod linearnih mreža uvjetuje, da množenje ulaza s konstantom npr. $1/\delta$ rezultira s:

Student response:	Percent	Correct	Student	Answer Choices
-------------------	---------	---------	---------	----------------

Value	Response	Response	
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. $1/\Delta$ pomnoženim izlazom
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. $1/\Delta$ podjeljenim izlazom
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. nepromjenjenim izlazom
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. izlazom uvećanim za tu konstantu

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Vezu između općeg rješenja dif. jednačbe i partikularnog rješenja predstavlja?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. veza ne postoji
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. početni uvjeti
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. frekvencijski odziv
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	d. pobuda
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. vremenska konstanta

Score: -5 / 10

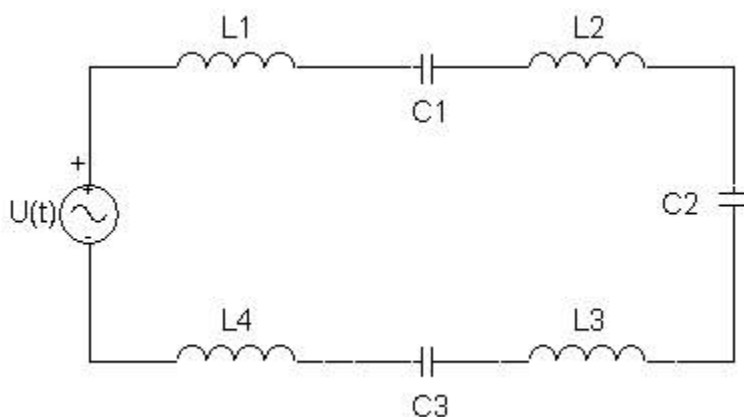Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti prirodne frekvencije. $L_1=L_3=1$, $L_2=L_4=2$, $C_1=C_3=1$, $C_2=2$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. 0
-50.0%		▶	b. Bez otpora u mreži ne možemo izračunati prirodne frekvencije jer imamo neprigušeni odziv
50.0%	▶		c. $j\sqrt{5}/(2\sqrt{3})$
50.0%	▶		d. $-j\sqrt{5}/(2\sqrt{3})$

Score: -5 / 10

Question 3 (10 points)

$x(t)h(t-t')$ je u ovisnosti od t' , produkt točku po točku od $x(t)$ i $h(t-t')$ za različite vrijednosti od t' i za fiksnu vrijednost od t . Zato ako su:

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. i $x(t')$ i $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%		▶	b. $x(t')$ i $h(t-t')$ različiti od nule za neku

			vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
100.0%	▶		c. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%			d. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt različit od nule za istu vrijednost od t'

Score: -5 / 10

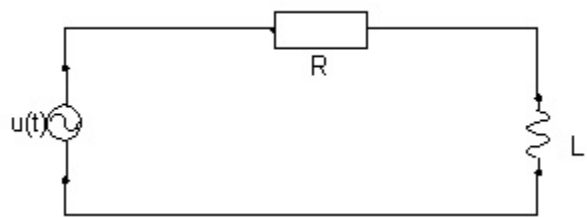Question 4 (10 points)

Odredite struju $u(t)$ ako je zadano: $U(s)=1$, $R=L=1$, $i_L(0)=0$?




Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $e^{(-0.5t)}$
-50.0%		▶	b. $e^{(-t)}$
-50.0%			c. $e^{(-1.5t)}$
100.0%	▶		d. $e^{(-2t)}$

Score: -5 / 10

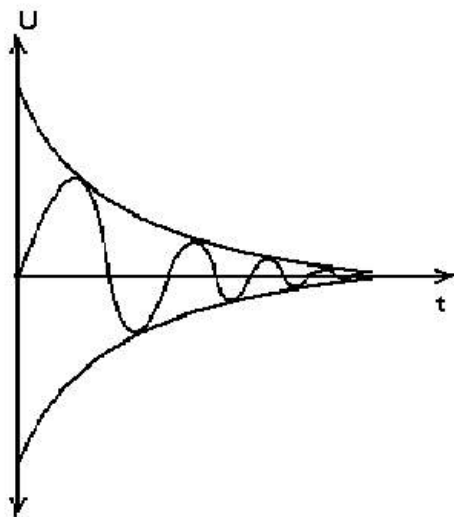Question 5 (10 points)

Valni oblik odziva prikazan je slikom. O kakvom odzivu se radi?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Nadkritično prigušen odziv
100.0%	▶	▶	b. Podkritično prigušen odziv
-50.0%			c. Kritično prigušen odziv
-50.0%			d. Neprigušen odziv

Score: 10 / 10

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula

-50.0%			2. Mrežu koja nema uzbuđu.
100.0%	▶	▶	3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema nikakvu funkciju

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L_1=2$, $L_2=1$, $i_{L1}(0)=2$, $i_{L1}(0)=1$.

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. 0
-50.0%			b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%			c. $j3$; $-j3$
-50.0%			d. Nema polova zato jer su samo induktiviteti u mreži

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t)=1/2[1+(1/2t-1/2)][1-(t-2)]=1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. izraz za $y(t)$ je točan, ali za t je

			pogresan
-50.0%			b. izraz za $y(t)$ je pogresan, ali za t je tocan
-50.0%			c. oboje je pogresno
100.0%			d. oboje je točno

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Odredite struju $u(t)$ ako je zadano: $U(s)=1$, $R=L=1$, $i_L(0)=0$?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $e^{(-0.5t)}$
-50.0%			b. $e^{(-t)}$
-50.0%			c. $e^{(-1.5t)}$
100.0%			d. $e^{(-2t)}$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Princip homogenosti kod linearnih mreža uvjetuje, da množenje ulaza s konstantom npr. $1/\delta$ rezultira s:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $1/\delta$ pomnoženim izlazom
-50.0%			b. $1/\delta$ podjeljenim izlazom
-50.0%			c. nepromjenjenim izlazom
-50.0%			d. izlazom uvećanim za


			tu konstantu

Score: 10 / 10

Total score: 50 / 50 = 100.0%

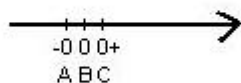Question 1 (10 points)

Prisilni odziv računamo na poticaj u kojem trenutku? (odaberi točku na slici)



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input checked="" type="radio"/>	a. A
100.0%	<input type="radio"/>		b. B
-50.0%			c. C

Score: -5 / 10

Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L_1=2$, $L_2=1$, $iL_1(0)=2$, $iL_1(0)=1$.

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	a. 0

-50.0%			b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%			c. $j3$; $-j3$
-50.0%			d. Nema polova zato jer su samo induktiviteti u mreži

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Znak $[t/\delta]$ označava:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. prvi cijeli broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			b. prvi cijeli broj manji od vrijednosti t/δ
-50.0%			c. prvi broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			d. prvi broj manji od vrijednosti t/δ

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Odrediti kakav je odziv ako je zadano: $R=4$, $L=2$, $C=2$?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Nadkritično prigušeni odziv
-50.0%			b. Kritično prigušeni odziv
-50.0%			c. Podkritično prigušeni odziv



-50.0%		d. Neprigušeni odziv
--------	--	----------------------

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Kombinacija od dva poticaja $x_1=x(t)-x(t-\Delta)$ daje odziv:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $y_1=y(t)+y(t-\Delta)$
100.0%			b. $y_1=y(t)-y(t-\Delta)$
-50.0%			c. $y_1=y(t-\Delta)-y(t)$


Score: 10 / 10

Total score: 35 / 50 = 70.0%

Question 1 (10 points)

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula
-50.0%			2. Mrežu koja nema uzbuđu.
100.0%			3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema

nikakvu funkciju

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

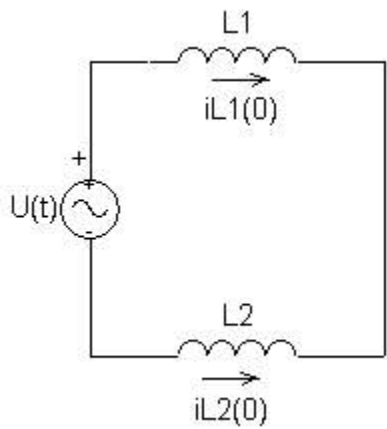Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L1=2$, $L2=1$, $iL1(0)=2$, $iL1(0)=1$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		a. 0
-50.0%	<input type="checkbox"/>		b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%	<input type="checkbox"/>		c. $j3$; $-j3$
-50.0%	<input type="checkbox"/>		d. Nema polova zato jer su samo induktiviteti u mreži

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

Question 3 (10 points)

Za daljnji porast t , kada je t između 1 i 2 vrijednost konvolucionog integrala je:

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%	<input type="checkbox"/>		a. $y(t)=1/2[1/2t - (1/2t-1/2)]*1=1/4$,za t između 1 i

100.0%		b.	$y(t)=1/2[1/2t + (1/2t-1/2)]*1=1/2t \text{ } 1/4 \text{ ,}$
-50.0%		c.	$y(t)=1/2[1/2t + (1/2t-1/2)]*2= t -1/2$,za t između 1 i 2
-50.0%		d.	$y(t)=1/2[1/2t - (1/2t-1/2)]*2=1/2$,za t između 1 i 2

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

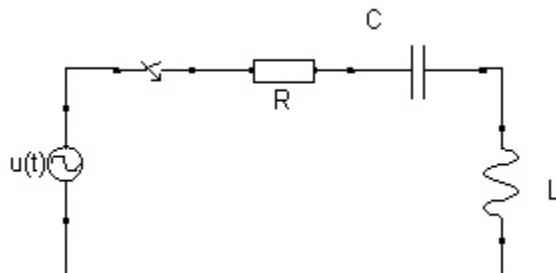Question 4 (10 points)

Odredite struju $i(t)$ ako je: $R=5$, $L=1$, $C=1/6$, $U=1/s$?



Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%		a.	$e^{(-2t)} - e^{(-3t)}$
-50.0%		b.	$0.5*[e^{(-2t)} - e^{(-3t)}]$
-50.0%		c.	$e^{(-t)} - e^{(-2t)}$
-50.0%		d.	$0.5[e^{(-t)} - e^{(-2t)}]$

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

Question 5 (10 points)

Ako je $y(t)$ prisilni odziv linearne vremenski nepromjenjive mreže na poticaj $x(t)$, onda će prisilni odziv iste mreže na poticaj dx/dt biti:

Percent	Correct	Student	Answer Choices
---------	---------	---------	----------------


Value	Response	Response	
100.0%			a. dy/dt
-50.0%			b. y
-50.0%			c. dy/dx
-50.0%			d. nijedno od ponuđenih odgovora

Score: -5 / 10

Question 1 (10 points)

Što se može očekivati u okolini pola koji je u blizini $j\omega$ -osi?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Lokalni maksimum od $ H(j\omega) $ i nagla promjena faze.
-50.0%			b. Lokalni minimum od $ H(j\omega) $ i spora promjenu faze.
-50.0%			c. Lokalni maksimum od $ H(j\omega) $ i spora promjena faze.
-50.0%			d. Lokalni minimum od $ H(j\omega) $ i nagla promjenu faze.

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

Question 2 (10 points)

Ako je funkcija mreže u obliku $H(s) = k * ((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_n)) / ((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_m))$,

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%			a. ni su nule

-50.0%			b. pj su polovi
-50.0%			c. ni su polovi
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		d. pj su polovi

Score: 5 / 10

Question 3 (10 points)

Funkcija mreže je funkcija kompleksne frekvencije.


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
0.0%			a. $s = \sigma - j * \omega$
0.0%			b. $s = j * \omega$
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		c. $s = \sigma + j * \omega$
0.0%			d. $s = 1 / \sigma + 1 / (j * \omega)$

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

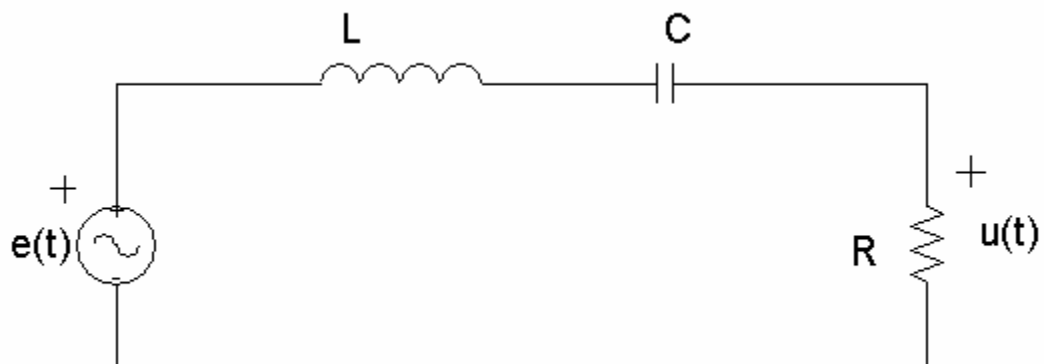
Question 4 (10 points)

Jednadžba u frekvencijskoj domeni za mrežu sa slike, uz početne uvjete jednake nuli, glasi



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices


100.0%		a. $((L/R)s^2 + s + 1/RC)U(s) = sE(s)$
-50.0%		b. $((R/L)s^2 + s + 1/RC)U(s) = E(s)$
-50.0%		c. $((L/R)s^2 + s + 1/RC)U(s) = -E(s)$
-50.0%		d. $((R/L)s^2 + s + 1/RC)U(s) = -sE(s)$

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

Question 5 (10 points)

Funkcija mreže $H(s)$ može se zapisati u faktoriziranoj formi (n je nula, p je pol) kao

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $H(s) = (((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))/((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))) / K$
-50.0%			b. $H(s) = K ((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))/((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))$
100.0%			c. $H(s) = K ((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))/((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))$
-50.0%			d. $H(s) = ((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))/((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))$

Score: 0 / 10 (Question not answered.)

Question 1 (10 points)

Koje je matematičko poimanje $H(j\omega)$?

Student response:

Percent	Correct	Student	Answer Choices
---------	---------	---------	----------------

100.0%			a. $H(j\omega)$ je općenito kompleksan broj.
-50.0%			b. $H(j\omega)$ je uvijek realan broj.
-50.0%			c. $H(j\omega)$ je uvijek imaginaran.
-50.0%			d. $H(j\omega)$ je uvijek nula ili beskonačan.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Navedena su tri pojma. Koji je zajednički naziv ostala dva?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. imitancija
-50.0%			b. admitancija
-50.0%			c. impedancija

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Što je ulazna funkcija mreža?

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%			a. poticaj je struja, odziv napon, mjeri se na istom paru priključnica
-50.0%			b. poticaj je struja, odziv napon, mjeri se na različitom paru priključnica
50.0%			c. poticaj je napon, odziv struja, mjeri se

-50.0%			na istom paru priključnica
			d. poticaj je napon, odziv struja, mjeri se na različitom paru priključnica

Score: 10 / 10

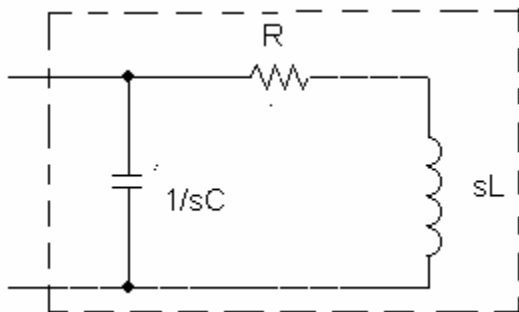Question 4 (10 points)

Kolika je ulazna impedancija ovog dvopola



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶		a. $Z(s) = 1/(sC + (1/R + sL))$
-50.0%			b. $Z(s) = s/(s^2 + s + 1/LC)$
-50.0%		▶	c. $Z(s) = R + sL/(1/LC)$
-50.0%			d. $Z(s) = R + sL + 1/LC$

Score: -5 / 10

Question 5 (10 points)

Može li se

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices

-50.0%			a. pri supstituciji (s) sa (j omega) i X(s) supstituirati sa X(j omega)
100.0%			b. pri supstituciji H(s), gdje je $H(s)=Y(s)/X(s)$, sa H(j omega) i X(s) i Y(s), supstituirati sa X(j omega) i Y(j omega)
-50.0%			c. oba su odgovora točna

Score: -5 / 10

Question 1 ... (10 points)

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula
-50.0%			2. Mrežu koja nema uzbuđu.
100.0%			3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema nikakvu funkciju

Score: 10 / 10

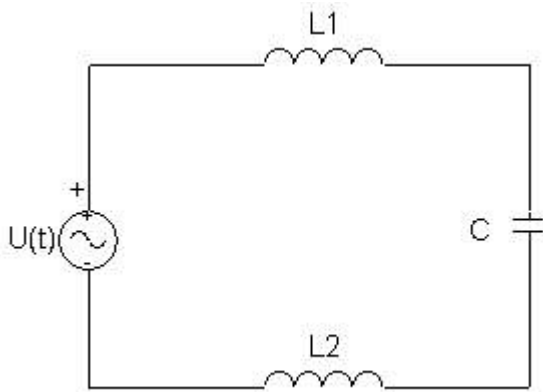Question 2 (10 points)

Za shemu na slici odrediti polove. $L1=L2=1$, $C=3$



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. 0
50.0%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b. $j/\sqrt{6}$
-50.0%		<input type="radio"/>	c. $j*\sqrt{6}$; $-j*\sqrt{6}$
50.0%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d. $-j/\sqrt{6}$

Score: -5 / 10

Question 3 (10 points)

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t)=1/2[1+(1/2t-1/2)][1-(t-2)]=1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. izraz za $y(t)$ je točan, ali za t je pogrešan
-50.0%		<input type="radio"/>	b. izraz za $y(t)$ je pogrešan, ali za t je točan
-50.0%		<input type="radio"/>	c. oboje je pogrešno

Score: 10 / 10

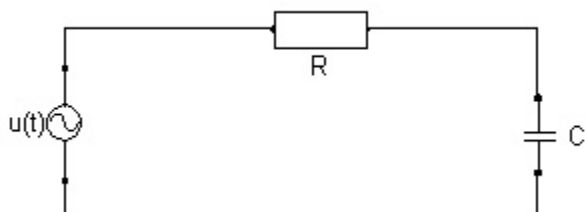Question 4 (10 points)

Kako glasi homogeno rješenje $i_H(t)$ struje $i(t)$ ako je zadano $R=0.4$, $C=0.5$, $u_C(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. $C \cdot e^{(-0.2t)}$
-50.0%		<input type="radio"/>	b. $C \cdot e^{(-0.9t)}$
100.0%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	c. $C \cdot e^{(-5t)}$
-50.0%		<input type="radio"/>	d. $C \cdot e^{(-3t)}$

Score: -5 / 10

Question 5 (10 points)

Princip homogenosti kod linearnih mreža uvjetuje, da množenje ulaza s konstantom npr. $1/\Delta$ rezultira s:

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	a. $1/\Delta$ pomnoženim izlazom
-50.0%		<input type="radio"/>	b. $1/\Delta$ podjeljenim izlazom
-50.0%		<input type="radio"/>	c. nepromjenjenim izlazom
-50.0%		<input type="radio"/>	d. izlazom uvećanim za tu konstantu

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Kako se može prikazati $H(j\omega)$?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Može se prikazati u pravokutnim koordinatama.
-50.0%			b. Može se prikazivati isključivo u XYZ ravnini.
-50.0%			c. $H(j\omega)$ je uvijek realan pa nema potrebe za prikazivanjem u ravninama.
-50.0%			d. Nijednim od ponuđenih odgovora.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Omjer $U_2(s) / U_1(s)$ je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. prijenosna impedancija
-50.0%			b. prijenosna admitancija
-50.0%			c. prijenosna funkcija struje
100.0%			d. prijenosna funkcija napona

--

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Oznaka funkcije mreža je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. U(s)
-50.0%			b. Y(s)
100.0%			c. H(s)
-50.0%			d. Z(s)

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Koja jednakost ne može biti istinita

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $s=-500$ za $Y_{11}(s)$
100.0%			b. $s_{1,2}=\pm j500$ za $Y_{11}(s)$
-50.0%			c. $s=100+j200$ za $Z_{21}(s)$
-50.0%			d. $s=0$ za $Z_{21}(s)$
-50.0%			e. $s=j500$ za $Y_{21}(s)$

Score: -5 / 10

Question 5 (10 points)

Fazni kut theta mjeri se

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. između spojnice točaka s i s_l i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			b. između spojnice točaka s i s_l i pozitivnog dijela imaginarne osi
-50.0%			c. između fazora zbroja s i s_l i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			d. niti jedno od navedenog

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Što se dešava s krivuljom apsolutnih vrijednosti $|H(j\omega)|$, ako je pol sve bliži $j\omega$ -osi?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Ona je šira.
100.0%			b. Ona je uža.
-50.0%			c. Ostaje ista.
-50.0%			d. Ovisi da li je frekvencija manja od nominalne.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Ako je u seriju sa strujnim izvorom spojen jedan kapacitet C , ulazna impedancija je:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $Z = 1 / sC$
-50.0%			b. $Z = sC$
-50.0%			c. $Z = U(\text{kapacitet}) / I(\text{izvora})$
-50.0%			d. $Z = U(\text{izvora}) / I(\text{kapacitet})$

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Funkcija mreže je uvijek:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. omjer istovrsnih električnih varijabli
-50.0%			b. omjer raznovrsnih električnih varijabli
100.0%			c. omjer istovrsnih ili raznovrsnih električnih varijabli
-50.0%			d. umnožak raznovrsnih električnih varijabli



Score: 0 / 10

Question 4 (10 points)

Prijenosna impedancija je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Z_{21}(s) = U_{21}(s) / I_{21}(s)$



100.0%			b. $Z_{21}(s) = U_2(s) / I_1(s)$
-50.0%			c. $Z_{21}(s) = (u_2(s) - U_1(s)) / (I_2(s) - I_1(s))$
-50.0%			d. $Z_{21}(s) = U_1(s) / I_2(s)$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Fazni kut theta mjeri se

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. između spojnice točaka s i s1 i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			b. između spojnice točaka s i s1 i pozitivnog dijela imaginarne osi
-50.0%			c. između fazora zbroja s i s1 i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			d. niti jedno od navedenog

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
---------------	------------------	------------------	----------------

-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula
-50.0%			2. Mrežu koja nema uzbuđu.
100.0%	▶	▶	3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema nikakvu funkciju

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L_1=2$, $L_2=1$, $i_{L1}(0)=2$, $i_{L1}(0)=1$.

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. 0
-50.0%			b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%			c. $j3$; $-j3$
-50.0%			d. Nema polova zato jer su samo induktiviteti u mreži

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t)=1/2[1+(1/2t-1/2)][1-(t-2)]=1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:

Student response:


Percent	Correct	Student	Answer Choices
---------	---------	---------	----------------

Value	Response	Response	
-50.0%			a. izraz za $y(t)$ je tocan, ali za t je pogresan
-50.0%			b. izraz za $y(t)$ je pogresan, ali za t je tocan
-50.0%			c. oboje je pogresno
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	d. oboje je točno

Score: 10 / 10

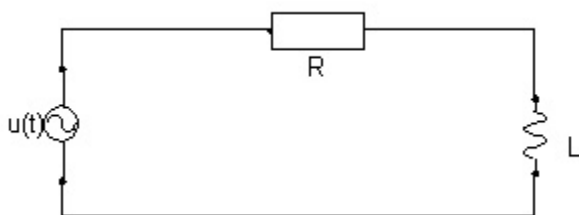Question 4 (10 points)

Odredite struju $u(t)$ ako je zadano: $U(s)=1$, $R=L=1$, $i_L(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $e^{(-0.5t)}$
-50.0%			b. $e^{(-t)}$
-50.0%			c. $e^{(-1.5t)}$
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	d. $e^{(-2t)}$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Princip homogenosti kod linearnih mreža uvjetuje, da množenje ulaza s konstantom npr. $1/\delta$ rezultira s:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
---------------	------------------	------------------	----------------

100.0%			a. 1/delta pomnoženim izlazom
-50.0%			b. 1/delta podjeljenim izlazom
-50.0%			c. nepromjenjenim izlazom
-50.0%			d. izlazom uvećanim za tu konstantu

Score: 10 / 10

Za zadanu funkciju impedancije odrediti vlastite frekvencije.

$$F(s) = \frac{9s + 4}{9s^2 + 16}$$

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%			a. j4/3
-50.0%			b. j2/3; -j2/3
50.0%			c. -j4/3
-50.0%			d. -4/9

Score: 5 / 10

Question 1 (10 points)

Ako $h(j\omega)$ predstavlja kojugirano kompleksni izraz izraza $H(j\omega)$ onda vrijedi:

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $h(j\omega) = H(j\omega)$
100.0%			b. $h(j\omega) = H(-j\omega)$
-50.0%			c. $h(j\omega) = -H(j\omega)$
-50.0%			d. $h(j\omega) = -H(j\omega)$

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Omjer $I_2(s) / I_1(s)$ je

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. prijenosna impedancija
-50.0%			b. prijenosna admitancija
100.0%			c. prijenosna funkcija struje
-50.0%			d. prijenosna funkcija napona

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Funkcija mreža je omjer

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. LaPlace-ovog transformata prisilnog odziva i LaPlace-ovog transformata poticaja
-50.0%			b. Laplaceovog

			transformata poticaja i Laplaceovog transformata prisilnog odziva
-50.0%		▶	c. poticaja i odziva
-50.0%		▶	d. odziva i poticaja

Score: -10 / 10

Question 4 (10 points)

Prijenosna impedancija je


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Z_{21}(s) = U_{21}(s) / I_{21}(s)$
100.0%	▶	▶	b. $Z_{21}(s) = U_2(s) / I_1(s)$
-50.0%			c. $Z_{21}(s) = (u_2(s) - U_1(s)) / (I_2(s) - I_1(s))$
-50.0%			d. $Z_{21}(s) = U_1(s) / I_2(s)$

Score: 10 / 10

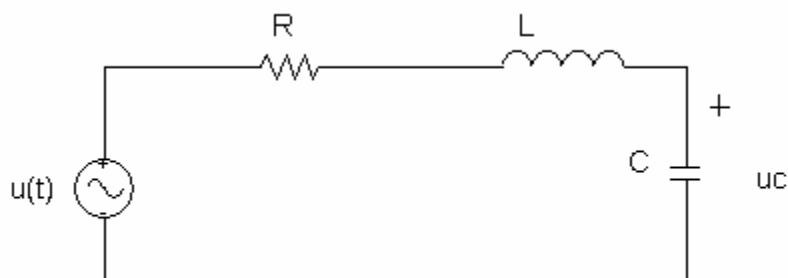Question 5 (10 points)

Za mrežu na slici uz $u(t) = \sin \omega t$, $\omega=1$, $R=2$, $L=2$, $C=1$ i $U=1$ (pod nula stupnjeva), vrijedi




Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		a. $U_c = -1/5 (1+2j)$
0.0%	<input type="checkbox"/>		b. $u_c(t) = \sin(\omega t + \arctan 2)$
0.0%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	c. $I = U_C / (-\omega^2 LC + jRC\omega + 1)$
0.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. sve navedeno je točno

Score: 0 / 10

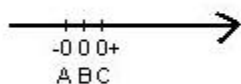Question 1 (10 points)

Prisilni odziv računamo na poticaj u kojem trenutku? (odaberi točku na slici)




Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. A
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. B
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. C

Score: 10 / 10

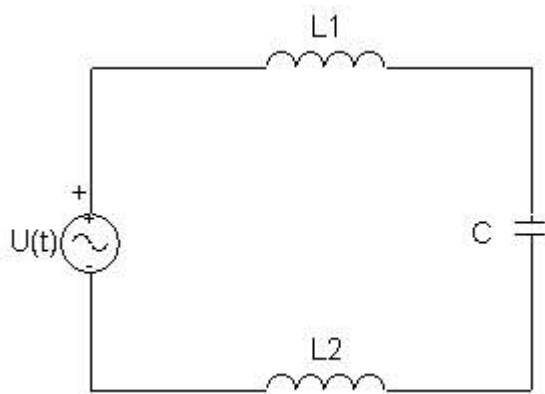Question 2 (10 points)

Za shemu na slici odrediti vrstu odziva. $L_1=L_2=1$, $C=3$



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Podkritično prigušeni odziv.
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Neprigušeni odziv.
-50.0%			c. Kritično prigušeni odziv.
-50.0%			d. Nadkritično prigušeni odziv.

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Znak $[t/\delta]$ označava:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		a. prvi cijeli broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%		<input checked="" type="checkbox"/>	b. prvi cijeli broj manji od vrijednosti t/δ
-50.0%			c. prvi broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			d. prvi broj manji od vrijednosti t/δ

Score: -5 / 10

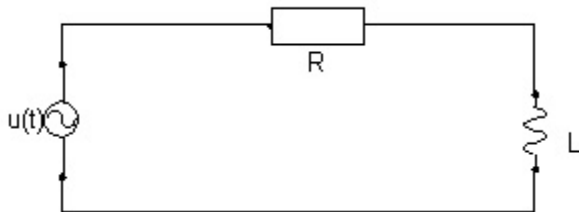Question 4 (10 points)

Kako glasi homogeno rješenje $i_H(t)$ struje $i(t)$ ako je zadano: $R=2$, $L=0.25$, $u=S(t)$, $i_L(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. $C \cdot e^{(-2t)}$
-50.0%		<input type="radio"/>	b. $C \cdot e^{(-4t)}$
-50.0%		<input type="radio"/>	c. $C \cdot e^{(-6t)}$
100.0%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	d. $c \cdot e^{(-8t)}$

Score: -5 / 10

Question 5 (10 points)

Kombinacija od dva poticaja $x_1=x(t)-x(t-\delta)$ daje odziv:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. $y_1=y(t)+y(t-\delta)$
100.0%	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	b. $y_1=y(t)-y(t-\delta)$
-50.0%		<input type="radio"/>	c. $y_1=y(t-\delta)-y(t)$

Score: 10 / 10

Mrežu sa "stanjem nula" nazivamo ?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. Mrežu kojoj su neki početni uvjeti jednaki nula
-50.0%			2. Mrežu koja nema uzбудu.
100.0%	▶	▶	3. Mrežu kojoj su svi početni uvjeti jednaki nuli
-50.0%			4. Mrežu koja ima optimalne uvjete i minimalne varijacije
-50.0%			5. Mrežu koja nema nikakvu funkciju

Score: 10 / 10

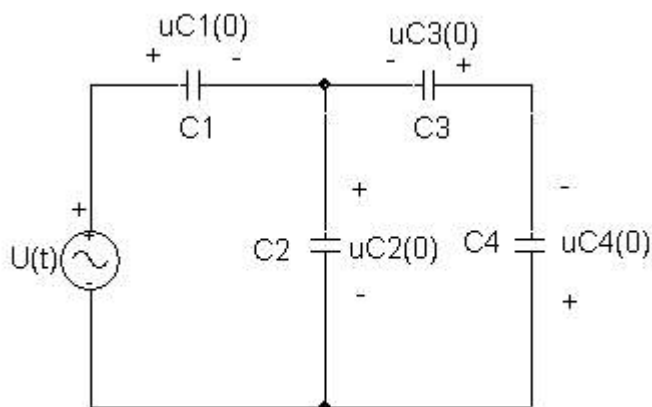Question 2 (10 points)

Odredite nule funkcije $H(s)$ zadane mrežom na slici za slučaj mrtvog sklopa. $C1=C3=C4=2$, $C2=1$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
---------------	------------------	------------------	----------------

-50.0%			a. Ne može se odrediti zato jer nisu poznati početni uvjeti
-50.0%		▶	b. Ne može se odrediti zato jer su samo kapaciteti u mreži
-50.0%			c. Zabranjen slučaj zato jer imamo višestruke polove na imaginarnoj osi
100.0%	▶		d. 0

Score: -5 / 10

Question 3 (10 points)

Znak $[t/\delta]$ označava:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. prvi cijeli broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			b. prvi cijeli broj manji od vrijednosti t/δ
-50.0%			c. prvi broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			d. prvi broj manji od vrijednosti t/δ

Score: 10 / 10

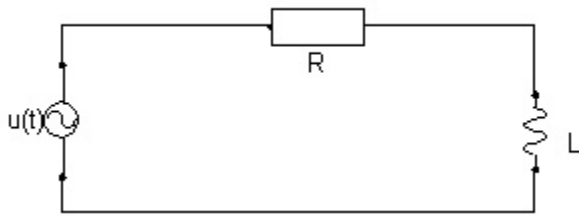Question 4 (10 points)

Kako glasi homogeno rješenje $i_H(t)$ struje $i(t)$ ako je zadano: $R=2$, $L=0.25$, $u=S(t)$, $i_L(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $C \cdot e^{(-2t)}$
-50.0%			b. $C \cdot e^{(-4t)}$
-50.0%			c. $C \cdot e^{(-6t)}$
100.0%	▶	▶	d. $c \cdot e^{(-8t)}$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Za zadanu funkciju sistema odrediti polove.

$$F(s) = \frac{s^3 + s}{s^2 - 4s + 1}$$

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $2 + \sqrt{3}$
-50.0%			b. $2 - \sqrt{3}$
-50.0%			c. 0
100.0%	▶	▶	d. Krivo je zadana funkcija zato jer su polovi u zabranjenom području!

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Što se može očekivati u susjedstvu nule koja je u blizini $j\omega$ -osi?

Student response:




Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Lokalni maksimum $ H(j\omega) $ i nagla promjena faze.
100.0%			b. Lokalni minimum $ H(j\omega) $ i nagla promjena faze.
-50.0%			c. Lokalni maksimum $ H(j\omega) $ i spora promjena faze.
-50.0%			d. Lokalni minimum $ H(j\omega) $ i spora promjena faze.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Ako je u seriju sa strujnim izvorom spojen jedan otpor R , ulazna impedancija je:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $Z = R$
-50.0%			b. $Z = 1 / R$
-50.0%			c. $Z = U(\text{otpora}) / I(\text{izvora})$
-50.0%			d. $Z = U(\text{izvora}) / I(\text{otpora})$

Score: 5 / 10

Question 3 (10 points)

Oznaka funkcije mreža je


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $U(s)$
-50.0%			b. $Y(s)$
100.0%	▶	▶	c. $H(s)$
-50.0%			d. $Z(s)$

Score: 10 / 10

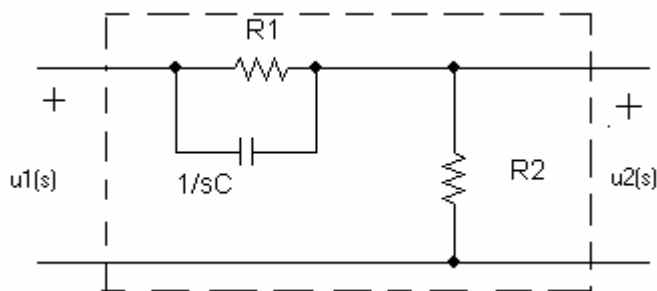Question 4 (10 points)

Prijnosni omjer napona, kao funkcija mreže sa slike je



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_1)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
-50.0%			b. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_1 R_2)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
100.0%	▶	▶	c. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_2)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
-50.0%			d. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 C s + R_1 R_2)}{(R_2 C s + R_1 + R_2)}$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Ako je $\text{Re}(H(j\omega))=500$, tada je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%			a. $\text{Re}(H^*(j\omega))=500$
50.0%			b. $\text{Re}(H(-j\omega))=500$
0.0%			c. $\text{Im}(H^*(j\omega))=500$
0.0%			d. $\text{Im}(H(-j\omega))=500$

Score: 5 / 10

Question 4 (10 points)

Ulazna funkcija mreže može biti

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. omjer strujne varijable kao poticaja i naponske kao odziva, na istom paru priključnica mreže
50.0%			b. Omjer Laplaceovih transformata strujne varijable kao poticaja i naponske kao odziva, na istom paru priključnica mreže
50.0%			c. Omjer Laplaceovih transformata naponske varijable kao poticaja i strujne

			kao odziva, na istom paru priključnica mreže
-50.0%			d. omjer naponske varijable kao poticaja i strujne kao odziva, na istom paru priključnica mreže

Score: 10 / 10

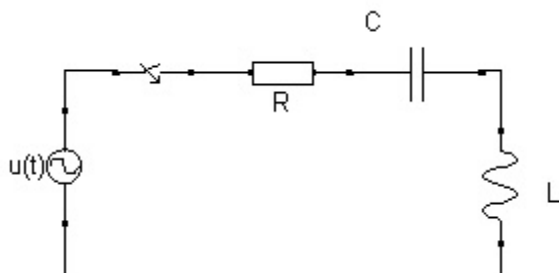Question 4 (10 points)

Odrediti kakav je odziv ako je zadano: $R=2$, $L=1$, $C=1$?



Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Nadkritični prigušeni odziv
100.0%	▶	▶	b. Kritično prigušeni odziv
-50.0%			c. Podkritično prigušeni odziv
-50.0%			d. Neprigušeni odziv

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Što se dešava s krivuljom apsolutnih vrijednosti $|H(j\omega)|$, ako je pol sve bliži $j\omega$ -osi?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Ona je šira.
100.0%			b. Ona je uža.
-50.0%			c. Ostaje ista.
-50.0%			d. Ovisi da li je frekvencija manja od nominalne.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Omjer $I_2(s) / I_1(s)$ je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. prijenosna impedancija
-50.0%			b. prijenosna admitancija
100.0%			c. prijenosna funkcija struje
-50.0%			d. prijenosna funkcija napona

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Da bi mogli definirati funkciju mreža,

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. broj nezavisnih izvora kao poticaj je

			neograničen
50.0%			b. samo jedan nezavisni izvor, bilo strujni ili naponski
50.0%			c. prisilni odziv može biti ili naponski ili strujni
-50.0%			d. nama prisilnog odziva

Score: 5 / 10

Question 4 (10 points)

Koja jednakost ne može biti istinita

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $s=-500$ za $Y_{11}(s)$
100.0%			b. $s_{1,2}=\pm j500$ za $Y_{11}(s)$
-50.0%			c. $s=100+j200$ za $Z_{21}(s)$
-50.0%			d. $s=0$ za $Z_{21}(s)$
-50.0%			e. $s=j500$ za $Y_{21}(s)$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

U paralelnom RC krugu sa strujnim izvorom $\arg(H(j\omega))$ glasi

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
0.0%			a. $-\arctg(\omega C)$
0.0%			b. $\arctg(\omega RC)$
100.0%			c. $-\arctg(\omega RC)$
0.0%			d. $\arctg(j\omega C)$

0.0%	e. $-\arctg(j\omega RC)$
------	--------------------------

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Vezu između općeg rješenja dif. jednačbe i partikularnog rješenja predstavlja?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. veza ne postoji
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. početni uvjeti
-50.0%			c. frekvencijski odziv
-50.0%			d. pobuda
-50.0%			e. vremenska konstanta

Score: 10 / 10

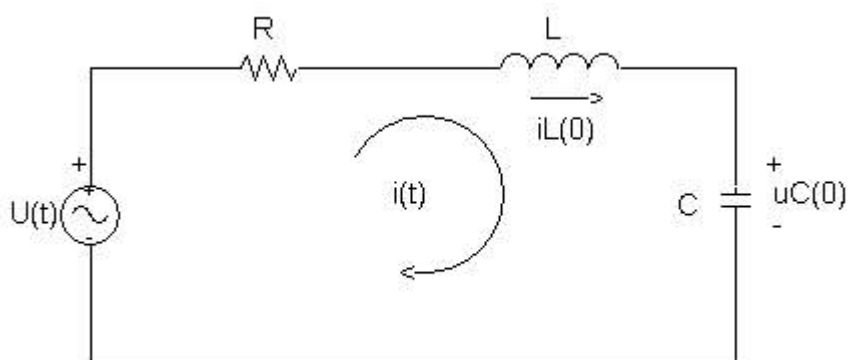Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove za slučaj mrtvog sklopa. $R=1$, $L=1$, $C=1$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		a. $(-1+j*\sqrt{3})/2$
-50.0%		<input checked="" type="checkbox"/>	b. 0

-50.0%			c. Ne može se odrediti zato jer nisu zadani početni uvjeti na kapacitetu i induktivitetu
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		d. $(-1-j*\sqrt{3})/2$

Score: -5 / 10

Question 3 (10 points)

Ako je poticajna funkcija samo $S(t)$, svi su derivacijski članovi osim najvišeg dyn/dtn , kontinuirani u:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. $t=0$
-50.0%			b. $t=1$
-50.0%			c. $t=\text{beskonačno}$
-50.0%			d. $t=-\text{beskonačno}$

Score: 10 / 10

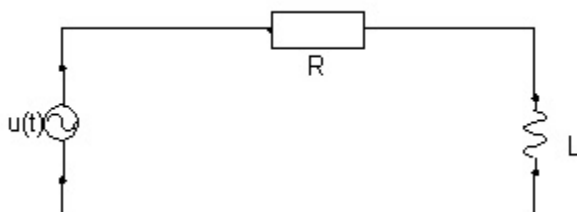Question 4 (10 points)

Kako glasi homogeno rješenje ($i_H(t)$) struje $i(t)$ ako je zadano: $R=4$, $L=2$, $u(t)=S(t)$, $i_L(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			1. $C*e^{(-t)}$
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. $C*e^{(-2t)}$



-50.0%			3. $C \cdot e^{(-2t)} / 2$
-50.0%			4. $C \cdot e^{(-t)} / 2$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Princip homogenosti kod linearnih mreža uvjetuje, da množenje ulaza s konstantom npr. $1/\delta$ rezultira s:

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $1/\delta$ pomnoženim izlazom
-50.0%			b. $1/\delta$ podjeljenim izlazom
-50.0%			c. nepromjenjenim izlazom
-50.0%			d. izlazom uvećanim za tu konstantu

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Kako se može prikazati $H(j\omega)$?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Može se prikazati u pravokutnim koordinatama.
-50.0%			b. Može se prikazivati isključivo u XYZ ravnini.
-50.0%			c. $H(j\omega)$ je uvijek realan pa nema potrebe za

			prikazivanjem u ravninama.
-50.0%			d. Nijednim od ponuđenih odgovora.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Navedena su tri pojma. Koji je zajednički naziv ostala dva?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. imitancija
-50.0%			b. admitancija
-50.0%			c. impedancija

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Što možemo učiniti da odredimo funkciju mreže?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
33.0%			a. mjeriti poticaj i odziv
33.0%			b. poznavati topologiju i elemente mreže
33.0%			c. mjeriti amplitude i fazne kuteve
-50.0%			d. ništa od navedenog

Score: 6.6 / 10

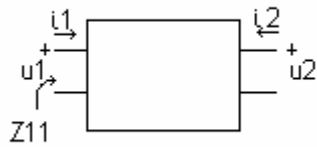Question 4 (10 points)

Za sliku vrijedi na ulaznim priključnicama




Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		▶	a. $Z_{11}(t) = u_1(t) / i_1(t)$ te $Y_{11}(t) = i_1(t) / u_1(t)$
-50.0%			b. $Z_{11}(t) = i_1(t) / u_1(t)$ te $Y_{11}(t) = u_1(t) / i_1(t)$
-50.0%			c. $Z_{11}(s) = U_1(t) / I_1(t)$ te $Y_{11}(t) = I_1(t) / U_1(t)$
100.0%	▶	▶	d. $Z_{11}(s) = U_1(s) / I_1(s)$ te $Y_{11}(s) = I_1(s) / U_1(s)$
0.0%			e. $Z_{11}(s) = I_1(s) / U_1(s)$ te $Y_{11}(s) = U_1(s) / I_1(s)$

Score: 5 / 10

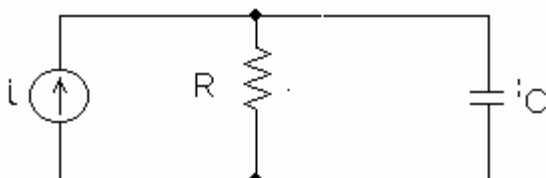Question 5 (10 points)

Funkcija mreže (ulazna impedancija) $H(s)$ sa slike



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%			a. nema konačnih nula
-50.0%			b. ima jednu konačnu nulu
50.0%			c. ima pol u $s=-1/RC$
-50.0%			d. ima pol u $s=RC$
-50.0%			e. nema konacnih polova

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Vezu između općeg rješenja dif. jednačbe i partikularnog rješenja predstavlja?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. veza ne postoji
100.0%			b. početni uvjeti
-50.0%			c. frekvencijski odziv
-50.0%			d. pobuda
-50.0%			e. vremenska konstanta

Score: 10 / 10

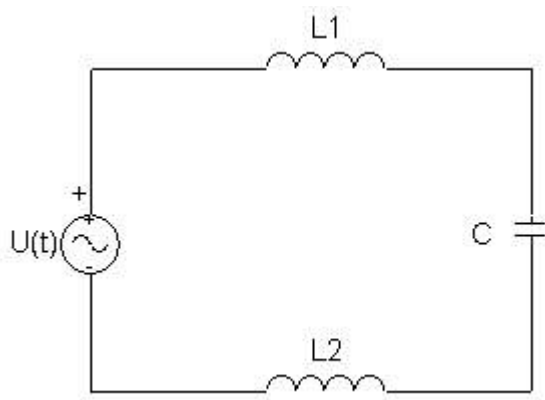Question 2 (10 points)

Za shemu na slici odrediti polove. $L1=L2=1$, $C=3$



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. 0
50.0%			b. $j/\sqrt{6}$
-50.0%			c. $j*\sqrt{6}$; $-j*\sqrt{6}$
50.0%			d. $-j/\sqrt{6}$

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Ako je poticajna funkcija samo $S(t)$, svi su derivacijski članovi osim najvišeg dyn/dtn , kontinuirani u:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $t=0$
-50.0%			b. $t=1$
-50.0%			c. $t=\text{beskonačno}$
-50.0%			d. $t=-\text{beskonačno}$

Score: 10 / 10

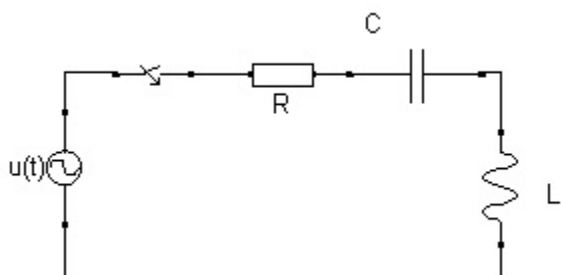Question 4 (10 points)

Odrediti kakav je odziv ako je zadano: $R=4$, $L=2$, $C=2$?




Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Nadkritično prigušeni odziv
-50.0%			b. Kritično prigušeni odziv
-50.0%			c. Podkritično prigušeni odziv
-50.0%			d. Neprigušeni odziv

Score: 10 / 10

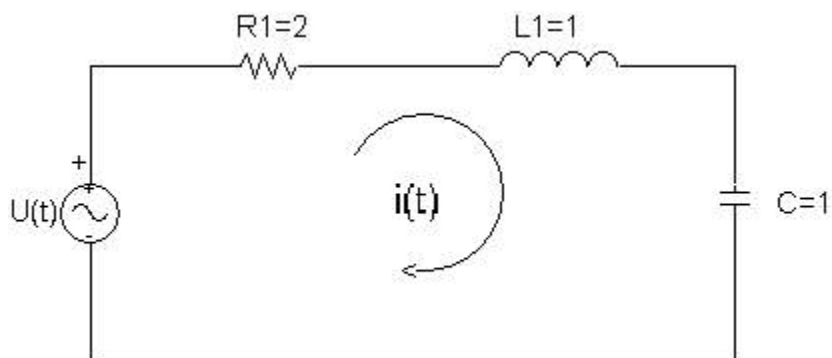Question 5 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti vrstu prigušenja odziva.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. Kritično prigušen odziv
-50.0%			b. Neprigušen odziv

			zato jer je $L=C$
-50.0%			c. Podkritično prigušen odziv
-50.0%			d. Nadkritično prigušen odziv zato jer je $R>L$ i $R>C$

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Ukoliko prilikom računanja funkcije mreže, $H(\omega)$ ima višestruke polove i nule, tada treba:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Polovi i nul točke nisu bitni za računanje te funkcije.
-50.0%			b. Uzima se samo prvi pol i prva nul točka.
100.0%	▶	▶	c. Svi se polovi i nul točke uzimaju u obzir.
-50.0%			d. Uzima se samo početna nul točka i najdalji pol.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Ako je u seriju sa strujnim izvorom spojen jedan kapacitet C , ulazna impedancija je:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. $Z = 1 / sC$

-50.0%		b. $Z = sC$
-50.0%		c. $Z = U(\text{kapacitet}) / I(\text{izvora})$
-50.0%		d. $Z = U(\text{izvora}) / I(\text{kapacitet})$

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Koji od navedenih pojmova je najopćenitiji?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. funkcija impedancije
-50.0%			b. prijenosne funkcije
100.0%			c. funkcija mreža
-50.0%			d. funkcija admitancije

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Prijenosna impedancija je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Z_{21}(s) = U_{21}(s) / I_{21}(s)$
100.0%			b. $Z_{21}(s) = U_2(s) / I_1(s)$
-50.0%			c. $Z_{21}(s) = (u_2(s) - U_1(s)) / (I_2(s) - I_1(s))$
-50.0%			d. $Z_{21}(s) = U_1(s) / I_2(s)$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Funkcija mreže $H(s)$ može se zapisati u faktoriziranoj formi (n je nula, p je pol) kao


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $H(s) = (((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))/((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))) / K$
-50.0%			b. $H(s) = K ((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))/((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))$
100.0%	▶	▶	c. $H(s) = K ((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))/((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))$
-50.0%			d. $H(s) = ((s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n))/((s-n_1)(s-n_2)...(s-n_m))$

Score: 10 / 10

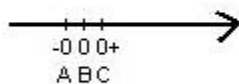Question 1 (10 points)

Prisilni odziv računamo na poticaj u kojem trenutku? (odaberi točku na slici)



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
---------------	------------------	------------------	----------------

-50.0%			a.	A
100.0%			b.	B
-50.0%			c.	C

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Korjeni karakteristične jednačbe nalaze se na imaginarnoj osi i iznose $sp1=j$, $sp2=-j$.
Kakav je odziv?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Nadkritično prigušeni
-50.0%			b. Kritično prigušeni
-50.0%			c. Podkritično prigušeni
100.0%			d. Neprigušeni

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Znak $[t/\delta]$ označava:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. prvi cijeli broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			b. prvi cijeli broj manji od vrijednosti t/δ
-50.0%			c. prvi broj veći od vrijednosti t/δ
-50.0%			d. prvi broj manji od vrijednosti t/δ

Score: 10 / 10

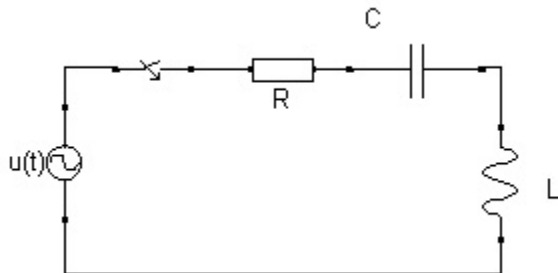Question 4 (10 points)

Odrediti kakav je odziv ako je zadano: $R=4$, $L=2$, $C=2$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. Nadkritično prigušeni odziv
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Kritično prigušeni odziv
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Podkritično prigušeni odziv
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. Neprigušeni odziv

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Za zadanu funkciju mreže odrediti prirodne frekvencije.

$$F(s) = \frac{s^2 - 4s + 1}{s^3 + s^2}$$

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. $s_1=0$; $s_2=0$
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. $s=-1$
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. $2+\sqrt{3}$; $2-\sqrt{3}$

-50.0%			d. Krivo je zadana funkcija zato jer su nule u desnoj poluravnini

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Koje je matematičko poimanje $H(j\omega)$?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $H(j\omega)$ je općenito kompleksan broj.
-50.0%			b. $H(j\omega)$ je uvijek realan broj.
-50.0%			c. $H(j\omega)$ je uvijek imaginaran.
-50.0%			d. $H(j\omega)$ je uvijek nula ili beskonačan.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Navedena su tri pojma. Koji je zajednički naziv ostala dva?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. imitancija
-50.0%			b. admitancija
-50.0%			c. impedancija

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Da bi mogli definirati funkciju mreža,

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. broj nezavisnih izvora kao poticaj je neograničen
50.0%			b. samo jedan nezavisni izvor, bilo strujni ili naponski
50.0%			c. prisilni odziv može biti ili naponski ili strujni
-50.0%			d. nama prisilnog odziva

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Za neku mrežu ne vrijedi


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Y_{11}(s) = 1 / Z_{11}(s)$
50.0%			b. $Y_{21}(s) = 1 / Z_{21}(s)$
-50.0%			c. $H(s) = Y(s) / X(s)$, ako je $X(s)$ pobuda, a $Y(s)$ odziv
50.0%			d. $H(s) = X(s) / Y(s)$, ako je $X(s)$ pobuda, a $Y(s)$ odziv

Score: 5 / 10

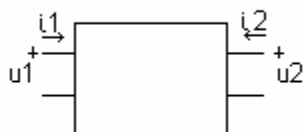Question 5 (10 points)

Prijelazna admitancija za mrežu sa slike iznosi



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Y_{21}(s) = (I_2(s) - I_1(s))/(U_2(s) - U_1(s))$
100.0%			b. $Y_{21}(s) = I_2(s)/U_1(s)$
-50.0%			c. $Y_{12}(s) = U_1(s)/I_2(s)$
-50.0%			d. ništa od navedenog

Score: 10 / 10

Za negativni t , produkt $x(t')h(t-t')$ je jednak nuli za svaki t' . Zbog toga:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. površina ispod krivulje je beskonačna
100.0%			b. površina ispod krivulje je jednaka nuli
-50.0%			c. površina ispod krivulje je jednaka jedinici

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Ako s $h(j\omega)$ označimo konjugirano kompleksni izraz izraza $H(j\omega)$, onda vrijedi:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $\text{Im}(h(j\omega)) = \text{Im}(H(j\omega))$
100.0%			b. $\text{Im}(h(j\omega)) = -\text{Im}(H(j\omega))$
-50.0%			c. $\text{Im}(h(j\omega)) = -\text{Im}(-H(j\omega))$
-50.0%			d. $\text{Im}(h(j\omega)) = \text{Im}(H(-j\omega))$

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Navedena su tri pojma. Koji je zajednički naziv ostala dva?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. imitancija
-50.0%			b. admitancija
-50.0%			c. impedancija

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Što je prijenosna funkcija mreža?

Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. poticaj je struja, odziv napon, mjeri se na istom paru priključnica
50.0%			b. poticaj je struja,

			odziv napon, mjeri se na različitom paru priključnica
-50.0%			c. poticaj je napon, odziv struja, mjeri se na istom paru priključnica
50.0%	▶	▶	d. poticaj je napon, odziv struja, mjeri se na različitom paru priključnica

Score: 10 / 10

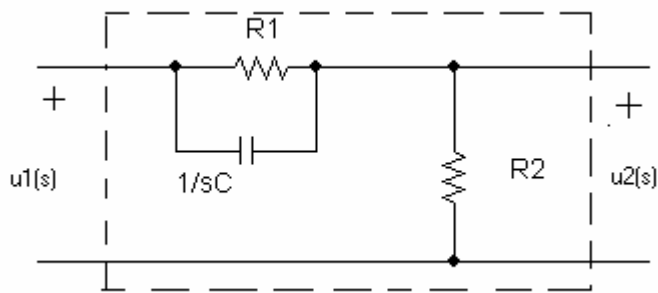Question 4 (10 points)

Prijnosni omjer napona, kao funkcija mreže sa slike je



Student response:	Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
	-50.0%			a. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_1)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
	-50.0%			b. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_1 R_2)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
	100.0%	▶	▶	c. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 R_1 C s + R_2)}{(R_2 R_1 C s + R_1 + R_2)}$
	-50.0%			d. $A_{21}(s) = \frac{(R_2 C s + R_1 R_2)}{(R_2 C s + R_1 + R_2)}$



				(R2R1Cs+R1+R2)

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Funkcija mreže $H(s)$ može se zapisati u faktoriziranoj formi (n je nula, p je pol) kao

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $H(s) = (((s-n1)(s-n2)...(s-nm))/((s-p1)(s-p2)...(s-pn))) / K$
-50.0%			b. $H(s) = K ((s-p1)(s-p2)...(s-pn))/((s-n1)(s-n2)...(s-nm))$
100.0%			c. $H(s) = K ((s-n1)(s-n2)...(s-nm))/((s-p1)(s-p2)...(s-pn))$
-50.0%			d. $H(s) = ((s-p1)(s-p2)...(s-pn))/((s-n1)(s-n2)...(s-nm))$

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Što se dešava s krivuljom apsolutnih vrijednosti $|H(j\omega)|$, ako je pol sve bliži $j\omega$ -osi?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Ona je šira.
100.0%			b. Ona je uža.
-50.0%			c. Ostaje ista.

-50.0%			d. Ovisi da li je frekvencija manja od nominalne.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Analiza s Laplaceovim transformatima je u

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. vremenskoj domeni
100.0%			b. frekvencijskoj domeni

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Funkcija mreža se uvijek mjeri:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. na različitom paru priključnica
-50.0%			b. na istom paru priključnica
100.0%			c. na istom ili različitom paru priključnica
-50.0%			d. ne mjeri se

Score: 10 / 10

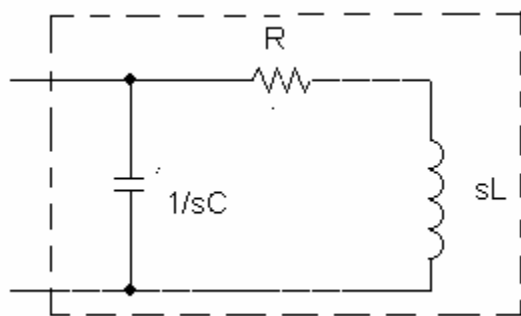Question 4 (10 points)

Kolika je ulazna impedancija ovog dvopola



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $Z(s) = \frac{1}{sC + (1/R + sL)}$
-50.0%			b. $Z(s) = s/(s^2 + s + 1/LC)$
-50.0%			c. $Z(s) = R + sL/(1/LC)$
-50.0%			d. $Z(s) = R + sL + 1/LC$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Može li se

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. pri supstituciji (s) sa (j omega) i X(s) supstituirati sa X(j omega)
100.0%			b. pri supstituciji H(s), gdje je $H(s) = Y(s)/X(s)$, sa H(j omega) i X(s) i Y(s), supstituirati sa X(j omega) i Y(j omega)
-50.0%			c. oba su odgovora točna

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Veza između općeg rješenja dif. jednačbe i partikularnog rješenja predstavlja?


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. veza ne postoji
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. početni uvjeti
-50.0%			c. frekvencijski odziv
-50.0%			d. pobuda
-50.0%			e. vremenska konstanta

Score: 10 / 10

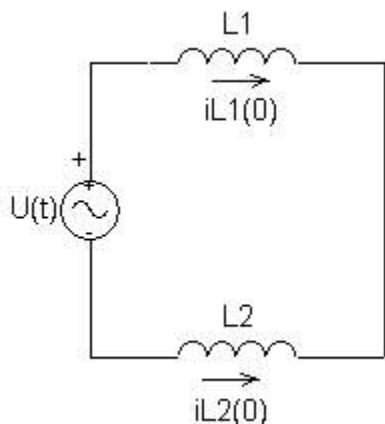Question 2 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti polove. $L1=2$, $L2=1$, $i_{L1}(0)=2$, $i_{L1}(0)=1$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. 0
-50.0%			b. $j\sqrt{3}$; $-j\sqrt{3}$
-50.0%			c. $j3$; $-j3$
-50.0%			d. Nema polova zato jer

			su samo induktiviteti u mreži

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

$x(t)h(t-t')$ je u ovisnosti od t' , produkt točku po točku od $x(t)$ i $h(t-t')$ za različite vrijednosti od t' i za fiksnu vrijednost od t . Zato ako su:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. i $x(t')$ i $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%			b. $x(t')$ i $h(t-t')$ različiti od nule za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
100.0%			c. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt jednak nuli za istu vrijednost od t'
-50.0%			d. ili $x(t')$ ili $h(t-t')$ jednaki nuli za neku vrijednost od t' , onda je njihov produkt različit od nule za istu vrijednost od t'

Score: 10 / 10

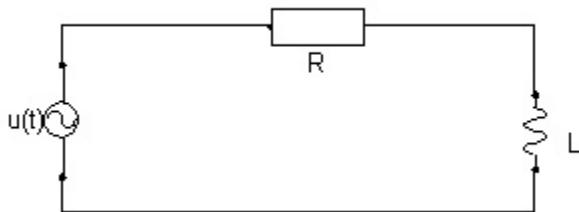Question 4 (10 points)

Odredite struju $u(t)$ ako je zadano: $U(s)=1$, $R=L=1$, $i_L(0)=0$?



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $e^{(-0.5t)}$
-50.0%		<input checked="" type="checkbox"/>	b. $e^{(-t)}$
-50.0%			c. $e^{(-1.5t)}$
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>		d. $e^{(-2t)}$

Score: -5 / 10

Question 5 (10 points)

Za zadanu funkciju impedancije odrediti vlastite frekvencije.

$$F(s) = \frac{9s + 4}{9s^2 + 16}$$

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. $j4/3$
-50.0%			b. $j2/3; -j2/3$
50.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	c. $-j4/3$
-50.0%			d. $-4/9$

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Karakteristična jednačba mreže kao rješenje daje


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%		<input type="radio"/>	a. slobodni odziv.
-50.0%		<input type="radio"/>	b. prisilni odziv.
100.0%	<input checked="" type="radio"/>		c. prirodne frekvencije mreže.
-50.0%		<input type="radio"/>	d. totalni odziv.
-50.0%		<input type="radio"/>	e. karakteristični odziv.

Score: -15 / 10

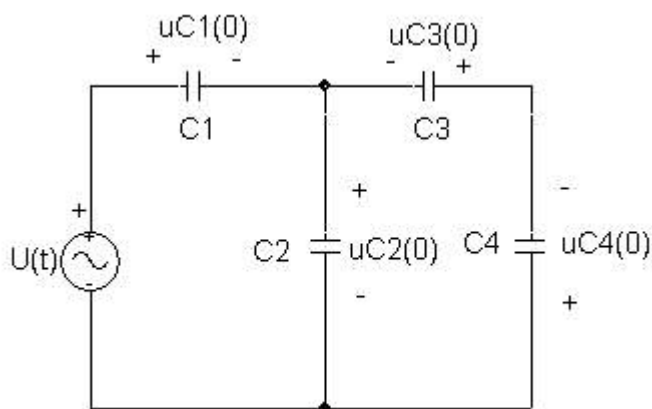Question 2 (10 points)

Odredite nule funkcije $H(s)$ zadane mrežom na slici za slučaj mrtvog sklopa. $C1=C3=C4=2$, $C2=1$.



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Ne može se odrediti zato jer nisu poznati početni uvjeti
-50.0%			b. Ne može se odrediti zato jer su samo kapaciteti u mreži
-50.0%			c. Zabranjen slučaj zato

			jer imamo višestruke polove na imaginarnoj osi
100.0%	▶	▶	d. 0

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Za $t > 2$, površina ispod krivulje produkta je $y(t) = 1/2[1 + (1/2t - 1/2)][1 - (t-2)] = 1/4(t+1)(3-t)$, za t je između 2 i 3:


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. izraz za $y(t)$ je točan, ali za t je pogrešan
-50.0%			b. izraz za $y(t)$ je pogrešan, ali za t je točan
-50.0%			c. oboje je pogrešno
100.0%	▶	▶	d. oboje je točno

Score: 10 / 10

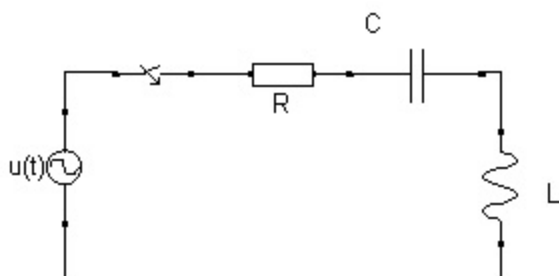Question 4 (10 points)

Odredite struju $i(t)$ ako je: $R=4$, $L=1$, $C=0.25$, $U=1/s$ (Svi početni uvjeti jednaki su nula)



Student response:


Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices

-50.0%			a. $0.5[e^{-t} - e^{-2t}]$
100.0%	▶	▶	b. $0.5[e^{-t} - e^{-3t}]$
-50.0%			c. $0.5[e^{-2t} - e^{-3t}]$
-50.0%			d. $0.5[e^{-2t} - e^{-4t}]$

Score: 10 / 10

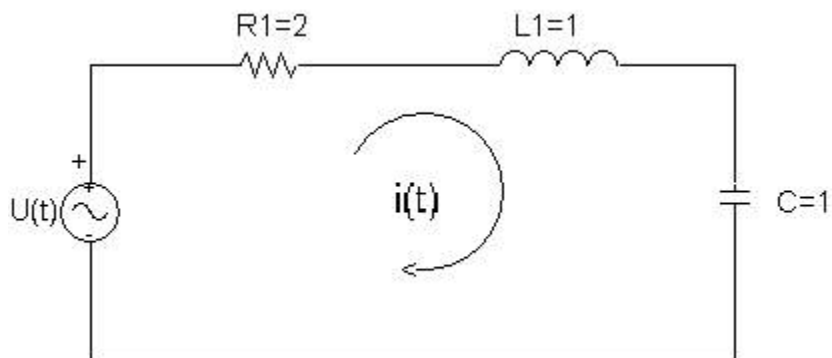Question 5 (10 points)

Za mrežu prikazanu slikom odrediti vrstu prigušenja odziva.



Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. Kritično prigušen odziv
-50.0%			b. Neprigušen odziv zato jer je $L=C$
-50.0%			c. Podkritično prigušen odziv
-50.0%			d. Nadkritično prigušen odziv zato jer je $R>L$ i $R>C$

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Što predstavlja $\ln|H(j\omega)|$?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Prigušenje.
100.0%			b. Pojaćanje.
-50.0%			c. Pobudu.
-50.0%			d. Ništa od navedenog.

Score: -5 / 10

Question 2 (10 points)

Navedena su tri pojma. Koji je zajednički naziv ostala dva?

Student response:





Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. imitancija
-50.0%			b. admitancija
-50.0%			c. impedancija

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Da bi mogli definirati funkciju mreža,

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. broj nezavisnih izvora kao poticaj je neogranićen
50.0%			b. samo jedan nezavisni izvor, bilo strujni ili naponski
50.0%			c. prisilni odziv može biti ili naponski ili strujni
-50.0%			d. nama prisilnog



			odziva

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Prijenosna impedancija je

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. $Z_{21}(s) = U_{21}(s) / I_{21}(s)$
100.0%			b. $Z_{21}(s) = U_2(s) / I_1(s)$
-50.0%			c. $Z_{21}(s) = (u_2(s) - U_1(s)) / (I_2(s) - I_1(s))$
-50.0%			d. $Z_{21}(s) = U_1(s) / I_2(s)$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Fazni kut theta mjeri se

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. između spojnice točaka s i s1 i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			b. između spojnice točaka s i s1 i pozitivnog dijela imaginarne osi
-50.0%			c. između fazora zbroja s i s1 i pozitivnog dijela realne osi
-50.0%			d. niti jedno od



			navedenog

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Koje je matematičko poimanje $H(j\omega)$?

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $H(j\omega)$ je općenito kompleksan broj.
-50.0%			b. $H(j\omega)$ je uvijek realan broj.
-50.0%			c. $H(j\omega)$ je uvijek imaginaran.
-50.0%			d. $H(j\omega)$ je uvijek nula ili beskonačan.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Analiza u integrodiferencijalnim jednačbama je u

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. vremenskoj domeni
-50.0%			b. frekvencijskoj domeni

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Da bi mogli definirati funkciju mreža,


Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. broj nezavisnih izvora kao poticaj je neograničen
50.0%	▶	▶	b. samo jedan nezavisni izvor, bilo strujni ili naponski
50.0%	▶	▶	c. prisilni odziv može biti ili naponski ili strujni
-50.0%			d. nama prisilnog odziva

Score: 10 / 10

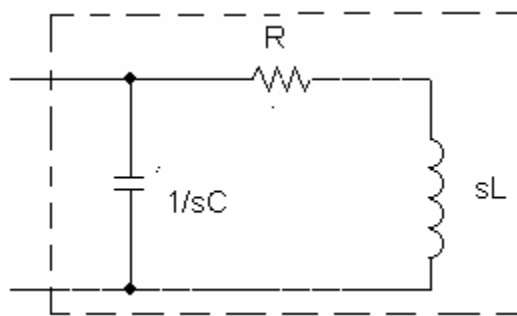Question 4 (10 points)

Kolika je ulazna impedancija ovog dvopola



Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	▶	▶	a. $Z(s) = 1/(sC + (1/R + sL))$
-50.0%			b. $Z(s) = s/(s^2 + s + 1/LC)$
-50.0%			c. $Z(s) = R + sL/(1/LC)$
-50.0%			d. $Z(s) = R + sL + 1/LC$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Može li se

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. pri supstituciji (s) sa (j omega) i X(s) supstituirati sa X(j omega)
100.0%			b. pri supstituciji H(s), gdje je $H(s)=Y(s)/X(s)$, sa H(j omega) i X(s) i Y(s), supstituirati sa X(j omega) i Y(j omega)
-50.0%			c. oba su odgovora točna

Score: 10 / 10

Question 1 (10 points)

Kako se naziva zajednička informacija o apsolutnoj vrijednosti i fazi funkcije mreže za svaki ω ?

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. Naziva se frekvencijski signal.
-50.0%			b. Naziva se frekvencijski poziv.
100.0%			c. Naziva se frekvencijski odziv.
-50.0%			d. Naziva se viši frekvencijski harmonik.

Score: 10 / 10

Question 2 (10 points)

Omjer $I_2(s) / I_1(s)$ je

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. prijenosna impedancija
-50.0%			b. prijenosna admitancija
100.0%			c. prijenosna funkcija struje
-50.0%			d. prijenosna funkcija napona

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)

Funkcija mreža je omjer

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. LaPlace-ovog transformata prisilnog odziva i LaPlace-ovog transformata poticaja
-50.0%			b. Laplaceovog transformata poticaja i Laplaceovog transformata prisilnog odziva
-50.0%			c. poticaja i odziva
-50.0%			d. odziva i poticaja

Score: 10 / 10

Question 4 (10 points)

Jednadžba u frekvencijskoj domeni za mrežu sa slike, uz početne uvjete jednake nuli, glasi

Student response:



Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. $((L/R) s^2 + s + 1/RC) * U(s) = sE(s)$
-50.0%			b. $((R/L) s^2 + s + 1/RC) U(s) = E(s)$
-50.0%			c. $((L/R) s^2 + s + 1/RC) U(s) = -E(s)$
-50.0%			d. $((R/L) s^2 + s + 1/RC) U(s) = -sE(s)$

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

U jednadžbi: $\ln H(j \omega) = \ln \text{abs}(H(j \omega)) + j \arg(H(j \omega))$

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%			a. realni dio predstavlja pojačanje izraženo u db i uvijek veće od 0
100.0%			b. realni dio predstavlja pojačanje izraženo u neperima
-50.0%			c. realni dio predstavlja amplitudu, uvijek veću od nule
-50.0%			d. realni dio predstavlja pojačanje, izraženo u neperima i uvijek veće od nule

Score: 10 / 10

Question 5 (10 points)

Impulsnim odzivom $h(t)$ nazivat ćemo njezin prisilni odziv na poticaj oblika jedinичnog skoka $\delta(t)$:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. točno
-50.0%			b. netočno

Question 1 (10 points)

Funkcija mreže je definirana kao:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%			a. omjer odziva i pobude mreže
-50.0%			b. omjer pobude i odziva mreže
-50.0%			c. razlika pobude i odziva mreže
-50.0%			d. omjer slobodnog i prisilnog odziva
-50.0%			e. omjer totalnog i slobodnog odziva

Score: 10 / 10

Question 3 (10 points)


Ako je t neka vrijednost između 0 i 1, površina ispod tako dobivene krivulje između 0 i t je vrijednost konvolucionog integrala za specifičnu vrijednost od t . Možemo dakle pisati:

Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	a. $y(t)=1/4\sqrt{t}$,za t između 0 i 1
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. $y(t)=1/4t$,za t između 0 i 1
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. $y(t)=1/2\sqrt{t}$,za t između 0 i 1
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. $y(t)=1/2t$,za t između 0 i 1

Score: 10 / 10

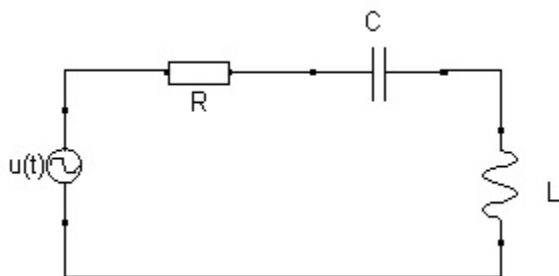Kako glasi homogeno rješenje $i_H(t)$ struje $i(t)$ ako je zadano: $R=3$, $L=2.5$, $C=2$? (Svi početni uvjeti su jednaki nuli)



Student response:

Percent Value	Correct Response	Student Response	Answer Choices
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. $C \cdot e^{(-2t)}$
100.0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b. $C1 \cdot e^{(-t)} + C2 \cdot e^{(-0.2)}$
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. $C1 \cdot e^{(-t)} + C2 \cdot e^{(-5t)}$
-50.0%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. $C1 \cdot e^{(-2t)} + C2 \cdot e^{(-5t)}$

Score: 10 / 10