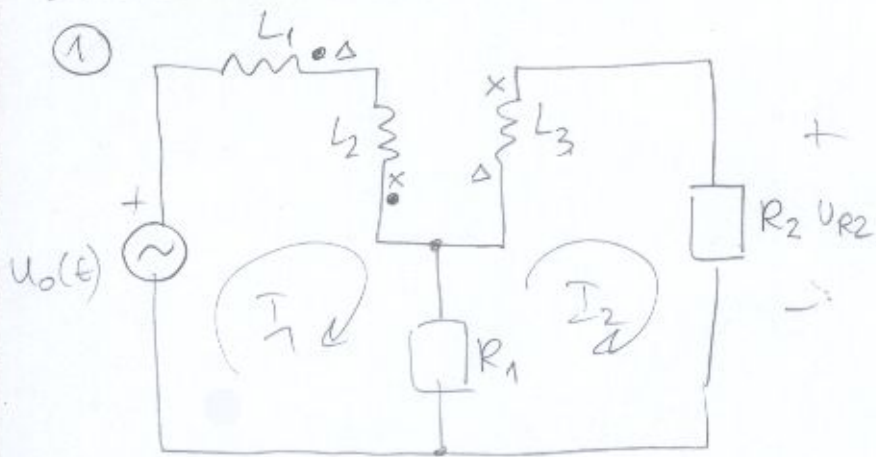


1. K2 2006 TH1C

①



$$R_1 = R_2 = L_1 = 1$$

$$L_2 = M_{13} = 2$$

$$L_3 = 4$$

$$M_{12} = 0.5$$

$$M_{23} = 3$$

$$u_0(t) = \sin t = 1 \angle 0^\circ$$

$$\omega = 1$$

$$u_{R2}(t) = ? \Rightarrow u_{R2} = I_2 \cdot R_2 \Rightarrow I_2 = ?$$

$$\begin{cases} u_0 = I_1 (j\omega L_1 + j\omega L_2 + R_1 + 2j\omega M_{12}) - I_2 (R_1 + j\omega M_{13} - j\omega M_{23}) \\ 0 = -I_1 (R_1 + j\omega M_{13} - j\omega M_{23}) + I_2 (R_1 + R_2 + j\omega L_3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = I_1 (j + 2j + 2 \cdot 0.5j + 1) - I_2 (1 + 2j - 3j) \\ 0 = -I_1 (1 + 2j - 3j) + I_2 (2 + 4j) \end{cases}$$

$$1 = (4j + 1)I_1 - (1 - j)I_2$$


$$0 = -(1 - j)I_1 + (2 + 4j)I_2 \Rightarrow I_1 = I_2 \cdot \frac{2 + 4j}{1 - j} = I_2 \cdot (-1 + 3j)$$

$$1 = (4j + 1)(-1 + 3j)I_2 - (1 - j)I_2$$

$$I_2 = -\frac{1}{14} = 71.43 \mu A \angle 180^\circ$$

$$u_{R2} = I_2 \cdot R_2 = 71.43 \mu V \angle 180^\circ$$

②

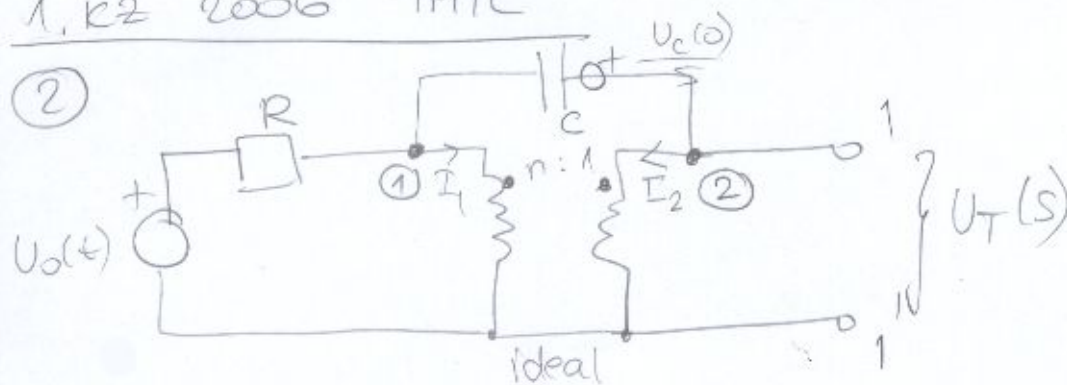

$$R=C=1$$

$$n=2$$

$$U_c(0)=1$$

$$U_0(t)=s(t) \rightarrow \frac{1}{s}$$

$$U_T(s), Z_T(s)=?$$

→ trazim $U_T(s) = U_2(s)$

$$U_1 = n U_2 = 2 U_2$$

$$I_1 = -\frac{1}{n} I_2 = -\frac{1}{2} I_2$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{U_1 - U_0}{R} + I_1 + \left(U_1 + \frac{U_c(0)}{s} - U_2 \right) \cdot sC = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \left(U_2 - U_1 - \frac{U_c(0)}{s} \right) \cdot sC + I_2 = 0$$

$$2U_2 - \frac{1}{s} - \frac{1}{2} I_2 + s \cdot \left[2U_2 + \frac{1}{s} - U_2 \right] = 0$$

$$\left(U_2 - 2U_2 - \frac{1}{s} \right) \cdot s + I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 1 + sU_2$$

$$2U_2 - \frac{1}{s} - \frac{1}{2} (1 + sU_2) + U_2 \cdot s + 1 = 0$$

$$2U_2 - \frac{1}{s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} sU_2 = 0$$

$$U_2 \left(2 + \frac{1}{2} s \right) = \frac{1}{s} + \frac{1}{2} = \frac{2+s}{2s}$$

$$U_2 = \frac{\frac{2+s}{2s}}{\frac{4+s}{2}} = \frac{2+s}{s(4+s)} = U_T(s)$$

$$Z_T(s) = \frac{U_T(s)}{I_T(s)} \quad U_2 = U_0(t) = 0 \quad U_c(0) = 0$$

$$2U_2 + I_1 + (2U_2 - U_2) \cdot s = 0 \Rightarrow I_1 = -\frac{1}{2} I_2$$


$$\textcircled{2} \quad (2U_2 - U_2) \cdot s + I_2 = 0 \Rightarrow Z_T(s) = \frac{U_2}{I_2} = -\frac{1}{s}$$

1. K2 2006 TM11

② ② transform $Z_T(s)$

$$C=R=1$$

$$n=2$$

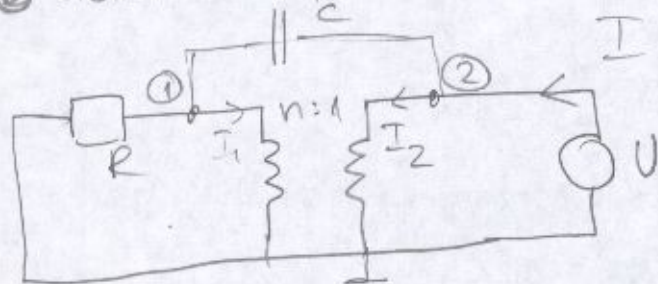

$$Z_T(s) = \frac{U}{I}$$

$$U_1 = nU_2 = 2U_2$$

$$I_1 = -\frac{1}{n} I_2 = -\frac{1}{2} I_2$$

$$U_2 = U$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{U_1}{R} + I_1 + (U_1 - U_2) sC = 0$$

$$\textcircled{2} \quad (U_2 - U_1) sC + I_2 - I = 0$$

$$\textcircled{2} \quad -U \cdot s + I_2 - I = 0$$

$$\textcircled{1} \quad 2U - \frac{1}{2} I_2 + U \cdot s = 0 \Rightarrow I_2 = 2U(2+s)$$

$$U s - 2U(2+s) + I = 0$$

$$U(s - 4 - 2s) + I = 0$$

$$\boxed{\frac{U}{I} = \frac{1}{4+s}} = Z_T(s)$$

$$u_0(t) = \sin(t); -\infty < t < \infty$$


$$E = 1$$

$$L = 1$$

$$R = 1$$


$$r = \sqrt{2}$$

$$u_2(t) = ?$$

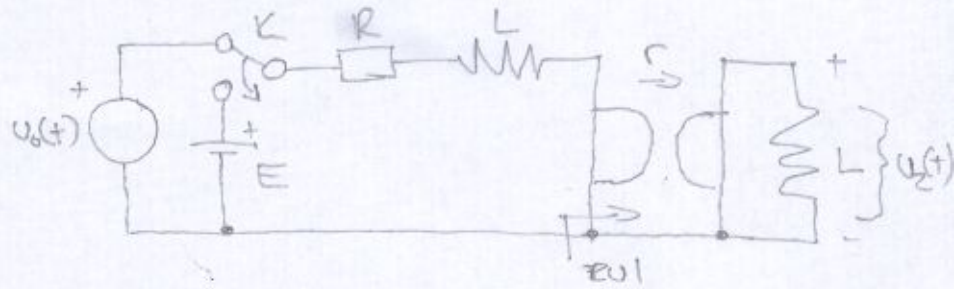

$$Z_{01} = r^2 \cdot \frac{1}{Z_2} \rightarrow \text{ulazni otpor giratora zaključenog impedancijom}$$

① $t < 0$

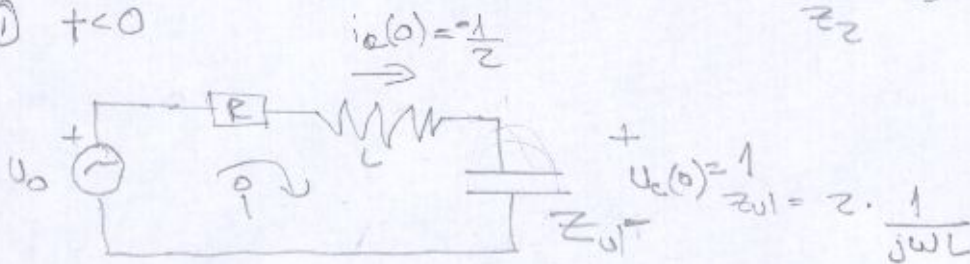


$$u_0 = i \cdot R + i \cdot j\omega L + i \cdot \frac{Z}{j\omega L}$$

$$i = \frac{u_0}{R + j\omega L + \frac{Z}{j\omega L}} = \frac{1}{1 + j + \frac{Z}{j}} = \frac{1}{1 - j} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ$$

$$\textcircled{t=0} \quad i = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = +\frac{1}{2}$$

$$u_{Z01} = i \cdot Z_{01} = \frac{1}{1-j} \cdot -Zj = \sqrt{2} \angle -45^\circ = \sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

② $t > 0$

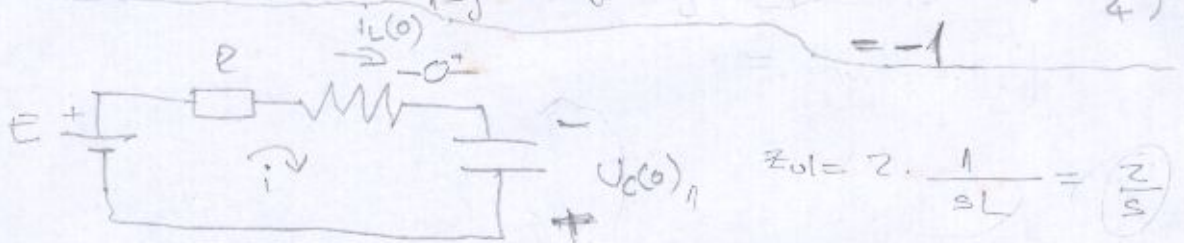

$$\frac{E}{s} = i \cdot R + i \cdot sL - L \cdot i(0) + \frac{1}{sC} \cdot i + \frac{u_2(0)}{s}$$

$$i = \frac{\frac{E}{s} + L \cdot i(0) - \frac{u_2(0)}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{s}}{1 + s + \frac{2}{s}} = \frac{s+4}{2s^2+2s+4}$$


ovo je dobro

$$u_2 = -r \cdot I_{g1}$$

$$= \frac{-\sqrt{2} \cdot (s+4)}{2s^2+2s+4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + \sqrt{7} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{14} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot \left(-7 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + \sqrt{7} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \right)$$

④ 1 str.
1,12 THU 2006

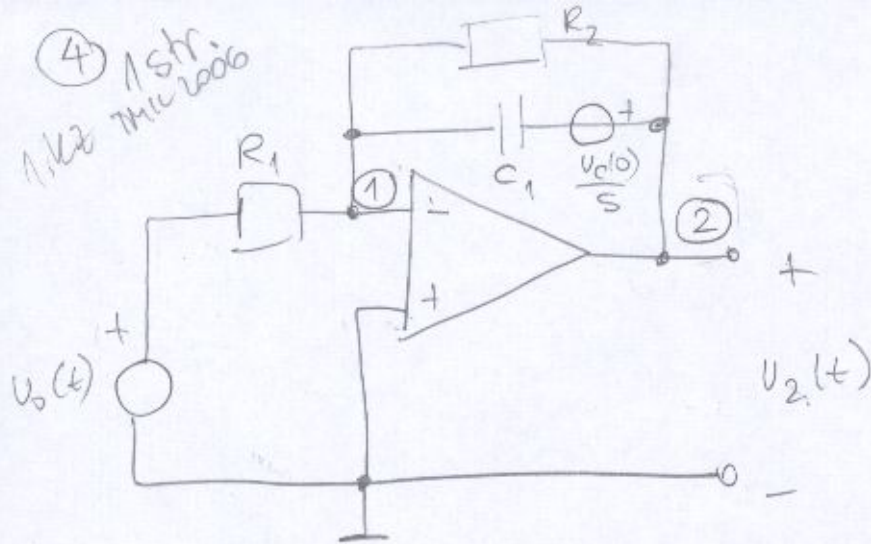

$$u_2(t) = ?$$

$$u_0(t) = S(t) \quad \text{---} \quad \frac{1}{s}$$

$$U_1 = 0$$

$$\frac{U_1 - U_0}{R_1} + \left[U_1 + \frac{U_c(0)}{s} - U_2 \right] \cdot sC_1 + \frac{U_1 - U_2}{R_2} = 0$$

$$-\frac{U_0}{R_1} + C_1 \cdot U_c(0) = U_2 \cdot sC_1 + \frac{U_2}{R_2}$$

slobodni $C_1 U_c(0) - \frac{U_0}{R_1}$ prisilni

$$U_2 = \frac{C_1 U_c(0) - \frac{U_0}{R_1}}{sC_1 + \frac{1}{R_2}}$$

$$U_{2\text{slob}}(s) = \frac{U_c(0)}{s + \frac{1}{C_1 R_2}} \rightarrow U_c(0) \cdot e^{-\frac{t}{C_1 R_2}}$$

$$U_{2\text{pris}}(s) = - \frac{U_0}{sC_1 R_1 + \frac{R_1}{R_2}} = - \frac{R_2}{s(sC_1 R_1 R_2 + R_1)}$$

$$= - \frac{1}{C_1 R_1} \cdot \frac{1}{s(s + \frac{1}{C_1 R_2})}$$

$$\frac{1}{s(s + \frac{1}{C_1 R_2})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{C_1 R_2}}$$

$$1 = A(s + \frac{1}{C_1 R_2}) + Bs$$

$$s=0 \quad A = A \cdot \frac{1}{C_1 R_2} \Rightarrow A = C_1 R_2$$


$$s = -\frac{1}{C_1 R_2} \quad 1 = -B \cdot \frac{1}{C_1 R_2} \Rightarrow B = -C_1 R_2$$

④ 1. k2 TML 2006




$$u_{2\text{pris}}(s) = -\frac{1}{C_1 R_1} \cdot \left[\frac{C_1 R_2}{s} + \frac{C_1 R_2}{s + \frac{1}{C_1 R_2}} \right]$$

$$= + \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(\frac{-1}{s} + \frac{1}{s + \frac{1}{C_1 R_2}} \right)$$
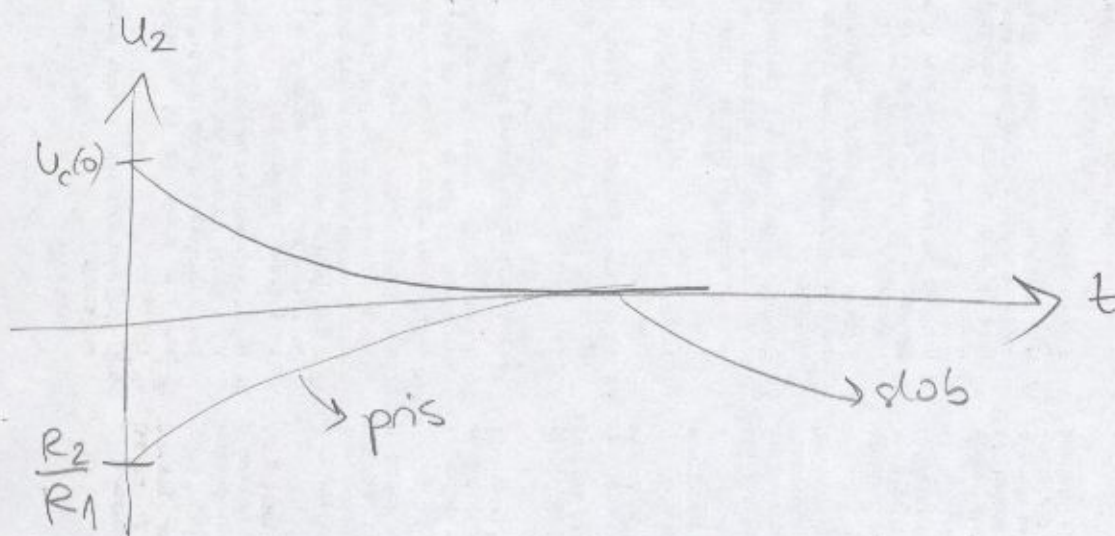
$$\rightarrow \frac{R_2}{R_1} (-1 + e^{-\frac{t}{C_1 R_2}})$$



⑤ 1.2.2006

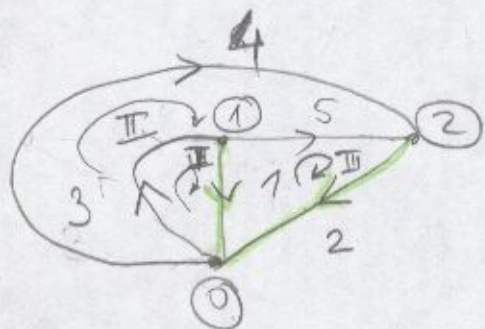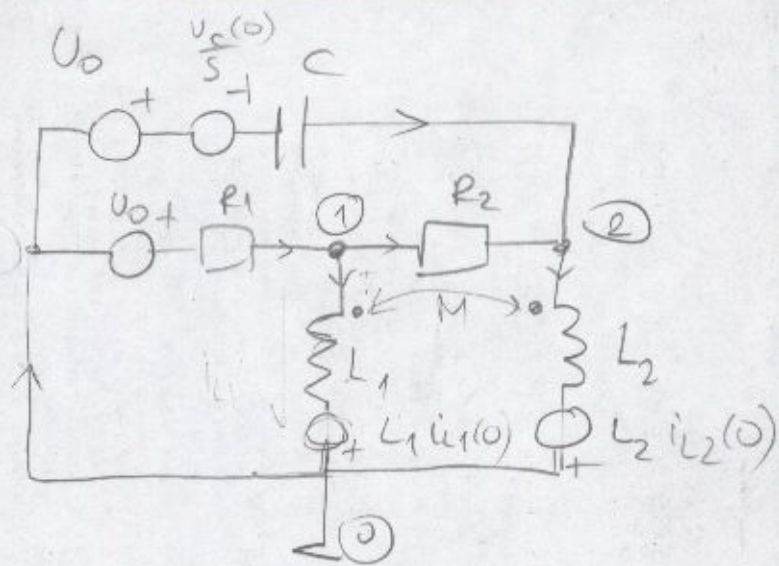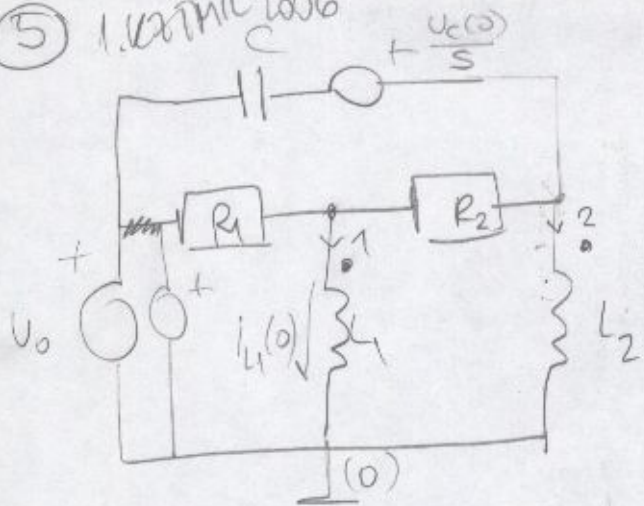

temeljni sustav gdje petlje = ?
 Z_m, E_m, Z_b, E_b
 regularna!

$$U_1 = U_{10} = -L_1 i_{L1}(0) + I_1 s L_1 + I_2 s M$$

$$U_2 = U_{20} = I_1 s M + I_2 s L_2 - L_2 i_{L2}(0)$$

$$U_3 = U_{01} = -U_0 + I_3 R_1$$

$$U_4 = U_{02} = -U_0 - \frac{U_C(0)}{s} + I_4 \frac{1}{sC}$$

$$U_b = Z_b I_b + E_b$$

$$U_5 = U_{12} = I_5 R_2$$

$$Z_b = \begin{bmatrix} sL_1 & sM & 0 & 0 & 0 \\ sM & sL_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix}$$

$$E_b = \begin{bmatrix} -L_1 i_{L1}(0) \\ -L_2 i_{L2}(0) \\ -U_0 \\ -U_0 - \frac{U_C(0)}{s} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{matrix} & \text{STA. GANE} & \text{SPONE} \\ \begin{matrix} R_1 \\ L_1 \\ L_2 \\ U_0 \\ E_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

1 2 3 4 5

(5) 2. str. 1. KZTMIL 2006

$$Z_m = S Z_b S^T$$

$$S Z_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} sL_1 & sM & 0 & 0 & 0 \\ sM & sL_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} sL_1 & sM & R_1 & 0 & 0 \\ sM & sL_2 & 0 & \frac{1}{sC} & 0 \\ -sL_1 + sM & -sM + sL_2 & 0 & 0 & R \end{bmatrix}$$

$$S Z_b S^T = \begin{bmatrix} sL_1 & sM & R_1 & 0 & 0 \\ sM & sL_2 & 0 & \frac{1}{sC} & 0 \\ -sL_1 + sM & -sM + sL_2 & 0 & 0 & R \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} sL_1 + R_1 & sM & -sL_1 + sM \\ sM & sL_2 + \frac{1}{sC} & -sM + sL_2 \\ -sL_1 + sM & -sM + sL_2 & sL_1 + sL_2 - 2sM + R \end{bmatrix}$$

$$E_m = -S \cdot E_b(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} L_1 i_{L_1}(0) \\ L_2 i_{L_2}(0) \\ U_0 \\ U_0 + \frac{U_C(0)}{s} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 i_{L_1}(0) + U_0 \\ L_2 i_{L_2}(0) + U_0 + \frac{U_C(0)}{s} \\ -L_1 i_{L_1}(0) + L_2 i_{L_2}(0) \end{bmatrix}$$