

Električni krugovi - Lab

Lab 6. Priprema Električni filtri 2. reda


Ime i Prezime: _____

Asistent: _____

Grupa: _____

Napomena: Ukoliko nema dovoljno prostora neka student doda list papira na kojemu će postupak koji je doveo do rješenja. **Lab Pripremu** treba odštampati dvostrano i popuniti je te pričvrstiti dodatnu stranicu papira pomoću spajalice. Popunjena **Lab Priprema** se predaje asistentu na početku laboratorijskih vježbi.

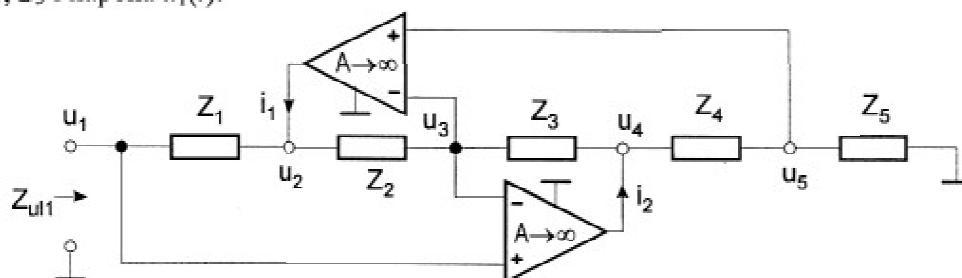1. Za električni krug prikazan slikom izračunati napone i struje operacijskih pojačala. Izvesti izraze za ovisnost napona $u_2(t)$, $u_4(t)$ i struja $i_1(t)$, $i_2(t)$ o vrijednostima impedancija Z_1 , Z_2 , ..., Z_5 i napona $u_1(t)$.



Slika 1 Opći konvertor impedancija (GIC).

$$U_2(s) = \left[1 - \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_3 \cdot Z_5} \right] \cdot U_1(s) \quad I_1(s) = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_5} U_1(s)$$

$$U_4(s) = \left[1 + \frac{Z_4}{Z_5} \right] \cdot U_1(s) \quad I_2(s) = - \frac{Z_3 + Z_4}{Z_3 \cdot Z_5} U_1(s)$$

IZVODI SU NA DODATNOJ STRANICI 1

2. Za električni krug prikazan slikom 1 izračunati napone $u_2(t)$, $u_4(t)$ i struje $i_1(t)$, $i_2(t)$ ako su zadane impedancije: $Z_1(s)=R_1$, $Z_2(s)=R_2$, $Z_3(s)=R_3$, $Z_4(s)=1/(sC_4)$, $Z_5(s)=R_5$ i vrijednosti elemenata $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=100\text{k}\Omega$, $R_3=1\text{k}\Omega$, $C_4=100\text{nF}$, $R_5=1\text{k}\Omega$. Koliki je ekvivalentni induktivitet L_{ekv} ? Ulazni napon je $u_1(t)=\sin 10^5 t$; $-\infty < t < \infty$.

$$u_2(t) = 10.05 \cdot \sin(10^5 t + 89.2^\circ) [\text{V}] = 10.05 \cdot \sin(10^5 t + 1.571 \text{ rad}) [\text{V}]$$

$$u_4(t) = 1.005 \sin(10^5 t - 5.71^\circ) [\text{V}]$$

$$i_1(t) = 10.1 \sin(10^5 t + 180^\circ) [\text{mA}]$$

$$i_2(t) = 1.05 \cdot \sin(10^5 t + 179.3^\circ) [\text{mA}]$$


$$L_{ekv} = 1 \text{ mH}$$

IZVODI SU NA DODATNOJ STRANICI 1

Da bi električni krug na slici 1 mogao ispravno raditi, operacijska pojačala moraju biti u svom tzv. linearnom području rada. To znači da naponi na izlazima operacijskih pojačala $u_2(t)$ i $u_4(t)$ ne bi smjeli premašiti iznos od $\pm 10V$ (ako je izvor napajanja jednak $\pm 12V$), a izlazne struje $i_1(t)$ i $i_2(t)$ ne bi smjele biti veće od $\pm 20mA$. Da li električni krug na slici 1 sa uvrštenim elementima i zadanom pobudom kao u ovom primjeru, ispunjava uvjete ispravnog rada?

DA! - Napon $u_2(t)$ ima $U_{2max} = 10.1V \approx 10V$
 - Napon $U_{4max} = 1.005V < 10V$
 - $I_{1max} = 10.1mA < 20mA$
 - $I_{2max} = 1.05mA < 20mA$

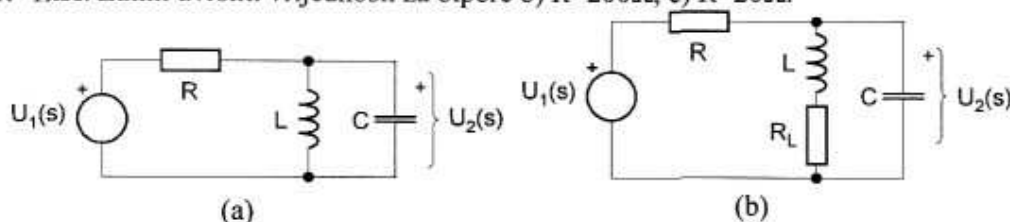3. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) izračunati naponske prijenosne funkcije $T(s) = U_2(s)/U_1(s)$, ako su zadane vrijednosti elemenata $L=1mH$, $R_L=10\Omega$, $C=100nF$ i a) $R=1k\Omega$. Zatim uvrstiti vrijednosti za otpore b) $R=200\Omega$, c) $R=20\Omega$.



Slika 2 Pasivni RLC pojasno-propusni filter 2. reda.

IZVODI I RJEŠENJA NA DODATNIM LISTOVIMA 3 I 4

Rješenje: a)

b)

c)

PRIJENOSNE FUNKCIJE

Slika (a)

$$T(s) = \frac{\frac{1}{RC} s}{s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC}}$$

Slika (b)

$$T(s) = \frac{\frac{1}{C} \left(s + \frac{R_L}{L} \right)}{s^2 + s \frac{R \cdot R_L \cdot C + L}{RLC} + \frac{R + R_L}{RLC}}$$

4. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) uz zadane vrijednosti elemenata $L=1mH$, $R_L=10\Omega$, $C=100nF$ i a) $R=1k\Omega$, b) $R=200\Omega$, c) $R=20\Omega$ izračunati i nacrtati odziv na Step $u_1(t)=S(t)$.

Rješenje: a)

b)

c)

IZVODI, RJEŠENJA I SKICE ODZIVA SU NA DODATNIM LISTOVIMA BR 5 do 11


5. Za električne krugove prikazane slikom 2(a) i (b) uz zadane vrijednosti elemenata $L=1mH$, $R_L=10\Omega$, $C=100nF$ i a) $R=1k\Omega$, b) $R=200\Omega$, izračunati i nacrtati amplitudno-frekvencijsku karakteristiku. Za električni krug na slici 2(a) uz iste elemente: kolika je širina pojasa propuštanja B , koliki su Q-faktor i centralna frekvencija ω_0 ?

Rješenje: a)

b)

IZVODI, RJEŠENJA I SKICE AMPLITUDNO-FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE SU NA DODATNIM STRANICAMA BR. 12 do 17

1.

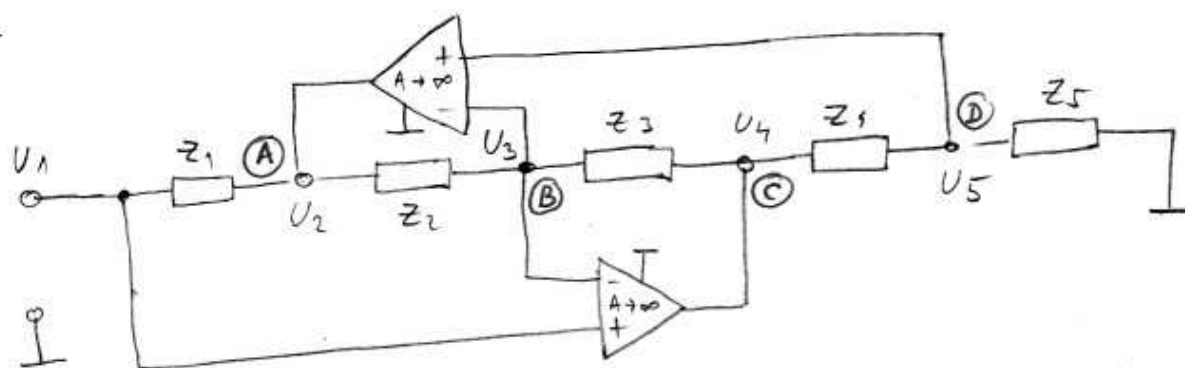

OP ima: 1) $R_{ul} \rightarrow \infty \rightarrow$ STRUJE NA ULAZIMA SU 0
 2) $A_v \rightarrow \infty \rightarrow U_+ = U_-$ tj. $U_1 = U_3 = U_5$

Napišemo KZS za čvorove A, B, C i D

$$\textcircled{A} \quad I_1 = \frac{U_2 - U_1}{Z_1} + \frac{U_2 - U_1}{Z_2}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{U_2 - U_1}{Z_1} = \frac{U_1 - U_4}{Z_3}$$

$$\textcircled{C} \quad I_2 = \frac{U_4 - U_1}{Z_3} + \frac{U_4 - U_1}{Z_4}$$

$$\textcircled{D} \quad \frac{U_4 - U_1}{Z_4} = \frac{U_1}{Z_5}$$

$$I_2 \textcircled{D} \rightarrow U_4(s) = \left(1 + \frac{Z_4}{Z_5}\right) \cdot U_1(s)$$

$$I_2 \textcircled{B} \rightarrow (U_2 - U_1)Z_3 = \left(U_1 - U_1 \frac{Z_4}{Z_5} - U_1\right) \cdot Z_2$$

$$U_2 Z_3 = U_1 \left(Z_3 - \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_5}\right) \quad | : Z_3$$

$$U_2(s) = \left(1 - \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_3 \cdot Z_5}\right) \cdot U_1(s)$$

$$I_2 \textcircled{A} \rightarrow I_1 = (U_1 - U_2) \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right)$$

$$I_1 = \left(U_1 - U_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_3 \cdot Z_5} \cdot U_1\right) \cdot \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 \cdot Z_2}$$

$$I_1(s) = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5} \cdot U_1(s)$$

$$I_2 \textcircled{C} \rightarrow I_2 = (U_4 - U_1) \cdot \left(\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4}\right) = \left(U_1 - U_1 \frac{Z_4}{Z_5} - U_1\right) \cdot \frac{Z_3 + Z_4}{Z_3 \cdot Z_4}$$

$$I_2(s) = -\frac{Z_3 + Z_4}{Z_3 Z_5} \cdot U_1(s)$$

$$\begin{aligned} Z_1 &= Z_1(s) \\ Z_2 &= Z_2(s) \\ Z_3 &= Z_3(s) \\ Z_4 &= Z_4(s) \\ Z_5 &= Z_5(s) \end{aligned}$$

②

$$Z_1(s) = R_1 = 10^3 \Omega$$

$$Z_2(s) = R_2 = 10^5 \Omega$$

$$Z_3(s) = R_3 = 10^3 \Omega$$

$$Z_4(s) = 1/(sC_4) \longrightarrow Z_4 = \frac{1}{j\omega C_4} = \frac{1}{j \cdot 10^5 \cdot 10^{-7}} = \frac{1}{j100} = \frac{1}{100} \angle 180^\circ$$

$$Z_5(s) = R_5 = 10^2 \Omega$$

$$u_1(t) = 114 \cdot 10^5 t \longrightarrow \omega = 10^5 \text{ rad/s}, U = 1 \angle 0^\circ$$

$$u_2(t), u_4(t), i_1(t), i_2(t), L_{ekv} = ?$$

$$U_2 = \left(1 - \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_5}\right) \cdot U_1 = \left(1 - \frac{10^5 \cdot (-j100)}{10^3 \cdot 10^3}\right) \cdot 1 \angle 0^\circ = (1 + j10) = 10.05 \angle 84.2^\circ \text{ V}$$

$$= 10.05 \angle 1.47 \text{ rad (V)}$$

$$u_2(t) = 10.05 \cdot 114 (10^5 t + 84.2^\circ)$$

$$u_2(t) = 10.05 \cdot 114 (10^5 t + 1.471 \text{ rad})$$

$$U_4 = \left(1 + \frac{Z_4}{Z_5}\right) U_1 = \left(1 + \frac{-j100}{10^3}\right) \cdot 1 \angle 0^\circ = 1 - j0.1 = 1.005 \angle -5.71^\circ$$

$$u_4(t) = 1.005 \cdot 114 (10^5 t - 5.71^\circ)$$

$$I_1 = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot Z_5}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5} \cdot U_1 = \frac{(10^3 + 10^5) \cdot (-j100)}{10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^3} \cdot 1 \angle 0^\circ =$$

$$I_1 = 0 - j0.0101 \text{ A} = -j10.1 \text{ mA} = 10.1 \angle 180^\circ$$

$$i_1(t) = 10.1 \sin(10^5 t + 180^\circ)$$

$$I_2 = -\frac{Z_1 + Z_4}{Z_2 \cdot Z_5} \cdot U_1 = -\frac{10^3 - j100}{10^3 \cdot 10^3} \cdot 1 \angle 0^\circ = -0.001 + j0.0001 \text{ A}$$

$$I_2 = -1 + j0.1 \text{ mA} = 1.05 \angle 175.3^\circ \text{ mA}$$

$$i_2(t) = 1.05 \cdot \sin(10^5 t + 175.3^\circ)$$

$$L_{ekv} = \frac{R_1 \cdot R_3 \cdot R_5 \cdot C_4}{R_2} = \frac{10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \cdot 10^{-7}}{10^5} = 10^{-3} \text{ H} = 1 \text{ mH}$$

③ SLIKA (a)

$$z_1 = R, \quad z_2 = sL \parallel (1/sC) = \frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{L}{C}}{\frac{s^2 LC + 1}{sC}} = \frac{sL}{s^2 LC + 1}$$

$$T(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_2}{z_1 + z_2} = \frac{\frac{sL}{s^2 LC + 1}}{R + \frac{sL}{s^2 LC + 1}} = \frac{sL}{s^2 RLC + R + sL}$$

$$T(s) = \frac{s \frac{1}{RC}}{s^2 + s \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

SLIKA (b)

$$z_1 = R, \quad z_2 = (R_L + sL) \parallel (1/sC) = \frac{(R_L + sL) \cdot (\frac{1}{sC})}{R_L + sL + \frac{1}{sC}}$$

$$= \frac{R_L + sL}{R_L \cdot C \cdot s + s^2 LC + 1}$$

$$T(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_2}{z_1 + z_2} = \frac{\frac{R_L + sL}{s^2 LC + sR_L C + 1}}{R + \frac{R_L + sL}{s^2 LC + sR_L C + 1}} =$$

$$= \frac{R_L + sL}{s^2 RLC + sR \cdot R_L C + R + R_L + sL} =$$

$$= \frac{R_L + sL}{RLC \left(s^2 + s \frac{R \cdot R_L C + L}{RLC} + \frac{R + R_L}{RLC} \right)} =$$

$$T(s) = \frac{\frac{1}{RC} s + \frac{R_L}{RLC}}{s^2 + s \frac{R \cdot R_L C + L}{RLC} + \frac{R + R_L}{RLC}}$$

3 - NASTAVAN

UVRŠTANJE VRIJEDNOSTI

$$L = 1 \text{ mH} = 10^{-3}$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$C = 100 \text{ nF} = 10^{-7}$$

SLIKA (a)

a) $R = 10^3 \Omega$

$$T(s) = \frac{s \cdot \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-7}}}{s^2 + s \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-7}} + \frac{1}{10^{-3} \cdot 10^{-7}}} = \frac{10^4 \cdot s}{s^2 + 10^4 s + 10^{10}}$$

b) $R = 200 \Omega$

$$T(s) = \frac{s \cdot \frac{1}{200 \cdot 10^{-7}}}{s^2 + s \frac{1}{200 \cdot 10^{-7}} + \frac{1}{10^{-3} \cdot 10^{-7}}} = \frac{5 \cdot 10^4 s}{s^2 + 5 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$$

c) $R = 20 \Omega$

$$T(s) = \frac{50 \cdot 10^4 s}{s^2 + 50 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$$

SLIKA (b)

a) $R = 1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega$

$$T(s) = \frac{\frac{1}{10^3 \cdot 10^{-7}} s + \frac{10}{10^3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-7}}}{s^2 + s \frac{10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-7} + 10^{-2}}{10^3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-7}} + \frac{10^3 + 10}{10^3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-7}}}$$

$$T(s) = \frac{10^4 s + 10^6}{s^2 + 2 \cdot 10^4 s + 1.01 \cdot 10^{10}}$$

b) $R = 200 \Omega$

$$T(s) = \frac{5 \cdot 10^4 s + 5 \cdot 10^6}{s^2 + 6 \cdot 10^4 s + 1.05 \cdot 10^{10}}$$

c) $R = 20 \Omega$

$$T(s) = \frac{50 \cdot 10^4 s + 50 \cdot 10^6}{s^2 + 5.1 \cdot 10^4 s + 1.5 \cdot 10^{10}}$$

④ SLIKA (a)

a) $T(s) = \frac{10^4 s}{s^2 + 10^4 s + 10^{10}}$, $U_1(s) = \frac{1}{s}$

$$U_2(s) = \frac{10^4}{s^2 + 10^4 s + 10^{10}}$$


Počevni: $Sp_{1,2} = \frac{10^4}{2} \pm \sqrt{\frac{10^8}{4} - \frac{1 \cdot 10}{4}}$

$$Sp_{1,2} = 5000 \pm j 99875$$

$$U_2(s) = \frac{10^4}{(s + 5000)^2 + 99875^2} = \frac{10000}{99875} \cdot \frac{99875}{(s + 5000)^2 + 99875^2}$$

$$u_2(t) = 0.1 \cdot e^{-5000t} \cdot \sin 99875 t \rightarrow \text{perioda } T = 62.8 \mu s$$

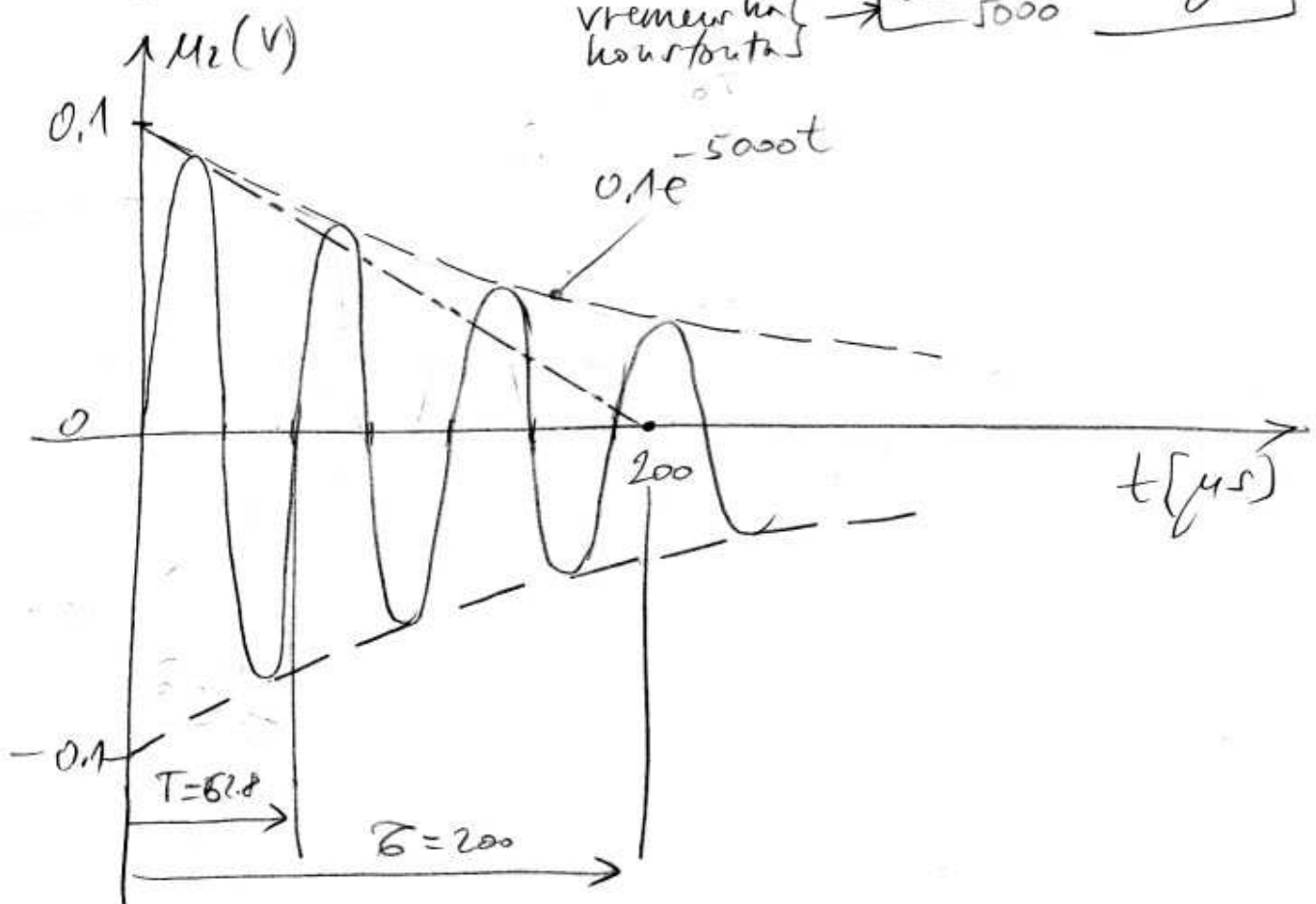vremenska konstanta $\rightarrow \tau = \frac{1}{5000} = 200 \mu s$



④ slika(a)

b) $R = 200 \Omega$ $T(s) = \frac{5 \cdot 10^4 s}{s^2 + 5 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$, $U_1(s) = \frac{1}{s}$

$$U_2(s) = \frac{5 \cdot 10^4}{s^2 + 5 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$$

polovi: $s_{1,2} = -25000 \pm j96825 = \sigma_p \pm j\omega_p$


$$U_2(s) = \frac{50000}{(s + 25000)^2 + 96825^2}$$

$$U_2(s) = \frac{50000}{96825} \cdot \frac{96825}{(s + 25000)^2 + 96825^2}$$

$$u_2(t) = 0.516 \cdot e^{-25000t} \cdot \sin(96825t)$$

$\tau = 40 \mu s$

$\omega = 96825 \rightarrow T = \frac{96825}{2\pi} = 64 \mu s$

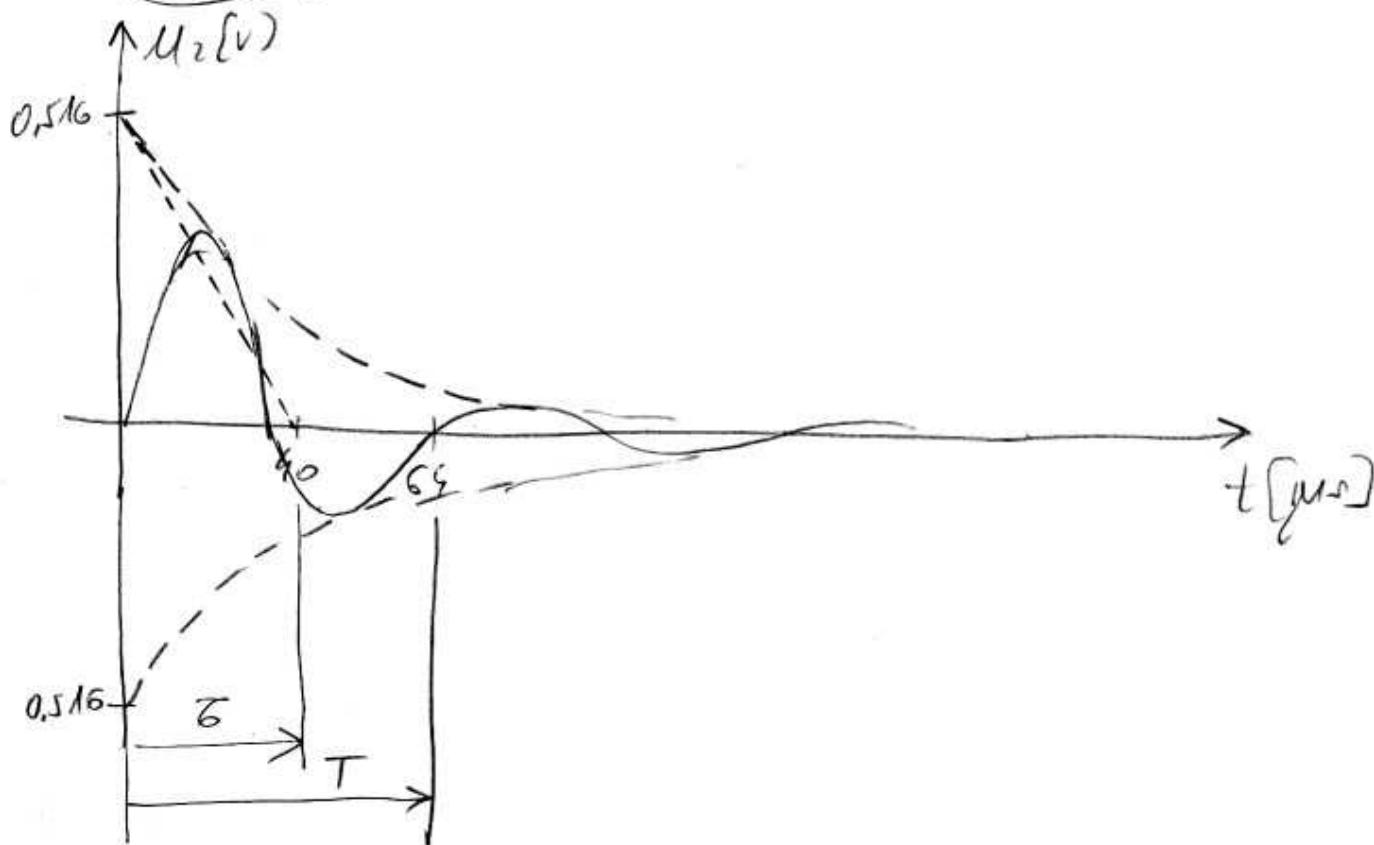

Lab 6 - PMPREMA - dodatni kvrt 7

④ rliha (a)

SLUČAJ C) $R=20\Omega$, $T(s) = \frac{50 \cdot 10^4 s}{s^2 + 50 \cdot 10^4 s + 10^{10}}$, $U_1(s) = \frac{1}{s}$

$s_{p1} = -20871$ } POLOVI REALNI I NEGATIVNI
 $s_{p2} = -479129$ } (STABILAN ODEIV)


$$U_2(s) = \frac{50000}{(s+20871)(s+479129)} = \frac{K}{(s+a)(s+b)}$$

$$= \frac{K}{b-a} \cdot \frac{b-a}{(s+a)(s+b)} \rightarrow \frac{K}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$$

$$U_2(s) = \frac{50000}{479129 - 20871} \cdot \frac{479129 - 20871}{(s+20871)(s+479129)}$$

$$U_2(t) = 0.109 \cdot (e^{-20871t} - e^{-479129t})$$

$\tau_1 = 301 \mu s$ $\tau_2 = 13.1 \mu s$

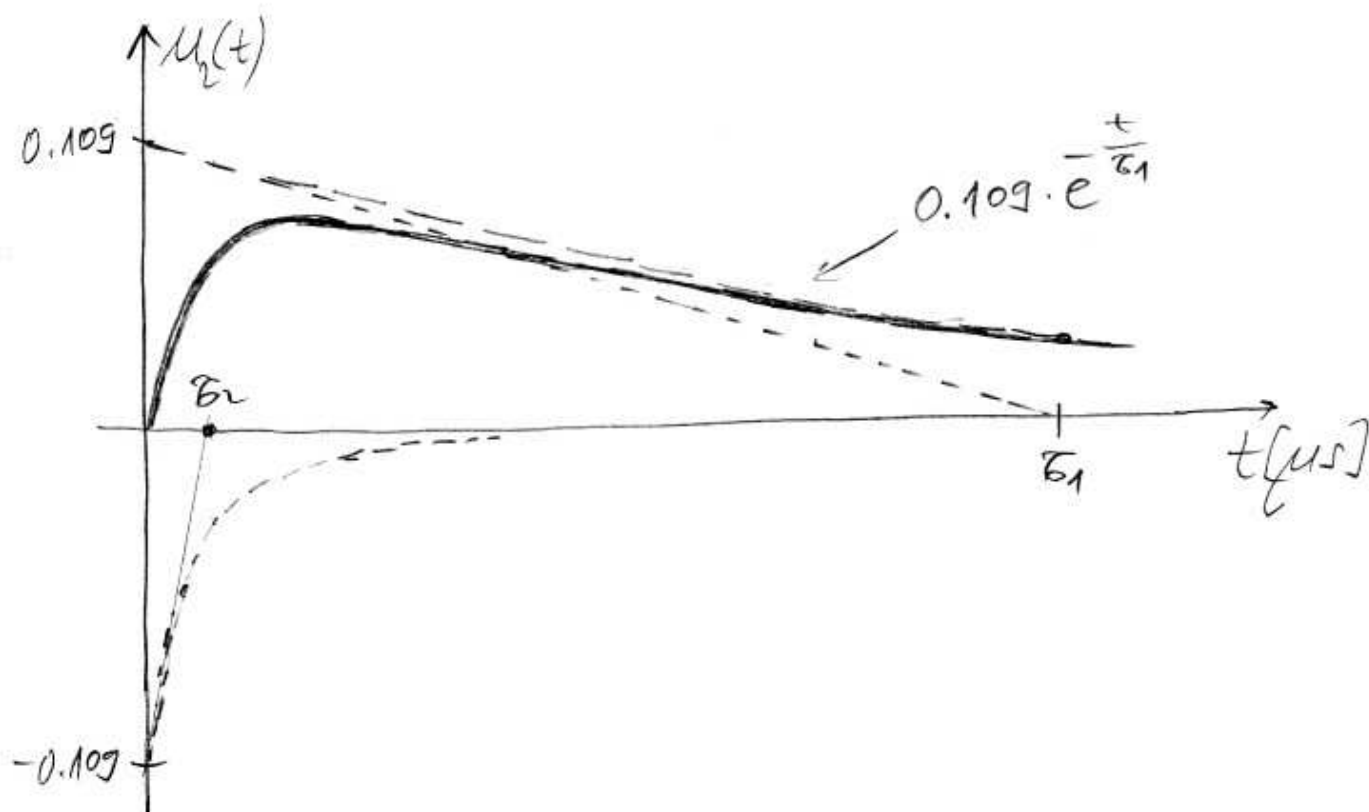

Lab 6 - priprema - DODATNI LIKT

④ SLIKA(b)

a) $R = 1 \text{ k}\Omega$, $T(s) = \frac{10^4 s + 10^6}{s^2 + 2 \cdot 10^4 s + 1.01 \cdot 10^{10}}$, $U_1(s) = \frac{1}{s}$

$$U_2(s) = \frac{10^4}{s^2 + 2 \cdot 10^4 s + 1.01 \cdot 10^{10}} + \frac{10^6}{s(s^2 + 2 \cdot 10^4 s + 1.01 \cdot 10^{10})}$$

$$[s_{p1,2} = -10^4 \pm j10^5] \quad \text{LIJEVA POLURAVNINA}$$

Dobije se oblik:

$$U_2(s) = \frac{K_1}{s^2 + 2ab s + b^2} + \frac{K_2}{s(s^2 + 2ab s + b^2)} =$$

$$= \frac{K_1}{b^2} \cdot \frac{b^2}{s^2 + 2ab s + b^2} + \frac{K_2}{b^2} \cdot \frac{b^2}{s(s^2 + 2ab s + b^2)}$$

i odatle

$$u_2(t) = \frac{K_1}{b^2} \cdot \frac{b}{\sqrt{1-a^2}} \cdot e^{-abt} \cdot \sin(b\sqrt{1-a^2}t) +$$

$$+ \frac{K_2}{b^2} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \cdot e^{-abt} \cdot \sin(b\sqrt{1-a^2}t + \cos^{-1}a) \right]$$

$$K_1 = 10^4, \quad K_2 = 10^6$$

$$\left. \begin{array}{l} 2ab = 2 \cdot 10^4 \\ b^2 = 1.01 \cdot 10^{10} \end{array} \right\} \begin{array}{l} a = 0.09995 \\ b = 1.005 \cdot 10^5 = 100500 \end{array}$$

$$u_2(t) \approx 0.1 \cdot e^{-10^4 t} \cdot \sin(10^5 t) + 10^{-4} \left[1 - 1.005 \cdot e^{-10^4 t} \cdot \sin(10^5 t + 84.3^\circ) \right]$$


(1000 PUTA MANJE OD PRVOG ČLANA)
 $t \approx 0$

$$u_2(t) \approx 0.1 \cdot e^{-10^4 t} \cdot \sin(10^5 t)$$

④ SLIKA (b)

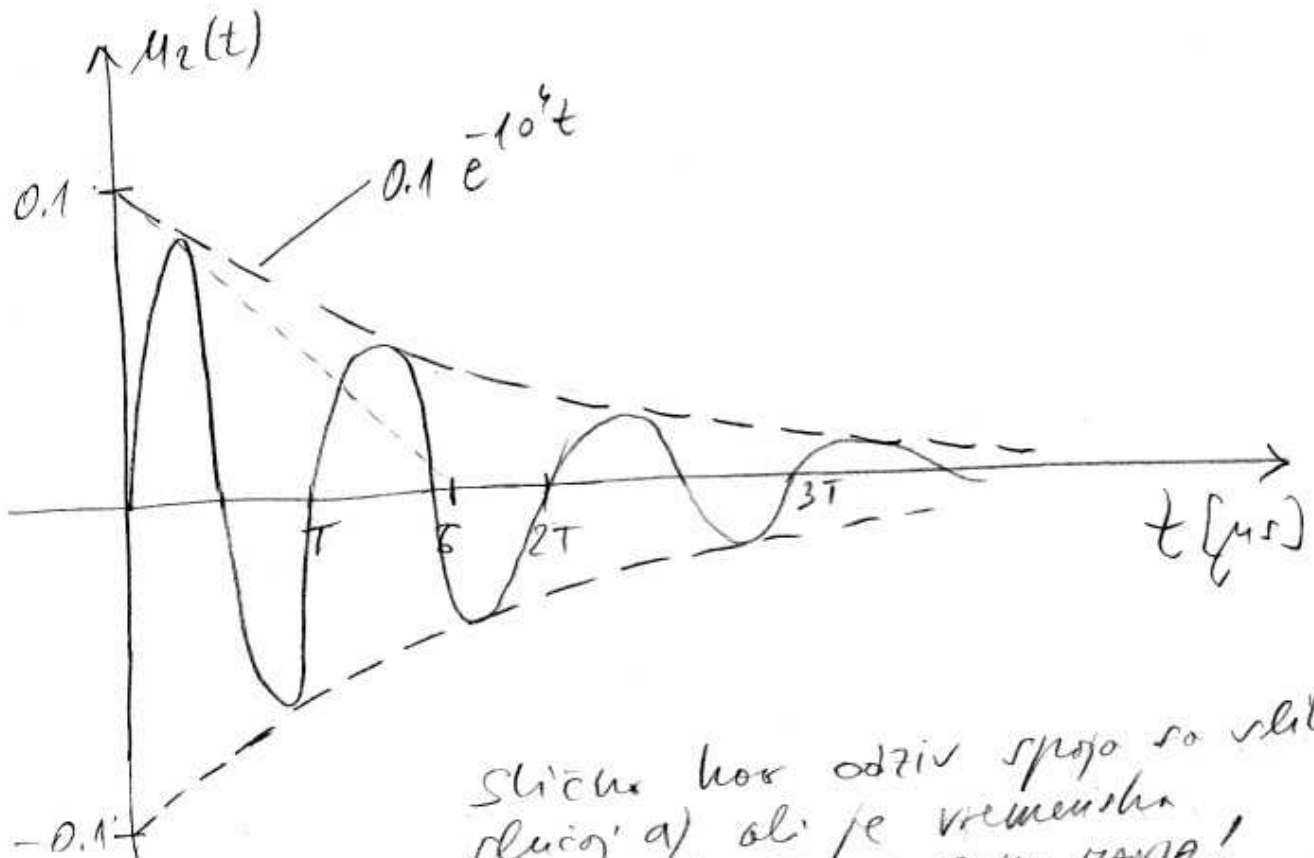a) $= 1 \text{ k}\Omega$ slika odziva

$$u_2(t) \approx 0.1 e^{-10^4 t} \sin(10^5 t) \rightarrow \tau = 100 \mu\text{s}, T = 62.8 \mu\text{s}$$



Slika kot odziv spaja s sliko (a).
Slika a) ali je vremenska
konstanta τ DVOSTRUK MANJA!

④ 5.6.1a (b)

b) $R = 200 \Omega$, $T(s) = \frac{5 \cdot 10^4 s + 5 \cdot 10^6}{s^2 + 6 \cdot 10^4 s + 1.05 \cdot 10^{10}}$, $U_1(s) = \frac{1}{s}$

$$U_2(s) = \frac{5 \cdot 10^4}{s^2 + 6 \cdot 10^4 s + 1.05 \cdot 10^{10}} + \frac{5 \cdot 10^6}{s(s^2 + 6 \cdot 10^4 s + 1.05 \cdot 10^{10})}$$

(polovi: $s_{p1,2} = -3 \cdot 10^4 \pm j9.79 \cdot 10^4$)

$$U_2(s) = \frac{K_1}{b^2} \cdot \frac{b^2}{s^2 + 2ab s + b^2} + \frac{K_2}{b^2} \cdot \frac{b^2}{s(s^2 + 2ab s + b^2)}$$

$$\left. \begin{array}{l} K_1 = 5 \cdot 10^4, K_2 = 5 \cdot 10^6, 2ab = 6 \cdot 10^4 \\ b^2 = 1.05 \cdot 10^{10} \end{array} \right\} \begin{array}{l} a = 0.293 \\ b = 1.025 \cdot 10^5 \end{array}$$

KAO NA PRETHODNOJ STRANICI DOPILJEMO


$$u_2(t) = \frac{K_1}{b} \cdot \frac{e^{-abt}}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \sin(b\sqrt{1-a^2}t) + \frac{K_2}{b^2} \left[1 - \frac{e^{-abt}}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \sin(b\sqrt{1-a^2}t + \arccos a) \right]$$

$$u_2(t) = 0.51 \cdot e^{-3 \cdot 10^4 t} \cdot \sin(9.8 \cdot 10^4 t) + 4.759 \cdot 10^{-4} \left[1 - 1.046 \cdot e^{-3 \cdot 10^4 t} \cdot \sin(9.8 \cdot 10^4 t + 73^\circ) \right]$$

zanemarimo

$$u_2(t) \approx 0.51 \cdot e^{-3 \cdot 10^4 t} \cdot \sin(9.8 \cdot 10^4 t)$$

$$\tau = 33.3 \mu s, T = 64.1 \mu s$$

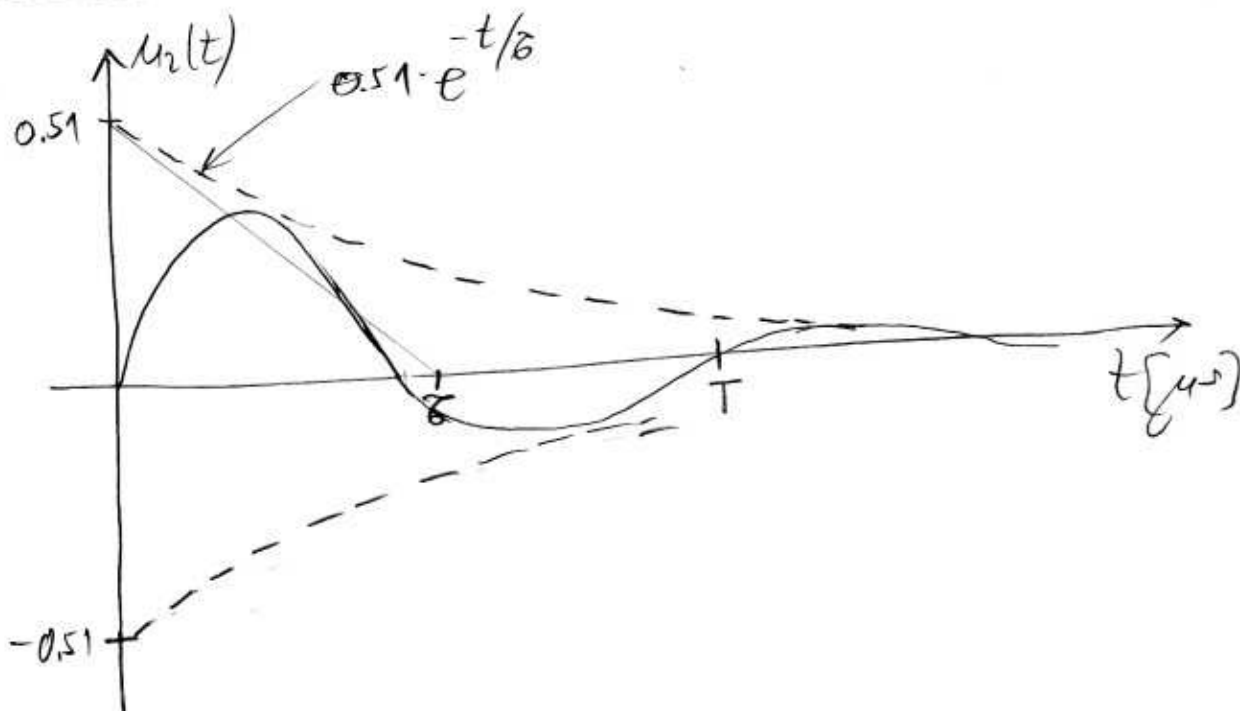

Lab 6 - priprema - DODATNI LIST 11

④ zliha(b)

c) $R = 20 \Omega$, $T(s) = \frac{50 \cdot 10^3 s + 50 \cdot 10^5}{s^2 + 5 \cdot 1 \cdot 10^5 s + 1.5 \cdot 10^{10}}$, $U_2(s) = \frac{1}{s}$

$$U_2(s) = \frac{50 \cdot 10^3}{s^2 + 5 \cdot 1 \cdot 10^5 s + 1.5 \cdot 10^{10}} + \frac{50 \cdot 10^5}{s(s^2 + 5 \cdot 1 \cdot 10^5 s + 1.5 \cdot 10^{10})}$$

počovi: $s_{p1} = 0$, $s_{p2} = -3.13 \cdot 10^4$, $s_{p3} = -4.79 \cdot 10^5$

$$U_2(s) = \frac{K_1}{(s+a)(s+b)} + \frac{K_2}{s(s+a)(s+b)}$$

$$U_2(s) = \frac{K_1}{b-a} \cdot \frac{b-a}{(s+a)(s+b)} + \frac{K_2}{b-a} \cdot \frac{b-a}{s(s+a)(s+b)}$$

$$u_2(t) = \frac{K_1}{b-a} \cdot (e^{-at} - e^{-bt}) + \frac{K_2}{b-a} \cdot \left(\frac{1}{ab} - \frac{e^{-at}}{a(b-a)} - \frac{e^{-bt}}{b(a-b)} \right)$$

$$u_2(t) = \frac{K_1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt}) + \frac{K_2}{(b-a) \cdot ab} \cdot \left(1 - \frac{b}{b-a} e^{-at} + \frac{a}{b-a} e^{-bt} \right)$$

$K_1 = 5 \cdot 10^5$, $K_2 = 5 \cdot 10^7$, $a = 3.13 \cdot 10^4$, $b = 4.79 \cdot 10^5$

$$u_2(t) = 1.12 (e^{-3.14 \cdot 10^4 t} - e^{-4.79 \cdot 10^5 t}) +$$

$$+ 7.45 \cdot 10^{-9} (1 - 1.07 \cdot 10^{-3.13 \cdot 10^4 t} + 0.07 \cdot e^{-4.79 \cdot 10^5 t})$$


ZANEMARIVO (≈ 0)

$$u_2(t) = 1.12 \cdot (e^{-3.14 \cdot 10^4 t} - e^{-4.79 \cdot 10^5 t})$$

④ (b), c), NASTAVAK Lab 6 - priprava DODATNI LIST 12

$$u_2(t) = 1.12 \cdot (e^{-3.14 \cdot 10^4 t} - e^{-4.79 \cdot 10^5 t}) = 1.12 (e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2})$$
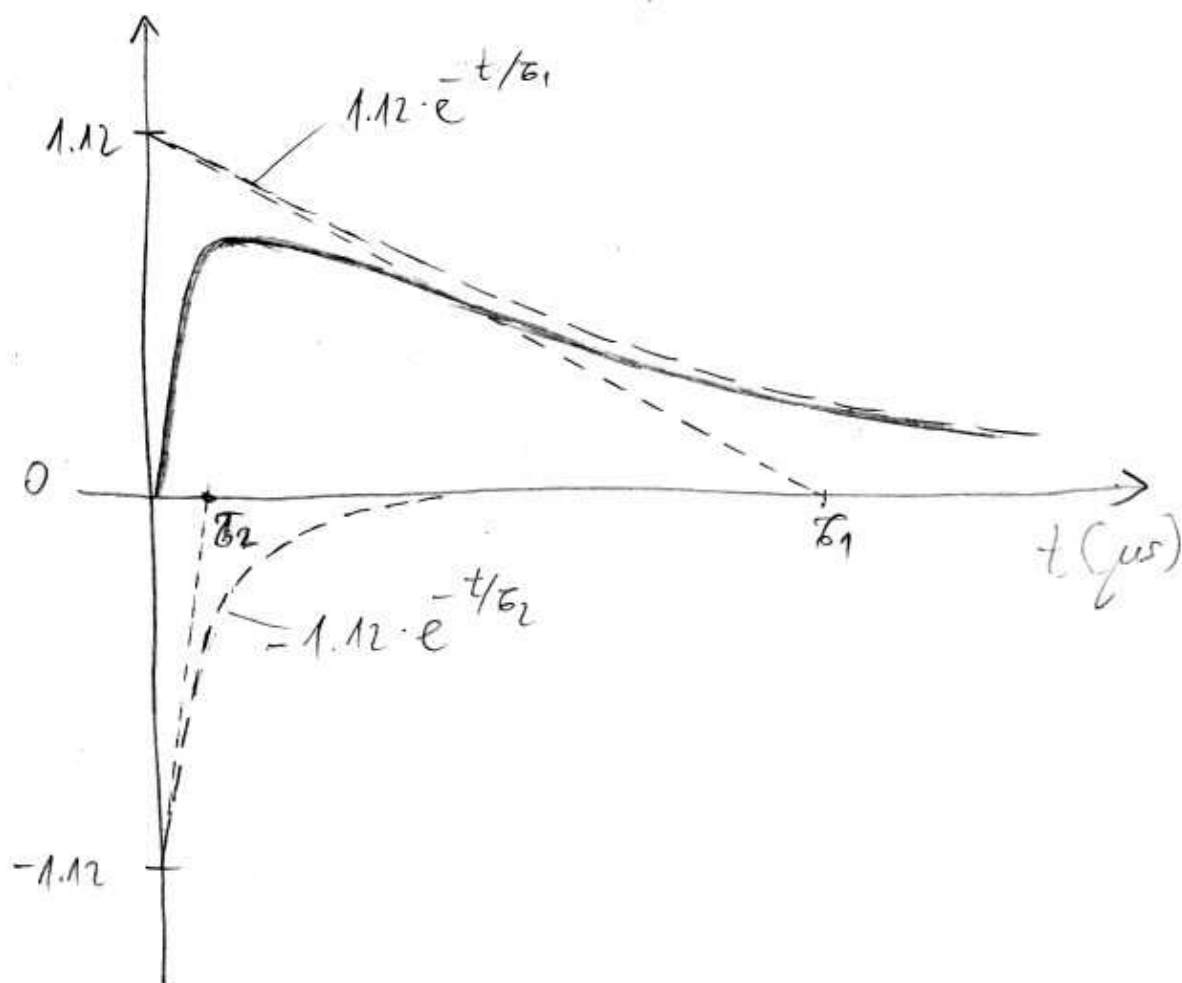
$$\tau_1 = 31.85 \mu s, \quad \tau_2 = 2.088 \mu s$$



⑤ slučaj 2(a) a) $R = 1 \text{ k}\Omega$

$$T(s) = \frac{10^4 s}{s^2 + 10^4 s + 10^{10}}$$

Opći oblik prijenosne funkcije PP filtra 2. reda je:

$$H_{pp}(s) = K \cdot \frac{s \frac{\omega_p}{Q_p}}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2}$$

$$\omega_p^2 = 10^{10} \rightarrow \boxed{\omega_p = 10^5} \Rightarrow \text{maksimum kod } \omega = \omega_p = 10^5 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = 10^4 \rightarrow \boxed{Q_p = \frac{\omega_p}{10^4} = 10} \quad Q\text{-faktor govori o širini pojasa B}$$

$$K \cdot \frac{\omega_p}{Q_p} = 10^4 \rightarrow \boxed{K = 1}$$

- Amplitudna frekvencijska karakteristika

$$|A_{pp}(\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + Q_p^2 \left(\frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 100 \left(\frac{\omega}{10^5} - \frac{10^5}{\omega} \right)^2}}$$

- Tok $A_{pp}(\omega)$:
- $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow A_{pp}(\omega) \rightarrow 0$
 - $\omega < \omega_p \Rightarrow A_{pp}(\omega) \rightarrow \text{RASTE}$
 - $\omega = \omega_p \Rightarrow A_{pp}(\omega) = 1 \quad (\text{MAKSIMUM})$
 - $\omega > \omega_p \Rightarrow A_{pp}(\omega) \rightarrow \text{PADA}$
 - $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow A_{pp}(\omega) \rightarrow 0$

⑤ NASTAVAK

- Granicne frekvencije: uget $a_{pp}(\omega) = \frac{K}{\sqrt{2}} = 0.707$

$$\omega_{g,d} = \omega_p \sqrt{1 + \underbrace{\frac{1}{4Q_p^2}}_{\approx 0}} \pm \frac{\omega_p}{2Q_p} = 10^5 \pm 5 \cdot 10^3$$

$$\omega_d = 10^5 - 5 \cdot 10^3 = 95 \cdot 10^3 = 95000 \text{ [rad/s]}$$


$$\omega_g = 10^5 + 5 \cdot 10^3 = 105 \cdot 10^3 = 105000 \text{ [rad/s]}$$

- ŠIRINA POJASA PROPUŠTAJNOŠĆI

$$B = \omega_g - \omega_d = 105 \cdot 10^3 - 95 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^3 = 5000 \text{ [rad/s]}$$

$$(\text{ili } B = \frac{\omega_p}{Q_p} = 5000 \text{ [rad/s]})$$

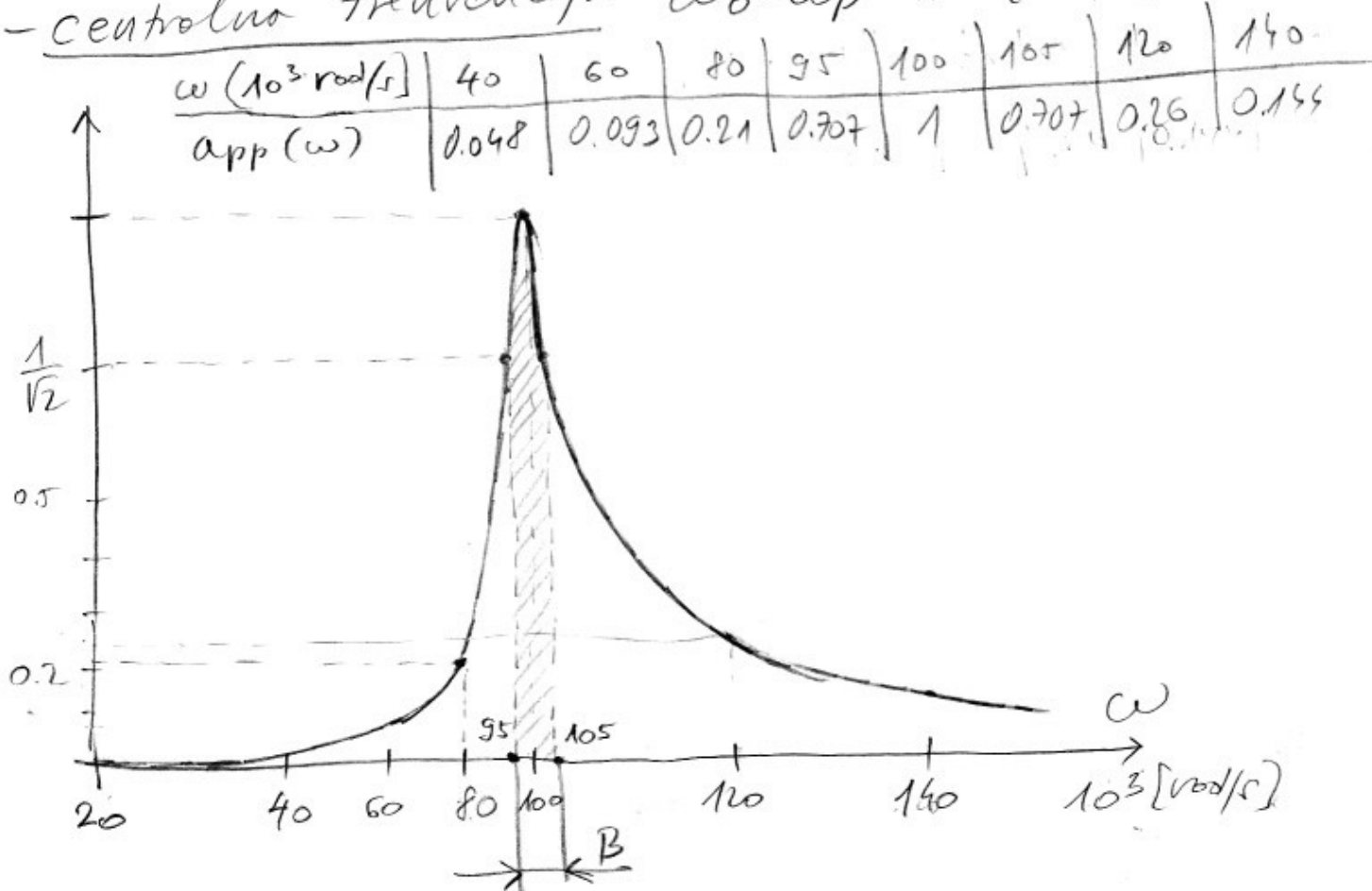- Centralna frekvencija $\omega_0 = \omega_p = 10^5 \text{ [rad/s]}$



⑤ NASTAVAK

Slika 2(a), (b) $R = 200 \Omega$

$$T(s) = \frac{5 \cdot 10^5 s}{s^2 + 5 \cdot 10^5 s + 10^{10}} \Rightarrow \boxed{\omega_p = 10^5, Q_p = 2} \quad \boxed{K = 1}$$

 $Q_p = 2 \rightarrow$ širokopojasni filter

- amplitudno-frekvencijska karakteristika

$$A_{pp} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4 \left(\frac{\omega}{10^5} - \frac{10^5}{\omega} \right)^2}}$$

- granične frekvencije:

$$\omega_{gd} = 10^5 \sqrt{1 + \frac{1}{4 \cdot 2^2}} \pm \frac{10^5}{2 \cdot 2} = 103 \cdot 10^3 \pm 25 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]}$$

$$\boxed{\omega_d = 78 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]} \quad \omega_g = 128 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]}}$$

- širina pojasa propuštanja


$$B = \omega_g - \omega_d = \frac{\omega_p}{Q_p} = 5 \cdot 10^4 = 50 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]}$$

- centralna frekvencija $\omega_0 = \omega_p = 10^5 \text{ rad/s}$

- Tablica za crtanje a-f karakteristike

ω (10^3 rad/s)	40	60	78	80	100	120	128	140
$A_{pp}(\omega)$	0.23	0.42	0.707	0.74	1	0.806	0.707	0.589

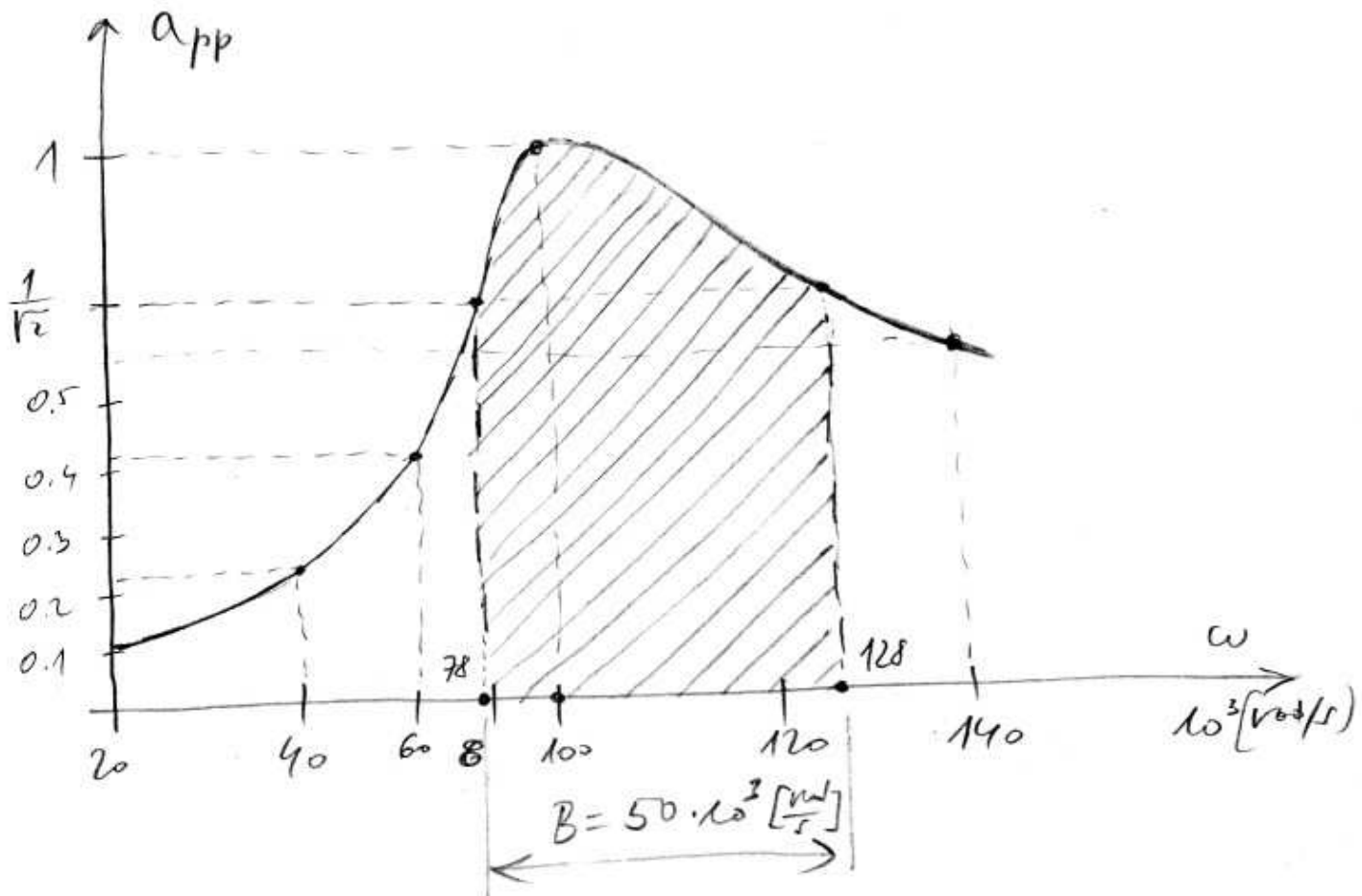- ⑤ slika 2(a), slučaj b) NASTAVAK
- graf amplitudne frekvencijske karakteristike



⑤ siehe 2(b) a) $R = 1k\Omega$

$$T(s) = \frac{10^4 s + 10^6}{s^2 + 2 \cdot 10^4 s + 1.01 \cdot 10^{10}}$$

$$T(j\omega) = \frac{10^4 j\omega + 10^6}{- \omega^2 + 2 \cdot 10^4 j\omega + 1.01 \cdot 10^{10}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\sqrt{10^{12} + 10^8 \omega^2}}{\sqrt{(1.01 \cdot 10^{10} - \omega^2)^2 + 4 \cdot 10^8 \omega^2}} = a_{pp}(\omega)$$

$$\omega_0 = \sqrt{1.01 \cdot 10^{10}} = 100.5 \cdot 10^3 [\text{rad/s}]$$


$$Q = \frac{\omega_0}{2 \cdot 10^4} = \frac{100.5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^4} = 5.02$$

$$\omega_{g,d} = \omega_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \pm \frac{\omega_0}{2Q} = 101 \cdot 10^3 \pm 10 \cdot 10^3$$

$$\omega_d = 91 \cdot 10^3 [\text{rad/s}], \quad \omega_g = 111 \cdot 10^3 [\text{rad/s}]$$

$$B = \omega_g - \omega_d = 20 \cdot 10^3 [\text{rad/s}]$$

$\frac{\omega}{10^3} [\text{rad/s}]$	40	60	80	91 (ω_d)	100 (ω_0)	101 (ω_g)	111 (ω_g)	120	140
$a_{pp}(\omega)$	0.05	0.09	0.20	0.35	0.50	0.50	0.35	0.24	0.14

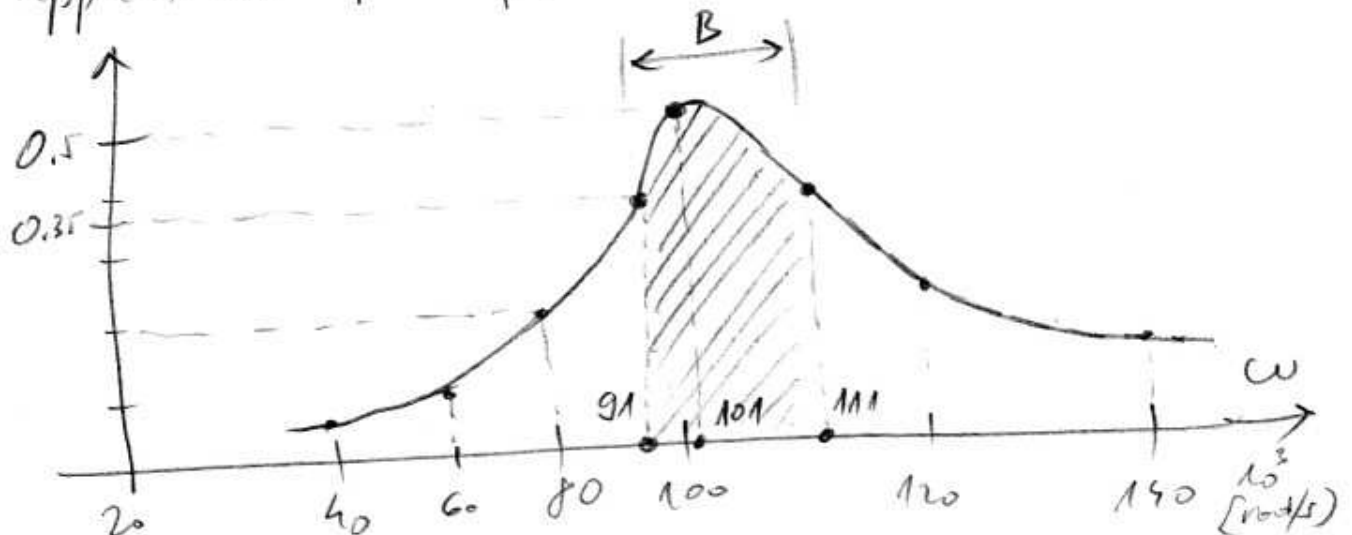

⑤ shka 2(b) b) $R = 200 \Omega$

$$T(s) = \frac{5 \cdot 10^4 s + 5 \cdot 10^6}{s^2 + 6 \cdot 10^4 s + 1.05 \cdot 10^{10}}$$

$$T(j\omega) = \frac{5 \cdot 10^4 j\omega + 5 \cdot 10^6}{-\omega^2 + 6 \cdot 10^4 j\omega + 1.05 \cdot 10^{10}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\sqrt{25 \cdot 10^8 \omega^2 + 25 \cdot 10^{12}}}{\sqrt{(1.05 \cdot 10^{10} - \omega^2)^2 + 36 \cdot 10^8 \omega^2}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{1.05 \cdot 10^{10}} = 102.5 \cdot 10^3 \text{ (rad/s)}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{6 \cdot 10^4} = 1.71$$

$$\omega_{g,d} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \pm \frac{\omega_0}{2Q} = 106.8 \cdot 10^3 \pm 30 \cdot 10^3$$

$$\omega_d = 76.8 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]}, \quad \omega_g = 136.8 \cdot 10^3 \text{ [rad/s]}$$

$\frac{\omega}{10^3} \text{ [rad/s]}$	40	60	76.8	80	100	106.8	120	136.8	140
$ T(j\omega) $	0.22	0.39	0.59	0.63	0.83	0.83	0.73	0.59	0.57

