
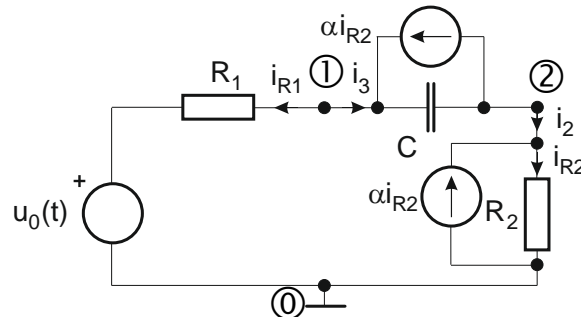


## MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2016-2017 – Rješenja

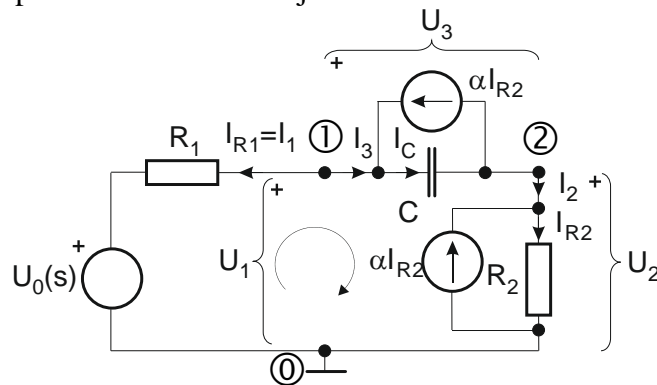1. Poštujući oznake čvorova i grana za električni krug na slici, napisati jednadžbe Kirchhoffovih zakona i izračunati odziv  $i_{R1}(t)$  na poticaj  $u_0(t)=S(t)$ . Zadane su vrijednosti normaliziranih elemenata:  $R_1=1$ ,  $R_2=1$ ,  $C=1$ , te  $\alpha=1/2$ .



Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



a) Kirchhoffovi zakoni: (1 bod)

1)  $I_1 + I_3 = 0$ ; KZS

2)  $-I_3 + I_2 = 0$ ; KZS

$$\Rightarrow I_3 = -I_1 = I_2$$

3)  $-U_1 + U_2 + U_3 = 0$ ; KZN

b) Naponsko strujne relacije grana: (1 bod)

1)  $U_1 = I_1 R_1 + U_0$ ;

2)  $U_2 = I_2 R_2 + \alpha \cdot I_{R2} R_2$ ;  $I_{R2} = \frac{U_2}{R_2}$ ;

3)  $U_3 = I_3 \frac{1}{sC} + \alpha \cdot I_{R2} \frac{1}{sC}$ ;

$$U_2 = I_2 R_2 + \alpha \cdot U_2 \Rightarrow U_2(1 - \alpha) = I_2 R_2 \Rightarrow U_2 = \frac{R_2}{1 - \alpha} \cdot I_2$$

$$U_3 = I_3 \frac{1}{sC} + \alpha \cdot \frac{1}{sR_2 C} \cdot U_2 \Rightarrow U_3 = I_3 \frac{1}{sC} + \alpha \cdot \frac{1}{sR_2 C} \cdot \frac{R_2}{1 - \alpha} \cdot I_2$$

$$1) U_1 = I_1 R_1 + U_0;$$

$$2) U_2 = \frac{R_2}{1-\alpha} \cdot I_2;$$

$$3) U_3 = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{sC} \cdot I_2 + \frac{1}{sC} \cdot I_3$$

(1 bod)

Uvrstimo jedno u drugo:

$$-U_1 + U_2 + U_3 = 0, I_3 = -I_1 = I_2 \Rightarrow$$

$$-I_1 R_1 - U_0 + \frac{R_2}{1-\alpha} \cdot I_2 + \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{sC} \cdot I_2 + \frac{1}{sC} \cdot I_3 = 0$$

$$-I_1 R_1 - U_0 - \frac{R_2}{1-\alpha} \cdot I_1 - \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{sC} \cdot I_1 - \frac{1}{sC} \cdot I_1 = 0$$


$$I_1 R_1 + \frac{R_2}{1-\alpha} \cdot I_1 + \left( \frac{\alpha}{1-\alpha} + 1 \right) \frac{1}{sC} \cdot I_1 = -U_0$$

$$\left( R_1 + \frac{R_2}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\alpha} \frac{1}{sC} \right) \cdot I_1 = -U_0$$


$$\Rightarrow I_1 = \frac{-U_0}{R_1 + \frac{1}{1-\alpha} \left( R_2 + \frac{1}{sC} \right)} = \frac{-\frac{1}{s}}{1 + \left( 1 + \frac{1}{s} \right) 2} = \frac{-\frac{1}{s}}{3 + \frac{2}{s}} = \frac{-1}{3s + 2} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s + \frac{2}{3}} \quad (1 \text{ bod})$$

$$\Rightarrow i_1(t) = -\frac{1}{3} \cdot e^{-\frac{2}{3}t} S(t) \quad (1 \text{ bod})$$

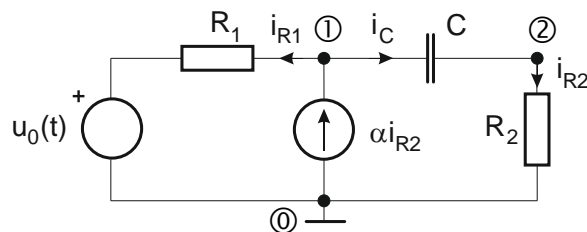
Napomena: Moguće je nacrtati ekvivalentni električni krug koji ima samo jedan strujno ovisni strujni izvor  $\alpha i_{R2}$ . (Izvršeno je posmicanje strujnog izvora.)



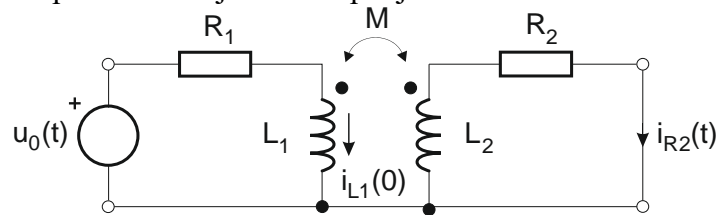2. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata  $R_1=R_2=1$ ,  $L_1=L_2=2$ ,  $M=1$ , početne struje kroz induktivitete  $i_{L1}(0)=1$ ,  $i_{L2}(0)=0$ , te pobuda  $u_0(t)=S(t)$ . Primjenom Laplaceove transformacije i koristeći metodu petlji izračunati struju  $i_{R2}(t)$  kroz otpor  $R_2$  kao odziv. Napisati sustav jednažbi petlji u matričnom obliku.



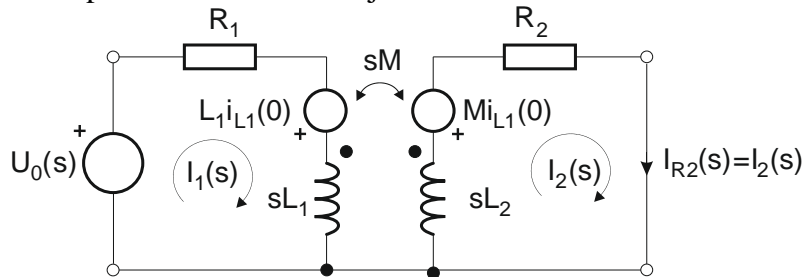Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



Metoda petlji:

$$1) I_1(R_1 + sL_1) - I_2 sM - L_1 i_{L1}(0) - U_0(s) = 0;$$

$$2) -I_1 sM + I_2(R_2 + sL_2) + M i_{L1}(0) = 0;$$

$$1) I_1(R_1 + sL_1) - I_2 sM = L_1 i_{L1}(0) + U_0(s); \text{ (1 bod)}$$

$$2) -I_1 sM + I_2(R_2 + sL_2) = -M i_{L1}(0); \text{ (1 bod)}$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL_1 & -sM \\ -sM & R_2 + sL_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 i_{L1}(0) + U_0(s) \\ -M i_{L1}(0) \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1 + sL_1 & -sM \\ -sM & R_2 + sL_2 \end{vmatrix} = (R_1 + sL_1)(R_2 + sL_2) - (sM)^2$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} R_1 + sL_1 & L_1 i_{L1}(0) + U_0(s) \\ -sM & -M i_{L1}(0) \end{vmatrix} = -M i_{L1}(0)(R_1 + sL_1) + sM(L_1 i_{L1}(0) + U_0(s))$$

$$I_2(s) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-M i_{L1}(0)(R_1 + sL_1) + sM(L_1 i_{L1}(0) + U_0(s))}{(R_1 + sL_1)(R_2 + sL_2) - (sM)^2} \text{ (1 bod)}$$

a) Uz uvrštene vrijednosti elemenata i uz pobudu  $u_0(t)=S(t)$ :

$$I_2(s) = \frac{-(1+2s) + s(2+1/s)}{(1+2s)^2 - s^2} = 0 \text{ (2 boda)}$$

b) Uz uvrštene vrijednosti elemenata i uz pobudu  $u_0(t)=\delta(t)$ :

$$I_2(s) = \frac{-(1+2s)+s(2+1)}{(1+2s)^2 - s^2} = \frac{s-1}{3s^2+4s+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{s-1}{s^2+\frac{4}{3}s+\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{s-1}{\left(s+\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}} \quad (1 \text{ bod})$$

$$s^2 + \frac{4}{3}s + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -\frac{2}{3} \pm \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}} = -\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{9}} = -\frac{2}{3} \pm \frac{1}{3} \Rightarrow s_1 = -\frac{1}{3}; s_2 = -1.$$

Rastav na parcijalne razlomke:

$$\frac{s-1}{s^2+\frac{4}{3}s+\frac{1}{3}} = \frac{A}{s+\frac{1}{3}} + \frac{B}{s+1} \Rightarrow \frac{s-1}{s^2+\frac{4}{3}s+\frac{1}{3}} = \frac{A(s+1)+B\left(s+\frac{1}{3}\right)}{\left(s+\frac{1}{3}\right)(s+1)} = \frac{(A+B)s + \left(A+B\frac{1}{3}\right)}{s^2+\frac{4}{3}s+\frac{1}{3}}$$

$$A+B=1 \quad A=1-B=-2$$


$$A+B\frac{1}{3}=-1 \Rightarrow B\frac{2}{3}=2 \Rightarrow B=3$$

$$I_2(s) = \frac{1}{3} \left( \frac{A}{s+\frac{1}{3}} + \frac{B}{s+1} \right) = \frac{1}{3} \left( \frac{-2}{s+\frac{1}{3}} + \frac{3}{s+1} \right) = -\frac{2}{3} \frac{1}{s+\frac{1}{3}} + \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \left( -\frac{2}{3} e^{-\frac{1}{3}t} + e^{-t} \right) \mathcal{S}(t) \quad (1 \text{ bod})$$

Napomena: Ovaj dio zadatka je bodovan i ako su studenti uvrstili bilo koju (npr. pogrešnu  $u_0(t)=\delta(t)$ ) pobudu i/ili ako su zaboravili početni uvjet  $mi_{L1}(0)$ , dobili su bodove na pretvaranje iz Laplaceove u vremensku domenu. Dobili su bodove na ispravan postupak.

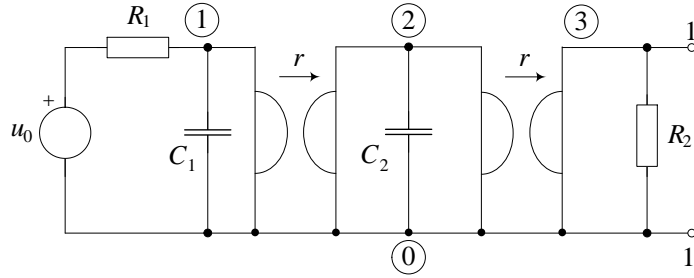
3. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata  $C_1 = C_2 = \sqrt{2}$ ,  $R_1 = R_2 = 1$ , te  $r = 1$ . Odrediti: nadomjesne parametre mreže po Nortonu obzirom na polove 1–1': a) Nortonovu struju  $I_N(s)$  i b) Nortonovu admitanciju  $Y_N(s)$ .



Rješenje:

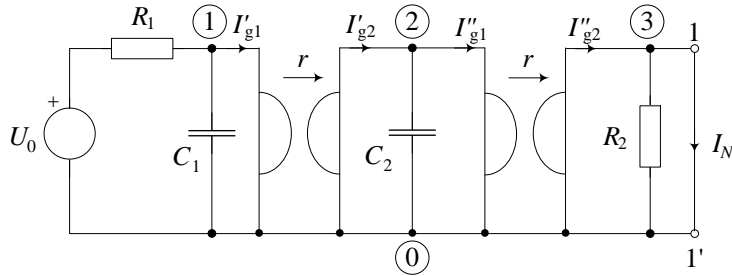a) Nortonova struja:

Jednadžbe napona za čvorišta i Laplaceova transformacija.



$$\frac{U_0 - U_1}{R_1} = U_1 s C_1 + I'_{g1}$$

$$I'_{g1} = -\frac{U_2}{r}, \quad I'_{g2} = -\frac{U_1}{r}$$

$$I'_{g2} - I''_{g1} = U_2 s C_2$$

$$I''_{g1} = -\frac{U_3}{r}, \quad I''_{g2} = -\frac{U_2}{r}$$

$$I_N = I''_{g2}$$

$$\frac{U_0}{R_1} = U_1 \left( \frac{1}{R_1} + s C_1 \right) - \frac{U_2}{r}$$

$$0 = \frac{U_1}{r} + U_2 s C_2 - \frac{U_3}{r}; \quad U_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_1 = -r U_2 s C_2$$

$$I_N = I''_{g2} = -\frac{U_2}{r}$$

$$\frac{U_0}{R_1} = -U_2 s r C_2 \left( s C_1 + \frac{1}{R_1} \right) - \frac{U_2}{r} \cdot r R_1$$

$$r U_0 = -U_2 s r^2 R_1 C_2 \left( s C_1 + \frac{1}{R_1} \right) - U_2 R_1$$

$$r U_0 = -U_2 \left[ s r^2 C_2 (s R_1 C_1 + 1) + R_1 \right]$$

$$U_2 = -\frac{r U_0}{s r^2 C_2 (s R_1 C_1 + 1) + R_1}$$

$$I_N(s) = -\frac{U_2}{r} = \frac{U_0}{sr^2C_2(sR_1C_1+1)+R_1} = \frac{U_0}{s^2r^2R_1C_1C_2+sr^2C_2+R_1}$$

$$I_N(s) = \frac{U_0}{2s^2+s\sqrt{2}+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_0}{s^2+s\sqrt{2}/2+1/2} \quad (3 \text{ boda})$$

b) Nortonova admitancija  $Y_N(s)$ :

$$Z_{iz1} = \frac{r^2}{R_1 \parallel \frac{1}{sC_1}} = \frac{r^2}{R_1 \cdot \frac{1}{sC_1}} \left( R_1 + \frac{1}{sC_1} \right) = r^2 \left( sC_1 + \frac{1}{R_1} \right)$$


$$Z_{iz2} = \frac{r^2}{Z_{iz1} \parallel \frac{1}{sC_2}} = \frac{r^2}{Z_{iz1} \cdot \frac{1}{sC_2}} \left( Z_{iz1} + \frac{1}{sC_2} \right) = r^2 \left( sC_2 + \frac{1}{Z_{iz1}} \right) = r^2 \left[ \frac{1}{r^2(1/R_1 + sC_1)} + sC_2 \right]$$

$$Y_N(s) = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{Z_{iz2}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{1/R_1 + sC_1} + sr^2C_2} = \frac{1}{R_2} + \frac{1/R_1 + sC_1}{1 + sr^2C_2(1/R_1 + sC_1)}$$


$$Y_N(s) = \frac{1 + sr^2C_2(1/R_1 + sC_1) + R_2(1/R_1 + sC_1)}{R_2[1 + sr^2C_2(1/R_1 + sC_1)]} = \frac{1 + s\sqrt{2}(1 + s\sqrt{2}) + (1 + s\sqrt{2})}{1 + s\sqrt{2}(1 + s\sqrt{2})}$$

$$Y_N(s) = \frac{2s^2 + s2\sqrt{2} + 2}{2s^2 + s\sqrt{2} + 1} = \frac{s^2 + s\sqrt{2} + 1}{s^2 + s\sqrt{2}/2 + 1/2} \quad (2 \text{ boda})$$

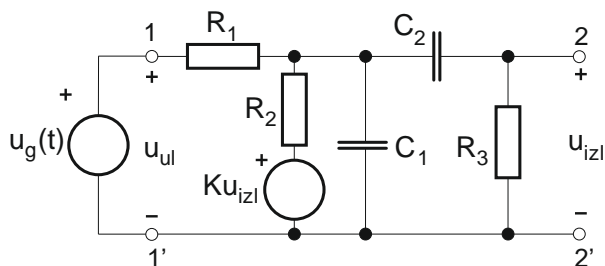4. Odrediti funkciju napona na izlazu u frekvencijskoj  $U_{izl}(s)$  i vremenskoj  $u_{izl}(t)$  domeni za električni krug prikazan slikom. Koristiti metodu napona čvorišta. Zadano je: napon generatora na ulazu  $u_g(t)=S(t)$ , i normirane vrijednosti elemenata  $R_1=R_2=2$ ,  $R_3=1$ ,  $C_1=C_2=1$  i  $K=2$ .



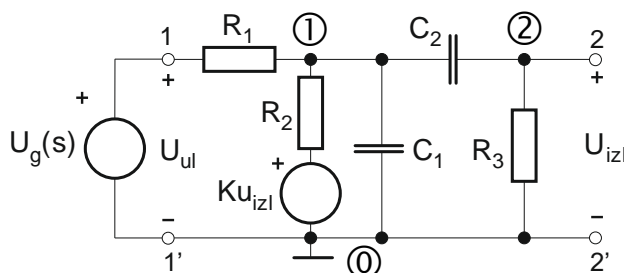Rješenje: Metoda napona čvorišta i Laplaceova transformacija



$$1) U_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + sC_2 \right) - U_2 sC_2 = \frac{U_g(s)}{R_1} + K \frac{U_{izl}(s)}{R_2}; \text{ (1 bod)}$$

$$2) -U_1 sC_2 + U_2 \left( sC_2 + \frac{1}{R_3} \right) = 0; \text{ (1 bod)}$$

$$2) \Rightarrow U_1 = U_2 \left( 1 + \frac{1}{sC_2 R_3} \right) \rightarrow 1)$$

$$U_2(s) \left[ \left( 1 + \frac{1}{sC_2 R_3} \right) \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + sC_2 \right) - sC_2 - \frac{K}{R_2} \right] = \frac{U_g(s)}{R_1}$$

$$U_2 \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + sC_2 + \frac{1}{R_1 R_3 sC_2} + \frac{1}{R_2 R_3 sC_2} + \frac{sC_1}{sC_2 R_3} + \frac{sC_2}{sC_2 R_3} - sC_2 - \frac{K}{R_2} \right] = \frac{U_g}{R_1} \cdot R_1 R_2 R_3 sC_2$$

$$U_2 [s^2 C_1 R_1 R_2 R_3 C_2 + s R_2 R_3 C_2 + s R_1 R_2 (C_1 + C_2) + s(1-K) R_1 R_3 C_2 + R_1 + R_2] = U_g R_2 R_3 sC_2$$

(1 bod račun)


$$U_2(s) = U_g(s) \cdot \frac{R_2 R_3 sC_2}{s^2 C_1 R_1 R_2 R_3 C_2 + s [R_2 R_3 C_2 + R_1 R_2 (C_1 + C_2) + (1-K) R_1 R_3 C_2] + R_1 + R_2}$$

$$U_2(s) = \frac{2s}{4s^2 + s[2+8-2]+4} \cdot U_g(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2s}{s^2 + 2s + 1} \cdot U_g(s)$$


$$U_{izl}(s) = U_2(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2s}{s^2 + 2s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} \text{ (1 bod)}$$

$$u_{izl}(t) = \frac{1}{2} t \cdot e^{-t} \cdot S(t) \text{ (1 bod)}$$

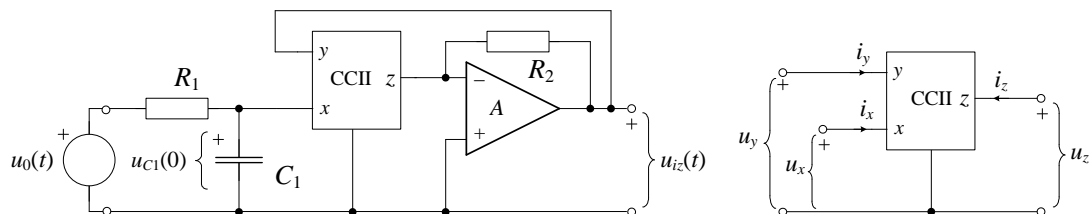5. Za električni krug prikazan slikom izračunati valni oblik napona na izlazu  $u_{iz}(t)$  za  $t > 0$  kao odziv, ako je zadana pobuda  $u_0(t) = S(t)$  te početni napon na kapacitetu  $u_{C1}(0) = 1$ . Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata  $R_1 = 1, R_2 = 1, C_1 = 1$ . Operacijsko pojačalo je idealno, a za strujni prijenosnik druge generacije (CCII) vrijede slijedeće definicijske jednačbe:  $u_x = u_y, i_y = 0, i_z = i_x$  uz referentna usmjerenja struja i napona prilaza prikazana na slici.



Rješenje: Laplaceova transformacija

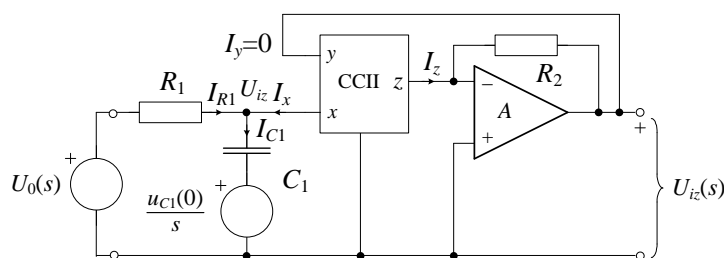

Za CCII vrijedi:

$$I_{C1} = I_{R1} + I_x \Rightarrow I_x = I_{C1} - I_{R1} = I_z \quad (1 \text{ bod})$$

$$U_x = U_y = U_{iz}$$

$$I_{C1} = \left[ U_{iz} - \frac{u_{C1}(0)}{s} \right] \cdot sC_1, \quad I_y = 0$$

$$I_{R1} = \frac{U_0 - U_{iz}}{R_1}$$

$$U_{iz} = -I_z R_2$$

$$U_{iz} = -(I_{C1} - I_{R1})R_2 = -\left( U_{iz} sC_1 - \frac{U_0 - U_{iz}}{R_1} \right) R_2 + C_1 u_{C1}(0) R_2$$

$$U_{iz} = -U_{iz} sC_1 R_2 + \frac{U_0}{R_1} R_2 - \frac{U_{iz}}{R_1} R_2 + C_1 u_{C1}(0) R_2$$

$$U_{iz} + U_{iz} sC_1 R_2 + U_{iz} \frac{R_2}{R_1} = U_0 \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 u_{C1}(0)$$

$$U_{iz} \left( 1 + sC_1 R_2 + \frac{R_2}{R_1} \right) = U_0 \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 u_{C1}(0)$$

$$U_{iz}(s) = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{\left( 1 + sC_1 R_2 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \cdot U_0 + \frac{R_2 C_1}{\left( 1 + sC_1 R_2 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \cdot u_{C1}(0) \quad (1 \text{ bod})$$

Uz uvrštene vrijednosti elemenata

$$U_{iz}(s) = \frac{1}{(s+2)} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{(s+2)} \quad (1 \text{ bod})$$



Rastav na parcijalne razlomke

$$\frac{1}{(s+2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s} = \frac{As+B(s+2)}{(s+2) \cdot s} = \frac{(A+B)s+2B}{(s+2) \cdot s} = \frac{1}{(s+2) \cdot s}$$

$$A+B=0 \Rightarrow A=-B=-1/2$$

$$\underline{2B=1} \Rightarrow \underline{2B=1 \Rightarrow B=1/2}$$

$$U_{iz}(s) = \frac{1}{2} \left( \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s} \right) + \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s} \right) \text{ (1 bod)}$$

$$\underline{\Rightarrow u_{iz}(t) = \frac{1}{2} (e^{-2t} + 1) \cdot S(t) \text{ (1 bod)}}$$

Ili imamo slijedeću mogućnost:

$$U_{iz}(s) = \frac{1}{(s+2)} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{(s+2)} = \frac{1+s}{s(s+2)} = \frac{1+s}{s^2+2s} = \frac{1+s}{s^2+2s+1-1} = \frac{s+1}{(s+1)^2-1}$$

$$\underline{u_{iz}(t) = e^{-t} \cdot ch(t) \cdot S(t) = e^{-t} \cdot \frac{e^{-t} + e^t}{2} \cdot S(t) = \frac{1}{2} (e^{-2t} + 1) \cdot S(t)}$$