
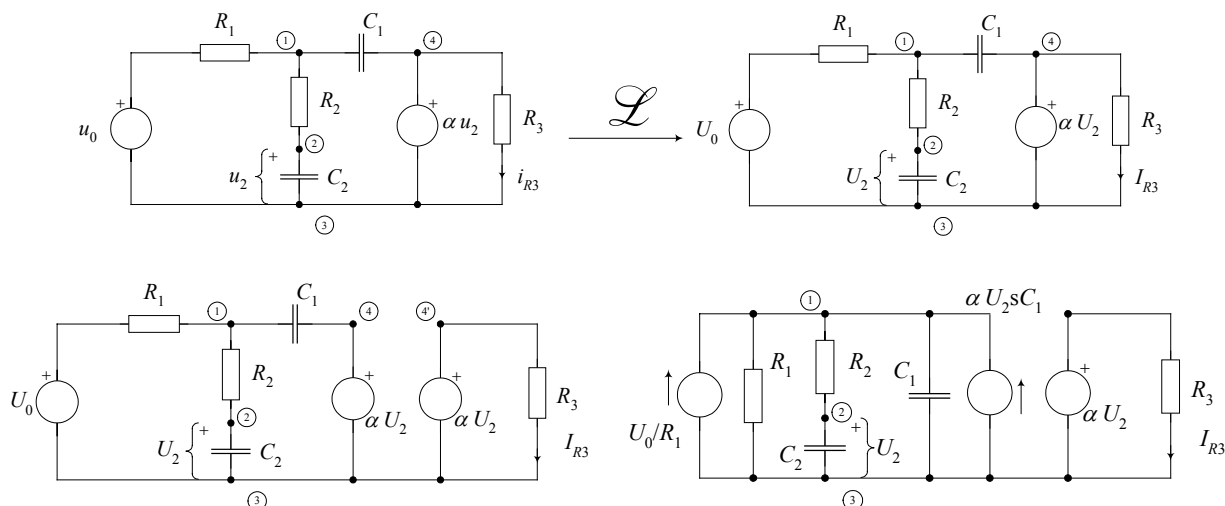


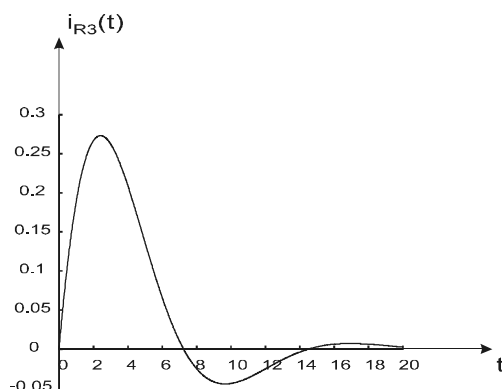4. Odredite odziv $i_{R3}(t)$ mreže na slici ako je pobuda $u_0(t)=\delta(t)$. Zadano je: $R_1=R_2=1$, $R_3=2$, $C_1=C_2=2$, $\alpha=2$.




Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije i transformacija naponskih izvora u strujne

$$i_{R3}(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot e^{-\frac{1}{4}t} \cdot \sin \frac{\sqrt{3}}{4}t \cdot S(t)$$



5. Odrediti odziv $U_{izl}(s)$ za mrežu prikazanu slikom ako je pobuda $U_1(s) = \frac{1}{s}$. Zadano je

$$R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=1, C_1=1.$$

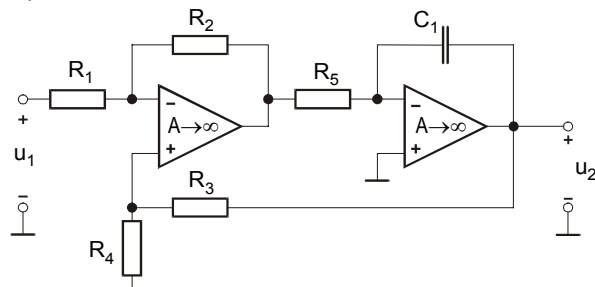

Rješenje:

$$U_{izl}(s) = U_6(s) = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{sC_1R_1R_5(R_3 + R_4) + R_4(R_1 + R_2)} \cdot U_1(s)$$

$$U_{izl}(s) = U_6(s) = \frac{1 \cdot (1+1)}{s \cdot 1 \cdot (1+1) + 1 \cdot (1+1)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{2s+2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+1}$$