
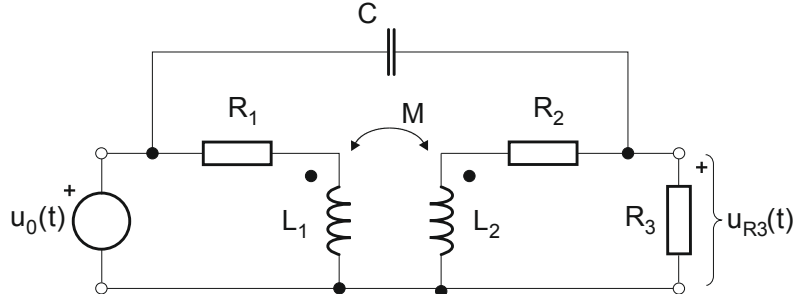


MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2015-2016 – Rješenja

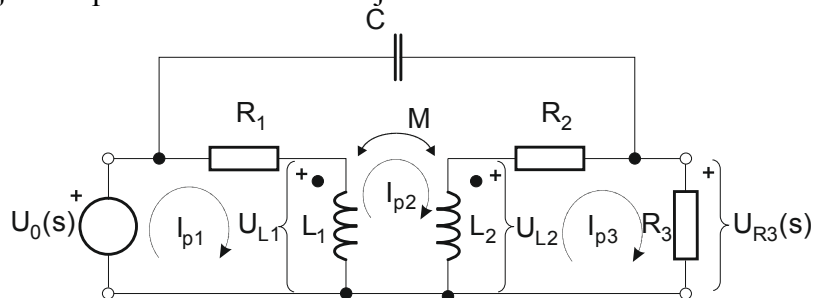1. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R_1=R_2=R_3=1$, $C=1$, $L_1=L_2=1$, $M=1$, početne struje kroz induktivitete i početni napon na kapacitetu jednaki su nuli, te pobuda $u_0(t)=S(t)$. Primjenom Laplaceove transformacije i koristeći metodu petlji izračunati napon $u_{R3}(t)$ na otporu R_3 . Napisati sustav jednačbi petlji u matričnom obliku.



Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



a) Jednadžbe petlji: (1 bod)

$$\begin{aligned} 1) \quad & I_{p1}R_1 - I_{p2}R_1 = U_0 - U_{L1}; \\ 2) \quad & -I_{p1}R_1 + I_{p2}\left(R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}\right) - I_{p3}R_2 = U_{L1} - U_{L2}; \\ 3) \quad & -I_{p2}R_2 + I_{p3}(R_2 + R_3) = U_{L2}; \end{aligned}$$

Jednadžbe vezanih induktiviteta:

$$\begin{aligned} 4) \quad & U_{L1} = (I_{p1} - I_{p2})sL_1 - (I_{p3} - I_{p2})sM; \\ 5) \quad & U_{L2} = (I_{p1} - I_{p2})sM - (I_{p3} - I_{p2})sL_2; \end{aligned}$$

Nakon uvrštavanja 4) i 5) u 1), 2) i 3) te malo sređivanja: (1 bod)

$$\begin{aligned} 1) \quad & I_{p1}(R_1 + sL_1) - I_{p2}(R_1 + sL_1 - sM) - I_{p3}sM = U_0; \\ 2) \quad & -I_{p1}(R_1 + sL_1 - sM) + I_{p2}\left(R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} + sL_1 + sL_2 - 2sM\right) - I_{p3}(R_2 + sL_2 - sM) = 0; \\ 3) \quad & -I_{p1}sM - I_{p2}(R_2 + sL_2 - sM) + I_{p3}(R_2 + R_3 + sL_2) = 0; \end{aligned}$$

U matričnom obliku:

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL_1 & -(R_1 + sL_1 - sM) & -sM \\ -(R_1 + sL_1 - sM) & R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} + sL_1 + sL_2 - 2sM & -(R_2 + sL_2 - sM) \\ -sM & -(R_2 + sL_2 - sM) & R_2 + R_3 + sL_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \\ I_{p3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Na ovom mjestu se može napraviti provjera postupka ako je dobivena matrica impedancija petlji simetrična oko dijagonale. To vrijedi za recipročne mreže koje smiju sadržavati međuinduktivitete.

Uz uvrštene vrijednosti elemenata: (1 bod)

$$\begin{bmatrix} 1+s & -1 & -s \\ -1 & 2+\frac{1}{s} & -1 \\ -s & -1 & 2+s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \\ I_{p3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Jadan od načina izračunavanja struje I_{p3} : $I_{p3}(s) = \frac{\Delta_3}{\Delta}$

Determinanta matrice npr. razvojem po prvom stupcu:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1+s & -1 & -s \\ -1 & 2+\frac{1}{s} & -1 \\ -s & -1 & 2+s \end{vmatrix} = (1+s) \cdot \begin{vmatrix} 2+\frac{1}{s} & -1 \\ -1 & 2+s \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -s \\ -1 & 2+s \end{vmatrix} - s \cdot \begin{vmatrix} -1 & -s \\ 2+\frac{1}{s} & -1 \end{vmatrix} = \\ &= (1+s) \cdot \left[\left(2+\frac{1}{s} \right) (2+s) - 1 \right] + 1 \cdot [-(2+s) - s] - s \cdot \left[1+s \left(2+\frac{1}{s} \right) \right] = \\ &= (1+s) \left(2+\frac{1}{s} \right) (2+s) - (1+s) - (2+s) - s - s - s(2s+1) = \\ &= (1+s) \left(5+2s+\frac{2}{s} \right) - 3-5s-2s^2 = \\ &= 5+2s+\frac{2}{s}+5s+2s^2+2-3-5s-2s^2 = 4+2s+\frac{2}{s} = 2 \left(2+s+\frac{1}{s} \right) \end{aligned}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1+s & -1 & U_0 \\ -1 & 2+\frac{1}{s} & 0 \\ -s & -1 & 0 \end{vmatrix} = U_0 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -s \\ 2+\frac{1}{s} & -1 \end{vmatrix} = U_0 \cdot \left[1+s \left(2+\frac{1}{s} \right) \right] = U_0 \cdot 2(s+1)$$


uz $R_3=1$

$$U_{R3}(s) = I_{p3}(s)R_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = U_0(s) \cdot \frac{s+1}{2+s+\frac{1}{s}} = \frac{1}{s} \cdot \frac{s+1}{2+s+\frac{1}{s}} = \frac{s+1}{s^2+2s+1} \quad (1 \text{ bod})$$


Inverzna Laplaceova transformacija izlaznog napona: (1 bod)

$$U_{R3}(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1} = \frac{s+1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow \underline{u_{R3}(t) = e^{-t} \cdot S(t)}$$

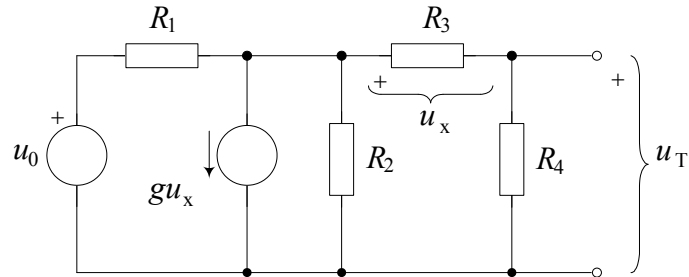2. Za električni krug na slici odrediti ekvivalentni dvopol po Theveninu. Zadane su vrijednosti elemenata: $R_1 = 1/6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1/4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1/3 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $g = 2 \text{ mS}$, te $u_0 = 2,5 \text{ V}$.
 Odrediti: a) Theveninov napon u_T i b) Theveninov otpor R_T , c) napon u_x , d) napon na otporu R_2 i e) struju kroz R_2 .



Rješenje: a) Theveninov napon

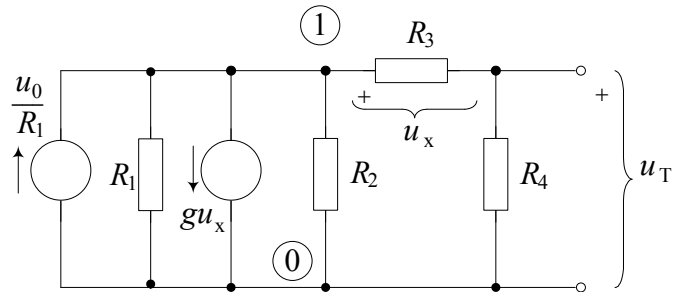

$$\frac{u_0}{R_1} - gu_x = u_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - u_T \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{u_T}{R_4} = \frac{u_x}{R_3} \Rightarrow u_x = \frac{u_T R_3}{R_4}$$


$$u_1 = u_x + u_T = u_T \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)$$

$$\frac{u_0}{R_1} - g \frac{u_T R_3}{R_4} = u_T \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - u_T \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{u_0}{R_1} = u_T \left(g \frac{R_3}{R_4} + \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$u_T = \frac{\frac{1}{R_1} u_0}{g \frac{R_3}{R_4} + \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_4}} = \frac{6 \cdot 2,5}{\frac{2}{3} + \left(1 + \frac{1}{3} \right) (6 + 4) + 1} = \frac{15}{\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \cdot 10 + 1} = 1 \text{ V}$$

b) Theveninov otpor

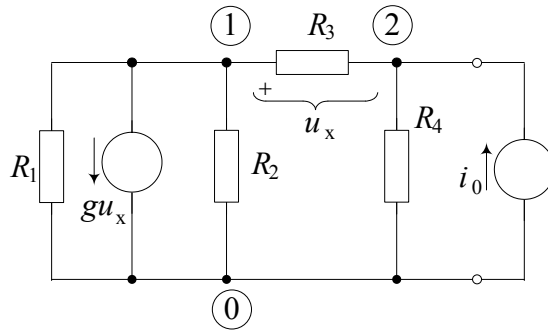

$$-gu_x = u_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - u_2 \frac{1}{R_3} \quad u_x = u_1 - u_2$$

$$i_0 = -u_1 \frac{1}{R_3} + u_2 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$-g(u_1 - u_2) = u_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - u_2 \frac{1}{R_3} \Rightarrow u_1 = u_2 \frac{g + \frac{1}{R_3}}{g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$i_0 = -u_2 \frac{g + \frac{1}{R_3}}{g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \frac{1}{R_3} + u_2 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = u_2 \frac{\frac{1}{R_3} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_4} \left(g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}{g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_T = \frac{u_2}{i_0} = \frac{g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_3} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_4} \left(g + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{2 + 6 + 4 + 3}{3(6 + 4) + 1(2 + 6 + 4 + 3)} = \frac{1}{3} \text{ k}\Omega$$

Bodovi: a) + b) = (3 boda)

c) napon u_x

$$u_x = \frac{u_T R_3}{R_4} = \frac{1}{3} \text{ V}$$

d) napon na R_2


$$u_{R2} = u_1 = u_x + u_T = \frac{4}{3} \text{ V}$$

e) struja kroz R_2


$$i_{R2} = \frac{u_{R2}}{R_2} = \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{16}{3} \text{ mA}$$

Bodovi: c) + d) + e) = (2 boda)

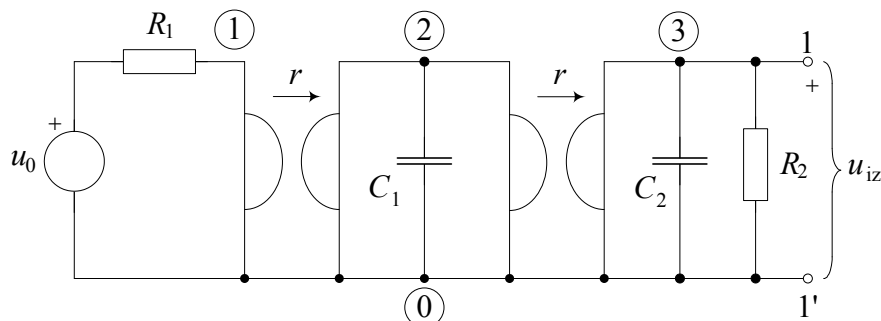3. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $C_1 = C_2 = \sqrt{2}$, $R_1 = R_2 = 1$, te $r = 1$. Odrediti: nadomjesne parametre mreže po Theveninu obzirom na polove 1–1': a) Theveninov napon U_T i b) Theveninovu impedanciju Z_T . Također izračunati: c) napon u_1 ; d) napon u_2 . Koristiti metodu napona čvorišta (čvorište 0 je referentno).



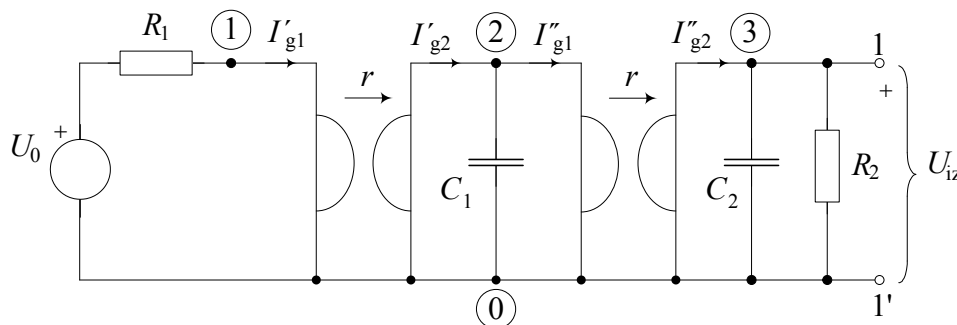Rješenje: a) Jednadžbe napona za čvorišta 1, 2 i 3 (1 bod)



a) Theveninov napon

$$\begin{aligned} \frac{U_0}{R_1} - I'_{g1} &= \frac{U_1}{R_1} & I'_{g1} &= -\frac{U_2}{r}, & I'_{g2} &= -\frac{U_1}{r} \\ I'_{g2} - I''_{g1} &= U_2 s C_1 & I''_{g1} &= -\frac{U_3}{r}, & I''_{g2} &= -\frac{U_2}{r} \\ I''_{g2} &= U_3 \left(s C_2 + \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{U_0}{R_1} &= \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{r} \\ 0 &= \frac{U_1}{r} + U_2 s C_1 - \frac{U_3}{r} \quad \Rightarrow \quad U_1 = -r U_2 s C_1 + U_3 \\ 0 &= \frac{U_2}{r} + U_3 \left(s C_2 + \frac{1}{R_2} \right) \quad \Rightarrow \quad U_2 = -r U_3 \left(s C_2 + \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

$$U_1 = -r \left(-r U_3 \left(s C_2 + \frac{1}{R_2} \right) \right) s C_1 + U_3 = \left(r^2 \left(s C_2 + \frac{1}{R_2} \right) s C_1 + 1 \right) U_3$$

$$\frac{U_0}{R_1} = \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{r} = \frac{U_3}{R_1} \cdot \left(r^2 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) sC_1 + 1 \right) + U_3 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$U_3 = \frac{U_0}{\left(r^2 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) sC_1 + 1 \right) + R_1 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right)}$$

$$U_T = U_3 = \frac{U_0 R_2}{s^2 r^2 R_2 C_1 C_2 + s(r^2 C_1 + R_1 R_2 C_2) + R_1 + R_2}$$

$$U_T = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_0}{s^2 + \sqrt{2}s + 1} \quad (1 \text{ bod})$$

b) Theveninova impedancija

$$Z_{iz1} = \frac{r^2}{R_1}$$

$$Z_{iz2} = \frac{r^2 \left(Z_{iz1} + \frac{1}{sC_2} \right)}{Z_{iz1} \frac{1}{sC_2}} = \frac{r^2 (Z_{iz1} sC_2 + 1)}{Z_{iz1}} = r^2 sC_2 + R_1$$

$$Z_T = \frac{Z_{iz2} R_2}{Z_{iz2} (sC_3 R_2 + 1) + R_2} = \frac{(r^2 sC_1 + R_1) R_2}{s^2 r^2 C_1 C_2 R_2 + s(R_1 R_2 C_2 + r^2 C_1) + R_1 + R_2} = \frac{\sqrt{2}s + 1}{2(s^2 + \sqrt{2}s + 2)} \quad (1 \text{ bod})$$

c) Napon U_1


$$U_1 = \left(r^2 \left(sC_2 + \frac{1}{R_2} \right) sC_1 + 1 \right) U_3 = \frac{1}{R_2} (r^2 (sR_2 C_2 + 1) sC_1 + R_2) U_3$$

$$U_1 = \frac{U_0 (r^2 (sC_2 R_2 + 1) sC_1 + R_2)}{s^2 r^2 R_2 C_1 C_2 + s(r^2 C_1 + R_1 R_2 C_2) + R_1 + R_2} = \frac{U_0 (2s^2 + \sqrt{2}s + 1)}{2s^2 + 2\sqrt{2}s + 2} \quad (1 \text{ bod})$$


d) Napon U_2

$$U_2 = \frac{-r(sC_2 R_2 + 1)U_0}{s^2 r^2 C_1 C_2 R_1 + s(r^2 C_1 + C_2 R_1 R_2) + R_1 + R_2} = \frac{-(s\sqrt{2} + 1)U_0}{2s^2 + 2\sqrt{2}s + 2} \quad (1 \text{ bod})$$

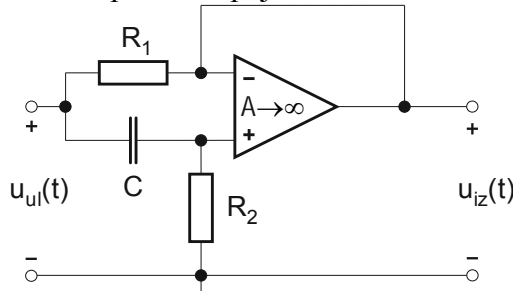4. Odrediti odziv $u_{iz}(t)$ za mrežu prikazanu slikom ako je zadano: $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $C=250\text{nF}$ te kao poticaj jedinična Step funkcija $u_{ul}(t)=S(t)$. Koji se ekvivalentni element može upotrijebiti umjesto kapaciteta C otpora R_2 i pojačala i koliko on iznosi ?



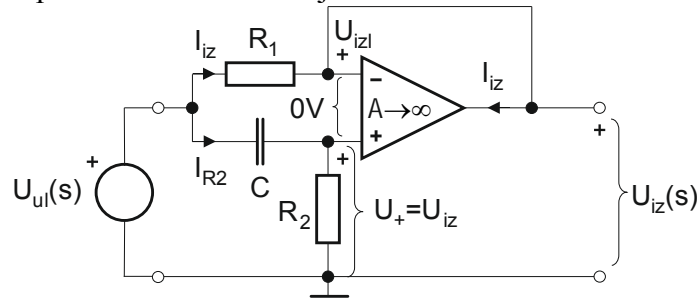Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



$$U_+ \cdot \left(\frac{1}{R_2} + sC \right) - U_{ul} \cdot sC = 0 \Rightarrow U_+ = U_{ul} \cdot \frac{sC}{\frac{1}{R_2} + sC} = U_{ul} \cdot \frac{sR_2C}{1 + sR_2C} = U_{ul} \cdot \frac{R_2}{\frac{1}{sC} + R_2}$$

$$\frac{U_{iz} - U_{ul}}{R_1} = I_{iz}$$

$$(U_+ - U_{iz}) \cdot A = U_{iz} \Rightarrow U_+ = U_{iz}$$

$$U_{ul} - U_{iz} \cdot R_1 = U_{iz}$$

$$U_{ul} - I_{R2} \cdot \frac{1}{sC} = U_+$$

$$I_{R2} = \frac{U_{iz}}{\frac{1}{sC} + R_2}$$


$$I_{R2} \cdot R_2 = U_+ = U_{iz}$$

$$U_{iz} = U_{ul} \cdot \frac{R_2}{\frac{1}{sC} + R_2} = U_{ul} \cdot \frac{1}{\frac{1}{sR_2C} + 1} = U_{ul} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{R_2C}} \quad (2 \text{ boda})$$

$$\text{Što je isto kao i } U_{iz} = U_{ul} \cdot \frac{sL_{ekv}}{R_1 + sL_{ekv}} = U_{ul} \cdot \frac{s}{s + \frac{R_1}{L_{ekv}}} \quad (\text{vidi sliku})$$

$$\text{Uspoređujući } \frac{R_1}{L_{ekv}} = \frac{1}{R_2C} \text{ slijedi } L_{ekv} = R_1 R_2 C = 1[\text{k}\Omega] \cdot 20[\text{k}\Omega] \cdot 250[\text{nF}] = 5[\text{H}]$$

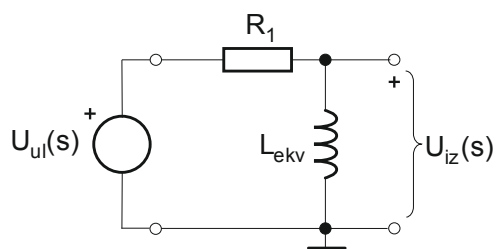
Dakle ekvivalentni element je induktivitet. (2 boda)




Odziv na poticaj $u_{ul}(t) = S(t) \Rightarrow U_{ul}(s) = \frac{1}{s}$ glasi: (1 bod)

$$U_{iz}(s) = U_{ul} \cdot \frac{s}{s + \frac{R_1}{L_{ekv}}} = U_{ul} \cdot \frac{s}{s + \frac{10^3}{5}} = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s + 200} = \frac{1}{s + 200} \Rightarrow \underline{u_{iz}(t) = e^{-200t} \cdot S(t) [\text{V}]}$$

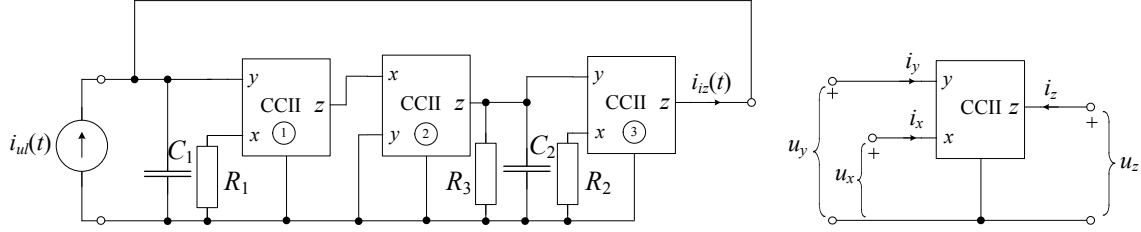5. Za električni krug prikazan slikom izračunati valni oblik struje $i_{iz}(t)$ za $t > 0$ kao odziv, ako je zadana pobuda $i_{ul}(t) = \delta(t)$ [A]. Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $R_1=1$, $R_2=1$, $R_3=4$, $C_1=1$, $C_2=1/16$. Za strujni prijenosnik druge generacije (CCII) vrijede slijedeće definicijske jednačbe: $u_x = u_y$, $i_y = 0$, $i_z = i_x$ uz referentna usmjerenja struja i napona prilaza prikazana na slici.



Rješenje:

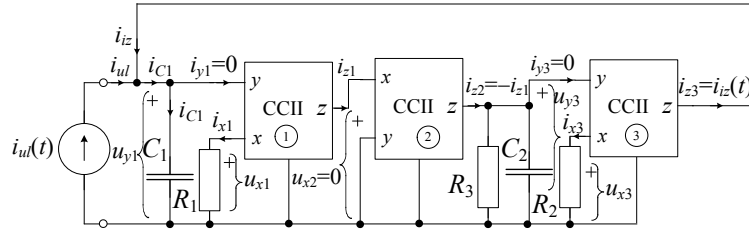

a) Za prvi CCII vrijedi: (1 bod)

$$U_{x1} = U_{y1} = U_{C1} = I_{C1} \cdot \frac{1}{sC_1}, \quad I_{y1} = 0$$

$$I_{z1} = I_{x1} = \frac{U_{x1}}{R_1} = I_{C1} \frac{1}{sR_1C_1} \Rightarrow I_{z1} = I_{C1} \frac{1}{sR_1C_1}$$

b) Za drugi CCII vrijedi: (1 bod)

$$I_{z2} = I_{x2} = -I_{z1} \Rightarrow I_{z2} = -I_{z1} = -I_{C1} \frac{1}{sR_1C_1}$$

$$U_{x2} = 0, \quad U_{y2} = 0$$

c) Za treći CCII vrijedi: (1 bod)

$$U_{y3} = I_{z2} \cdot \frac{R_3 \cdot 1/(sC_2)}{R_3 + 1/(sC_2)} = I_{z2} \cdot \frac{R_3}{sR_3C_2 + 1},$$

$$I_{iz} = I_{z3} = I_{x3} = \frac{U_{x3}}{R_2} = \frac{U_{y3}}{R_2} = I_{z2} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{sR_3C_2 + 1} \Rightarrow I_{z3} = I_{z2} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{sR_3C_2 + 1}$$

d) Nakon sređivanja do sada napisanih izraza: (1 bod)

$$I_{C1} = I_{ul} + I_{iz}; \quad I_{iz} = I_{z3} = -(I_{ul} + I_{iz}) \cdot \frac{1}{sR_1C_1} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{sR_3C_2 + 1}$$

$$I_{iz} \cdot \left[1 + \frac{R_3}{sR_1C_1 \cdot R_2 \cdot (sR_3C_2 + 1)} \right] = -I_{ul} \cdot \frac{R_3}{sR_1C_1 \cdot R_2 \cdot (sR_3C_2 + 1)}$$

$$I_{iz} = -I_{ul} \cdot \frac{R_3}{s^2R_1R_2R_3C_1C_2 + sR_1R_2C_1 + R_3} = -I_{ul} \cdot \frac{1}{s^2R_1R_2C_1C_2 + sR_1R_2C_1/R_3 + 1}$$

e) Uz uvrštene vrijednosti elemenata: (1 bod)

$$I_{iz}(s) = -I_{ul} \cdot \frac{16}{s^2 + 4s + 16} = -1 \cdot \frac{16}{(s+2)^2 + 12} = -\frac{16}{\sqrt{12}} \cdot \frac{\sqrt{12}}{(s+2)^2 + (\sqrt{12})^2}$$

$$\Rightarrow i_{iz}(t) = -\frac{8\sqrt{3}}{3} \cdot e^{-2t} \cdot \sin(2\sqrt{3}) \cdot S(t) [A]$$