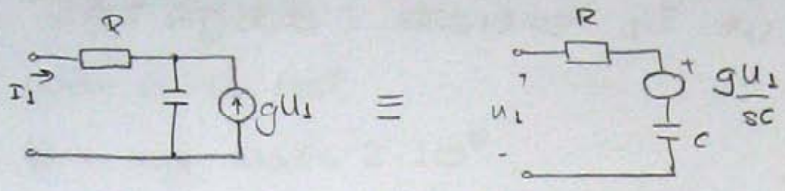


$$U_1 = I_1 Z_{11} - I_2 Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 Z_{21} - I_2 Z_{22}$$

$$Z_{11} = \frac{U_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$



$$U_1 = I_1 R + \frac{g U_1}{SC} + \frac{I_1}{SC}$$


$$U_1 = \frac{I_1 (R + \frac{1}{SC})}{1 - \frac{g}{SC}}$$

$$Z_{11} = \frac{R + \frac{1}{SC}}{1 - \frac{g}{SC}}$$

$$Z_{21} = \frac{U_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$U_2 = I_1 \cdot \frac{1}{SC} + \frac{g U_1}{SC} = \frac{I_1}{SC} + \frac{g}{SC} \cdot \frac{I_1 (R + \frac{1}{SC})}{1 - \frac{g}{SC}}$$
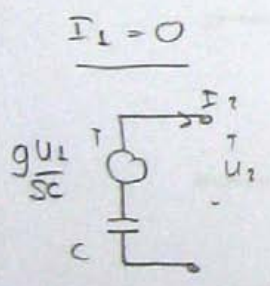
$$Z_{21} = \frac{1}{SC} + \frac{g}{SC} \frac{R + \frac{1}{SC}}{1 - \frac{g}{SC}} = \frac{1 + Rg}{SC - g}$$



$$U_1 = U_2$$

$$Z_{12} = - \frac{U_1}{I_2}$$

$$Z_{21} = - \frac{U_2}{I_2}$$

$$U_2 = \frac{-I_2}{SC} =$$

$$\frac{g U_1}{SC} \rightarrow U_2 = \frac{-I_2}{SC - g}$$

$$Z_{22} = \frac{1}{SC - g}$$

$$Z_{12} = \frac{1}{SC - g}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & -Z_{12} \\ Z_{21} & -Z_{22} \end{bmatrix}$$

- nije reciprocan jer ima neuhearn element (C).
- simetrican:  $Z_{11} \neq Z_{22} \rightarrow$  ne! pa nije simetrican




prijenosna funkcija napona

$$T(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{I_1 Z_{21} - I_2 Z_{22}}{I_1 Z_{11} - I_2 Z_{12}}$$

otvoren:  $I_2 = 0$ , članovi uz  $I_2$  se brišu i dobija se
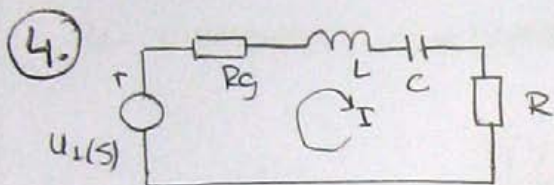
$$T(s) = \frac{I_1 Z_{21}}{I_1 Z_{11}} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}}$$



$$L = 1 \text{ mH}$$

$$R_g = 50 \Omega$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$R = 150 \Omega$$

$$I(R_g + sL + \frac{1}{sC} + R) = U_1$$

$$I_1 = \frac{U_1}{100 + 10^{-3}s + \frac{10^7}{s}} = \frac{U_1}{\frac{10^{-3}s^2 + 200s + 10^7}{s}}$$

$$U_2 = \frac{sU_1}{10^{-3}s^2 + 200s + 10^7} \cdot 150$$

$$T(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{150s}{10^{-3}s^2 + 200s + 10^7} = \frac{150s}{10^{-3}(s^2 + 2 \cdot 10^5 s + 10^{10})}$$

$$= \frac{1.5 \cdot 10^5 s}{s^2 + 2 \cdot 10^5 s + 10^{10}} = \frac{K \frac{\omega_p}{Q_p} s}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2}$$

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = 2 \cdot 10^5$$

$$\omega_p^2 = 10^{10} \Rightarrow \omega_p = 10^5$$

$$Q_p = 1.5$$

$$K = 0.75$$



$$\omega_{g,d} = \omega_p \sqrt{1 + \frac{1}{4g_p^2}} \pm \frac{\omega_p}{2g_p}$$

$$\omega_{g,d} = \omega_p \pm \frac{\omega_p}{2g_p} \quad \leftarrow \text{ ako } \boxed{g_p > 10}$$

$$\omega_g = 2.41 \cdot 10^5$$


$$\omega_d = 0.41 \cdot 10^5$$

$$B = \omega_g - \omega_d = 2 \cdot 10^5$$

4- pomoću naponskog dijela

$$T(s) = \frac{R}{R + sC + \frac{1}{sC} + R_g} \quad \begin{array}{l} \text{koji nam treba} \\ \text{zbog svih ostalih} \end{array}$$

za serijski spoj

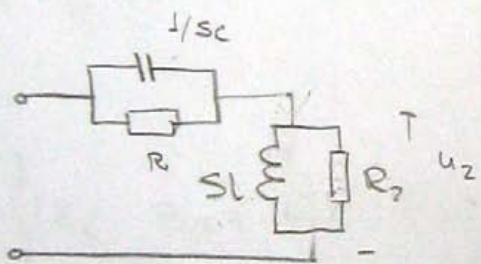

$$\left. \begin{array}{l} Z_1 = R_1 \parallel \frac{1}{sC} \\ Z_2 = R_2 \parallel sL \\ T(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{array} \right\} \text{ za paralelu}$$

$$T(s) = \frac{1.5 \cdot 10^5}{s^2 + 2 \cdot 10^5 s + 10^{10}}$$

$$T(j\omega) = \frac{1.5 \cdot 10^5}{10^{10} - \omega^2 + 2 \cdot 10^5 j\omega}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1.5 \cdot 10^5}{\sqrt{(10^{10} - \omega^2)^2 + (2 \cdot 10^5 \omega)^2}}$$



⑤

$$L = 10 \text{ nH/km}$$


$$C = 100 \text{ pF/km}$$

$$u_g = 2 \cos(\omega_0 t)$$

$$R_g = 50 \Omega$$

$$l = \lambda$$

$$\omega_0 = 10^6$$

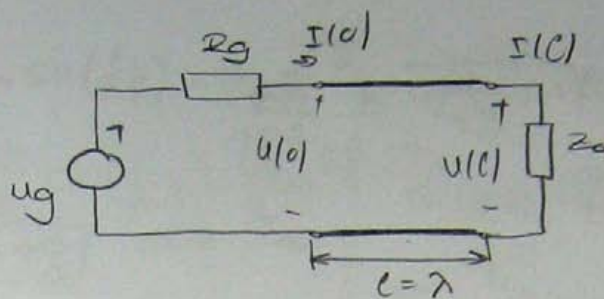

bez distorzije:

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\gamma = \sqrt{RG} + s\sqrt{LC}$$

bez gubitaka:

$$R=0 \quad G=0$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\gamma = s\sqrt{LC}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

a)  $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 10 \Omega$

$$\gamma = s\sqrt{LC}$$

$$\gamma = j\omega_0 \sqrt{LC} = j \quad \beta = 1$$

b)  $l = \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2\pi = 6.28 \text{ km}$

c)  $U(x) = U_0 \cosh(\gamma x) - Z_0 I_0 \sinh(\gamma x)$


$$I(x) = -\frac{U_0}{Z_0} \sinh(\gamma x) + I_0 \cosh(\gamma x)$$

kada četveropol završava sa  $Z_0$

- kad imamo  $Z_0$  onda je tjela ulazna impedancija jednaka  $Z_0$



$$\begin{aligned}
 u(\frac{\ell}{2}) &= U_0 \operatorname{ch}(\frac{\ell}{2} \gamma) - U_0 \operatorname{sh}(\frac{\ell}{2} \gamma) = U_0 e^{-\gamma \frac{\ell}{2}} \\
 I(\frac{\ell}{2}) &= \frac{U_0}{Z_0} \operatorname{sh}(\frac{\ell}{2} \gamma) - \frac{U_0}{Z_0} \operatorname{ch}(\frac{\ell}{2} \gamma) = \frac{U_0}{Z_0} e^{-\gamma \frac{\ell}{2}}
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad \begin{aligned}
 \operatorname{ch} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
 \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x &= 2e^{-x} = e^{-x^2}
 \end{aligned}
 \right.$$

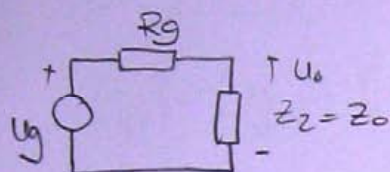


$$U_0 = \frac{Z_0}{Z_0 + R_g} U_g = \frac{1}{6} U_g$$

$$\begin{aligned}
 u(\frac{\ell}{2}) &= \frac{1}{6} U_g e^{-\gamma \pi} = \frac{1}{6} e^{-j\pi} \cdot U_g = 2e^{-j\pi} \cdot \frac{1}{6} e^{-j\pi} = \\
 &= \frac{1}{3} e^{-j\pi} = \frac{1}{3} \pi = \frac{1}{3} \cos(\omega t + \pi)
 \end{aligned}$$

$$U = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$U = A e^{j\varphi} = A e^{-j\varphi}$$

$$A \cos \varphi + j A \sin \varphi$$

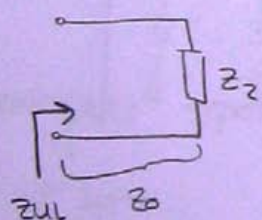


$$Z_{ul} = \frac{Z_2 \operatorname{ch}(\gamma \ell) + Z_0 \operatorname{sh}(\gamma \ell)}{\frac{Z_2}{Z_0} \operatorname{sh}(\gamma \ell) + \operatorname{ch}(\gamma \ell)}$$

$$\begin{aligned}
 U_g &= 2 \cos \omega t \rightarrow 2 \angle 0^\circ \\
 &= 2 e^{-j\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I(\frac{\ell}{2}) &= \frac{U_0}{Z_0} e^{-\gamma \frac{\ell}{2}} = \frac{U_0}{Z_0} e^{-j\pi} = \frac{1}{6} U_g \cdot \frac{1}{10} e^{-j\pi} = \frac{1}{60} e^{-j\pi} \cdot 2 e^{-j\pi} = \\
 &= \frac{1}{30} e^{-j\pi} = \frac{1}{30} \cos \pi + j \frac{1}{30} \sin \pi = -\frac{1}{30}
 \end{aligned}$$




zadati za y-žbu (2I) 7.

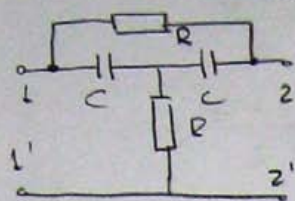

$$[Y] = ?$$

- 2 paralelno spojeni četverpoli, vrijedi:

$$[Y] = [Y'] + [Y'']$$

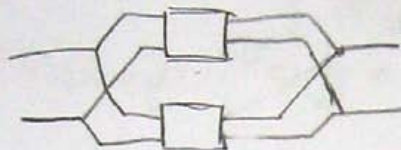

$$I_1 = Y_{11} U_1 - Y_{12} U_2$$

$$I_2 = Y_{21} U_1 - Y_{22} U_2$$

①  $U_2 = 0$

$$Y_{11} = \frac{I_1}{U_1} \Big|_{U_2=0}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{U_1} \Big|_{U_2=0}$$


$$[Y'] = \begin{bmatrix} Y_{11} & -Y_{12} \\ Y_{21} & -Y_{22} \end{bmatrix}$$

②  $U_1 = 0$

$$Y_{12} = -\frac{I_1}{U_2} \Big|_{U_1=0} = \frac{1}{R}$$

$$Y_{22} = -\frac{I_2}{U_2} \Big|_{U_1=0} = \frac{1}{R}$$
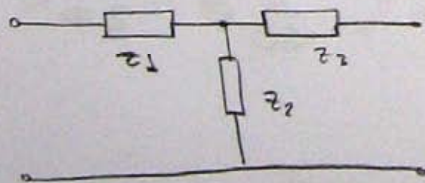
$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \\ \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{z_1 + \frac{z_2 z_3}{z_2 + z_3}} & \frac{-1}{z_1 + z_3 + \frac{z_1 z_3}{z_2}} \\ \frac{1}{z_1 + z_3 + \frac{z_1 z_3}{z_2}} & \frac{1}{z_3 + \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2}} \end{bmatrix}$$



$$Z_1 = \frac{1}{sC}$$

$$Z_2 = R$$

$$Z_3 = \frac{1}{sC}$$



$$y'' = \begin{bmatrix} \frac{sC(sRC + 1)}{2sRC + 1} & \frac{s^2C^2R}{1 + 2sRC} \\ \frac{s^2C^2R}{-1 + 2sRC} & \frac{sC(1 + sRC)}{1 + 2sRC} \end{bmatrix}$$

$$[y] = [y'] + [y''] = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + s}{2s + 1} + 1 & -\frac{s^2}{2s + 1} - 1 \\ \frac{s^2}{2s + 1} + 1 & -\frac{s^2 + s}{2s + 1} - 1 \end{bmatrix}$$


$$T(s) = \frac{y_{21}}{y_{11} + y_{22}} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{(s+1)^2}{s^2 + 2s + 1}$$

- y1 kratimo jer se traži da je prazan hod na izlazu (dakle da nis nije spojen)

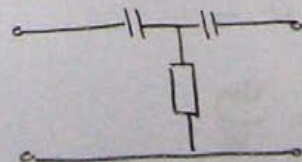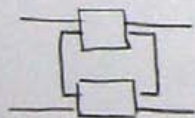- senjski spoj četveropola (isti zadatak)





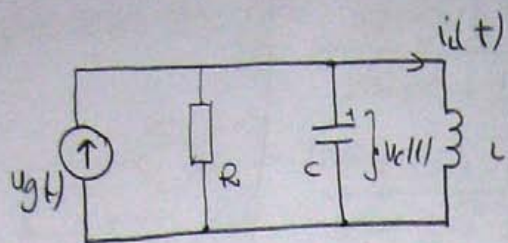

$$C = 2$$


$$R = \frac{1}{2}$$

$$L = \frac{1}{4}$$

$$u_C(0) = 0$$


$$i_L(0) = 0$$

$$I_g = e^{-2t} \delta(t)$$

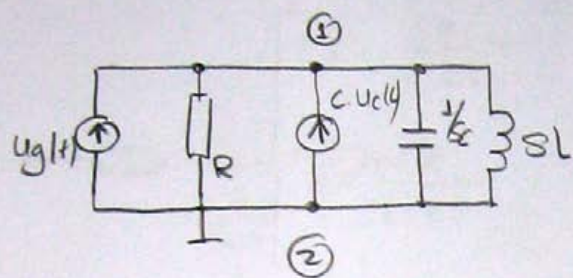

$$U_L \left( \frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL} \right) = I_g + C \cdot u_C(0)$$

$$I_L = \frac{U_L}{sL}$$

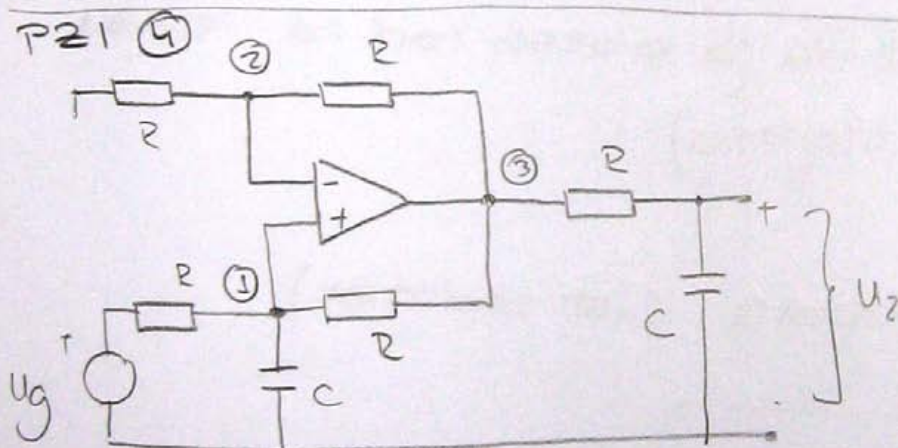

$$R = C = 1$$

$$\textcircled{2} \quad U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - U_3 \cdot \frac{1}{R} = 0$$





$$\textcircled{1} \quad U_2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + sC \right) - U_3 \cdot \frac{1}{R} = \frac{u_g}{R}$$

$$\textcircled{4} \quad u_4 \left( \frac{1}{R} + sC \right) - U_3 \cdot \frac{1}{R} = 0$$

$$U_3 = A(U_2 - U_1) \quad A \rightarrow \infty \quad U_2 = U_1$$




- posmicanje izvora

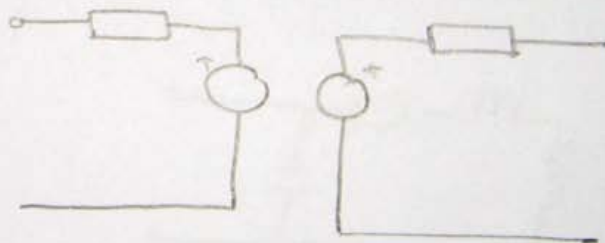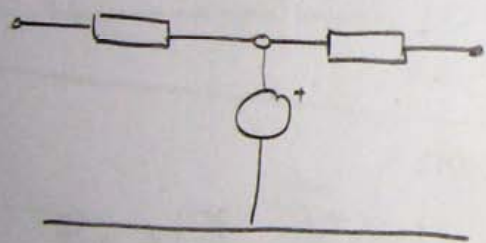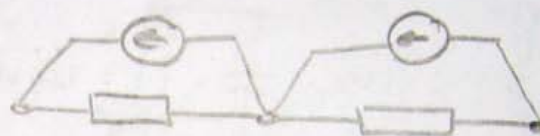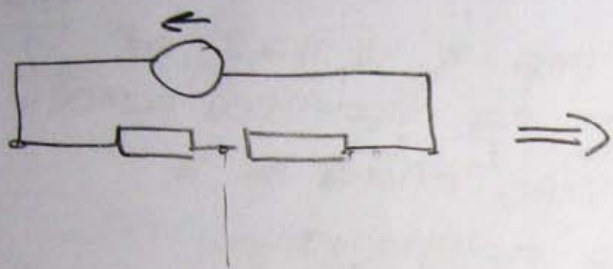



P21


## Thevenin

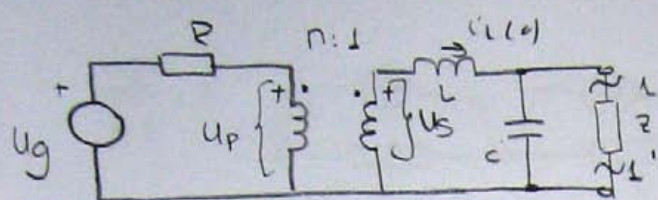

$U_p \Rightarrow$  napon primara

$U_s \Rightarrow$  napon sekundara

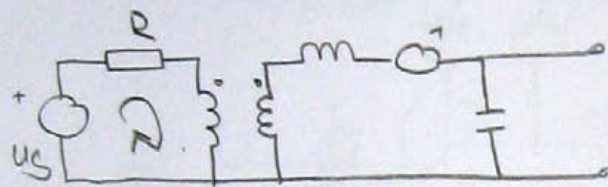ako ima  $Z$ , a traži se napon na otporniku pomoću Theveninga, onda se  $Z$  mora odspojiti



$$U_g - I_p R - U_p = 0$$

$$U_s - I_s S_L + S_L I_s + I_s \frac{1}{S_C} = 0$$

$$U_p : U_s = n : 1 \Rightarrow U_p = n U_s$$

$$I_p : I_s = 1 : n \Rightarrow I_p = \frac{I_s}{n}$$


## Norton

1-1' - kratki spoj, tražili bi struju kroz kondenzator

na isti način se otpor traži, strujni izvor odspojiti, naponski kratko spojiti, početni napon = 0

$I_s$  dobijemo ...

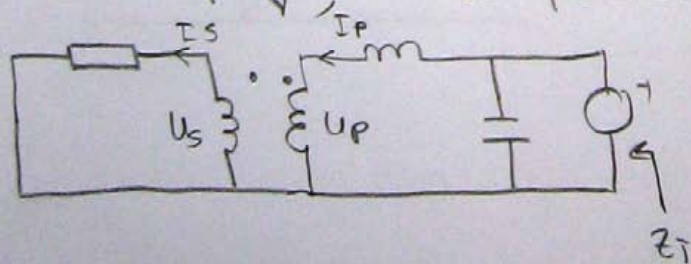Theveninov otpor: transformisati mrežu u parivu, svi strujni (nezavisni) izvori se odspojiti, a naponski kratko spoje, te se početni napon ugase



$$U_s : U_p = n : 1 \Rightarrow U_s = n U_p$$


$$I_s : I_p = 1 : n \Rightarrow I_s = \frac{I_p}{n}$$

$$U_s = I_s R$$




$$nU_p = \frac{I_p}{n} R$$

$$\frac{U_p}{I_p} = \frac{R}{n^2}$$

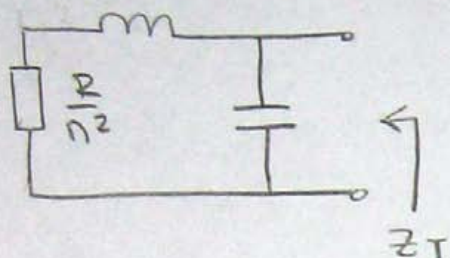

$$Z_T = \frac{\frac{1}{sC} \left( \frac{R}{n^2} + sL \right)}{\frac{R}{n^2} + sL + \frac{1}{sC}}$$

MATRICE

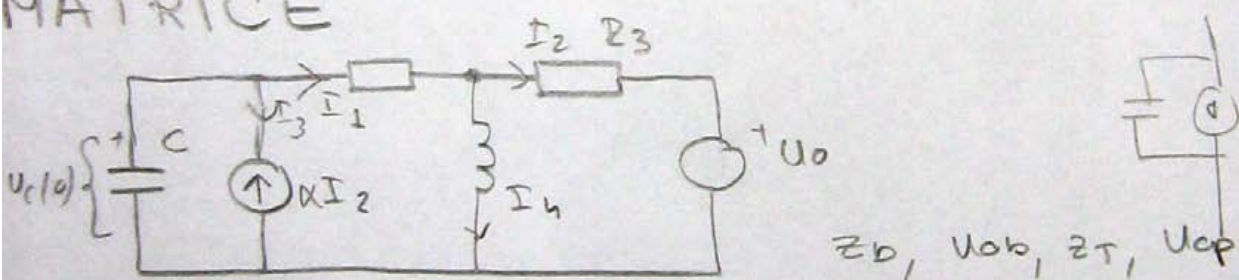

grana 1 : grana 2 su grane stabila

