
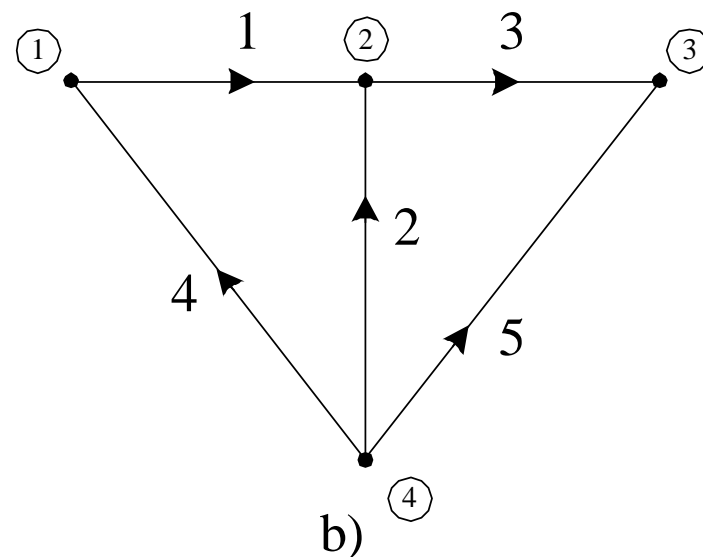


# Električni krugovi


## Grafovi i mreže Primjeri
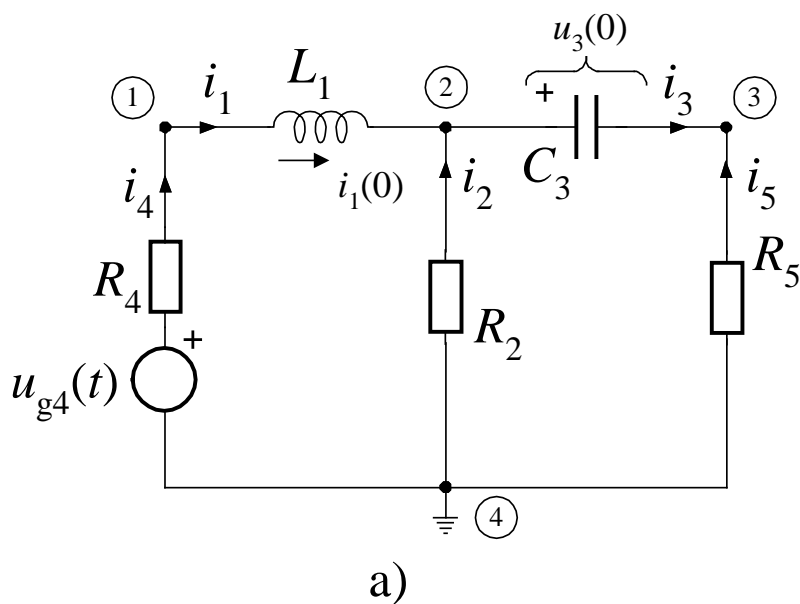
# Graf i matrice grafa

- Primjer 1. Za krug na slici postaviti jednadžbe temeljnog sustava petlji, rezova i čvorišta.



## ■ Matrica incidencija

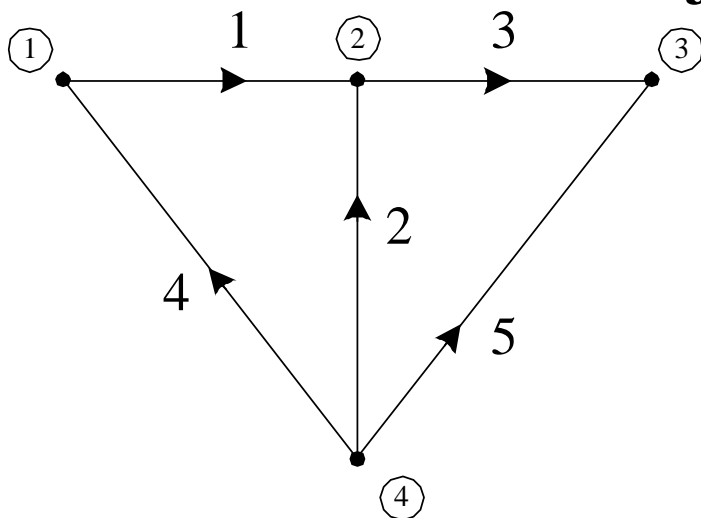


$$\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

## ■ *Reducirana matrica incidencija* $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

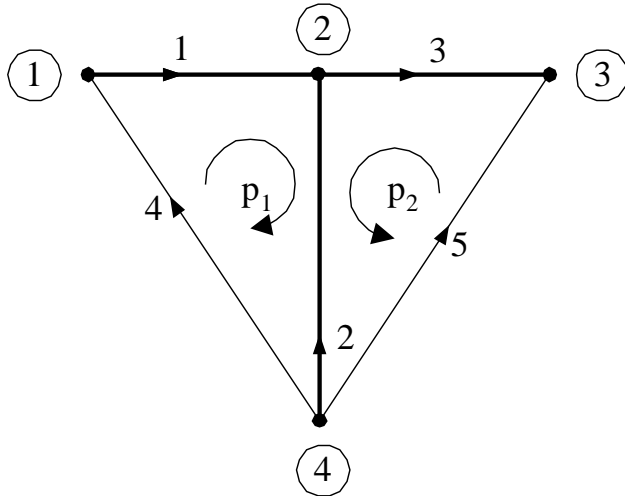
## ■ Odbacivanjem 4. retka $\rightarrow$ čvorište 4 - referentno.

■ ***Spojna matrica S*** → Stablo i temeljni sustav petlji



$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

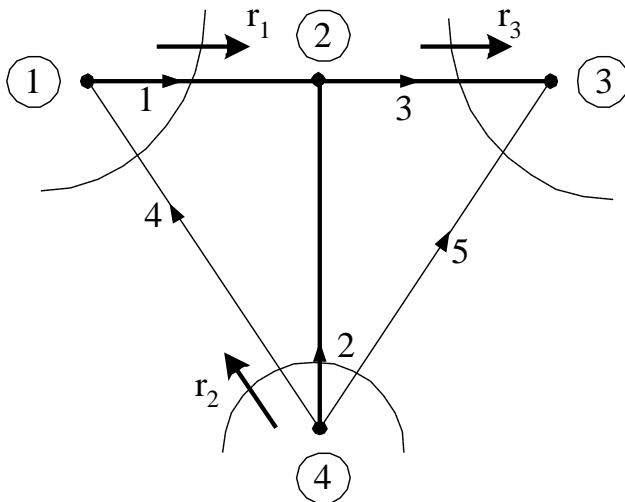■ ***Rastavna matrica Q*** → Temeljni sustav rezova



$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


- Vektori struja grana  $\mathbf{i}_b$  i napona grana  $\mathbf{u}_b$

$$\mathbf{i}_b = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ i_3(t) \\ i_4(t) \\ i_5(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_b = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \\ u_5(t) \end{bmatrix}$$


- Jednadžbe KZS za čvorišta 1, 2, i 3
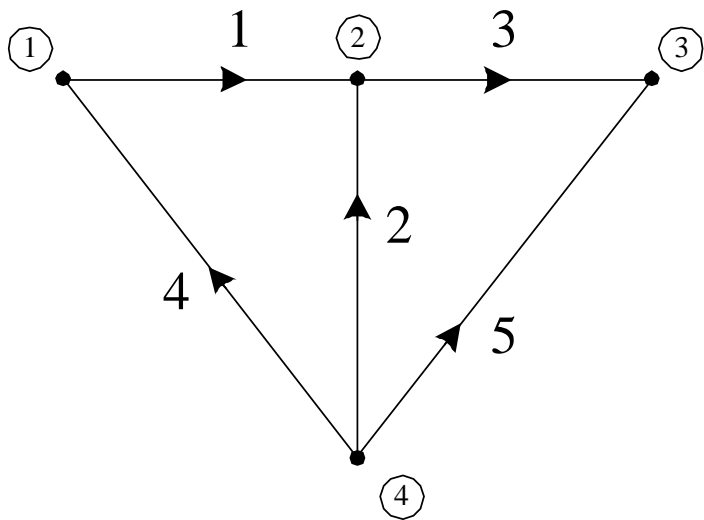
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{i}_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ i_3(t) \\ i_4(t) \\ i_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1(t) - i_4(t) \\ -i_1(t) - i_2(t) + i_3(t) \\ -i_3(t) - i_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$




- Jednadžbe KZN primjenjenoga na temeljne petlje
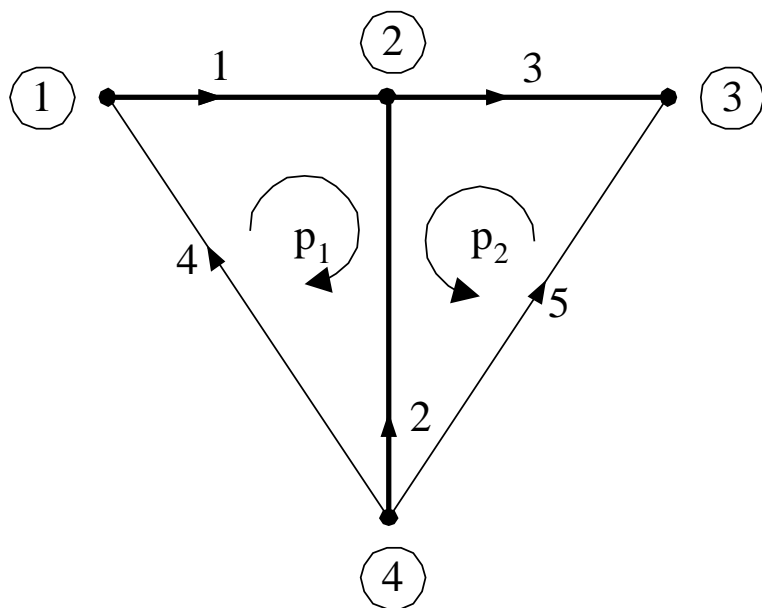
$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{u}_b = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \\ u_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) - u_2(t) + u_4(t) \\ -u_2(t) - u_3(t) + u_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$




- Jednadžbe KZS za temeljne rezove glase
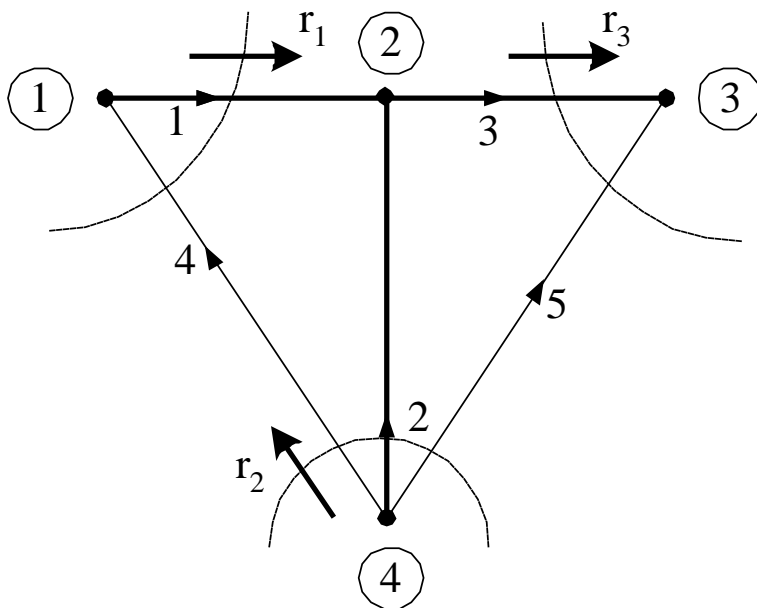
$$\mathbf{Q} \cdot \mathbf{i}_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ i_3(t) \\ i_4(t) \\ i_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1(t) - i_4(t) \\ i_2(t) + i_4(t) + i_5(t) \\ i_3(t) + i_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$





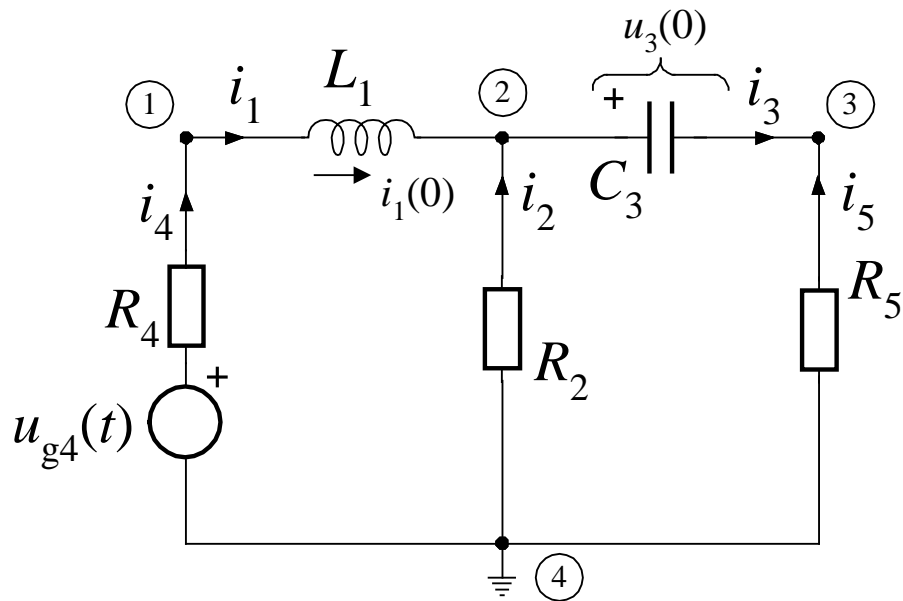- Jednadžbe temeljnih petlji
- Strujno naponske jednadžbe grana



$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$$

$$u_2(t) = R_2 i_2(t)$$

$$u_3(t) = \frac{1}{C_3} \int_0^t i_3(\tau) d\tau + u_3(0)$$

$$u_4(t) = -u_{g4}(t) + R_4 i_4(t)$$

$$u_5(t) = R_5 i_5(t)$$

- Primjenom Laplaceove transformacije dobiva se


$$U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0)$$

$$U_2(s) = R_2I_2(s)$$

$$U_3(s) = \frac{1}{sC_3}I_3(s) + \frac{u_3(0)}{s}$$

$$U_4(s) = -U_{g4}(s) + R_4I_4(s)$$

$$U_5(s) = R_5I_5(s)$$

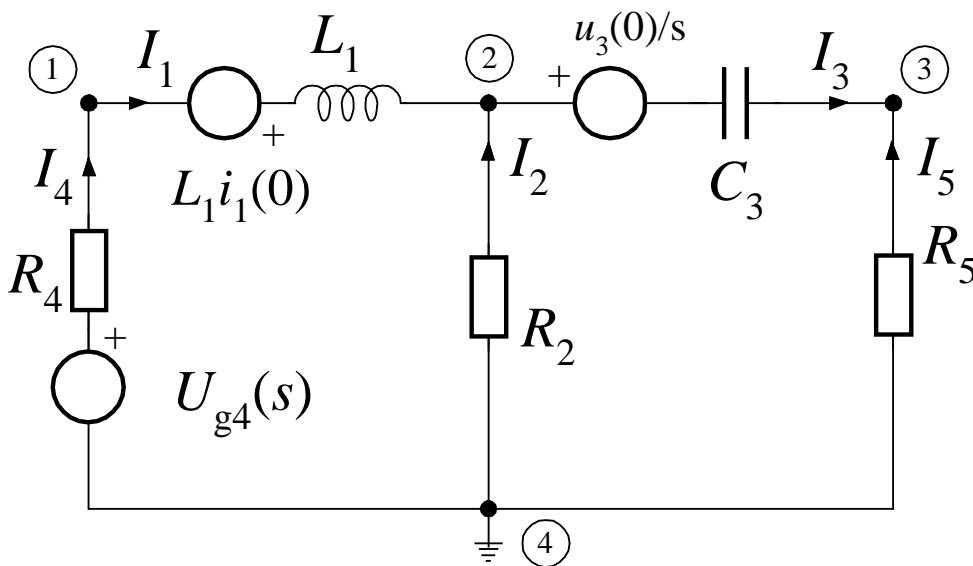

- Sustav jednažbi u matričnoj formi ima oblik

$$\begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ U_3(s) \\ U_4(s) \\ U_5(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \\ I_4(s) \\ I_5(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -L_1 \cdot i_1(0) \\ 0 \\ u_3(0)/s \\ -U_{g4}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{0b}$$

- $\mathbf{Z}_b$  je *matrica impedancija grana*.
- Ona za ovaj slučaj ima oblik dijagonalne matrice

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix}$$

- Množenjem jednadžbe s lijeva sa spojnom matricom

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_b = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} = \mathbf{0}$$

- Struje grana izražene strujama petlji

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{S}^t \cdot \mathbf{I}_p$$

- $\mathbf{I}_p \rightarrow$  vektor struja petlji

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t \cdot \mathbf{I}_p + \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{I}_p = \begin{bmatrix} I_{p1}(s) \\ I_{p2}(s) \end{bmatrix}$$

- Rezultat je

- $\mathbf{SZ}_b\mathbf{S}^t \rightarrow$  matrica impedancija temeljnoga sustava petlji  $\mathbf{Z}_p$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t$$

- U našem je slučaju

$$\mathbf{Z}_p = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z}_p = \begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 \\ R_2 & R_2 + \frac{1}{sC_3} + R_5 \end{bmatrix}$$

## ■ Matrična jednačina

$$\mathbf{Z}_p \mathbf{I}_p = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob}$$

$$\mathbf{Z}_p \mathbf{I}_p = \mathbf{U}_{op}$$

$$\begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_5 + \frac{1}{sC_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{g4}(s) + L_1 \cdot i_1(0) \\ \frac{1}{s} u_3(0) \end{bmatrix}$$

- Množenjem s lijeva inverznom matricom  $\mathbf{Z}_p$ ,  
→ rješenje sustava

$$\mathbf{I}_p = \mathbf{Z}_p^{-1} \cdot \mathbf{U}_{op}$$

- odnosno

$$\begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_5 + \frac{1}{sC_3} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} U_{g4}(s) + L_1 \cdot i_1(0) \\ \frac{1}{s} u_3(0) \end{bmatrix}$$



# ■ Jednadžbe čvorišta

- Za postavljanje jednačbi čvorišta potrebno je struje grana izraziti naponima grana.


$$i_1(t) = \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(\tau) d\tau + i_1(0)$$

$$i_2(t) = \frac{u_2(t)}{R_2}$$


$$i_3(t) = C_3 \frac{du_3(t)}{dt}$$

$$i_4(t) = \frac{u_{g4}(t)}{R_4} + \frac{u_4(t)}{R_4}$$

$$i_5(t) = \frac{u_5(t)}{R_5}$$

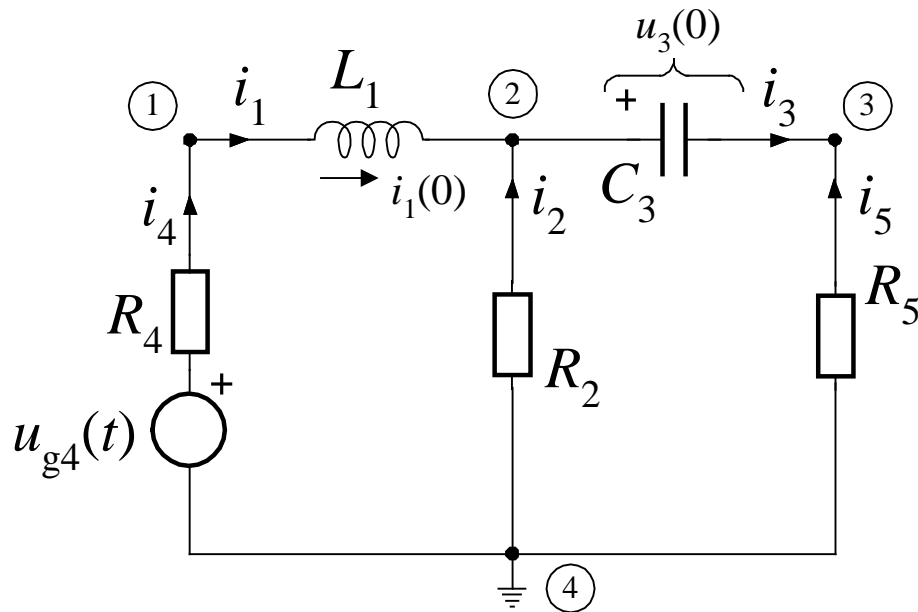

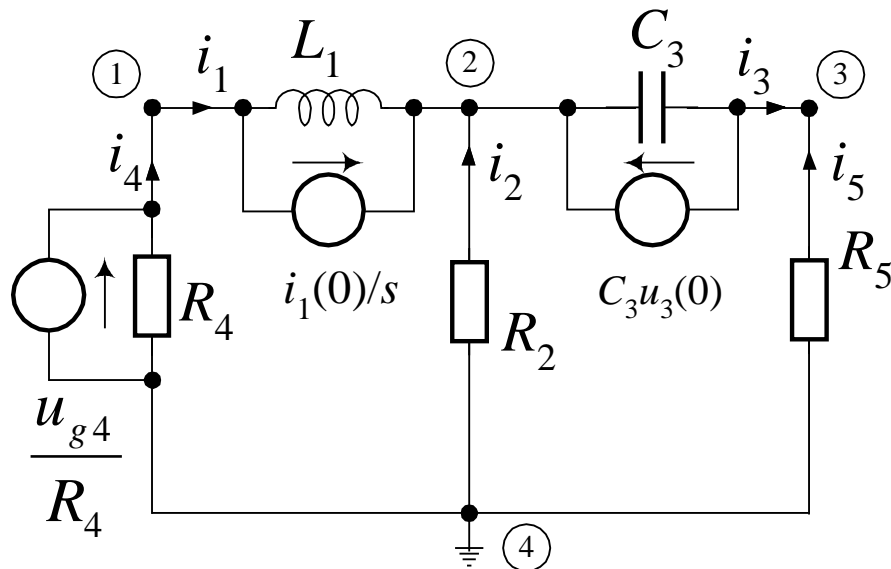- Primjenom Laplaceove transformacije dobiva se



$$I_1(s) = \frac{U_1(s)}{sL_1} + \frac{i_1(0)}{s}$$

$$I_2(s) = \frac{U_2(s)}{R_2}$$

$$I_3(s) = sC_3U_3(s) - C_3u_3(0)$$

$$I_4(s) = \frac{U_{g4}(s)}{R_4} + \frac{U_4(s)}{R_4}$$

$$I_5(s) = \frac{U_5(s)}{R_5}$$

■ Sustav jednažbi u matričnoj formi

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{I}_{ob}$$

$$\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \\ I_4(s) \\ I_5(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ U_3(s) \\ U_4(s) \\ U_5(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_1(0)/s \\ 0 \\ -C_3 u_3(0) \\ U_{g4}(s)/R_4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{Y}_b$  je *matrica admitancija grana*, koja za ovaj slučaj ima oblik dijagonalne matrice.

$$\mathbf{Y}_b = \mathbf{Z}_b^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$

- Množenjem s lijeva s matricom incidencija

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_b = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_{ob} = \mathbf{0}$$

- Napone grana izraženi naponima čvorišta

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{A}^t \cdot \mathbf{U}_v$$

- $\mathbf{U}_v \rightarrow$  vektor napona čvorišta

$$\mathbf{U}_v(s) = \begin{bmatrix} U_{v1}(s) \\ U_{v2}(s) \\ U_{v3}(s) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{A}^t \cdot \mathbf{U}_v + \mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_{ob} = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{A}\mathbf{Y}_b\mathbf{A}^t$  je matrica admitancija čvorišta  $\mathbf{Y}_v$ .

$$\mathbf{Y}_v = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{A}^t$$

- Za zadani krug ona glasi

$$\mathbf{Y}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_v = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{sL_1} & 0 \\ -\frac{1}{sL_1} & \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_2} + sC_3 & -sC_3 \\ 0 & -sC_3 & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$

- Matrična se jednadžba može napisati u obliku

$$\mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}_{ob}$$

$$\mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v = \mathbf{I}_{ov}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{sL_1} & 0 \\ -\frac{1}{sL_1} & \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_2} + sC_3 & -sC_3 \\ 0 & -sC_3 & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{v1} \\ U_{v2} \\ U_{v3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{g4}/R_4 + i_{L1}(0)/s \\ C_3 u_{C3}(0) - i_{L1}(0)/s \\ -C_3 u_{C3}(0) \end{bmatrix}$$

- Množenjem s lijeva s  $\mathbf{Y}_v^{-1} \rightarrow$  rješenje sustava


$$\mathbf{Y}_v^{-1} \cdot \mathbf{Y}_v \cdot \mathbf{U}_v = \mathbf{U}_v = \mathbf{Y}_v^{-1} \cdot \mathbf{I}_{ov}$$

- odnosno

$$\begin{bmatrix} U_{v1} \\ U_{v2} \\ U_{v3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{sL_1} & 0 \\ -\frac{1}{sL_1} & \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_2} + sC_3 & -sC_3 \\ 0 & -sC_3 & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{U_{g4}}{R_4} - \frac{i_{L1}(0)}{s} \\ C_3 u_{C3}(0) + \frac{i_{L1}(0)}{s} \\ -C_3 u_{C3}(0) \end{bmatrix}$$



# ■ Jednadžbe rezova

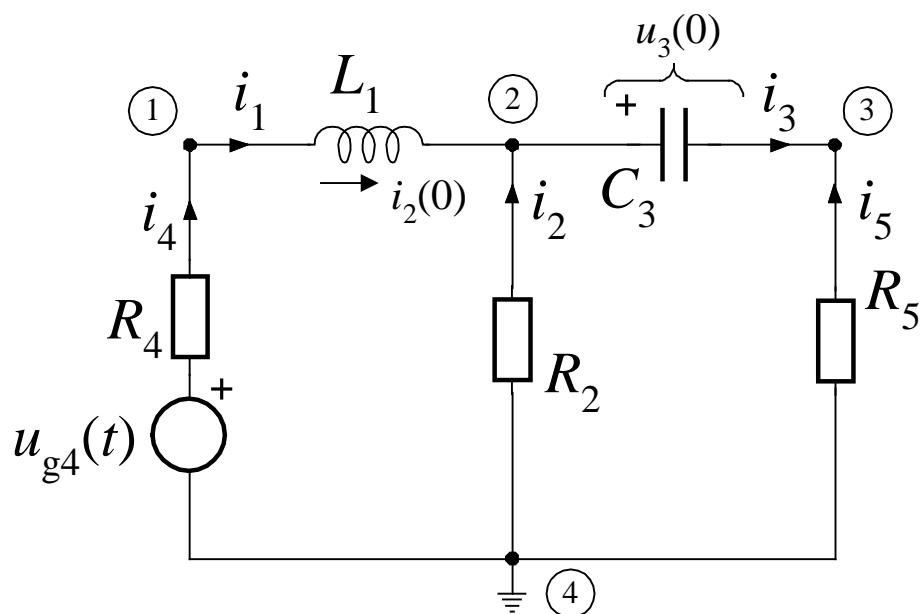

$$i_1(t) = \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(\tau) d\tau + i_1(0)$$

$$i_2(t) = \frac{u_2(t)}{R_2}$$

$$i_3(t) = C_3 \frac{du_3(t)}{dt}$$

$$i_4(t) = \frac{u_{g4}(t)}{R_4} + \frac{u_4(t)}{R_4}$$

$$i_5(t) = \frac{u_5(t)}{R_5}$$

- Primjenom Laplaceove transformacije dobiva se

$$I_1(s) = \frac{U_1(s)}{sL_1} + \frac{i_1(0)}{s}$$

$$I_2(s) = \frac{U_2(s)}{R_2}$$

$$I_3(s) = sC_3U_3(s) - C_3i_3(0)$$

$$I_4(s) = \frac{U_{g4}(s)}{R_4} + \frac{U_4(s)}{R_4}$$

$$I_5(s) = \frac{U_5(s)}{R_5}$$

- Matrična jednačba grana kruga glasi

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b + \mathbf{I}_{ob}$$

$$\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \\ I_4(s) \\ I_5(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ U_3(s) \\ U_4(s) \\ U_5(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_1(0)/s \\ 0 \\ -C_3 u_3(0) \\ U_{g4}(s)/R_4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Množenjen jednađbe s lijeva s rastavnom matricom

$$\mathbf{Q} \cdot \mathbf{I}_b = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{Q} \cdot \mathbf{I}_{ob} + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{U}_b = \mathbf{0}$$

- Naponi grana izraženi naponima rezova

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Q}^t \cdot \mathbf{U}_r$$

- $\mathbf{U}_r \rightarrow$  vektor napona rezova

$$\mathbf{U}_r(s) = \begin{bmatrix} U_{r1}(s) \\ U_{r2}(s) \\ U_{r3}(s) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{Q}^t \cdot \mathbf{U}_r + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{I}_{ob} = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{QY}_b\mathbf{Q}^t \rightarrow$  matrica admitancija rezova  $\mathbf{Y}_r$ .

$$\mathbf{Y}_r = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Y}_b \cdot \mathbf{Q}^t$$

- Za zadani krug ona glasi

$$\mathbf{Y}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_r = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} \\ 0 & \frac{1}{R_5} & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$

■ Matrična se jednadžba

$$\mathbf{Y}_r \cdot \mathbf{U}_r = -\mathbf{Q} \cdot \mathbf{I}_{ob}$$

$$\mathbf{Y}_r \cdot \mathbf{U}_r = \mathbf{I}_{or}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} \\ 0 & \frac{1}{R_5} & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{r1} \\ U_{r2} \\ U_{r3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{g4}/R_4 + i_{L1}(0)/s \\ -U_{g4}/R_4 \\ C_3 u_{C3}(0) \end{bmatrix}$$

- Množenjem s lijeva s inverznom matricom  $\mathbf{Y}_r(s)$ , dobiva se rješenje sustava

$$\mathbf{Y}_r^{-1} \cdot \mathbf{Y}_r \cdot \mathbf{U}_r = \mathbf{U}_r = \mathbf{Y}_r^{-1} \cdot \mathbf{I}_{or}$$

$$\begin{bmatrix} U_{r1} \\ U_{r2} \\ U_{r3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} \\ 0 & \frac{1}{R_5} & sC_3 + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{U_{g4}}{R_4} - \frac{i_{L1}(0)}{s} \\ -\frac{U_{g4}}{R_4} \\ C_3 u_{C3}(0) \end{bmatrix}$$

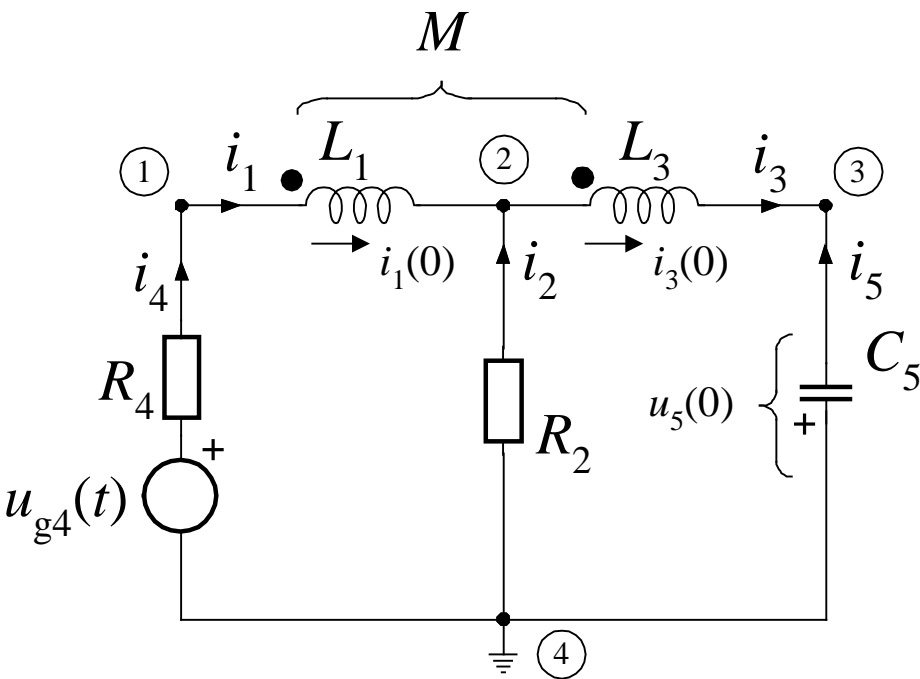- Primjer 2. Za krug na slici postaviti jednadžbe temeljnog sustava petlji, rezova i čvorišta.



$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_3(t)}{dt}$$

$$u_2(t) = R_2 i_2(t)$$


$$u_3(t) = M \frac{di_1(t)}{dt} + L_3 \frac{di_3(t)}{dt}$$

$$u_4(t) = -u_{g4}(t) + R_4 i_4(t)$$

$$u_5(t) = \frac{1}{C_5} \int_0^t i_5(\tau) d\tau + u_5(0)$$



# ■ Strujno naponske jednačbe grana

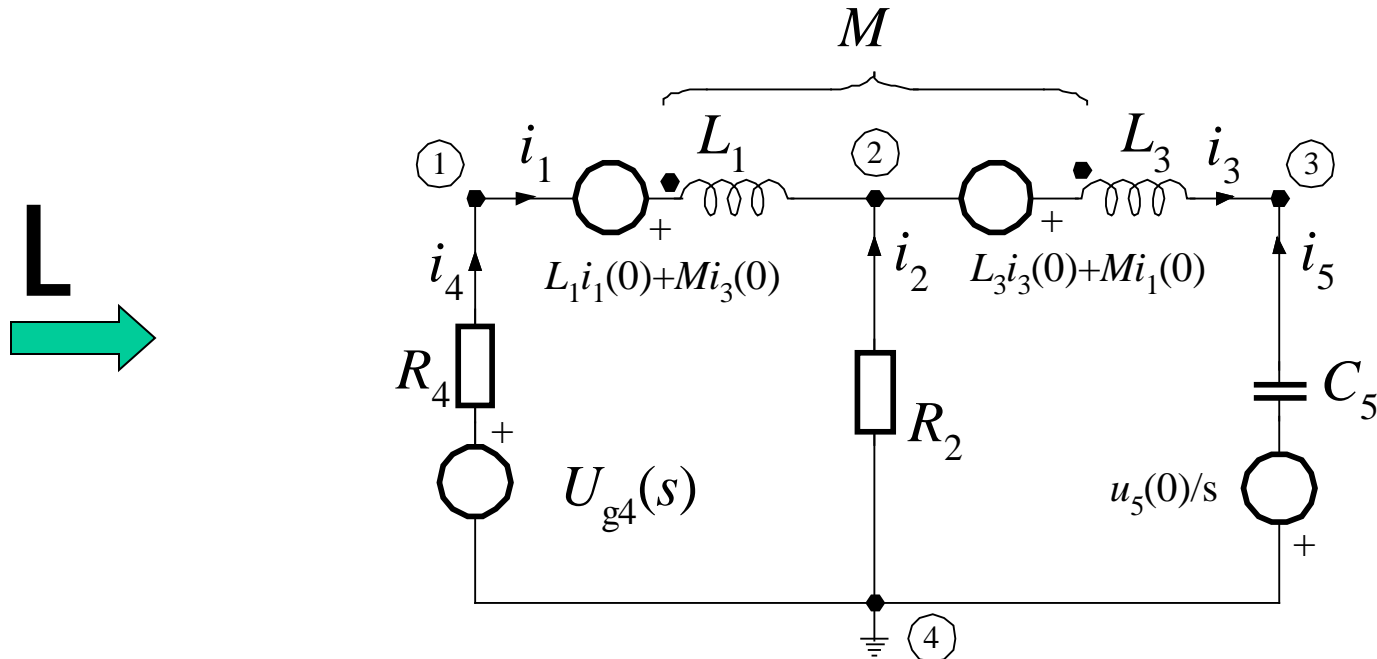

$$U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0) + sMI_3(s) - Mi_3(0)$$

$$U_4(s) = -U_{g4}(s) + R_4I_4(s)$$

$$U_2(s) = R_2I_2(s)$$

$$U_5(s) = \frac{1}{sC_5}I_5(s) + \frac{u_5(0)}{s}$$

$$U_3(s) = sMI_1(s) - Mi_1(0) + sL_3I_3(s) - L_3i_3(0)$$

■ Jednadžbe grana u matričnome obliku

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & sM & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ sM & 0 & sL_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -L_1 i_1(0) - M i_3(0) \\ 0 \\ -M i_1(0) - L_3 i_3(0) \\ -U_{g4} \\ u_5(0)/s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{ob}$$


- Matrica impedancija grana

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & sM & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 \\ sM & 0 & sL_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix}$$

- Nije dijagonalna

- Simetrična oko glavne dijagonale  $\mathbf{Z}_b^t = \mathbf{Z}_b$

## ■ Matrice

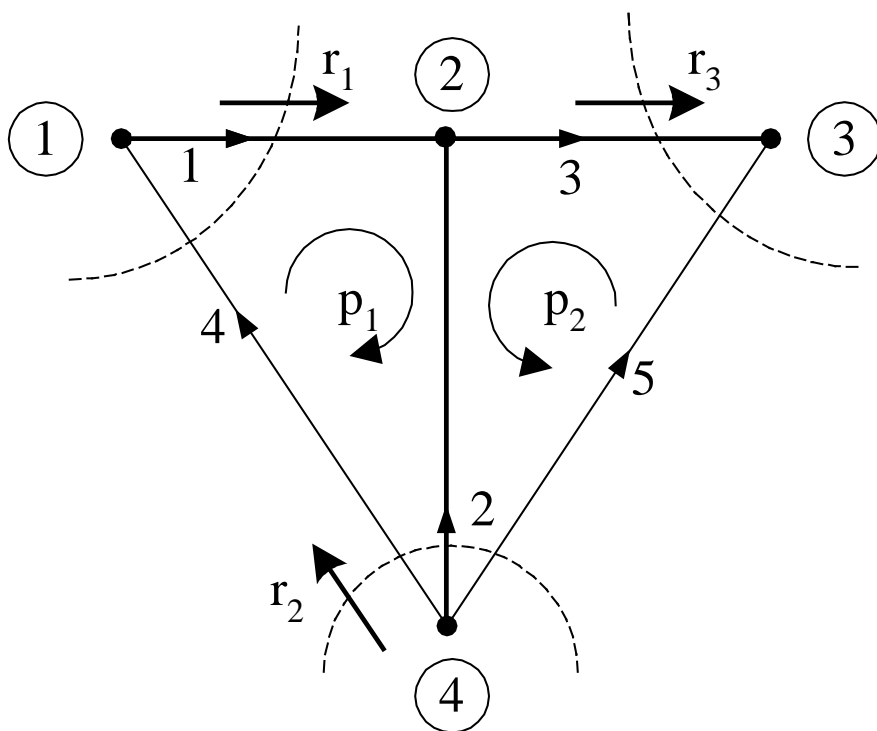

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ Jednadžbe temeljnih petlji

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_b = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t \cdot \mathbf{I}_p$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} + \mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p$$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t = \begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 - sM \\ R_2 - sM & R_2 + sL_3 + \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob}$$

## ■ Jednadžbe temeljnih petlji

$$\begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 - sM \\ R_2 - sM & R_2 + sL_3 + \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{g4} + L_1 i_1(0) + M i_3(0) \\ -M i_1(0) - L_3 i_3(0) + u_5(0)/s \end{bmatrix}$$

## ■ Rješenje

$$\mathbf{I}_p = -\mathbf{Z}_p^{-1} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}'_{ob}$$

$$\begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 + R_2 + R_4 & R_2 - sM \\ R_2 - sM & R_2 + sL_3 + \frac{1}{sC_5} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} U_{g4} + L_1 i_1(0) + M i_3(0) \\ -M i_1(0) - L_3 i_3(0) + u_5(0)/s \end{bmatrix}$$

- Za jednađbe čvorišta i jednađbe rezova treba definirati matricu admitancija grana.
- Jedan od načina – preuređenjem jednađbi grana

$$U_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0) + sMI_3(s) - Mi_3(0)$$

$$U_2(s) = R_2I_2(s)$$

$$U_3(s) = sMI_1(s) - Mi_1(0) + sL_3I_3(s) - L_3i_3(0)$$

$$U_4(s) = -U_{g4}(s) + R_4I_4(s)$$

$$U_5(s) = \frac{1}{sC_5}I_5(s) + \frac{u_5(0)}{s}$$

- Struje grana izražene naponima

$$I_1(s) = \frac{sL_3}{\Delta M} U_1(s) - \frac{sM}{\Delta M} U_3(s) + i_1(0)$$

$$\Delta M = s^2(L_1L_3 - M^2)$$

$$I_2(s) = \frac{1}{R_2} U_2(s)$$

$$I_3(s) = -\frac{sM}{\Delta M} U_1(s) + \frac{sL_3}{\Delta M} U_3(s) + \frac{i_3(0)}{s}$$

$$I_4(s) = \frac{1}{R_4} U_4(s) + \frac{1}{R_4} U_{g4}(s)$$

$$I_5(s) = sC_5 U_5(s) - C_5 u_5(0)$$




## ■ Matrica admitancija grana

$$\mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} \frac{sL_3}{\Delta M} & 0 & -\frac{sM}{\Delta M} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{sM}{\Delta M} & 0 & \frac{sL_1}{\Delta M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sC_5 \end{bmatrix}$$

- Drugi način  $\longrightarrow$  invertiranjem  $\mathbf{Z}_b$

$$\mathbf{Y}_b = \mathbf{Z}_b^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{sL_3}{\Delta M} & 0 & -\frac{sM}{\Delta M} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{sM}{\Delta M} & 0 & \frac{sL_1}{\Delta M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sC_5 \end{bmatrix}$$

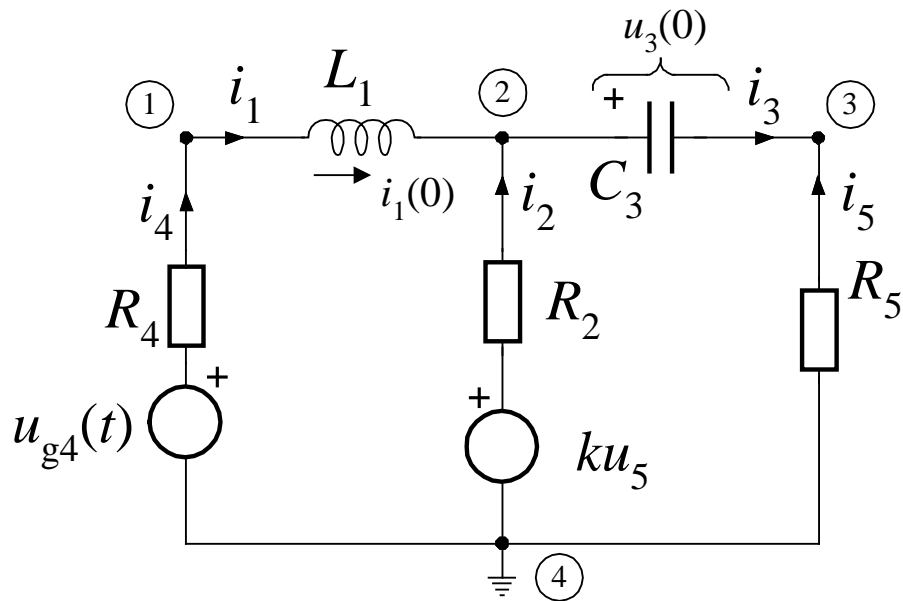- Primjer 3. Za krug na slici postaviti jednadžbe temeljnog sustava petlji, rezova i čvorišta.



$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$$


$$u_2(t) = R_2 i_2(t) - k \cdot u_5(t)$$

$$u_3(t) = \frac{1}{C_3} \int_0^t i_3(\tau) d\tau + u_3(0)$$

$$u_4(t) = -u_{g4}(t) + R_4 i_4(t)$$

$$u_5(t) = R_5 i_5(t)$$

# ■ Strujno naponske jednačbe grana

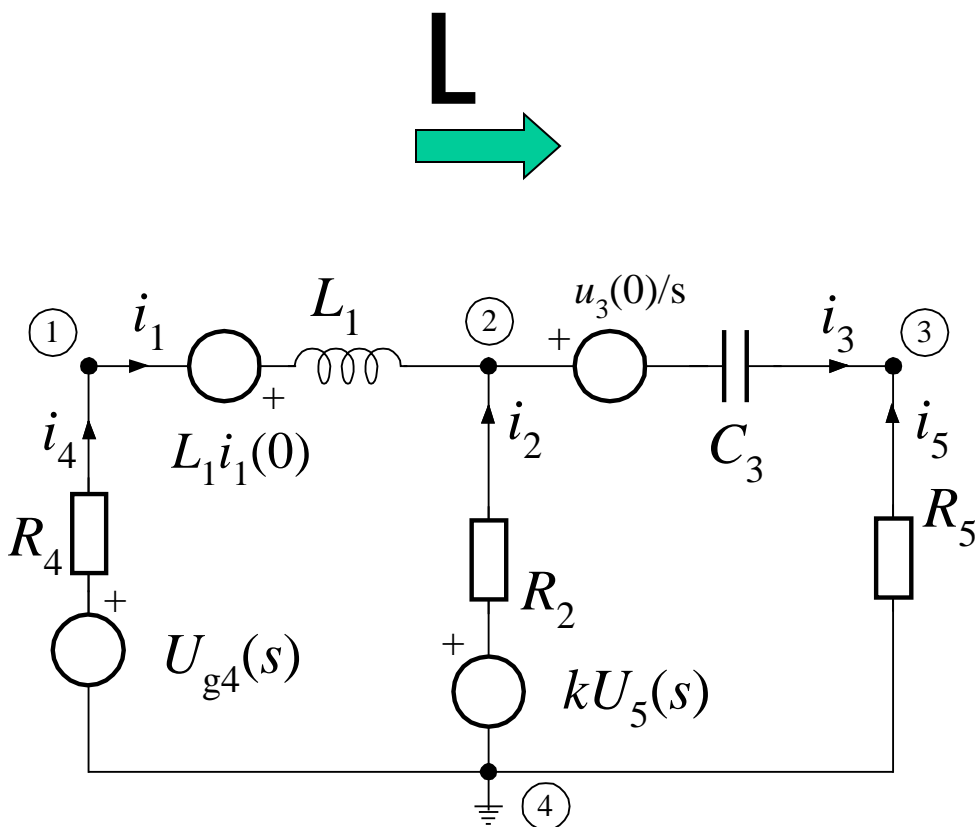

$$U_1(s) = sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0)$$

$$U_2(s) = R_2 I_2(s) - k \cdot U_5(s)$$

$$U_3(s) = \frac{1}{sC_3} I_3(s) + \frac{u_3(0)}{s}$$

$$U_4(s) = -U_{g4}(s) + R_4 I_4(s)$$

$$U_5(s) = R_5 I_5(s)$$

■ Jednadžbe grana u matričnome obliku

$$\begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ U_3(s) \\ U_4(s) \\ U_5(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & -k \cdot R_5 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \\ I_4(s) \\ I_5(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -L_1 \cdot i_1(0) \\ 0 \\ u_3(0)/s \\ -U_{g4}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{0b}$$

- Matrica impedancija grana


$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} sL_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & -k \cdot R_5 \\ 0 & 0 & \frac{1}{sC_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix}$$

- Nije dijagonalna

- Nije simetrična oko glavne dijagonale  $\mathbf{Z}_b^t \neq \mathbf{Z}_b$

- Mreža je neregipročna

## ■ Matrice

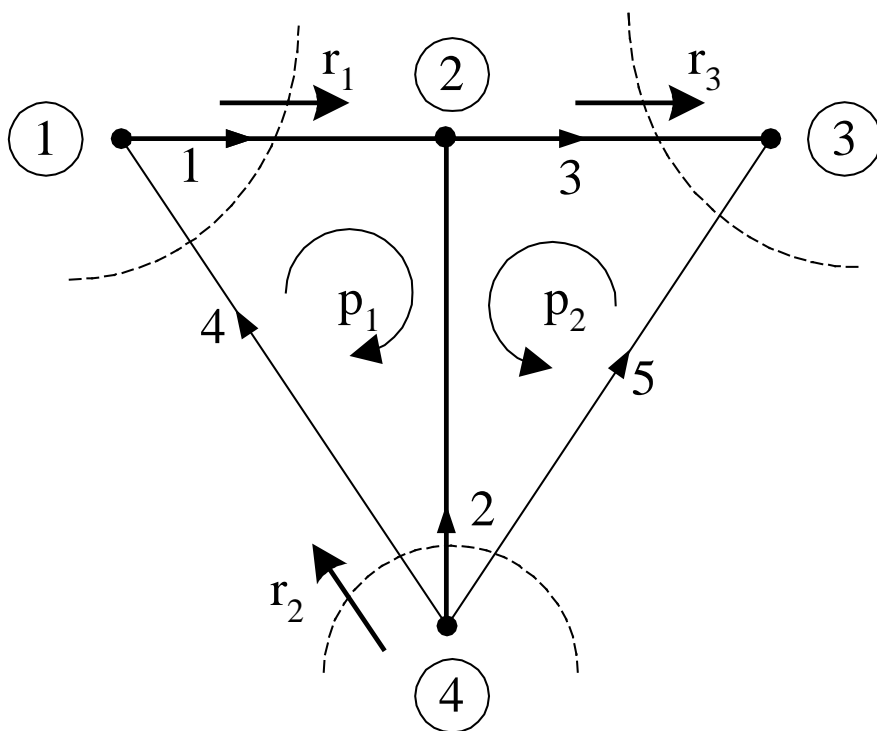

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ Jednadžbe temeljnih petlji

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_b = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t \cdot \mathbf{I}_p$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} + \mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p$$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^t = \begin{bmatrix} sL + R_2 + R_4 & R_2 + kR_5 \\ R_2 & R_2 + \frac{1}{sC_3} + R_5 + kR_5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob}$$



## ■ Jednadžbe temeljnih petlji

$$\begin{bmatrix} sL + R_2 + R_4 & R_2 + kR_5 \\ R_2 & R_2 + \frac{1}{sC_3} + R_5 + kR_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{g4}(s) + L_1 \cdot i_1(0) \\ \frac{1}{s} u_3(0) \end{bmatrix}$$

## ■ Rješenje

$$\mathbf{I}_p = -\mathbf{Z}_p^{-1} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob}$$

$$\begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL + R_2 + R_4 & R_2 + kR_5 \\ R_2 & R_2 + \frac{1}{sC_3} + R_5 + kR_5 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} U_{g4}(s) + L_1 \cdot i_1(0) \\ \frac{1}{s} u_3(0) \end{bmatrix}$$

- Matrica admitancija grana.
- Preuređenjem jednačbi grana

$$I_1(s) = \frac{U_1(s)}{sL_1} + \frac{i_1(0)}{s}$$

$$I_2(s) = \frac{U_2(s)}{R_2} + k \frac{U_5(s)}{R_2}$$


$$I_3(s) = sC_3U_3(s) - sC_3i_3(0)$$

$$I_4(s) = \frac{U_{g4}(s)}{R_4} + \frac{U_4(s)}{R_4}$$

$$I_5(s) = \frac{U_5(s)}{R_5}$$

- Matrica admitancija grana

$$\mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & \frac{k}{R_2} \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$

- Drugi način  invertiranjem  $\mathbf{Z}_b$

$$\mathbf{Y}_b = \mathbf{Z}_b^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & \frac{k}{R_2} \\ 0 & 0 & sC_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$