

# Električni krugovi - Lab

## Lab 4. Priprema RLC Električni Krugovi 2. reda

Ime i Prezime: \_\_\_\_\_

Asistent: \_\_\_\_\_

Grupa: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ukoliko nema dovoljno prostora neka student doda list papira na kojemu će postupak koji je doveo do rješenja. **Lab Pripremu** treba odštampati dvostrano i popuniti je te pričvrstiti dodatnu stranicu papira pomoću spajalice. Popunjena **Lab Priprema** se predaje asistentu na početku laboratorijskih vježbi.


**Zadatak:** Zadana su četiri slučaja vrijednosti električnih elemenata:

- a)  $R=1\text{k}\Omega$ ,  $L=1\text{mH}$ ,  $C=100\text{nF}$ ;
- b)  $R=200\Omega$ ,  $L=1\text{mH}$ ,  $C=100\text{nF}$ ;
- c)  $R=20\Omega$ ,  $L=1\text{mH}$ ,  $C=100\text{nF}$ ;
- d)  $R=0\Omega$ ,  $L=1\text{mH}$ ,  $C=100\text{nF}$ .

1. Za četiri slučaja elemenata koji su zadani u zadatku izvršiti normalizaciju po frekvenciji  $\omega_0=10^5\text{rad/s}$  i impedanciji  $R_0=100\Omega$ , odn. izračunati normalizirane vrijednosti elemenata.

- a)  $R=10$ ,  $L=1$ ,  $C=1$ ;
- b)  $R=2$ ,  $L=1$ ,  $C=1$ ;
- c)  $R=0,2$ ,  $L=1$ ,  $C=1$ ;
- d)  $R=0$ ,  $L=1$ ,  $C=1$ .

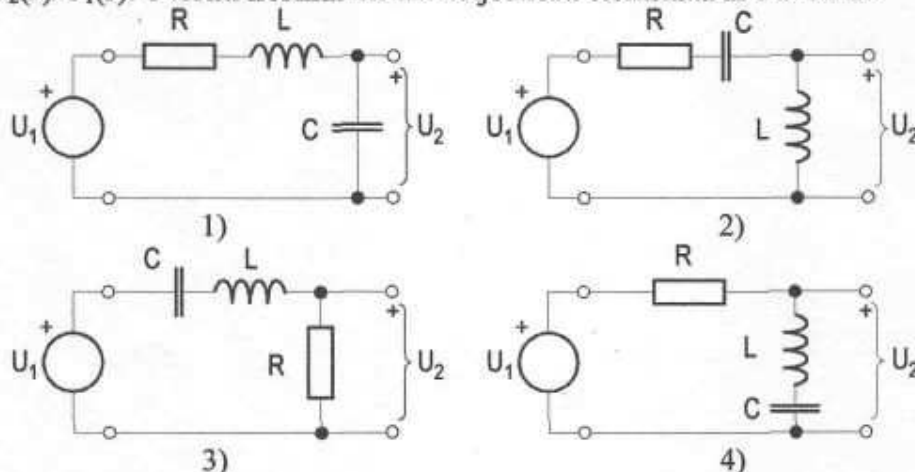2. Za električne krugove prikazane slikom izračunati naponske prijenosne funkcije  $T(s)=U_2(s)/U_1(s)$ . Uvrstiti **normalizirane** vrijednosti elemenata iz 1 zadatka.



Naponske prijenosne funkcije :

$$1) T(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$a) T(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 1}$$

$$b) T(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$$

$$c) T(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

$$d) T(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$3) T(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$a) T(s) = \frac{10s}{s^2 + 10s + 1}$$

$$b) T(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 1}$$

$$c) T(s) = \frac{0.2s}{s^2 + 0.2s + 1}$$

$$d) T(s) = 0$$

$$2) T(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$a) T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 1}$$

$$b) T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1}$$

$$c) T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 0.2s + 1}$$

$$d) T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1}$$

$$4) T(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$a) T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 10s + 1}$$


$$b) T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 2s + 1}$$

$$c) T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

$$d) T(s) = 1$$

3. Za električne krugove prikazane slikom u prethodnom zadatku izračunati normalizirane polove naponske prijenosne funkcije i prikazati ih u kompleksnoj s-ravnini. Uvrstiti normalizirane vrijednosti elemenata. Izračunati **normalizirane** vrijednosti parametara  $\omega_p$  i  $q_p$  te realni i imaginarni dio polova (vidi uputu).

- slučaj a:	$q_p = 0.1$	$\omega_p = 1$	$\text{Re} = -5 \pm \sqrt{24}$	$\text{Im} = 0$	$s_1 \approx -9.9$	$s_2 \approx -0.1$
- slučaj b:	$q_p = 0.5$	$\omega_p = 1$	$\text{Re} = -1$	$\text{Im} = 0$	$s_1 = -1$	$s_2 = -1$
- slučaj c:	$q_p = 5$	$\omega_p = 1$	$\text{Re} = -0.1$	$\text{Im} = \pm 0.995$	$s_1 \approx -0.1 - j1$	$s_2 \approx -0.1 + j1$
- slučaj d:	$q_p = \infty$	$\omega_p = 1$	$\text{Re} = 0$	$\text{Im} = \pm 1$	$s_1 = -j1$	$s_2 = j1$

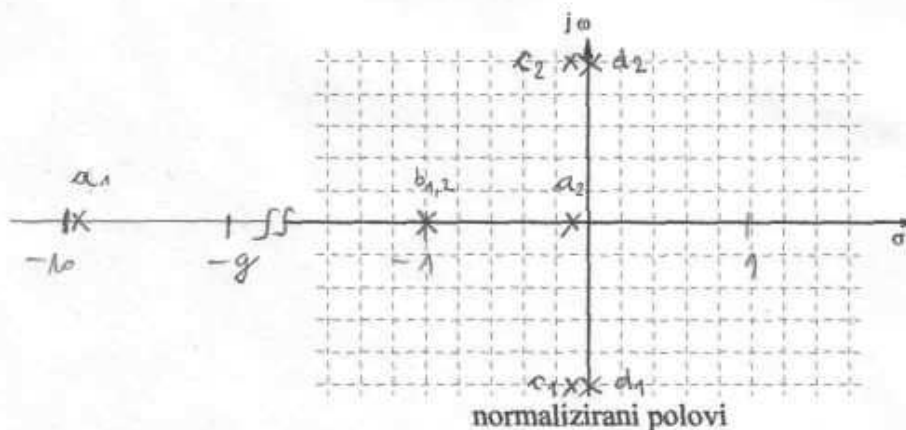

4. Za 4 električna kruga prikazana slikom u zadatku 2 izračunati izraze za amplitudno-frekvencijsku i fazno-frekvencijsku karakteristiku. Uvrstiti **normalizirane** vrijednosti elemenata za slučaj b).

1)

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

$$\omega < 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\omega > 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} - 180^\circ$$

$$\omega = 1 \rightarrow \varphi = -90^\circ$$

2)

$$|T(j\omega)| = \frac{\omega^2}{\omega^2 + 1}$$

$$\omega < 1 \rightarrow \varphi(\omega) = 180^\circ + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\omega > 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\omega = 1 \rightarrow \varphi = +90^\circ$$

3)

$$|T(j\omega)| = \frac{2\omega}{\omega^2 + 1}$$

$$\omega \neq 1 \rightarrow \varphi(\omega) = 90^\circ + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\omega = 1 \rightarrow \varphi = 0^\circ$$

4)

$$\omega < 1 \begin{cases} |T(j\omega)| = \frac{1 - \omega^2}{\omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \end{cases}$$

$$\omega = 1^- \rightarrow \varphi = -90^\circ$$


$$\omega = 1^+ \rightarrow \varphi = +90^\circ \quad |T(j\omega)| = 0$$

$$\omega > 1 \begin{cases} |T(j\omega)| = \frac{\omega^2 - 1}{\omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \end{cases}$$


$$\omega > 1 \begin{cases} |T(j\omega)| = \frac{\omega^2 - 1}{\omega^2 + 1} \\ \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \end{cases}$$

5. Za 4 električna kruga prikazana slikom u zadatku 2 i uz uvrštene normalizirane vrijednosti elemenata za slučaj b) nacrtati funkcije amplitudno-frekvencijske i fazno-frekvencijske karakteristike. Prikaz karakteristika neka bude u području frekvencija  $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$  do  $10 \text{ rad/s}$  (dvije dekade).

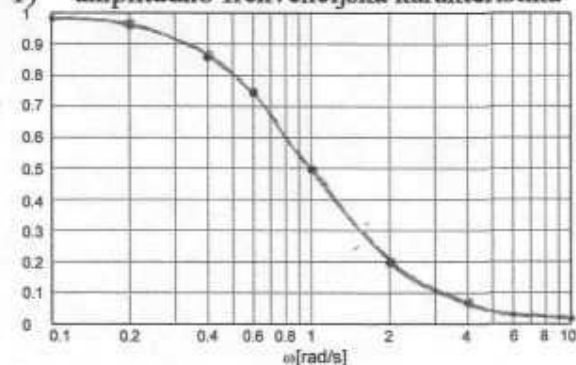
1) amplitudno-frekvencijska karakteristika




fazno-frekvencijska karakteristika

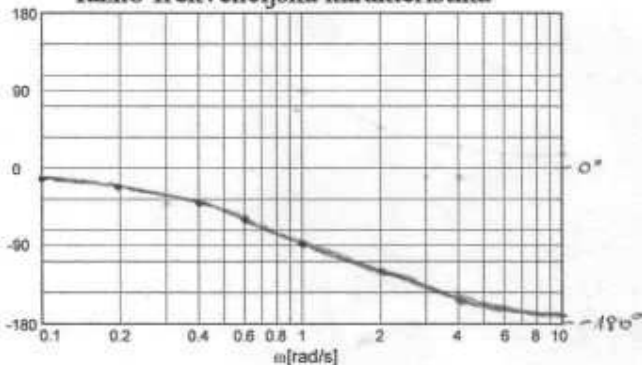

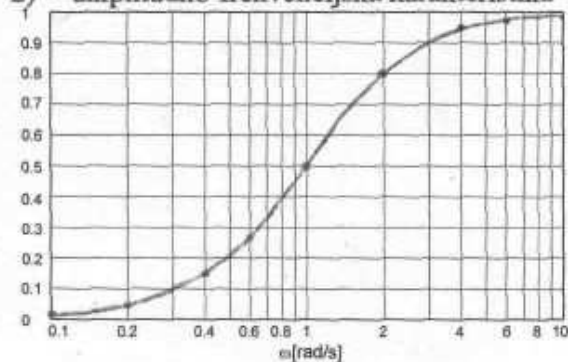
2) amplitudno-frekvencijska karakteristika




fazno-frekvencijska karakteristika

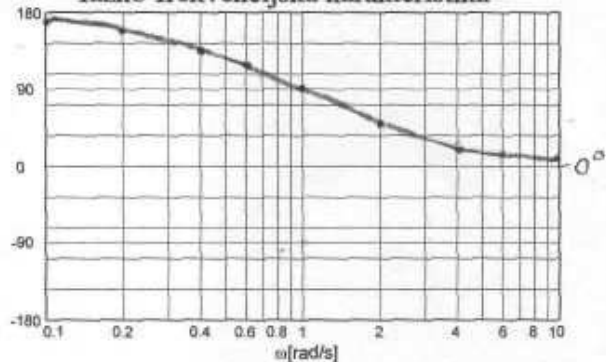

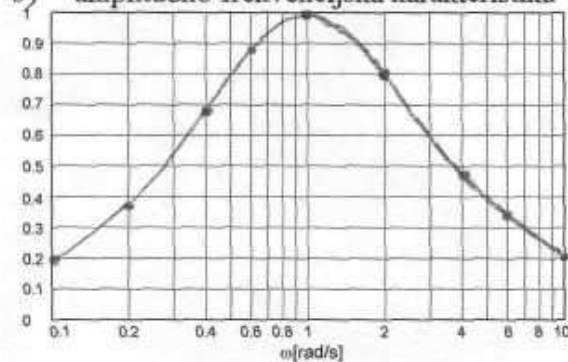
3) amplitudno-frekvencijska karakteristika




fazno-frekvencijska karakteristika

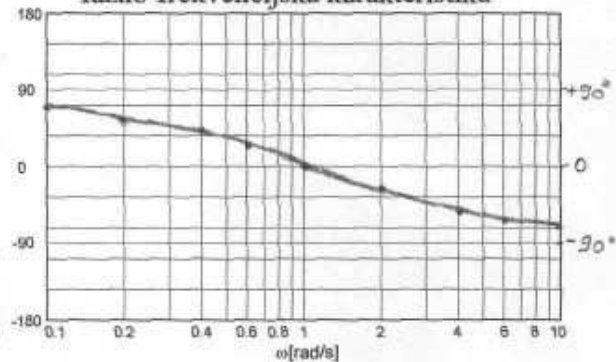

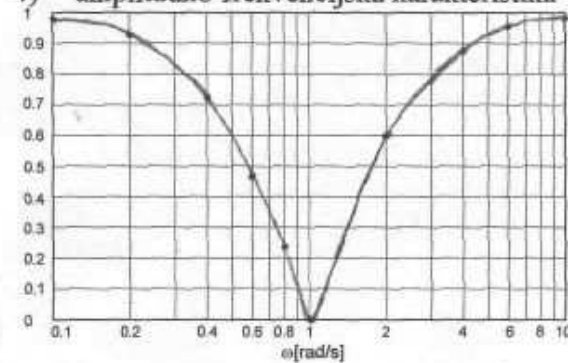4) amplitudno-frekvencijska karakteristika



fazno-frekvencijska karakteristika

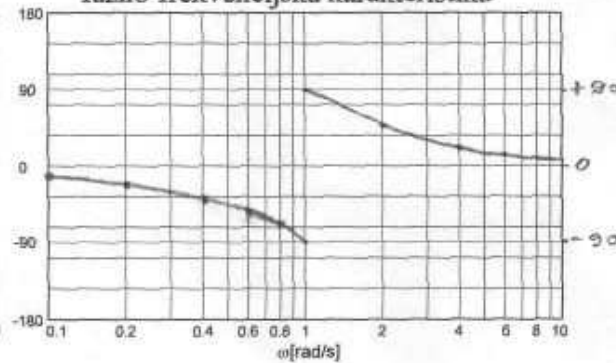

①. NORMALIZACIJA UZ  $\omega_0 = 10^5 \text{ rad/s}$ ,  $R_0 = 100 \Omega$

FORMULE:  $R_m = \frac{R}{R_0}$   $L_m = \frac{\omega_0 L}{R_0}$   $C_m = \omega_0 C R_0$

a)  $R_m = \frac{1000}{100} = 10$   $L_m = \frac{10^5 \cdot 10^{-3}}{100} = 1$   $C_m = 10^5 \cdot 10^{-9} \cdot 10^0 = 1$

b)  $R_m = \frac{200}{100} = 2$   $L_m = 1$   $C_m = 1$

c)  $R_m = \frac{20}{100} = 0.2$   $L_m = 1$   $C_m = 1$

d)  $R_m = \frac{0}{100} = 0$   $L_m = 1$   $C_m = 1$

②. HEMA 1)  $T(s) = \frac{\frac{1}{Lc}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{Lc}}$

a)  $R=10, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 1}$

b)  $R=2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$

c)  $R=0.2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$

d)  $R=0, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$

HEMA 2)  $T(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{C}}$

a)  $R=10, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 1}$

b)  $R=2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s^2}{(s+1)^2}$

c)  $R=0.2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 0.2s + 1}$

d)  $R=0, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1}$

HEMA 3)  $T(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$

a)  $R=10, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{10s}{s^2 + 10s + 1}$

b)  $R=2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2s}{(s+1)^2}$

c)  $R=0.2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{0.2s}{s^2 + 0.2s + 1}$

d)  $R=0, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = 0$

HEMA 4)  $T(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$

a)  $R=10, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 10s + 1}$

b)  $R=2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s^2 + 1}{(s+1)^2}$

c)  $R=0.2, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 0.2s + 1}$

d)  $R=0, L=1, C=1 \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 1} = 1$



3. NORMALIZIRANI POLOVI NAPONSKE PRIJENOSNE FUNKCIJE  $T(s)$   
→ RJEŠENJA KVADRATNE JEDNADŽBE U NAZIVNIKU  $T(s)$

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$a) s^2 + 10s + 1 = 0 \rightarrow s_{p1,2} = -\frac{10}{2} \pm \frac{\sqrt{10^2 - 4}}{2} = -5 \pm \sqrt{24}$$
$$s_{p1} = -9.899 \quad s_{p2} = -0.101$$

$$b) s^2 + 2s + 1 = 0 \rightarrow s_{p1,2} = -\frac{2}{2} \pm \frac{\sqrt{2^2 - 4}}{2} = -1 \pm 0 = -1$$
$$s_{p1} = -1 \quad s_{p2} = -1$$

$$c) s^2 + 0.2s + 1 = 0 \rightarrow s_{p1,2} = -\frac{0.2}{2} \pm \frac{\sqrt{0.2^2 - 4}}{2} = -0.1 \pm j0.955$$
$$s_{p1} = -0.1 - j0.955 \quad s_{p2} = -0.1 + j0.955$$

$$d) s^2 + 1 = 0 \rightarrow s_{p1,2} = \pm j$$
$$s_{p1} = -j, \quad s_{p2} = +j$$

NORMALIZIRANE VRIJEDNOSTI PARAMETARA  $W_p$  I  $z_p$

$$W_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad z_p = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$a) R=10, L=1, C=1 \rightarrow W_p=1, z_p=0.1$$

$$b) R=2, L=1, C=1 \rightarrow W_p=1, z_p=0.5$$

$$c) R=0.2, L=1, C=1 \rightarrow W_p=1, z_p=5$$

$$d) R=0, L=1, C=1 \rightarrow W_p=1, z_p=\infty$$

4. SLUČAJ b)  $R=2$ ,  $L=1$ ,  $C=1$

HEMA 1)  $T(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$ , uz  $s = j\omega \rightarrow T(j\omega) = \frac{1}{- \omega^2 + j2\omega + 1}$

$$|T(j\omega)| = \frac{|\text{brojnik}|}{|\text{nazivnik}|} = \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + (2\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\omega^2 + \omega^4 + 4\omega^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\omega^4 + 2\omega^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 + 1)^2}} \rightarrow T(j\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi[\text{brojnik od } T(j\omega)] - \varphi[\text{nazivnik od } T(j\omega)]$$

$$\varphi(\omega) = 0 - \arctg \frac{\text{Im}[\text{nazivnik}]}{\text{Re}[\text{nazivnik}]} = -\arctg \frac{2\omega}{1-\omega^2} = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

FUNKCIJA TANGENS JE PERIODIČNA SA  $180^\circ$  PA ZATO TREBA DODATNO UREDITI IZRAZ ZA RAZLIČITE OPSEGE  $\omega$ .

$$\omega < 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \quad \text{uz } \varphi(\omega) \in (-90^\circ, +90^\circ)$$

$$\omega = 1 \rightarrow \varphi = -90^\circ \quad \text{JER JE } \lim_{\omega \rightarrow 1} \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} = \pm \infty$$

$$\varphi = \arctg(-\infty) = -90^\circ$$

$$\varphi = \arctg(\infty) - 180^\circ = 90^\circ - 180^\circ = -90^\circ$$

$$\omega > 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} - 180^\circ$$

HEMA 2)  $T(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1} \rightarrow T(j\omega) = \frac{-\omega^2}{-\omega^2 + j2\omega + 1}$

$$|T(j\omega)| = \frac{|-\omega^2|}{|-\omega^2 + j2\omega + 1|} = \frac{\omega^2}{\omega^2 + 1}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi[-\omega^2] - \varphi[-\omega^2 + j2\omega + 1] = \pm 180 + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \omega < 1, \varphi(\omega) = 180 + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \\ \omega = 1, \varphi(1) = 90^\circ \\ \omega > 1, \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \end{cases}$$



SHEMA 3)  $T(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 1} \rightarrow T(j\omega) = \frac{j2\omega}{- \omega^2 + j2\omega + 1}$

$$|T(j\omega)| = \frac{|j2\omega|}{|1 - \omega^2 + j2\omega + 1|} = \frac{2\omega}{\omega^2 + 1}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi[j2\omega] - \varphi[-\omega^2 + j2\omega + 1] = 90^\circ + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \omega \neq 1, & \varphi(\omega) = 90^\circ + \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \\ \omega = 1, & \varphi(1) = 0^\circ \end{cases}$$

SHEMA 4)  $T(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 2s + 1} \rightarrow T(j\omega) = \frac{-\omega^2 + 1}{- \omega^2 + j2\omega + 1}$

$$|T(j\omega)| = \frac{|1 - \omega^2|}{|1 - \omega^2 + j2\omega|} = \frac{|1 - \omega^2|}{\omega^2 + 1}$$

$$\omega \leq 1 \rightarrow |T(j\omega)| = \frac{1 - \omega^2}{\omega^2 + 1}$$

$$\omega > 1 \rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\omega^2 - 1}{\omega^2 + 1}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi[-\omega^2 + 1] - \varphi[-\omega^2 + j2\omega + 1]$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \omega \neq 1 \rightarrow \varphi(\omega) = \arctg \frac{2\omega}{\omega^2 - 1} \\ \omega = 1^- \rightarrow \varphi = -90^\circ \\ \omega = 1^+ \rightarrow \varphi = +90^\circ \end{cases}$$

5. IZRAČUNAVANJE TOČAKA ZA GRAFOVE  $|T(j\omega)|$  I  $\varphi(\omega)$

b)  $R=2, L=1, C=1$

FORMULE IZ ZADATKA 4.

HEMA 1) TABLICA

$\omega[\text{rad/s}]$	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	2	4	6	10
$ T(j\omega) $	0.99	0.96	0.86	0.74	0.61	0.5	0.2	0.05	0.03	0.01
$\varphi(\omega)[^\circ]$	-11	-23	-44	-62	-77	-90	-127	-152	-161	-169

HEMA 2) TABLICA

$\omega[\text{rad/s}]$	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	2	4	6	10
$ T(j\omega) $	0.01	0.04	0.14	0.26	0.39	0.5	0.80	0.94	0.97	0.99
$\varphi(\omega)[^\circ]$	169	157	136	118	103	90	53	28	19	11

HEMA 3) TABLICA

$\omega[\text{rad/s}]$	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	2	4	6	10
$ T(j\omega) $	0.20	0.38	0.69	0.88	0.98	1	0.8	0.47	0.32	0.2
$\varphi(\omega)[^\circ]$	73	67	46	28	13	0	-37	-62	-72	-79

HEMA 4) TABLICA

$\omega[\text{rad/s}]$	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	2	4	6	10
$ T(j\omega) $	0.98	0.92	0.72	0.47	0.22	0	0.6	0.88	0.95	0.98
$\varphi(\omega)[^\circ]$	-11	-23	-44	-62	-77	$\begin{matrix} -90^\circ \\ +90^\circ \end{matrix}$	53	28	19	11

U TOČKI  $\omega=1$  FUNKCIJA  $\varphi(\omega)$  IMA DVOSTRUKU VRIJEDNOST  $\varphi(\rightarrow \omega=1) = -90^\circ$ ,  $\varphi(\omega=1 \leftarrow) = +90^\circ$  ŠTO SE VIDI NA GRAFU  $\varphi(\omega)$ . TO JE TRENUTAK REZONANCIJE KADA JE LJEVO OD  $\omega=1$  VEĆI UTJECAJ  $X_C$ , A DESNO VEĆI UTJECAJ  $X_L$ .