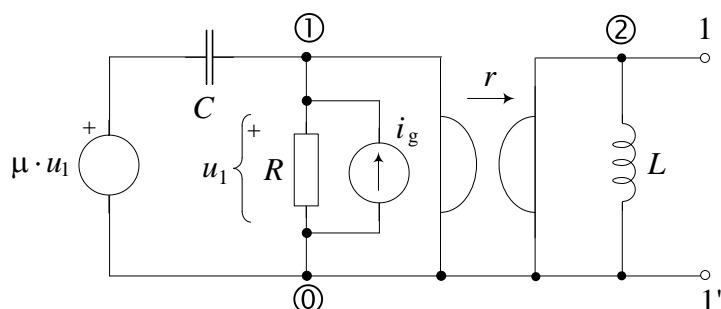


ZAVRŠNI ISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA – Rješenja – 2012-2013


1. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata $C=1$, $L=1$, $R=1$ te $\mu=2$, $r=1$, $i_g(t)=S(t)$. Odrediti nadomjesne parametre mreže po Northonu s obzirom na polove 1–1'. Koristiti metodu napona čvorišta. U zadatku je potrebno:

- a) Nacrtati sklop za izračunavanje Nortonove struje, postaviti jednadžbe napona za čvorišta ① i ②;
- b) Odrediti Nortonovu struju $I_N(s)$;
- c) Nacrtati sklop za izračunavanje Nortonove admitancije, postaviti jednadžbe napona za čvorišta ① i ②;
- d) Odrediti Nortonovu admitanciju $Y_N(s)$.
- e) Da li je električni krug recipročan? Zašto?



Rješenje:

- a) Jednadžbe napona za čvorišta ① i ②:

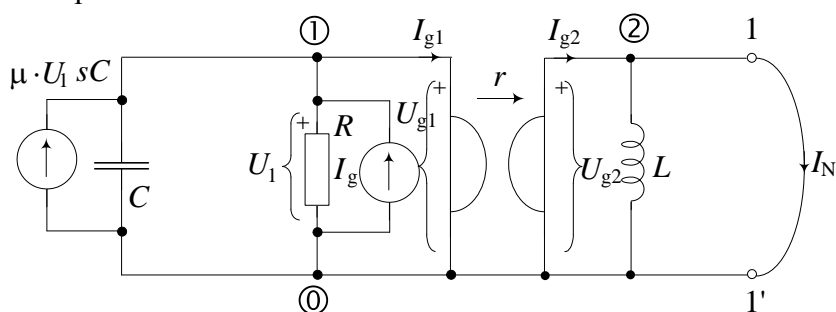

$$1) U_1 \left(sC + \frac{1}{R} \right) = I_g(s) + \mu U_1 sC - I_{g1}$$

$$2) U_2 \frac{1}{sL} = I_{g2}(s) - I_N(s)$$

$$3) I_{g2} = -\frac{1}{r} U_1$$

$$4) I_{g1} = -\frac{1}{r} U_2$$

$$U_2 = 0, I_{g1} = 0$$

$$1) U_1 \left(sC - \mu sC + \frac{1}{R} \right) = I_g(s) \Rightarrow U_1 = \frac{I_g(s)}{sC(1 - \mu) + 1/R}$$


$$2) I_N(s) = I_{g2}(s) = -\frac{1}{r} U_1(s) \quad (1 \text{ bod})$$

b) Nortonova struja $I_N(s)$:

$$1) \rightarrow 2) \Rightarrow I_N(s) = -\frac{1}{r} \cdot \frac{I_g(s)}{sC(1-\mu)+1/R}$$

$$I_N(s) = -\frac{1}{r} \cdot \frac{\frac{1}{-s+1}}{sC(1-\mu)+1/R} = -\frac{1}{s(1-s)} = \frac{1}{s(s-1)} \Rightarrow I_N(s) = \frac{1}{s(s-1)} \quad (1 \text{ bod})$$

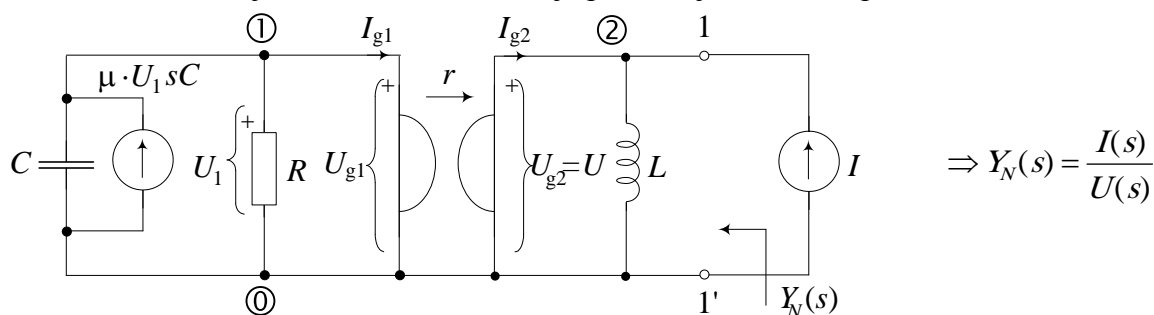c) Izračunavanje Nortonove admitancije pomoću jednažbi napona čvorišta ① i ②



$$1) U_1 \left(sC + \frac{1}{R} \right) = \mu U_1 sC - I_{g1}$$

$$3) I_{g2} = -\frac{1}{r} U_1$$

$$2) U_2 \frac{1}{sL} = I_{g2}(s) + I(s)$$

$$4) I_{g1} = -\frac{1}{r} U_2, U_2 = U$$

$$1) U_1 \left[sC(1-\mu) + \frac{1}{R} \right] = \frac{1}{r} U_2 \Rightarrow U_1 = \frac{1}{r} \cdot \frac{U_2}{sC(1-\mu) + 1/R}$$

$$2) U_2 \frac{1}{sL} = -\frac{1}{r} U_1 + I(s) \Rightarrow U_2 \frac{1}{sL} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{U_2}{sC(1-\mu) + 1/R} + I(s) \quad (1 \text{ bod})$$

d) Nortonova admitancija $Y_N(s)$:


$$I(s) = U(s) \left[\frac{1}{sL} - \frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{sC(1-\mu) + 1/R} \right] \Rightarrow Y_N(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{sL} - \frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{sC(1-\mu) + 1/R}$$

$$Y_N(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{-s+1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} = \frac{s-1+s}{s(s-1)} = \frac{2s-1}{s(s-1)} \quad (1 \text{ bod})$$

e) Da li je električni krug recipročan? Zašto?


NE, električni krug nije recipročan jer sadrži ovisni izvor i girator. (1 bod)

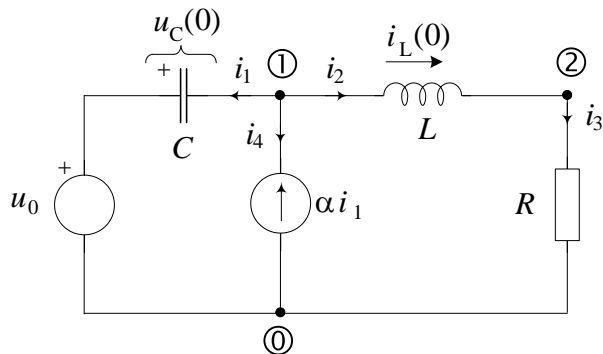2. Za električni krug prikazan slikom i pridruženim orijentacijama grana te čvorovima (grane stabla: 1, 2) treba odrediti temeljni sustav jednadžbi petlji primjenom grafova. a) Na usamljeni strujni izvor u grani 4 treba primijeniti postupak posmicanja strujnog izvora (pritom grana 4 nestaje). b) Nacrtati orijentirani graf i napisati spojnu matricu \mathbf{S} . Napisati: c) matricu impedancija grana \mathbf{Z}_b i vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora grana \mathbf{U}_{0b} , d) matricu impedancija petlji \mathbf{Z}_p i e) vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora petlji \mathbf{U}_{0p} .




Rješenje:

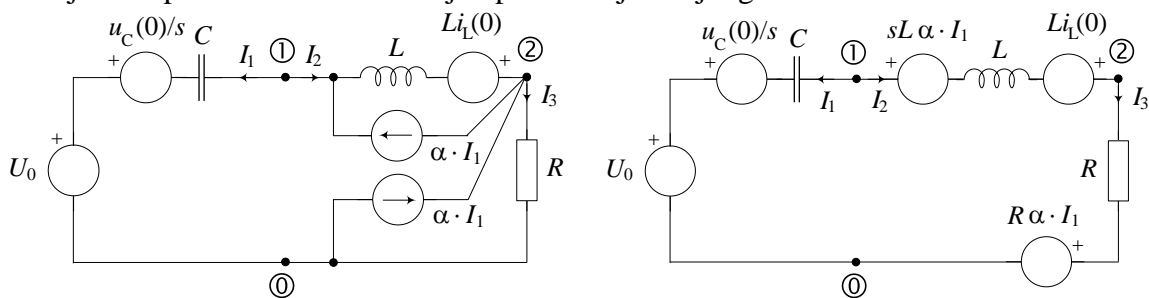a) Primjena Laplaceove transformacije i posmicanje strujnog izvora:



(1 bod)

b) Orijetirani graf i spojna matrica:

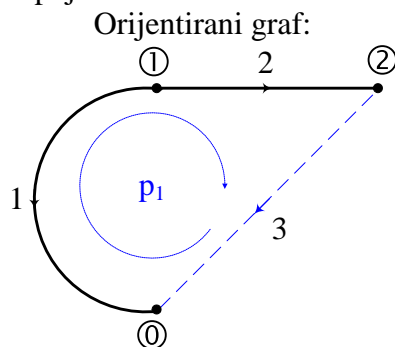

Spojna matrica:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1 bod)

c) Naponsko – strujne relacije grana: $\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{0b}$

$$\begin{aligned} (1) \quad U_1 &= \frac{1}{sC} \cdot I_1 - \frac{u_C(0)}{s} + U_0 \\ (2) \quad U_2 &= sL \cdot I_2 + sL\alpha \cdot I_1 - Li_L(0) \\ (3) \quad U_3 &= R \cdot I_3 + R \cdot \alpha \cdot I_1 \end{aligned}$$

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC} & 0 & 0 \\ sL\alpha & sL & 0 \\ R\alpha & 0 & R \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_{0b} = \begin{bmatrix} -\frac{u_C(0)}{s} + U_0(s) \\ -Li_L(0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

(1 bod)

Matrica \mathbf{Z}_b je regularna.


d) i e) Temeljni sustav jednadžbi petlji u matričnom obliku: $\mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = \mathbf{U}_{0p}$

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{sC} & 0 & 0 \\ sL\alpha & sL & 0 \\ R\alpha & 0 & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{sC} + sL\alpha + R\alpha & sL & R \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{sC} + sL\alpha + R\alpha & sL & R \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{sC} - (sL + R)\alpha + sL + R \end{bmatrix} \quad (1 \text{ bod})$$

$$\mathbf{U}_{0p} = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{0b} = -\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{u_c(0)}{s} + U_0(s) \\ -Li_L(0) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{u_c(0)}{s} + U_0(s) + Li_L(0) \end{bmatrix} \quad (1 \text{ bod})$$

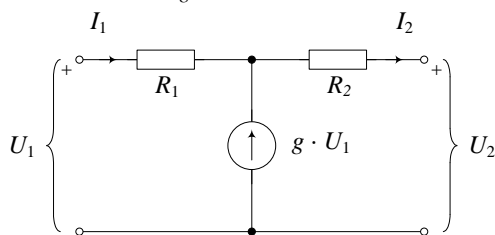3. Za četveropol na slici izračunati: a) $[a]$ -parametre. Zadano je $R_1=2$, $R_2=1$, $g=1/2$. b) Da li je četveropol: recipročan, simetričan? Obrazložiti odgovore. Ako je izlazni prilaz (2-2') zaključen otporom $R_L=1$ pomoću $[a]$ -parametara izračunati: c) ulaznu impedanciju $Z_{ul1}(s)=U_1(s)/I_1(s)$; d) ako je uz to na ulaz priključen generator ulaznog otpora $R_g=1$ izračunati prijenosnu funkciju napona $H(s)=U_2(s)/U_g(s)$.




Rješenje:

a) $[a]$ -parametri: (2 boda)

$$U_1 = A \cdot U_2 + B \cdot I_2$$

$$I_1 = C \cdot U_2 + D \cdot I_2$$

$$I_2 = 0 \quad A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0}; \quad C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0}$$

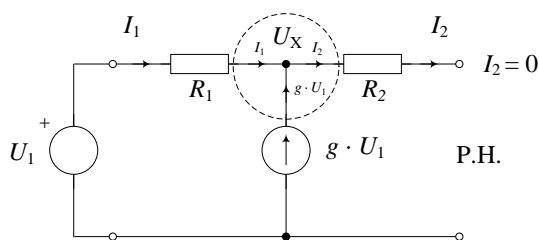


$$I_1 + g \cdot U_1 = 0 \Rightarrow I_1 = -g \cdot U_1$$

$$U_X = U_1 - I_1 \cdot R_1$$

$$\Rightarrow U_2 = U_X = U_1 + g \cdot U_1 \cdot R_1 = (1 + gR_1) \cdot U_1 \quad A = \left. \frac{U_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = \frac{1}{1 + gR_1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow U_1 = -\frac{I_1}{g}, \quad U_2 = (1 + gR_1) \cdot U_1 = -\frac{1 + gR_1}{g} \cdot I_1 \quad C = \left. \frac{I_1}{U_2} \right|_{I_2=0} = -\frac{g}{1 + gR_1} = -\frac{\frac{1}{2}}{1 + 1} = -\frac{1}{4}$$

$$U_2 = 0 \quad B = \left. \frac{U_1}{I_2} \right|_{U_2=0}; \quad D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{U_2=0}$$

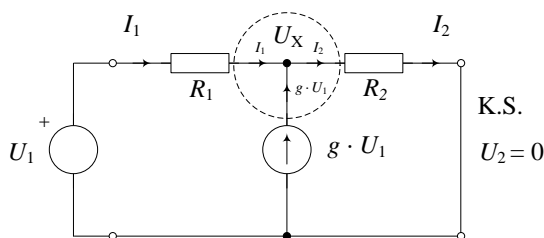

$$(1) \quad I_1 + g \cdot U_1 = I_2$$

$$(2) \quad U_X = I_2 \cdot R_2 = U_1 - I_1 \cdot R_1$$

$$(1) \Rightarrow U_1 = \frac{I_2}{g} - \frac{I_1}{g}$$

$$(2) \Rightarrow I_1 = \frac{1}{R_1} \cdot U_1 - I_2 \frac{R_2}{R_1}, I_2 = \frac{U_1}{R_2} - I_1 \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_1} \cdot U_1 - I_2 \frac{R_2}{R_1} + g \cdot U_1 = I_2$$

$$U_1 \left(\frac{1}{R_1} + g \right) = I_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad B = \frac{U_1}{I_2} \Big|_{U_2=0} = \frac{1 + R_2 / R_1}{1 / R_1 + g} = \frac{R_1 + R_2}{1 + g R_1} = \frac{2 + 1}{1 + (1/2) \cdot 2} = \frac{3}{2}$$

$$(1) \rightarrow (2) \Rightarrow I_2 = I_2 \frac{1}{g R_2} - I_1 \frac{1}{g R_2} - I_1 \frac{R_1}{R_2}$$

$$I_2 \left(\frac{1}{g R_2} - 1 \right) = I_1 \left(\frac{1}{g R_2} + \frac{R_1}{R_2} \right) \quad D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{U_2=0} = \frac{\frac{1}{g R_2} - 1}{\frac{1}{g R_2} + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{1 - g R_2}{1 + g R_1} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$$

Uvrstimo vrijednosti elemenata $R_1=2, R_2=1, g=1/2$:

$$[a] = \begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

b) Da li je četveropol recipročan, simetričan? (1bod)

Za recipročnost vrijedi: $\Delta = AD - BC = 1$

$$\Delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{Četveropol nije recipročan.}$$

Za simetričnost vrijedi: $A=D \Rightarrow \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} \Rightarrow \text{Četveropol nije simetričan}$

Konačno iz jednadžbi $\begin{matrix} U_1 = A \cdot U_2 + B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot U_2 + D \cdot I_2 \end{matrix}, R_L = \frac{U_2}{I_2}, U_g = I_1 R_g + U_1$ slijede:

c) Ulazna impedancija u četveropol:


$$Z_{ul1}(s) = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A U_2 + B I_2}{C U_2 + D I_2} = \frac{A \frac{U_2}{I_2} + B}{C \frac{U_2}{I_2} + D} = \frac{A R_L + B}{C R_L + D} \Rightarrow Z_{ul1}(s) = \frac{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3}{2}}{-\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4}} = \frac{2}{0} = \infty \quad (1 \text{ bod})$$

d) Prijenosna funkcija napona:


$$U_g = I_1 R_g + U_1 = \left(C U_2 + D \frac{U_2}{R_L} \right) R_g + A U_2 + B \frac{U_2}{R_L}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{U_2}{U_g} = \frac{R_L}{A R_L + B + R_g (C R_L + D)} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3}{2} + 1 \cdot \left[-\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \right]} = \frac{1}{2} \quad (1 \text{ bod})$$

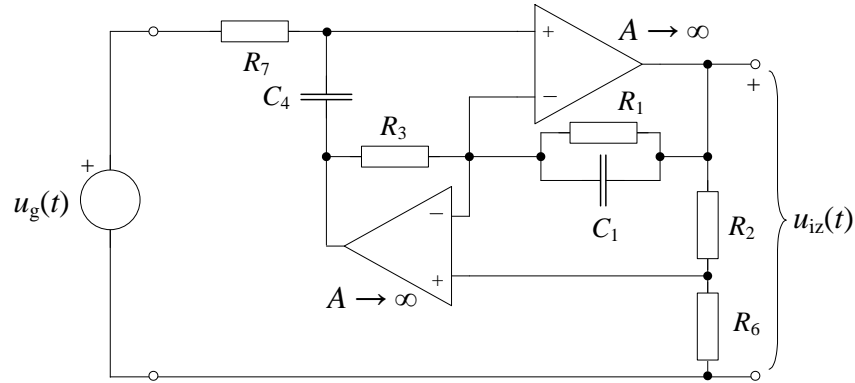4. Zadan je aktivni-RC električni filter prikazan slikom s normaliziranim vrijednostima elemenata $C_1=1/2$, $C_4=2$, te $R_1=3$, $R_2=R_3=R_6=R_7=1$. a) Izračunati njegovu naponsku prijenosnu funkciju $T(s)=U_{iz}(s)/U_g(s)$. O kojem se tipu filtra radi (NP, VP, PP ili PB)? b) Usporedbom s odgovarajućim općim oblikom prijenosne funkcije filtra 2. stupnja izračunati parametre k , ω_0 , Q . c) Prikazati raspored polova i nula u kompleksnoj ravnini. d) Nacrtati amplitudno-frekvencijsku karakteristiku.



Rješenje: Laplaceova transformacija:

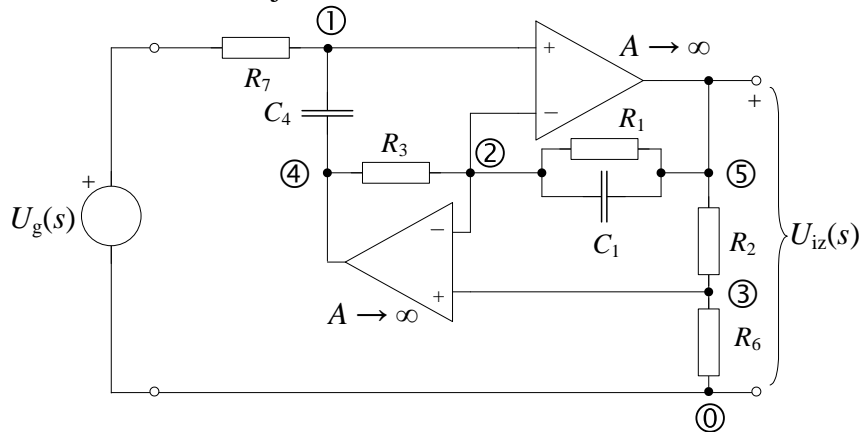

a) Metoda čvorišta:

$$(1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R_7} + sC_4 \right) - U_4 sC_4 = U_g \frac{1}{R_7}$$

$$(2) \quad -U_4 \frac{1}{R_3} + U_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + sC_1 \right) - U_5 \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 \right) = 0$$

$$(3) \quad -U_5 \frac{1}{R_2} + U_3 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) = 0$$

$$(4) \quad A \rightarrow \infty \Rightarrow U_1 = U_2 = U_3$$

$$(1) \quad U_1 \left(\frac{1}{R_7} + sC_4 \right) - U_4 sC_4 = U_g \frac{1}{R_7}$$

$$(2) \quad -U_4 \frac{1}{R_3} + U_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + sC_1 \right) - U_5 \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 \right) = 0$$

$$(3) \quad -U_5 \frac{1}{R_2} + U_1 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) = 0$$

$$(1) \Rightarrow U_4 = -U_g \frac{1}{sR_7C_4} + U_1 \left(\frac{1}{sR_7C_4} + 1 \right)$$

$$(2) \Rightarrow U_4 = U_1 \left(\frac{R_3}{R_1} + 1 + sR_3C_1 \right) - U_5 \left(\frac{R_3}{R_1} + R_3sC_1 \right)$$

$$(3) \Rightarrow U_1 = \frac{R_6}{R_2 + R_6} U_5; \quad U_5 = U_{iz} = \left(\frac{R_2}{R_6} + 1 \right) U_1$$

$$(1), (3) \rightarrow (2) \Rightarrow$$

$$-U_g \frac{1}{sR_7C_4} + U_1 \left(\frac{1}{sR_7C_4} + 1 \right) = U_1 \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 + 1 \right) - U_1 \left(\frac{R_2}{R_6} + 1 \right) \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 \right)$$

$$-U_g \frac{1}{sR_7C_4} + U_1 \frac{1}{sR_7C_4} + U_1 = U_1 \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 \right) + U_1 - U_1 \frac{R_2}{R_6} \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 \right) - U_1 \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 \right)$$

$$U_g \frac{1}{sR_7C_4} = U_1 \frac{1}{sR_7C_4} + U_1 \frac{R_2}{R_6} \left(\frac{R_3}{R_1} + sR_3C_1 \right) \Big/ \cdot sR_7C_4$$

$$U_g = U_1 \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \frac{R_2}{R_6} sR_7C_4 + s \frac{R_2}{R_6} R_3C_1 sR_7C_4 \right)$$

$$U_g = U_1 \left(1 + s \frac{R_2R_3R_7C_4}{R_1R_6} + s^2 \frac{R_2R_3R_7C_1C_4}{R_6} \right)$$

$$U_g = \frac{R_6}{R_2 + R_6} U_{iz} \left(1 + s \frac{R_2R_3R_7C_4}{R_1R_6} + s^2 \frac{R_2R_3R_7C_1C_4}{R_6} \right)$$

$$T(s) = \frac{U_{iz}(s)}{U_g(s)} = \frac{\frac{R_2 + R_6}{R_6}}{1 + s \frac{R_2R_3R_7C_4}{R_1R_6} + s^2 \frac{R_2R_3R_7C_1C_4}{R_6}} = \frac{\left(\frac{R_2}{R_6} + 1 \right) \frac{R_6}{R_2R_3R_7C_1C_4}}{s^2 + s \frac{1}{R_1C_1} + \frac{R_6}{R_2R_3R_7C_1C_4}} = \frac{2}{s^2 + \frac{2}{3}s + 1}$$

(2 boda)

-o kojemu se tipu filtra radi (NP, VP, PP ili PB)? \Rightarrow NP

b) Usporedbom s odgovarajućim općim oblikom prijenosne funkcije filtra 2. stupnja izračunati parametre k , ω_0 , Q .

$$T(s) = \frac{k \cdot \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot s + \omega_0^2} \quad \text{Opći oblik NP (niski propust)}$$

-parametri k , ω_0 , Q :

$$k = \frac{R_2}{R_6} + 1 = \left(\frac{1}{1} + 1 \right) = 2$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_6}{R_2R_3R_7C_1C_4}} = \sqrt{\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2}} = 1$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_1C_1} \Rightarrow Q = R_1C_1\omega_0 = R_1C_1 \sqrt{\frac{R_6}{R_2R_3R_7C_1C_4}} = R_1C_1 \cdot \omega_0 = \frac{3}{2} \cdot 1 = 1.5. \text{ (1 bod)}$$

c) raspored polova i nula u kompleksnoj ravnini: (1 bod)



$$T(s) = \frac{2}{s^2 + \frac{2}{3}s + 1} \quad \text{nule} \quad s_{o1} = \infty, s_{o2} = \infty$$

$$\text{polovi } s^2 + \frac{2}{3}s + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s_{p1,2} = -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{9} - 1} = -\frac{1}{3} \pm j\frac{\sqrt{8}}{3} = -\frac{1}{3} \pm j\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

d) amplitudno-frekvencijska karakteristika: (1 bod)

$$s = j\omega \Rightarrow$$


$$T(j\omega) = \frac{2}{-\omega^2 + j\frac{2}{3}\omega + 1} \quad \Rightarrow \quad |T(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \left(\frac{2}{3}\omega\right)^2}}$$

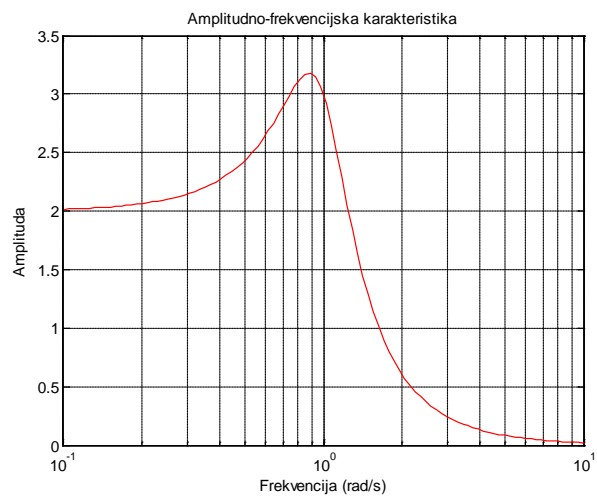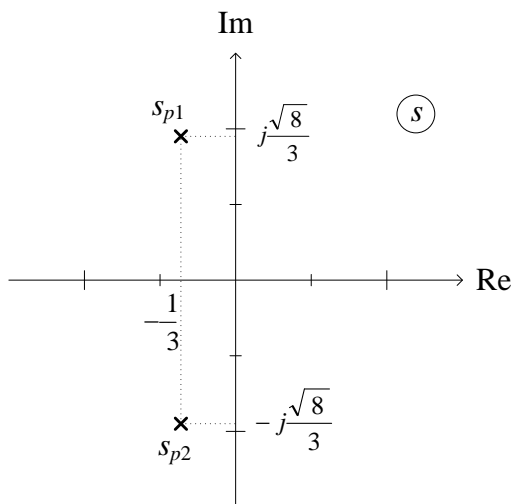

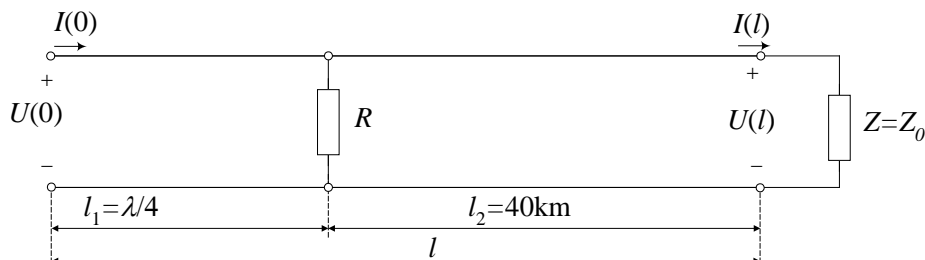5. Zadana je linija bez gubitaka s $L=2$ mH/km i $C=6$ nF/km, duljine $l=\lambda/4+40$ km. Na kraj linije priključen je dvopol impedancije $Z=Z_0$, a na udaljenosti $l=\lambda/4$ od početka linije priključen je otpor $R=100 \Omega$. Napon na ulazu linije je $u(0, t)=4 \cdot \cos(10^4 t)$.

Odrediti:

- karakterističnu impedanciju Z_0 , koeficijent prijenosa γ i duljinu linije u km;
- ulaznu impedanciju prve linije: Z_{ul1} ;
- napon na kraju prve linije: $u(l_1, t)$;
- napon na kraju linije: $u(l, t)$;
- struju na kraju linije: $i(l, t)$.



Rješenje: Liniju ćemo analizirati kao dvije linije s istim primarnim parametrima, spojene u kaskadu


a) Linija bez gubitaka $\rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{-9}}} = \frac{10^3}{\sqrt{3}} = 577,35 \Omega$

$$\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{LC} = j2 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-2} = j0,0346/\text{km}$$

Duljina linije: $l = \frac{\lambda}{4} + 40 = \frac{2\pi}{4\beta} + 40 = \frac{2\pi}{4 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-2}} + 40 = 45,345 + 40 = 85,345 \text{ km}$ (1bod)

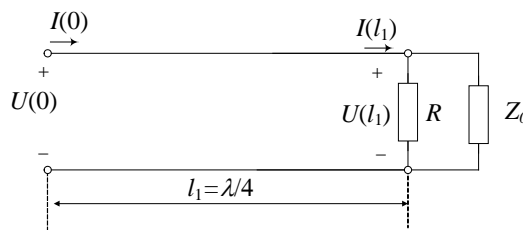b) Ulazna impedancija linije.

Ulazna impedancija druge linije: $Z_{ul2} = Z_0$



Ukupna impedancija na kraju prve linije: $Z_2 = \frac{R \cdot Z_{ul2}}{R + Z_{ul2}} = \frac{R \cdot Z_0}{R + Z_0} = 85,25 \Omega$

Ulazna impedancija prve linije: $Z_{ul1} = \frac{U(0)}{I(0)} = \frac{U(l_1) \cosh(\gamma l_1) + I(l_1) Z_0 \sinh(\gamma l_1)}{\frac{U(l_1)}{Z_0} \sinh(\gamma l_1) + I(l_1) \cosh(\gamma l_1)}$

$$\gamma \cdot l_1 = j\beta \cdot l_1 = j\beta \frac{\lambda}{4} = j \frac{\pi}{2}$$

$$Z_{ul1} = \frac{U(l_1) \cos(\beta l_1) + j I(l_1) Z_0 \sin(\beta l_1)}{j \frac{U(l_1)}{Z_0} \sin(\beta l_1) + I(l_1) \cos(\beta l_1)} = Z_0^2 \frac{I(l_1)}{U(l_1)} = \frac{Z_0^2}{Z_2} = 3910 \Omega$$

(1bod)

c) Napon na kraju prve linije (prva linija je zaključena sa $Z_2 \neq Z_0$):

$$U(l_1) = U(0) \cos(\beta l_1) - j I(0) Z_0 \sin(\beta l_1) = -j \frac{U(0)}{Z_{ul1}} Z_0 = -j 0,59$$

$$U(l_1) = 0,59 \cdot e^{-j\pi/2}$$

$$u(l_1, t) = 0,59 \cdot \cos(10^4 t - 1,57) = 0,59 \cdot \cos(10^4 t - \pi/2)$$

(1bod)

d) Napon na kraju druge linije (druga linija je zaključena sa Z_0):

$$U(l) = U(l_2) = U(l_1) e^{-\gamma l_2} = U(l_1) e^{-j\beta \cdot 40} = U(l_1) e^{-j1,386} = 0,59 \cdot e^{-j\pi/2} \cdot e^{-j1,386}$$

$$U(l) = 0,59 \cdot e^{-j2,95}$$

$$u(l, t) = 0,59 \cdot \cos(10^4 t - 2,95) = 0,59 \cdot \cos(10^4 t - 0,94\pi)$$

(1bod)

e) Struja na kraju druge linije:

$$i(l, t) = \frac{u(l, t)}{Z_0} = 1,02 \cdot 10^{-3} \cos(10^4 t - 2,95) = 1,02 \cdot 10^{-3} \cdot \cos(10^4 t - 0,94\pi)$$

(1bod)