
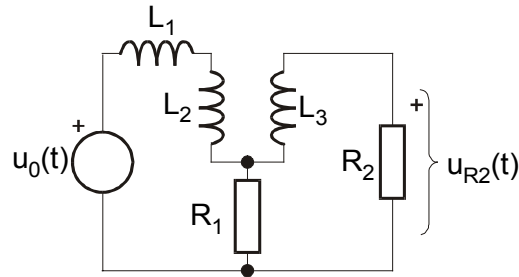


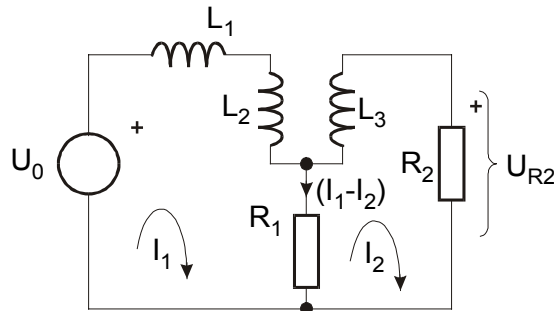1.A. Za mrežu prikazanu slikom izračunati napon $u_{R2}(t)$ ako su zadane normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1=1, R_2=1, L_1=1, L_2=2, L_3=4$ te napon generatora $u_0(t)=S(t)$.




Rješenje:




$$U_{R2}(s) = \frac{1}{s(12s^2 + 10s + 1)} \Rightarrow u_{R2}(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_{R2}(s)]$$

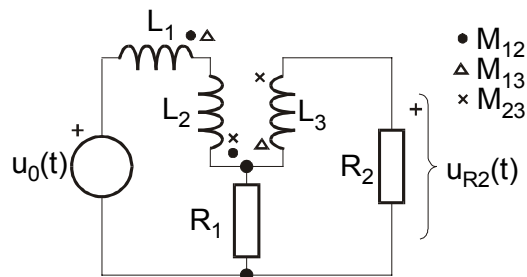1.B. Za mrežu prikazanu slikom izračunati napon $u_{R2}(t)$ ako su zadane normalizirane vrijednosti elemenata: $R_1=1, R_2=1, L_1=1, L_2=2, L_3=4, M_{12}=1/2, M_{13}=2, M_{23}=3$ te napon generatora $u_0(t)=S(t)$.




Rješenje:

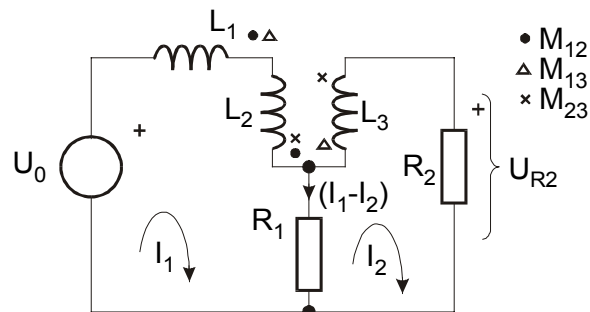


$$U_{R2}(s) = \frac{1}{s} + \frac{0.186}{(s + 0.8554)} - \frac{1.186}{(s + 0.0780)} \Rightarrow u_{R2}(t) = [1 + 0.186 \cdot e^{-0.8554t} - 1.186 \cdot e^{-0.0780t}] \cdot S(t).$$

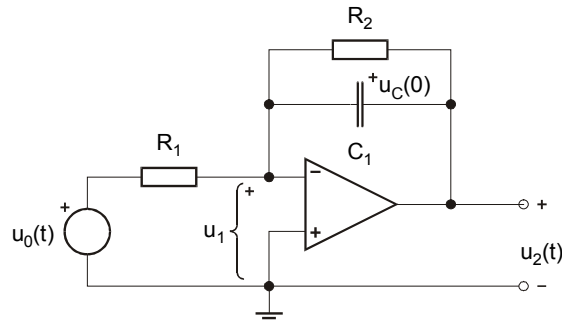2. Za mrežu na slici odrediti i skicirati odziv napona $u_2(t)$ ako je zadano: $u_0(t) = S(t)$, $R_1 = 1$, $R_2 = 1$, $C_1 = 1$, $u_C(0) = 1$. Odziv izračunati rješavanjem Laplaceove transformacije.




Rješenje:

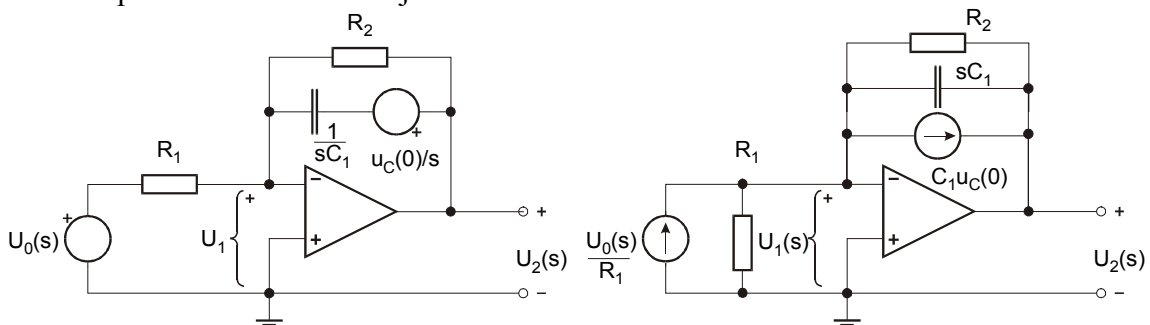
Pomoću Laplaceove transformacije dobivamo:


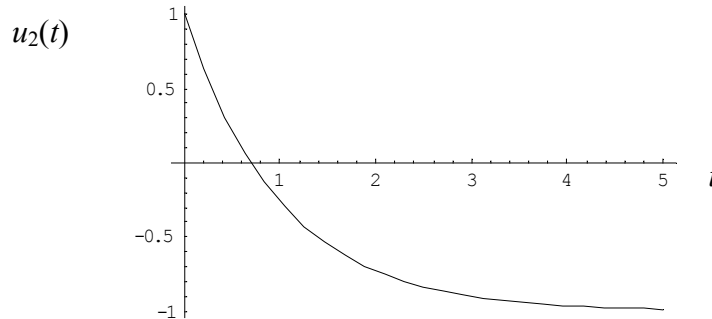
$$U_2(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s} \Rightarrow u_2(t) = 2 \cdot e^{-t} \cdot S(t) - S(t)$$




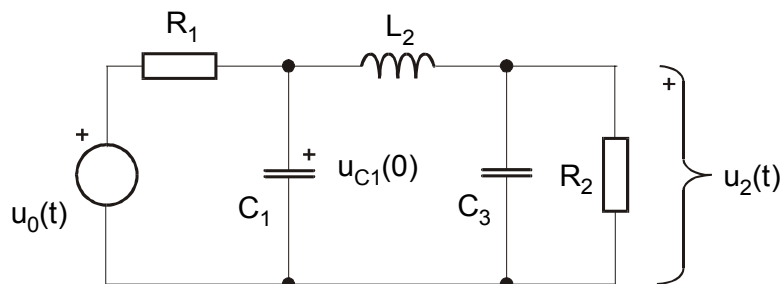3. Izračunati odziv napona $u_2(t)$ na otporu R_2 za mrežu prikazanu slikom. Zadano je: pobuda $u_0(t) = \delta(t)$, početni napon na kapacitetu C_1 je $u_{C1}(0) = 1$ i normalizirane vrijednosti elemenata $R_1 = R_2 = 1$, $C_1 = C_3 = 1$, $L_2 = 2$.



Rješenje:

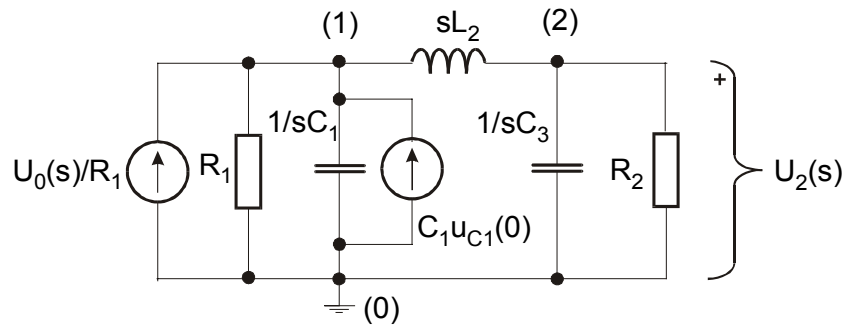
Pomoću Laplaceove transformacije dobivamo:



$$U_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$


$$U_2(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+s+1} \Rightarrow u_2(t) = \left[e^{-t} - e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right] \cdot S(t)$$

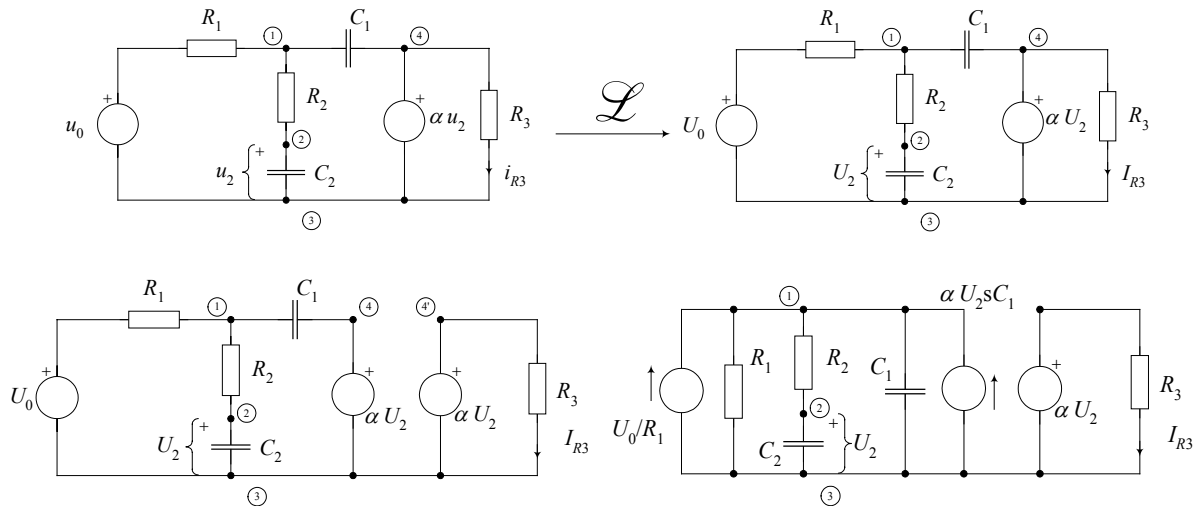4. Odredite odziv $i_{R_3}(t)$ mreže na slici ako je pobuda $u_0(t)=\delta(t)$. Zadano je: $R_1=R_2=1$, $R_3=2$, $C_1=C_2=2$, $\alpha=2$.




Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije i transformacija naponskih izvora u strujne
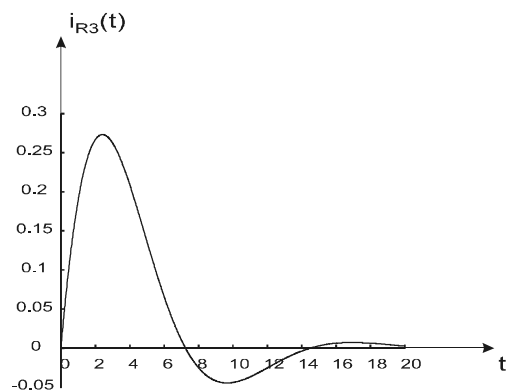
$$i_{R_3}(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot e^{-\frac{1}{4}t} \cdot \sin \frac{\sqrt{3}}{4} t \cdot S(t)$$



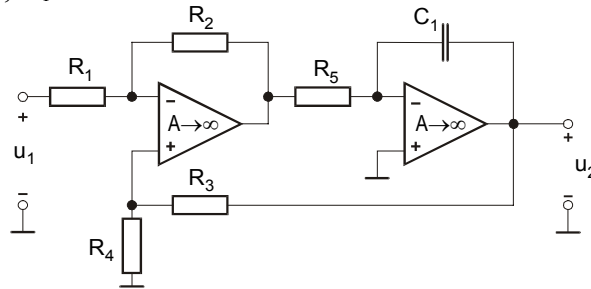5. Odrediti odziv $U_{izl}(s)$ za mrežu prikazanu slikom ako je pobuda $U_1(s) = \frac{1}{s}$. Zadano je $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=1$, $C_1=1$.




Rješenje:


$$U_{izl}(s) = U_6(s) = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{sC_1R_1R_5(R_3 + R_4) + R_4(R_1 + R_2)} \cdot U_1(s)$$

$$U_{izl}(s) = U_6(s) = \frac{1 \cdot (1+1)}{s \cdot 1 \cdot (1+1) + 1 \cdot (1+1)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{2s+2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+1}$$

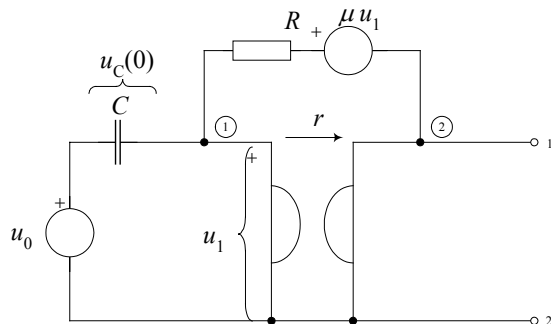6. Za mrežu prikazanu slikom odrediti nadomjesnu shemu po Theveninu obzirom na priključnice 1-1', primjenom jednačbi petlji, ako je pobuda $u_0(t)=S(t)$. Zadane su normirane vrijednosti elemenata: $R=0.5$, $r=0.5$, $\mu=0.5$, $C=1$ i početni napon na kapacitetu $u_C(0)=2$.



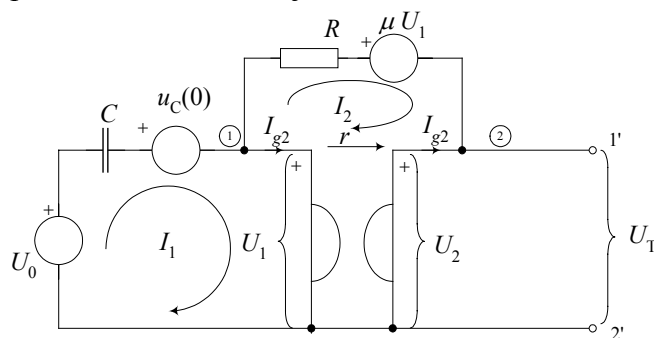
Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



- a) Theveninov napon $U_T(s) = U_2(s)$


$$U_T = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+3}$$

b) Theveninova impedancija:

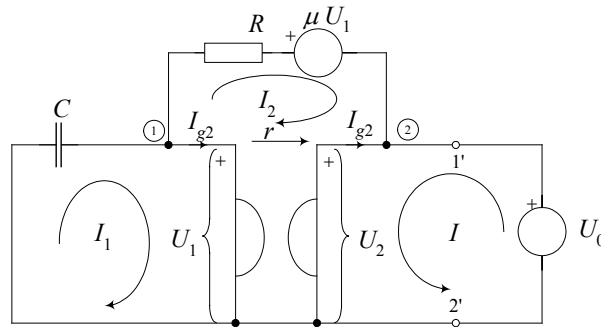


$$Z_T = \frac{U}{I} = \frac{s+1}{2(s+3)}$$

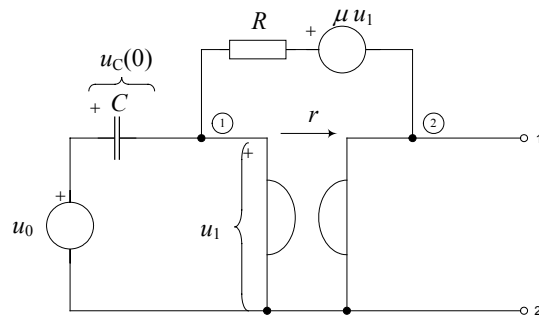7. Za mrežu prikazanu slikom odrediti nadomjesnu shemu po Nortonu obzirom na priključnice 1-1', koristeći postupak jednažbi čvorišta, ako je pobuda $u_0(t)=S(t)$. Zadane su normirane vrijednosti elemenata: $R=0.5$, $r=0.5$, $\mu=0.5$, $C=1$ i početni napon na kapacitetu $u_C(0)=2$.




Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije i transformacija naponskih izvora u strujne

a) Nortonova struja:

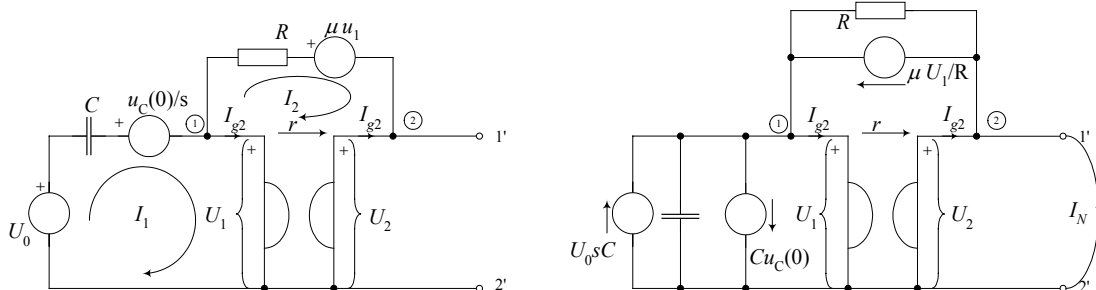


$$I_N = \frac{1}{s+1}$$

b) Nortonova admitancija:

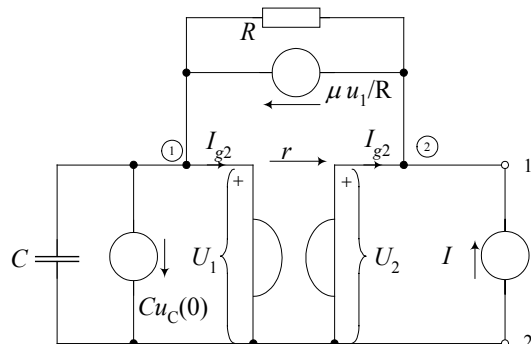


$$Y_N = 2 \frac{s+3}{s+1}$$

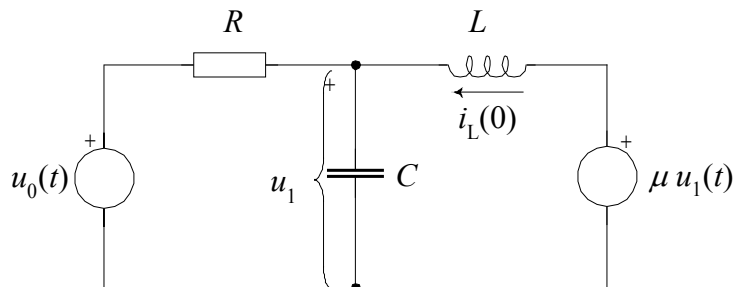8. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe petlji. Konačni oblik jednadžbi prikazati u formi matrice jednadžbe. Izračunati napon $U_1(s)$, ako je zadana pobuda $u_0(t) = S(t)$, $\mu=2/3$, početna struja kroz induktivitet $i_L(0)=1$ i normirane vrijednosti elemenata: $R=1$, $L=1/2$ i $C=1/3$.




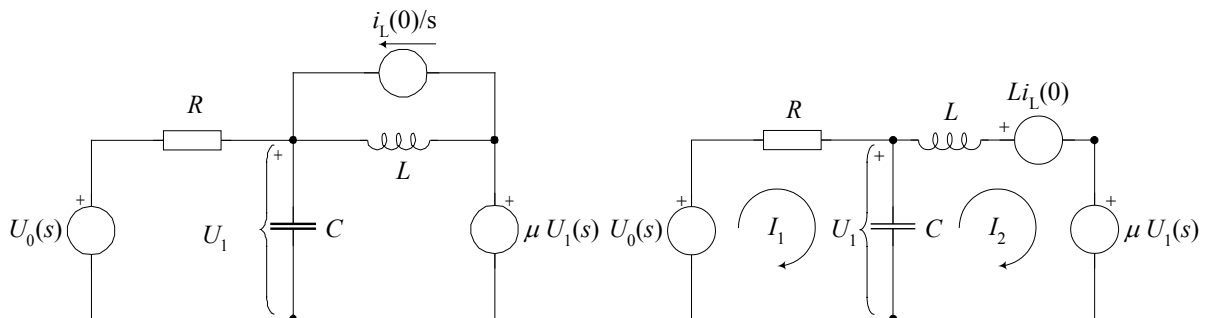Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije




$$u_1(t) = 6(e^{-t} - e^{-2t})S(t)$$

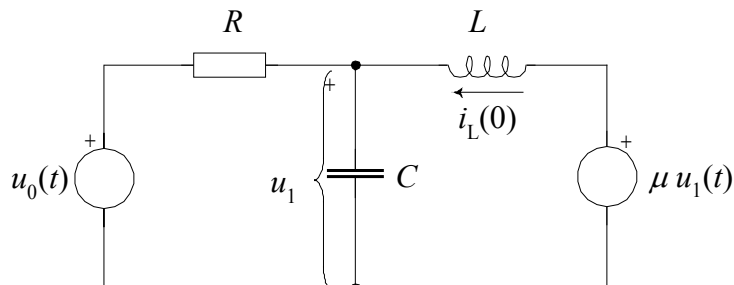9. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe čvorišta. Izračunati napon $U_1(s)$, ako je zadana pobuda $u_0(t) = S(t)$, $\mu=2/3$, početna struja kroz induktivitet $i_L(0)=1$ i normirane vrijednosti elemenata: $R=1$, $L=1/2$ i $C=1/3$.




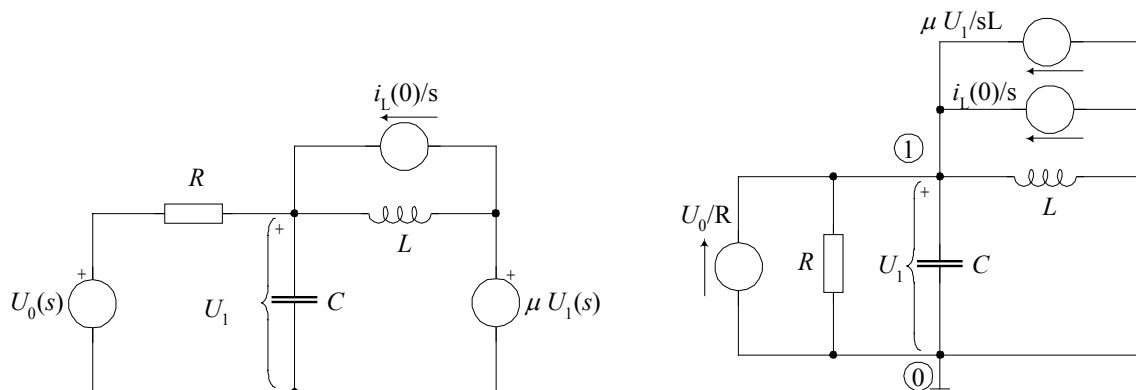Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije




$$u_1(t) = 6(e^{-t} - e^{-2t})S(t)$$

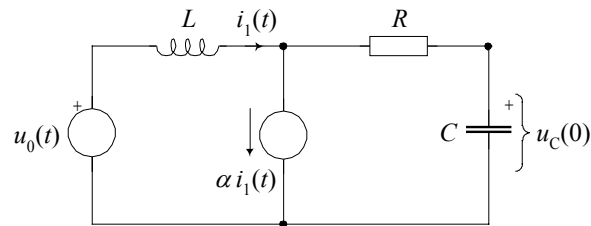10. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe čvorišta. Konačni oblik jednadžbi prikazati u formi matrične jednadžbe. Izračunati struju $I_1(s)$, ako je zadana pobuda $u_0(t) = S(t)$, $\alpha = 1/2$, početni napon na kapacitetu $u_C(0) = 1/2$ i normirane vrijednosti elemenata: $R=2$, $L=1$ i $C=1$.




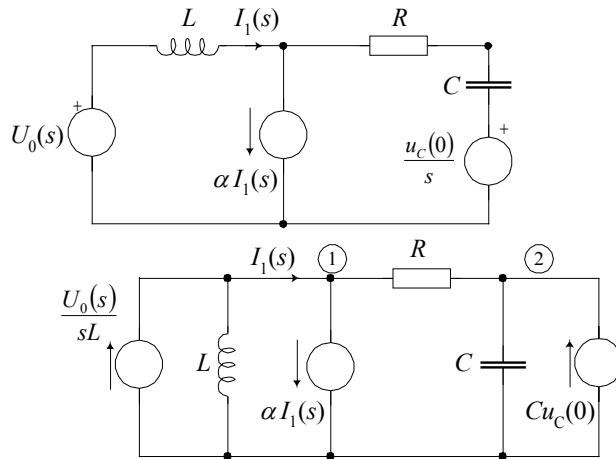Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije




$$i_1(t) = e^{-t/2} \sin(0.5 \cdot t)$$

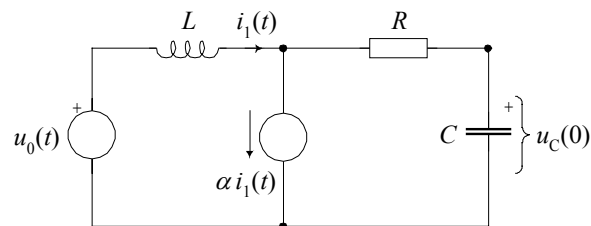11. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe petlji. Izračunati struju $I_1(s)$, ako je zadana pobuda $u_0(t) = S(t)$, $\alpha = 1/2$, početni napon na kapacitetu $u_C(0) = 1/2$ i normirane vrijednosti elemenata: $R=2$, $L=1$ i $C=1$.




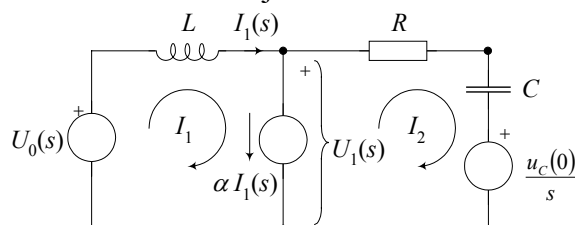Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije




$$i_1(t) = e^{-t/2} \sin(0.5 \cdot t)$$

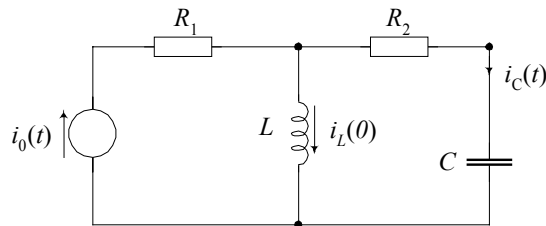12. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe čvorišta. Izračunati struju $i_C(t)$, ako je zadana pobuda $i_0(t)=\delta(t)$, početna struja kroz induktivitet $i_L(0)=1$ i normirane vrijednosti elemenata: $R_1=1$ $R_2=1$, $L=1$ i $C=1$.




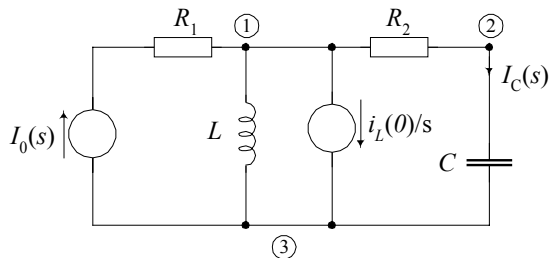Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije




$$i_C(t) = \delta(t) - 2e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) S(t)$$

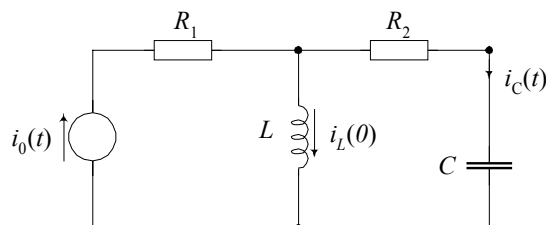13. Za mrežu prikazanu slikom napisati jednadžbe petlji. Izračunati struju $i_C(t)$, ako je zadana pobuda $i_0(t)=\delta(t)$, početna struja kroz induktivitet $i_L(0)=1$ i normirane vrijednosti elemenata: $R_1=1$ $R_2=1$, $L=1$ i $C=1$.



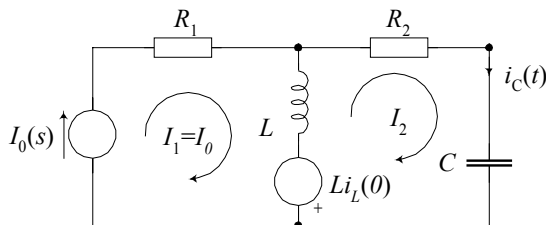
Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije



Struja petlje 1 jednaka je struji strujnoga izvora.

$$i_C(t) = \delta(t) - 2e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot t\right) S(t)$$

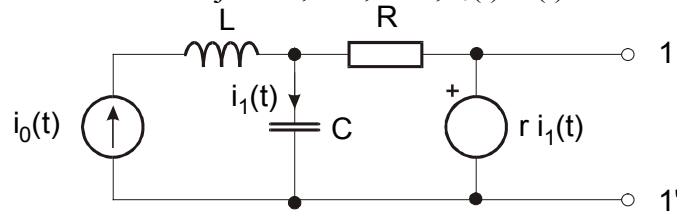14. Za mrežu prikazanu slikom odrediti nadomjesne parametre mreže po Teveninu $U_T(s)$ i $Z_T(s)$ na stezaljkama 1-1'. Zadano je $R=2$, $r=1$, $C=1$, $i_0(t)=S(t)$.




Rješenje:

- a) Teveninov napon $U_T(s)$:

$$U_T(s) = I_0 \cdot \frac{rRsC}{(R-r)sC+1} = \frac{1}{s} \cdot \frac{2s}{s+1} = \frac{2}{s+1}$$

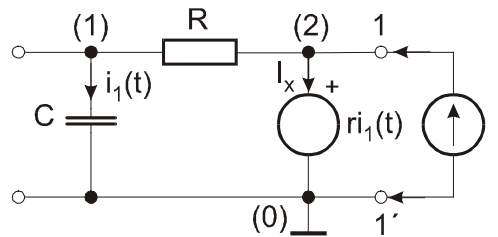- b) Teveninova impedancija $Z_T(s)$: $Z_T = \frac{U_2}{I}$




$$Z_T = \frac{U_2}{I} = 0$$

Sva struja teče kroz naponski izvor $r \cdot i_1(t)$ koji je ujedno i isključen jer je $i_1 = 0$ pa predstavlja kratki spoj(jer mu je potencijal na krajevima $r \cdot i_1(t) = 0$).


Struja I može biti proizvoljna velika, ovisno o pomoćnom strujnom izvoru. (Ne smije se u ovom slučaju staviti pomoćni naponski izvor).

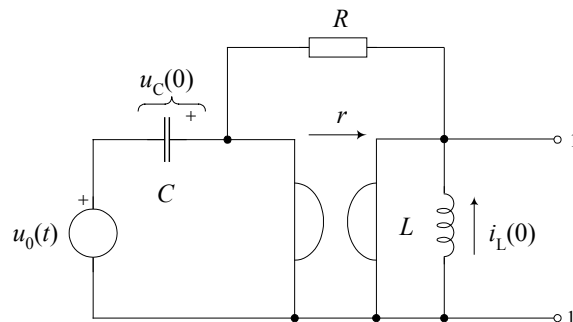15. Za krug prikazan slikom odrediti nadomjesnu shemu po Nortonu obzirom na priključnice 1-1', koristeći postupak jednačbi čvorišta, ako je pobuda $u_0(t)=\delta(t)$. Zadane su normirane vrijednosti elemenata: $R=0.5$, $L=1$, $C=1$, $r=1$ i početni uvjeti $u_C(0)=0.5$, $i_L(0)=1$.




Rješenje: Primjena Laplaceove transformacije

- a) Nortonova struja $I_N(s)$:

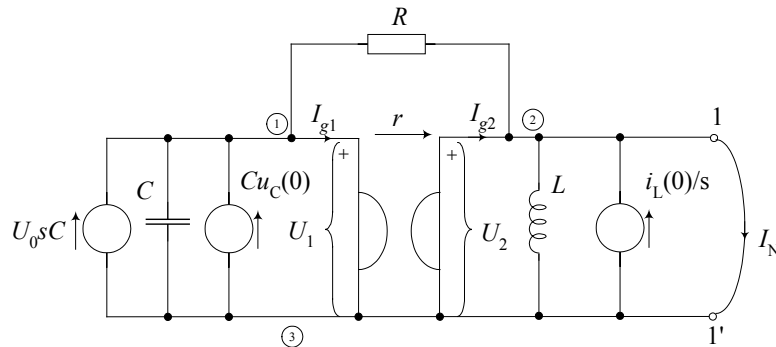


$$I_N(s) = \frac{U_0 sC + Cu_C(0)}{sC + \frac{1}{R}} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right) + \frac{i_L(0)}{s} = \frac{s^2 + 1.5s + 2}{s(s+2)}$$

b) Nortonova admitancija $Y_N(s)$:



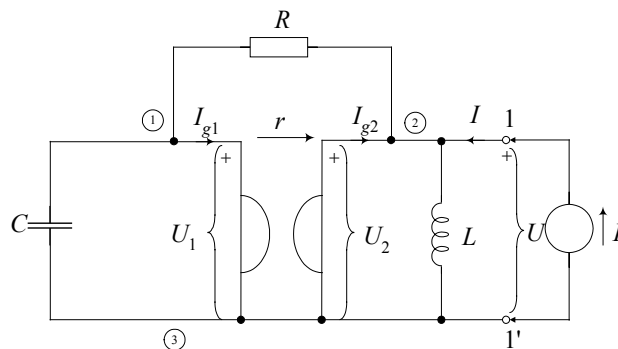


$$Y_N(s) = \frac{I}{U} = \frac{R + sr^2C}{r^2(sCR + 1)} + \frac{1}{sL} = \frac{s^2 + s + 1}{s(0.5s + 1)}$$

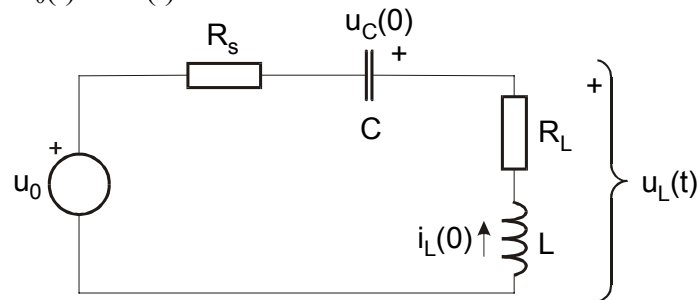16. Odrediti odziv $u_L(t)$ mreže prikazane slikom ako je zadano: $R_s = R_L = 1$, $L = 1$, $C = 1$, $i_L(0) = 1$, $u_C(0) = 1$ i poticaj: $u_0(t) = e^{-t} S(t)$.




Rješenje:

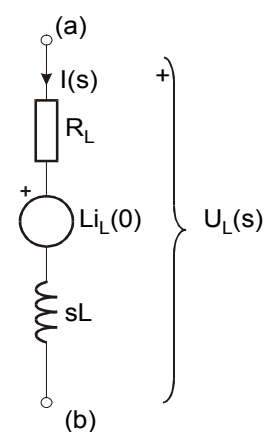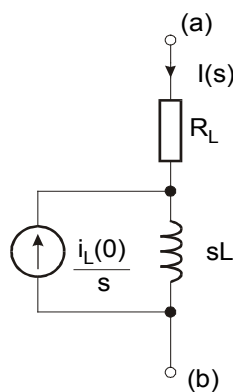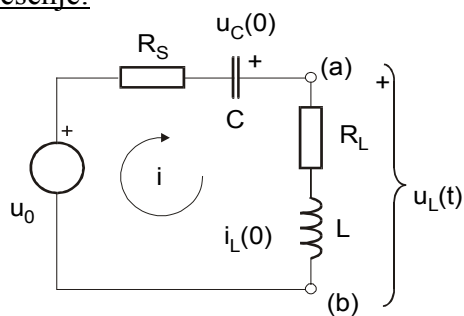


Rješenje: $u_L(t) = (3 - t) \cdot e^{-t} \cdot S(t)$

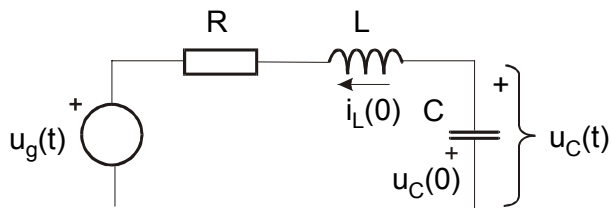17. Za mrežu na slici odrediti napon na kapacitetu $u_C(t)$. Zadano je: $R=4$, $C=1/2$, $L=2$, $i_L(0)=1.2\text{A}$, $u_C(0)=2.6\text{V}$, $u_g(t)=S(t)$.




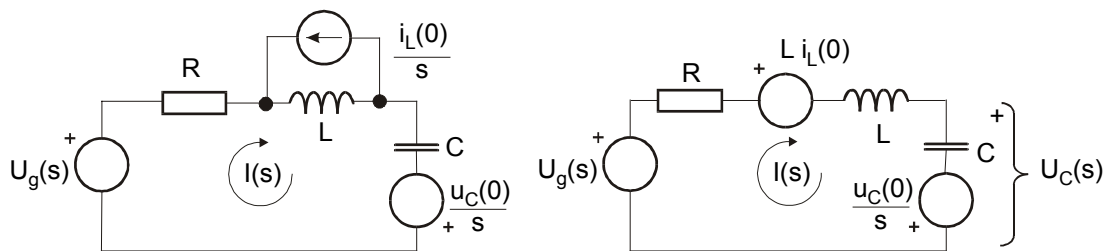Rješenje: Primjenom Laplaceove transformacije:





$$u_C(t) = (-1.6 \cdot e^{-t} - 4t \cdot e^{-t}) \cdot S(t) - S(t)$$

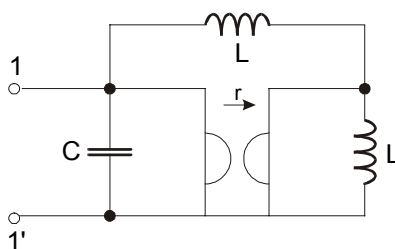18. Za prikazani dvopol odrediti admitanciju na priključnicama 1-1'. Zadano je $L=1$, $C=1$, $r=1$.




Rješenje:

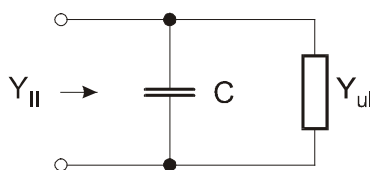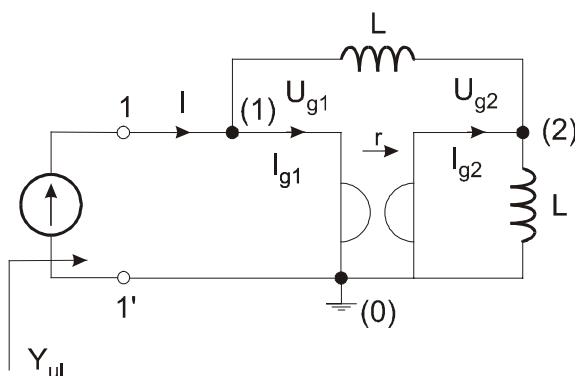


$$Y_{II} = \frac{3s^2 + 1}{2s} = \frac{3}{2}s + \frac{1}{2s}$$

Konačno dobiveni dvopol ima oblik:

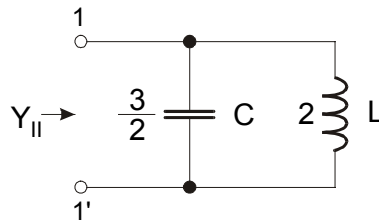

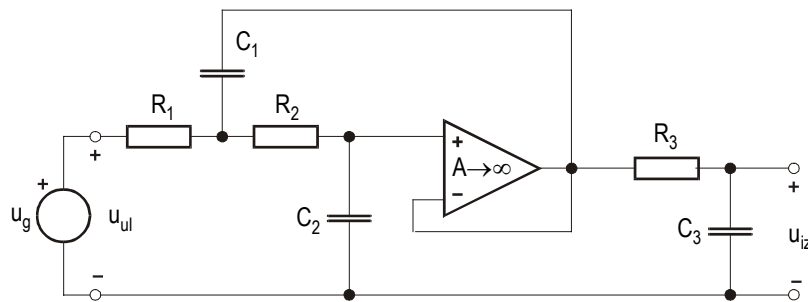
19. Za mrežu prikazanu slikom odrediti odziv napona $U_{iz}(s)$, ako je zadan poticaj $U_{ul}(s)=1$. Zadano je $R_1=1, R_2=1, R_3=1, C_1=2, C_2=1/2, C_3=1$.



Rješenje:


$$U_{iz}(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$

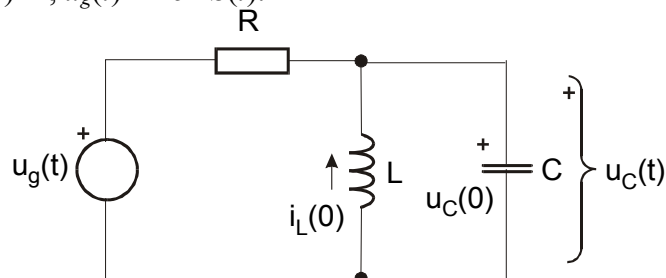20. Odrediti i skicirati valni oblik napona $u_C(t)$ u prikazanoj mreži ako je zadano: $R=2, C=0.5, L=1, u_C(0)=2, i_L(0)=4, u_g(t)=2e^{-t}S(t)$.



Rješenje:

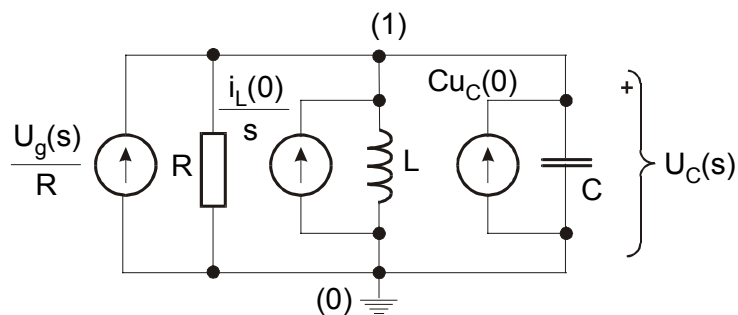Primjenom Laplaceove transformacije i transformacija izvora:



$$u_C(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left(3 \cos \frac{\sqrt{7}}{2} t + \frac{17}{\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} t \right) \cdot S(t) - e^{-t} \cdot S(t)$$