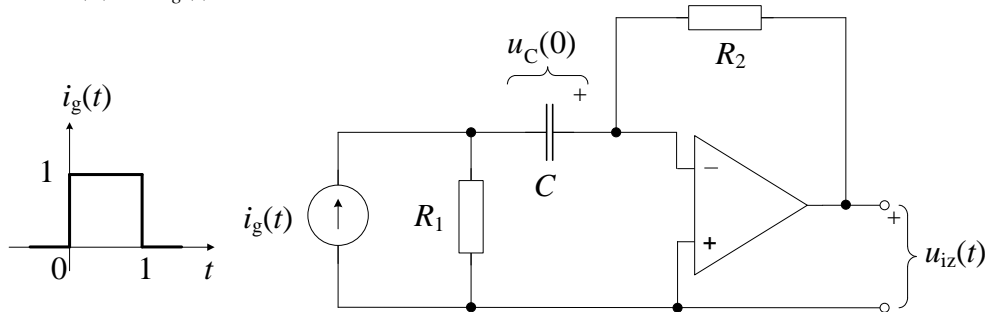



## MEĐUISPIT IZ ELEKTRIČNIH KRUGOVA 2012-2013 – Rješenja

1. Za električni krug prikazan slikom izračunati: a) napon na izlazu operacijskog pojačala  $U_{iz}(s)$ ; b) valni oblik napona  $u_{iz}(t)$ . Zadane su normalizirane vrijednosti elemenata:  $R_1=1$ ,  $R_2=1/2$ ,  $C=2$ ,  $u_C(0)=1$ ,  $i_g(t)$  zadan slikom.



Rješenje:

a) Jednadžbe čvorišta:

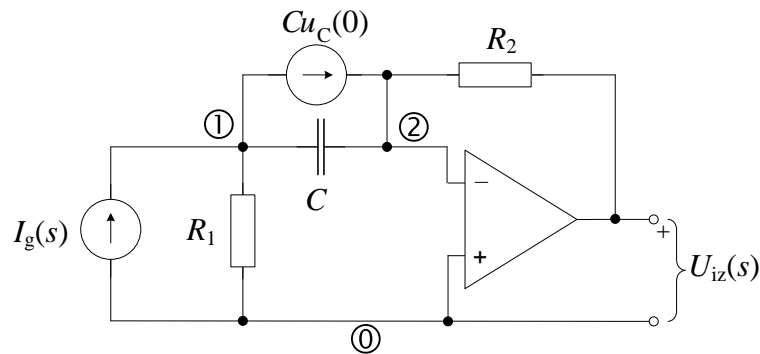

$$1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R_1} \right) - U_2 sC = I_g(s) - Cu_C(0)$$

$$2) -U_1 sC + U_2 \left( sC + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_{iz}(s)}{R_2} + Cu_C(0)$$

$$U_2 = 0$$

$$1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R_1} \right) = I_g(s) - Cu_C(0)$$

$$2) -U_1 sC = \frac{U_{iz}(s)}{R_2} + Cu_C(0) \Rightarrow U_1 = -\frac{U_{iz}(s)}{sCR_2} - \frac{u_C(0)}{s} \quad (1 \text{ bod})$$

$$\Rightarrow -\left( \frac{U_{iz}(s)}{sCR_2} + \frac{u_C(0)}{s} \right) \left( sC + \frac{1}{R_1} \right) = I_g(s) - Cu_C(0)$$

$$\Rightarrow U_{iz}(s) = -\frac{I_g(s) - Cu_C(0)}{sC + \frac{1}{R_1}} sCR_2 - Cu_C(0)R_2 \quad (1 \text{ bod})$$

$$i_g(t) = S(t) - S(t-1) \Rightarrow I_g(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-s} = \frac{1}{s} (1 - e^{-s}) \quad (1 \text{ bod})$$


$$\begin{aligned}
 U_{iz}(s) &= -\frac{\frac{1}{s}(1-e^{-s})-2}{2s+1} s-1 = \frac{2s-1}{2s+1} + \frac{e^{-s}}{2s+1} -1 = \\
 &= \frac{2s+1-2}{2s+1} + \frac{e^{-s}}{2s+1} -1 = 1 + \frac{-2}{2s+1} + \frac{e^{-s}}{2s+1} -1 = \frac{-2}{2s+1} + \frac{e^{-s}}{2s+1} = -\frac{1}{s+\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{2}}{s+\frac{1}{2}} \cdot e^{-s}
 \end{aligned}$$

(1 bod)


$$\Rightarrow u_{iz}(t) = -e^{-t/2} S(t) + \frac{1}{2} e^{-(t-1)/2} S(t-1) \quad (1 \text{ bod})$$

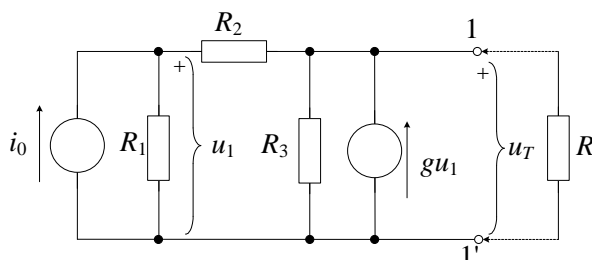2. Za krug na slici obzirom na priključnice 1–1' i isključen otpor  $R$  odrediti:  
 a) Theveninov napon  $u_T$ ; b) Theveninov otpor  $R_T$ ; c) iznos konstante  $g$  za koji je  $R_T=R$ ;  
 d) napon  $u_1$  uz uključen otpor  $R$  [ $g$  iz zadatka c)]; e) iznos konstante  $g$  za koji je  $R_T=\infty$ .

Zadano je:  $i_0=2$  A i  $R_1=1\Omega$ ,  $R_1=\frac{1}{2}\Omega$  i  $R_3=R=\frac{1}{3}\Omega$ .



Rješenje: a) Theveninov napon  $u_T$ :

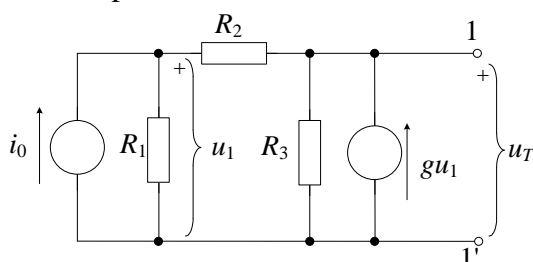


$$u_1(G_1 + G_2) - u_2 G_2 = i_0$$

$$-u_1 G_2 + u_2(G_2 + G_3) = gu_1 \Rightarrow u_1 = u_2 \frac{G_2 + G_3}{g + G_2}$$

$$u_T = u_2 = \frac{g + G_2}{G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2} i_0 = \frac{2g + 4}{11 - 2g} \text{ (1 bod)}$$

b) Theveninov otpor  $R_T$ :

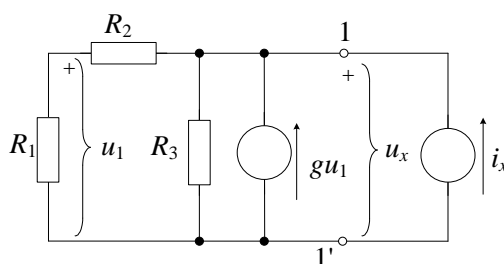

$$u_1 = u_x \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

$$i_x + gu_1 = u_x \left( G_3 + \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2} \right) \Rightarrow i_x = u_x \left( -g \frac{G_2}{G_1 + G_2} + G_3 + \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2} \right)$$


$$R_T = \frac{u_x}{i_x} = \frac{G_1 + G_2}{G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2} = \frac{3}{11 - 2g} \text{ (1 bod)}$$

c) odrediti iznos konstante  $g$  za koji je  $R_T=R$ .

$$R_T = R = \frac{1}{3} = \frac{G_1 + G_2}{G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1 + 2}{3(1 + 2) + 2 - 2g} \Rightarrow g = 1 \Omega^{-1}$$

(1 bod)

d) napon  $u_1$  uz uključen otpor  $R$

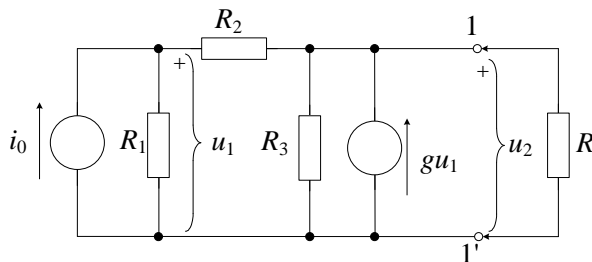

$$-u_1 G_2 + u_2 (G_2 + G_3 + G) = g u_1$$

$$u_1 = u_2 \frac{G_2 + G_3 + G}{g + G_2} = \frac{u_T}{2} \cdot \frac{G_2 + G_3 + G}{g + G_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{G_2 + G_3 + G}{g + G_2} \cdot \frac{g + G_2}{G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2} i_0 = \frac{8}{9} \text{ V}$$

(1 bod)

e) iznos konstante  $g$  za koji je  $R_T = \infty$ ?

$$R_T = \frac{u_x}{i_x} = \frac{G_1 + G_2}{G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2} \Omega$$

$$G_3(G_1 + G_2) + G_1 G_2 - g G_2 = 0 \Rightarrow g = \frac{G_3(G_1 + G_2)}{G_2} + G_1 = \frac{11}{2} \Omega^{-1} \quad (1 \text{ bod})$$

3. Za neki električni krug poznate su slijedeće matrice:

$$\mathbf{Z}_b = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ \mu R & \frac{1}{sC} & 0 \\ 0 & 0 & sL \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_{ob} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_c(0)}{s} \\ -I_0 sL + Li_L(0) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Odrediti temeljni sustav jednadžbi petlji primjenom grafova i pritom: a) Nacrtati zadanu električnu shemu kruga. b) Nacrtati orijentirani graf i napisati spojnu matricu  $\mathbf{S}$ . Napisati: c) matricu impedancija petlji  $\mathbf{Z}_p$  i d) vektor početnih uvjeta i nezavisnih izvora petlji  $\mathbf{U}_{0p}$ .

Rješenje:

Naponsko – strujne relacije grana:  $\mathbf{U}_b = \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{I}_b + \mathbf{U}_{ob}$


$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ \mu R & \frac{1}{sC} & 0 \\ 0 & 0 & sL \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_c(0)}{s} \\ -I_0 sL + Li_L(0) \end{bmatrix}$$

$$(1) U_1 = R \cdot I_1$$


$$(2) U_2 = \mu R \cdot I_1 + \frac{1}{sC} \cdot I_2 + \frac{u_c(0)}{s} = \mu \cdot U_1 + \frac{1}{sC} \cdot I_2 + \frac{u_c(0)}{s}$$

$$(3) U_3 = sL \cdot I_3 - I_0 sL + Li_L(0) = (I_3 - I_0)sL + Li_L(0)$$

(1 bod)

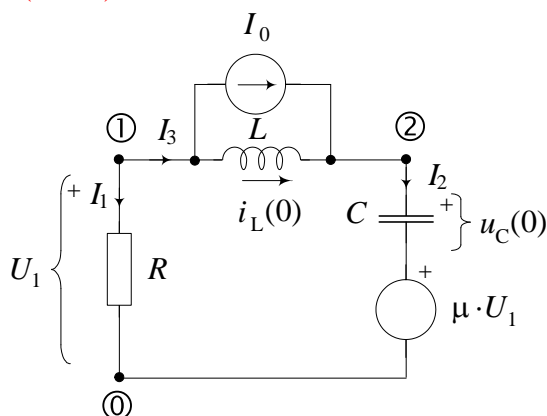

(1 bod)

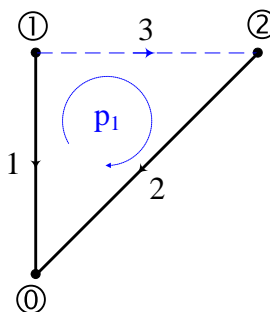

(1 bod)

Spojna matrica:  $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Temeljni sustav jednadžbi petlji u matricnom obliku:  $\mathbf{Z}_p \cdot \mathbf{I}_p = \mathbf{U}_{0p}$

$$\mathbf{Z}_p = \mathbf{S} \cdot \mathbf{Z}_b \cdot \mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ \mu R & \frac{1}{sC} & 0 \\ 0 & 0 & sL \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$


(1 bod)

$$= \begin{bmatrix} -R + \mu R & \frac{1}{sC} & sL \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(1 - \mu) + \frac{1}{sC} + sL \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U}_{0p} = -\mathbf{S} \cdot \mathbf{U}_{ob} = -\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{u_c(0)}{s} \\ -I_0 sL + Li_L(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{u_c(0)}{s} + I_0 sL - Li_L(0) \end{bmatrix} \quad (1 \text{ bod})$$

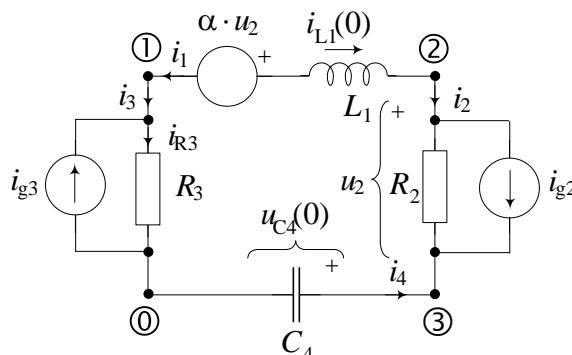4. Za električni krug na slici i pridruženim orijentacijama grana zadane su normalizirane vrijednosti elemenata  $L_1=1$ ,  $R_2=1$ ,  $R_3=2$ ,  $C_4=1/2$ , te  $\alpha=2$ ,  $u_{C4}(0)=2$ ,  $i_{L1}(0)=1$ ,  $i_{g2}(t)=i_{g3}(t)=S(t)$ . Koristeći KZS i KZN te oznake grana i čvorova prema slici, napisati:

- Jednadžbe KZS i KZN;
- Naponsko-strujne jednadžbe za grane;
- Napon na otporu  $R_2$ :  $U_2(s)$  i  $u_2(t)$ ;
- Struju kroz otpor  $R_3$ :  $I_{R3}(s)$  i  $i_{R3}(t)$ ;



Rješenje:

- $N_b=4$  (broj grana)  
 $N_v=4$  (broj čvorova)

$$\text{Broj jednadžbi KZS} = N_v - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{Broj jednadžbi KZN} = N_b - N_v + 1 = 4 - 4 + 1 = 1$$

Slijede jednadžbe Kirchhoffovih zakona (4 jednadžbe):

- $-I_1 + I_3 = 0$  KZS
- $I_1 + I_2 = 0$  KZS
- $-I_2 - I_4 = 0$  KZS
- $U_1 - U_2 + U_3 + U_4 = 0$  KZN (1 bod)

- Naponsko-strujne jednadžbe grana (4 jednadžbe):

- $U_1 = sL_1 \cdot I_1 + L_1 i_{L1}(0) + \alpha U_2 = sL_1 \cdot I_1 + L_1 i_{L1}(0) + \alpha (I_2 - I_{g2}) R_2$
- $U_2 = (I_2 - I_{g2}) \cdot R_2$
- $U_3 = (I_3 + I_{g3}) \cdot R_3$
- $U_4 = \frac{1}{sC_4} \cdot I_4 - \frac{u_{C4}(0)}{s}$  (1 bod)

- Sustav ima ukupno  $2N_b=8$  jednadžbi i 8 nepoznanica (sve struje i svi naponi grana)  
Naponsko – strujne jednadžbe grana uvrstimo u jednadžbe Kirchhoffovih zakona (1)–(4) te dobivamo:

$$1), 2), 3) \quad I_1 = -I_2 = I_3 = I_4$$

$$4) \quad sL_1 I_1 + L_1 i_{L1}(0) + \alpha (I_2 - I_{g2}) R_2 - (I_2 - I_{g2}) R_2 + (I_3 + I_{g3}) R_3 + \frac{1}{sC_4} I_4 - \frac{u_{C4}(0)}{s} = 0$$

$$1) \rightarrow 4) \Rightarrow sL_1 I_1 + L_1 i_{L1}(0) - \alpha (I_1 + I_{g2}) R_2 + (I_1 + I_{g2}) R_2 + (I_1 + I_{g3}) R_3 + \frac{1}{sC_4} I_1 - \frac{u_{C4}(0)}{s} = 0$$

$$\Rightarrow I_1 \left( sL_1 + (1 - \alpha) R_2 + R_3 + \frac{1}{sC_4} \right) + L_1 i_{L1}(0) + (1 - \alpha) I_{g2} R_2 + I_{g3} R_3 - \frac{u_{C4}(0)}{s} = 0$$

$$\Rightarrow I_1(s) = \frac{-L_1 i_{L1}(0) - (1-\alpha)I_{g2}R_2 - I_{g3}R_3 + \frac{u_{C4}(0)}{s}}{sL_1 + (1-\alpha)R_2 + R_3 + \frac{1}{sC_4}}$$

$$I_1(s) = \frac{-1 + \frac{1}{s} - \frac{2}{s} + \frac{2}{s}}{s - 1 + 2 + \frac{2}{s}} = \frac{-1 + \frac{1}{s}}{s + 1 + \frac{2}{s}} = \frac{-s + 1}{s^2 + s + 2} \quad (1 \text{ bod})$$


---

$$\Rightarrow I_2(s) = -I_1(s) = \frac{s-1}{s^2 + s + 2} \Rightarrow$$

$$U_2(s) = [I_2(s) - I_{g2}(s)]R_2 = \frac{s-1}{s^2 + s + 2} - \frac{1}{s} = \frac{s-1}{s^2 + s + \frac{1}{4} + \frac{7}{4}} - \frac{1}{s} = \frac{s + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}} - \frac{1}{s}$$

$$U_2(s) = \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} - \frac{3}{\sqrt{7}} \frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} - \frac{1}{s}$$

$$u_2(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left( \cos \frac{\sqrt{7}}{2} t - \frac{3}{\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} t \right) S(t) - S(t) \quad (1 \text{ bod})$$


---

d) Struja kroz  $R_3$

$$\Rightarrow I_3(s) = I_1(s) = \frac{-s+1}{s^2 + s + 2} \Rightarrow$$


$$I_{R3}(s) = I_3(s) + I_{g3}(s) = -\frac{s-1}{s^2 + s + 2} + \frac{1}{s} = -\left( \frac{s-1}{s^2 + s + 2} - \frac{1}{s} \right)$$

[= minus izraz za  $U_2(s)$  gore]

$$i_{R3}(t) = -e^{-\frac{t}{2}} \left( \cos \frac{\sqrt{7}}{2} t - \frac{3}{\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} t \right) S(t) + S(t) \quad (1 \text{ bod})$$



---

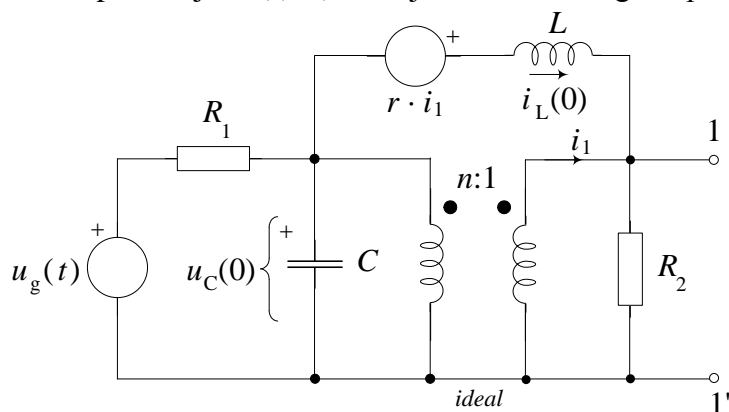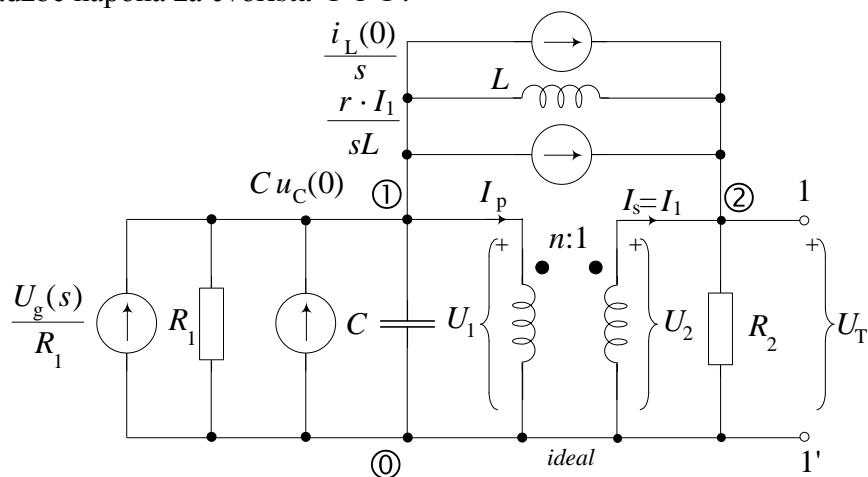5. Za električni krug na slici zadane su normalizirane vrijednosti elemenata  $C=1/2$ ,  $L=2$ ,  $R_1=R_2=1$  te  $n=2$ ,  $r=4$ ,  $u_C(0)=1$ ,  $i_L(0)=1$ ,  $u_g(t)=S(t)$ . Odrediti nadomjesne parametre mreže po Theveninu s obzirom na polove 1–1'. Koristiti metodu napona čvorišta. U zadatku je potrebno: a) Nacrtati sklop za izračunavanje Theveninovog napona i postaviti jednačbe napona za čvorišta ① i ②; b) Odrediti Theveninov napon  $U_T(s)$ ; c) Nacrtati sklop za izračunavanje Theveninove impedancije i postaviti jednačbe napona za čvorišta ① i ②; d) Odrediti Theveninovu impedanciju  $Z_T(s)$ . e) Da li je električni krug recipročan? Zašto?



Rješenje:

a) Jednačbe napona za čvorišta ① i ②:



$$1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = \frac{U_g(s)}{R_1} + Cu_C(0) - \frac{rI_s(s)}{sL} - \frac{i_L(0)}{s} - I_p(s)$$

$$2) -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL} \right) = \frac{rI_s(s)}{sL} + \frac{i_L(0)}{s} + I_s(s)$$

$$3) U_2 = \frac{1}{n} U_1$$

$$4) I_s = nI_p$$

$$1) nU_2 \left( sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = \frac{U_g(s)}{R_1} + Cu_C(0) - \frac{rnI_p(s)}{sL} - \frac{i_L(0)}{s} - I_p(s)$$

$$2) -nU_2 \frac{1}{sL} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL} \right) = \frac{rnI_p(s)}{sL} + \frac{i_L(0)}{s} + nI_p(s) \quad (1 \text{ bod})$$



b) Theveninov napon  $U_T(s)=U_2(s)$ :

Uvrstimo vrijednosti:  $C=1/2, L=2, R_1=R_2=1$  te  $n=2, r=4, u_C(0)=1, i_L(0)=1, u_g(t)=S(t)$ .

$$1) 2U_2\left(\frac{s}{2}+1+\frac{1}{2s}\right)-U_2\frac{1}{2s}=\frac{1}{s}+\frac{1}{2}-\frac{4I_p(s)}{s}-\frac{1}{s}-I_p(s) \Rightarrow$$

$$U_2\left(s+2+\frac{1}{2s}\right)=\frac{1}{2}-I_p(s)\left(\frac{4}{s}+1\right) \Rightarrow I_p(s)=\frac{\frac{1}{2}-U_2\left(s+2+\frac{1}{2s}\right)}{\left(\frac{4}{s}+1\right)}$$

$$2) -U_2\frac{1}{s}+U_2\left(1+\frac{1}{2s}\right)=\frac{4I_p(s)}{s}+\frac{1}{s}+2I_p(s)$$

$$U_2\left(1-\frac{1}{2s}\right)=\frac{1}{s}+2I_p(s)\left(1+\frac{2}{s}\right)$$

1), 2)  $\Rightarrow$

$$U_2\left(1-\frac{1}{2s}\right)=\frac{1}{s}+2\frac{\frac{1}{2}-U_2\left(s+2+\frac{1}{2s}\right)}{\left(\frac{4}{s}+1\right)}\left(1+\frac{2}{s}\right)=\frac{1}{s}+\frac{1-U_22\left(s+2+\frac{1}{2s}\right)}{(s+4)}(s+2)$$

$$\Rightarrow U_2(2s-1)=2+2s\frac{1-U_22\left(s+2+1/(2s)\right)}{(s+4)}(s+2)$$


$$\Rightarrow U_2(2s-1)(s+4)=2(s+4)+2s(s+2)-U_24s\left[(s+2)^2+\frac{1}{2s}(s+2)\right]$$

$$\Rightarrow U_2\left[(2s-1)(s+4)+4s\left(s^2+4s+4+\frac{1}{2}+\frac{1}{s}\right)\right]=2(s+4)+2s(s+2)$$

$$\Rightarrow U_2[2s^2-s+8s-4+4s^3+16s^2+16s+2s+4]=2s+8+2s^2+4s$$

$$U_T(s)=U_2(s)=\frac{2s^2+6s+8}{4s^3+18s^2+25s}=\frac{2(s^2+3s+4)}{s(4s^2+18s+25)} \quad (1 \text{ bod})$$

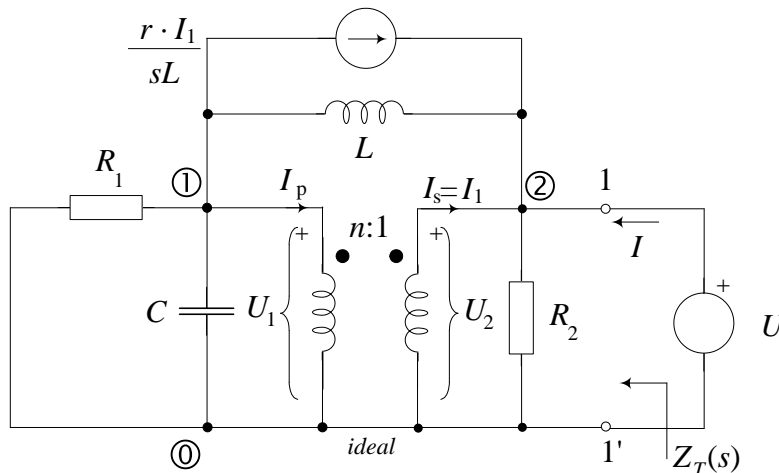c) Izračunavanje Theveninove impedancije pomoću jednadžbi napona čvorišta ① i ②



$$1) U_1 \left( sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = -\frac{rI_s(s)}{sL} - I_p(s)$$

$$2) -U_1 \frac{1}{sL} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL} \right) = \frac{rI_s(s)}{sL} + I_s(s) + I(s)$$

$$3) U_2 = \frac{1}{n} U_1$$

$$4) I_s = nI_p$$

$$1) nU_2 \left( sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{sL} \right) - U_2 \frac{1}{sL} = -\frac{rnI_p(s)}{sL} - I_p(s)$$

$$2) -nU_2 \frac{1}{sL} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sL} \right) = \frac{rnI_p(s)}{sL} + nI_p(s) + I(s) \quad (1 \text{ bod})$$

d) Theveninova impedancija  $Z_T(s) = U_2(s)/I(s)$ :

Uvrstimo vrijednosti:  $C=1/2$ ,  $L=2$ ,  $R_1=R_2=1$  te  $n=2$ ,  $r=4$ ,  $u_C(0)=1$ ,  $i_L(0)=1$ ,  $u_g(t)=S(t)$ .

$$1) 2U_2 \left( \frac{s}{2} + 1 + \frac{1}{2s} \right) - U_2 \frac{1}{2s} = -\frac{4I_p(s)}{s} - I_p(s) \Rightarrow$$

$$U_2 \left( s + 2 + \frac{1}{2s} \right) = -I_p(s) \left( \frac{4}{s} + 1 \right) \Rightarrow I_p(s) = \frac{-U_2 \left( s + 2 + \frac{1}{2s} \right)}{\left( \frac{4}{s} + 1 \right)}$$

$$2) -U_2 \frac{1}{s} + U_2 \left( 1 + \frac{1}{2s} \right) = \frac{4I_p(s)}{s} + 2I_p(s) + I(s)$$

$$U_2 \left( 1 - \frac{1}{2s} \right) = 2I_p(s) \left( 1 + \frac{2}{s} \right) + I(s)$$

$$1), 2) \Rightarrow U_2 \left( 1 - \frac{1}{2s} \right) = 2 \frac{-U_2 \left( s + 2 + \frac{1}{2s} \right)}{\left( \frac{4}{s} + 1 \right)} \left( 1 + \frac{2}{s} \right) + I(s) = \frac{-U_2 2[s + 2 + 1/(2s)]}{(s + 4)} (s + 2) + I(s)$$

$$\Rightarrow U_2(2s - 1) = 2s \frac{-U_2 2(s + 2 + 1/(2s))}{(s + 4)} (s + 2) + 2sI(s)$$

$$\Rightarrow U_2(2s - 1)(s + 4) = -U_2 4s \left[ (s + 2)^2 + (s + 2)/(2s) \right] + 2s(s + 4)I(s)$$

$$\Rightarrow U_2 \left[ (2s - 1)(s + 4) + 4s(s + 2)^2 + 4s(1/2 + 1/s) \right] = 2s(s + 4)I(s)$$

$$\Rightarrow U_2 [2s^2 - s + 8s - 4 + 4s^3 + 16s^2 + 16s + 2s + 4] = [2s^2 + 8s]I(s)$$

$$Z_T(s) = \frac{U_2(s)}{I(s)} = \frac{2s^2 + 8s}{4s^3 + 18s^2 + 25s} = \frac{2(s + 4)}{4s^2 + 18s + 25} \quad (1 \text{ bod})$$

e) Da li je električni krug recipročan? Zašto?

NE jer ima strujno ovisni naponski izvor. (1 bod)